

مولات ومحولات التيارالمتردد

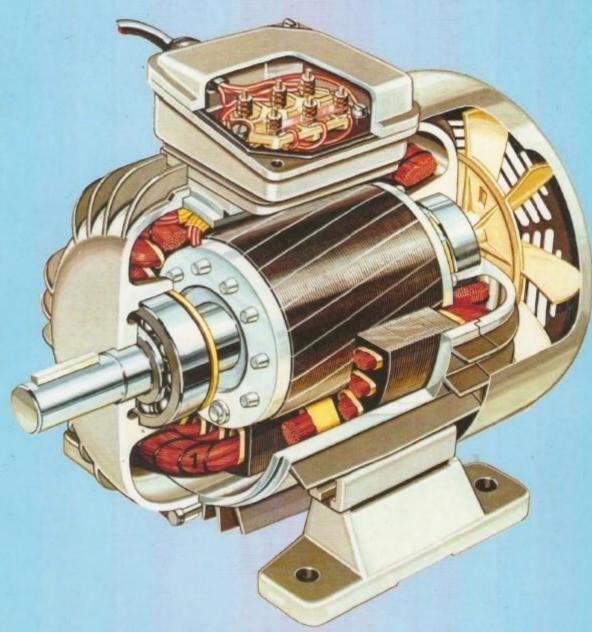

معهد السالزيان الإيطالي دن بوسكو ت: ٢٠٢٦٧٩٤


وجيهجرجس

معركات ومعولات ومعولات التيارالتردد

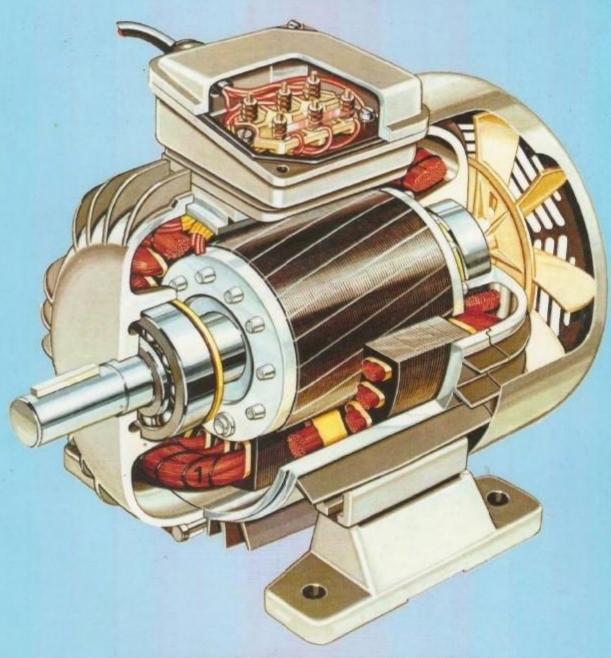

معهد السالزيان الإيطالي دن بوسكو ت: ٢٠٢٦٧٩٤

وجيهجرجس

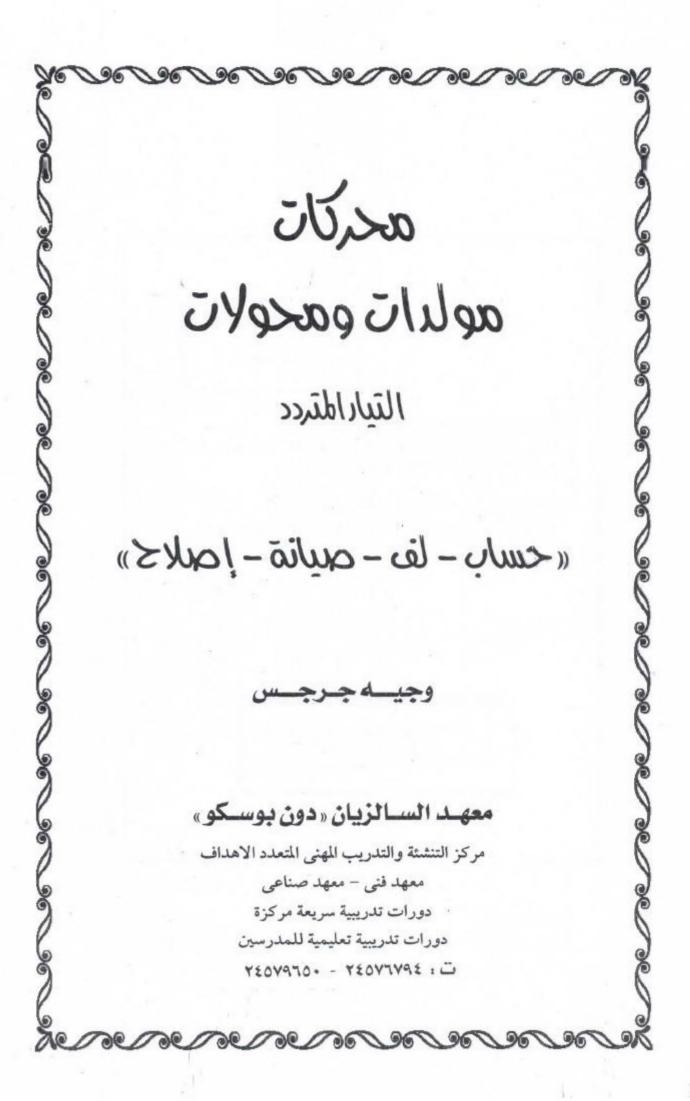

المسراجع

- 1. Dott. Prof. GIOGRIO CRISCI Costruzione, Schemi e calcolo degli avvolgimenti delle macchine elettriche rotanti.
- 2. ELETTRONICA VENETA: Manuale dimostrativo di laboratorio

رقم الإيداع بدار الكتب: ١٩٩٩/٧٦٥٦ الترقيم الدولى: 6-8864-19-777

شكر وعرفان شكراً لله ولجميع الآباء السالزيان

* الأب / برونو كافزين

الذي له الفضل الأول في ظهور هذا الكتاب

- * أستاذ الكهرباء القدير / سنيور چوزبي بونتو
 - * الآباء / مرقس وفروتشو تافيلا
 - * الأستاذ / البير صالح
 - * الأستاذ / إميل فتح الله
 - * الأستاذ/أحمد شعبان

كـمـا أتقدم بخـالص الشكر لكـل من أثنى على الكتـاب فى طبعاته السابقة . مع أملى أن يحقق إفادة أكثر بعد الإضافات التى قتويها هذه الطبعة.


وجيه

تمهيد ومعرفة عامة

مكونات محرك قفص السنجاب (SGUIRREL - CAGE MOTOR) يتكون هذا المحرك من جزئين رئيسيين هما العضو الثابت والعضو المتحرك

★ العضو الثابت (STATOR)


وهو عبارة عن مجموعة رقائق معدنية ذات سبيكة خاصة لها قدرة عالية على التمغنط وبها عدد معين من الفتحات تسمى المجارى. وتضغط هذه الرقائق داخل الجسم الخارجي للمحرك وعادةً يكون من الحديد أو الزهر أو الألومنيوم. ويسقط داخل المجارى بعد عزلها ملفات السلك وأعلم أن قدرة المحرك معتمدة أساساً على الشرائح وليس الجسم الخارجي. فكل محرك له مساحة من الشرائح بقطر داخلي وقطر خارجي معين تبعاً لقدرة وسرعة المحرك. وقد طورت نوعية السبيكة التي تصنع منها الشرائح وأصبحت تنتج فيض مغناطيسي اكبر في مساحة أقل ولذلك ستجد المحركات حديثة الصنع أصغر حجماً لمثيلاتها من المحركات القديمة.

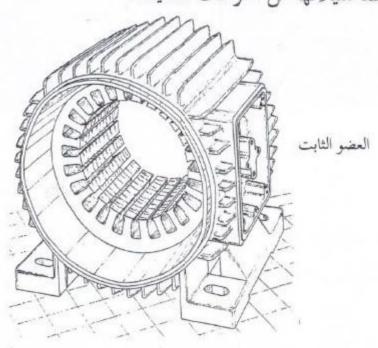

* العضو الحوار (ROTOR)


عبارة عن مجموعة من الرقائق بسبيكة أقل تكلفة من سبيكة العضو الثابت. ولها أيضاً عدد من المجارى ولكنها مفتوحة بجاه المحيط الخارجي وتصب داخل هذه المجارى بارات من الألومنيوم وفي بعض محركان خاصة ذات القدرات العالية تكون من النحاس ويتم لحام البارات من الجهتين مع حلقتين من نفس المعدن ويجب أن يكون طول المجرى للعضو الدوار مساوياً لطول المجرى بالعضو الثابت. وقطره أقل بقليل من العضو الثابت (فكلما زاد الفراغ بين العضو الثابت والعضو الدوار أرتفعت حرارته وقلت كفائته لأن مقاومة الهواء لخطوط المجال عالية جداً).

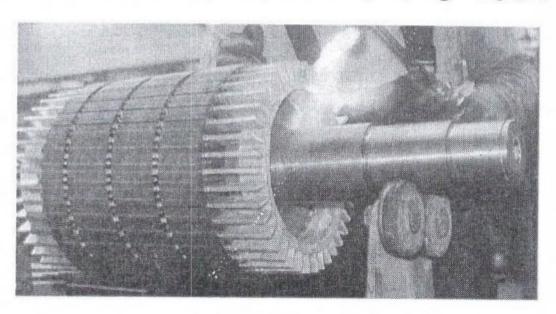ويدور العضو الدوار داخل العضو الثابت بسهولة عن طريق رولمان البلي أو الجلب المتمركزتين بغطائي المحرك دون أن يحتك أو يتلامس كليهما بالآخر.



روتور لمحرك قدرة عالية أثناء لحام البارات مع الحلقتين

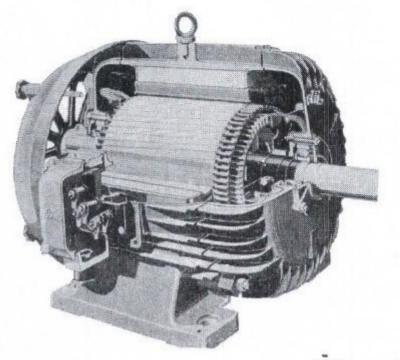بعض محركات القدرات العالية تستهلك شدة تيار بدء عالية جداً تؤثر على لحام قضبان الروتور وإذا حدث فك في هذه القضبان تقل قدرته ويستهلك المحرك شدة تيار أعلى وترتفع حرارة الروتور جداً ولا يستطيع الدوران بأقصى حمل.



روتور هذا المحرك يحتوى على قفصين . واحد أسفل الآخر. وذلك زيادة في قوة تحمل الروتور لصدمة شدة التيار التأثيري لحظة البدء.

* أقطاب الحرك والسرعة:

يتم تسقيط الملفات داخل المجارى بخطوة وعدد لفات وقطر سلك وتقسيم معين يختلف من محرك لآخر تبعاً لقدرته وسرعته وطريقة تقسيمه. وعند توصيل هذه الملفات بالتيار يتولد فيض مغناطيسي دوار وتصبح الشرائح ممغنطة (ولكل مغناطيس طبيعي قطب جنوبي وآخر شمالي) والمغنطة التي أكتسبتها الشرائح ليست مغنطة طبيعية ولكن كهربائية تولدت بعدد أقطاب معين تبعاً لطريقة وضع الملفات وانجاه مرور التيار بها ويتحكم عدد الأقطاب في سرعة المجال المتولد بالقانون الآتي:

وذبذبة أو تردد التيار بمصر ٥٠ هيرتس (HZ) ثانية يختلف في بعض بلاد أخرى ويكون مثلا ٢٠ HZ/ثانية ، وحتى يحصل على قيمة الذبذبة في الدقيقة يضرب قيمة الذبذبة في ٦٠ ثانية فمثلاً إذا كان محرك مقسمة ملفاته على أساس ٢ قطب ويعمل على تيار تردده ٠٥ HZ، بتطبيق القانون يكون:

وهكذا إذا كان المحرك ٤ قطب فستكون سرعته ١٥٠٠ لفة أى كلما زادت عدد الأقطاب المكونة تنخفض السرعة وهذا القانون يطبق على أى محرك قفص سنجاب ٣ فاز أو ١ فاز بأى طريقة لف.


وسرعة المجال لا يعوقها شيئا فسرعته هي فس السرعة النائجة من القانون . وقوة هذا المجال وسرعته هي التي تؤثر في قوة وسرعة دوران المحرك ولكن توجد عدة عوامل تعوق من سرعة العضو الدوار (مثل رولمان البلي أو الحمل) فتنخفض سرعته عن سرعة المجال بقليل حوالي ٥٪ تتغير هذه القيمة من محرك إلى آخر. فمثلاً كما تحدثنا أن أي محرك ٢ قطب سرعة المجال المتولد ستكون ٢٠٠٠ لفة / دقيقة ولكنك ستجد مكتوباً على يفطة المحرك أن سرعة العضو المتحرك ٢٩٠٠ أو ٢٨٥٠ أو رقم يختلف عنهم ولكنه قريب من القيمة ٢٠٠٠.

جحدول السحرعة

سرعة الروتور	سرعة المجال	HZ	سرعة الروتور	سرعة المجال	HZ	قطب
٣٤٠٠	77	٦.	79	٣٠٠٠	0+	۲
14	١٨٠٠	٦.	124.	10	٥٠	٤
1.0.	17	٦.	91+	1	٥٠	٦
۸٠٠	9	٦.	٠٨٠	Vo·	٥٠	٨
70.	٧٢٠	٦.	۰۲۰	7	٥٠	١.

والمحرك المصمم على أساس ٢ قطب تختلف مساحة شرائحه عن المحرك المصمم على أساس ٤ قطب حتى إذا كان الأثنان نفس القدرة فالمحرك ٢ قطب يكون سمك الشريحة من القاعدة إلى أول المجرى أكثر سمكاً من المحرك ٤ قطب أو ٦ قطب ولذلك سنجد دائماً أن المحرك ٢ قطب القطر الداخلي للجسم الثابت صغير نسبياً لأن سمك الشرائح الذي سيمر فيه المجال المتولد كبير.

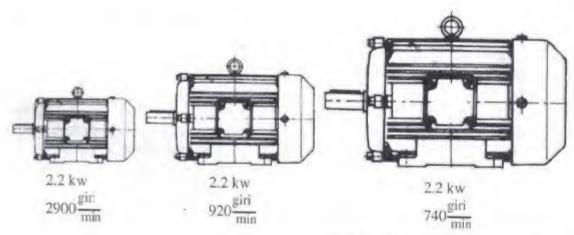وستجد فرقاً حتى في حجم المحرك الخارجي فالحجم الخارجي لمحرك ٢ قطب أقل من الحجم الخارجي لمحرك ٤ قطب أقل من الحجم الخارجي لمحرك ٤ قطب نفس القدرة . (أنظر صـ٧٣)



السلك المستخدم في لف الحرك

السلك المستخدم في إعادة لف المحرك هو سلك نحاسى معزول بطبقة من الورنيش وقيمة السلك الجيد تكون في درجة نقاوة النحاس فكنما زادت نقاوته زادت مرونته فبتحمل شدة تيار أعلى ويزيد من سهولة اعادة اللف به. ثم درجة الحرارة التي تتحملها طبقة الورنيش فتوجد أسلاك تتحمل حتى ١٨٠ درجة ويرمز لها بـ Class H.

وتوجد أسلاك بأقطار مختلفة تبدأ من ٠,٥ ديزيم أو ١ ديزيم تتدرج في الارتفاع ١٠٥ - ٢ - ٢.٥ ديزيم وهكذا حتى ٣٥ ديزيم تقريباً ١١ مليمتر = ١٠ ديزيم) ويوجد سلك بعازل مفرد (L) أي طبقة ورنيش واحدة وسلك بعازل دوبل (2L) أي معزول بطبقتان من الورنيش وهذا العازل مع أنه يتحمل درجات حرارة مرتفعة الا أنه يعزل لفة عن لفة أخرى وليس السلك عن الحديد ولذلك يوضع ورق عازل (برسبان) داخل المجارى قبل تسقيط الملفات فلا يجب أبداً لأى سلك أن يلامس جسم المحرك .

بعض محركات قليلة تلف بسلك ألومنيوم معزول بورنيش ولا يختلف شكله الخارجي عن السلك النحاسي ولكن بالطبع وزنه أخف وتحت الورنيش لونه أبيض (السلك الألومنيوم المعزول بالورنيش غير متوفر) وعند اعادة لف مثل هذه المحركات تلف بسلك نحاس بنفس عدد اللفات ولكن بمساحة مقطع أقل حوالي ١٥٪ لأن السلك الألومنيوم يتحمل شدة تيار أقل من النحاس.

الورنيسش الخارجسي :

يوضع هذا الورنيش السائل فوق الملفات بعد الانتهاء من عملية اللف بالكامل والغرض الأساسى منه أن يجعل من الملفات جميعها كتلة واحدة فلا يمكن لاى سلك أن يجد مجالاً للحركة. كما أنه يزيد من قيمة العزل. ويوضع الورنيش بواسطة فرشاة بحيث تتشبع الملفات من الجهتين وخاصة ناخل المجارى ولا تترك طبقات من الورنيش فوق شرائع الجسم الثابت حتى لا تعوق حركة العضو الدوار. ويجب أن يترك المحرك مفتوحاً بعد وضع الورنيش مدة كافية حتى يجف تماماً. ومن الممكن وضع سخان أو مصباح كهربائي بقدرة عالية داخل المحرك فالحرارة الناتجة تحمل الورنيش يصل إلى الأسلاك جميعها. خاصة داخل المجارى وتعطى الورنيش صلابة أكثر مع ملاحظة أن أكثر أنواع الورنيش قابلة للأشتعال وهي لا تزال سائلة.

(توجد أفران كهربائية خاصة يوضع بداخلها المحرك بعد وضع الورنيش)

الأوراق العازلة (برسبان):


كما تحدثنا أن السلك معزول بطبقة رقيقة من الورنيش لا تكفى لعزل الملفات عن جسم المحرك لذلك يجب عزل المجارى قبل وضع الملفات ويتحدد نوع البرسبان وسمكه تبعاً لقدرة المحرك والفولت الذى سيعمل عليه وكلما زادت قيمة العزل بين الملفات وبعضها وبينها وبين الجسم كلما زادت كفأته وطال عمر تشغيله – والبرسبان أنواع كثيرة فيوجد برسبان عادى. وبرسبان مسلفن وهذا النوع الأكثر إستخداماً حيث أن درجة عزله معقولة بالنسبة لسعره.

كما يوجد ورق نيومكس وهو أعلى سعراً ولكن قيمة عزله جيدة إضافة لسهولة العمل به حيث أنه لا ينثني بسهولة وهذا يساعد دخول البرسبان خاصة في حالة أن تكون المجرى ممتلئة تماماً بالأسلاك .

وعند وضع البرسبان داخل المجرى يراعى أن يكون أطول منها بحوالي نصف سم من الجهتين أو أكثر في المحركات ذات القدرات العالية. ويجوف تبعاً لتجويف المجرى حتى تسع كل الاسلاك بسهولة.

* ملحوظة:

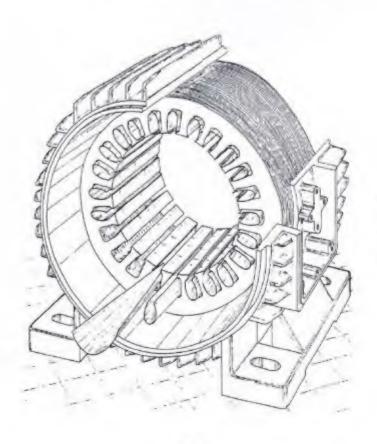أكثر المحركان الحديثة تكون مجاريها ضيقة بقدر الأسلاك التي ستوضع داخلها وفي هذه الحالة إذا كان عازل المجرى غير موضوع بشكل جيد. فإنه يتعثر دخول باقى الأسلاك. وهناك بعض أنواع برسبان إذا جوفت طولياً يسهل إدخالها وإذا جوفت عرضياً فإنها تتكرمش ويصعب إدخال جميع الأسلاك لذلك يجب مراعاة أختبار هذا قبل تقطيع البرسبان.



كيفية تركبب البرسبان داخل الجــــارى

الميكرومتر:

كل محرك يلف بقطر سلك محسوب تبعاً لشدة تياره ولذلك يقاس السلك القديم أثناء فك المحرك ويعاد لفه بنفس قطر السلك (هذا إذا كان متأكد من صحة بياناته) ولقياس السلك يستخدم الميكرومتر، ودقته حتى ٠٠٠ ملم ويتكون من أسطوانتين واحدة ثابتة والأخرى دائرة .

الأسطوانة الثابتة : بها تدريجات نصف ملم وواحد ملم والأسطوانة الدائرة بها تدريجات كل تدريج يساوي ٠،٠ ملم أي كل ٥ تدريجات تساوي ٠،٥ ديزيم.

وعند قياس السلك يقرأ التدريج الظاهر بالاسطوانة الثابتة ويحول إلى ديزيم ثم يضاف عليه التدريج الظاهرا بالأسطوانة الدائرة.



ملحوظة:

يتم التعامل لقياس أو شراء السلك على أساس النحاس صافى بدون ورنيش . ولذلك عند قياس قطر السلك يتم أزالة طبقة الورنيش بأى أسلوب بالحرق أو بالتقشير دون أن تحدث تآكل في النحاس نفسه.

أو يقاس السلك بالورنيش وتخذف قيمة طبقة الورنيش وهي حوالي:

من ١٠,٠١ إلى ٠,٠٤ ملم تقريباً إذا كان العازل مفرد

من ٠,٠٥ إلى ٠,٠٨ ملم تقريباً إذا كان العازل دوبل

روالان البلس والجلب:

كما علمنا أن الفراغ بين العضو الدوار والعضو الثابت قليل جداً ولذلك إذا حدث تآكل في رولمان البلى أو اكس المحرك سيؤدى هذا إلى احتكاك العضو الدوار مع الجسم الثابت إضافة الى أرتفاع صوت المحرك وإذا ترك يعمل هكذا سيؤدى إلى إرتفاع في درجة الحرارة ثم احتراق الملفات.

وبالنسبة لرولمان البلى فهو مكون من جلبتين وبينهم بلى. ويجب أن تدخل الجلبة الداخلية على اكس الروتور بنسبة شحط مناسبة وليس بسهولة. والجلبة الخارجية تدخل داخل مكانها في غطاء المحرك بنسبة شحط إيضاً (أقل من نسبة شحط الجلبة الداخلية على الاكس).

والحركة تكون بدوران الاكس بالجلبة الداخلبة معاً على البلى الموجود بين الجلبتين والمملؤة بكمية من الشحم تساعد في الأنزلاق وتقلل من حرارة البلى وتخفض من صوته.

ورولمان البلى يوجد منه مغلق من الجهتين أى لا يظهر البلى الموجود بين الجلبتين - وفي هذه الحالة عند تركيبه لا يحتاج الى وضع شحم له ففيه الشحم أصلاً.

ونوع آخر يكون مغلق من جهة واحدة وعند تركيبه يراعى أن تكون الجهة المغلقة ناحية الملفات ويوضع له شحم بعد تركيبه.

والنوع الثالث: ويكون مفتوح من الجهتين وهذا النوع أيضاً يحتاج إلى وضع الشحم له بعد. التركيب ويغلق بغطاء خاص مجهز به المحرك.

ولإخراج رولمان البلى من أكس المحرك تستخدم الزرجينة وهي عبارة عن عمود قلقوز له زراعان أو أكثر.

يوضع رأس العمود على أكس المحرك والزراعان خلف رولمان البلى وعند رباط عمود الزرجينة يسحب الزراعان ورولمان البلى خارجاً.

وكل رولمان له رقم يكتب فوق غطائه أو على الجلبة الخارجية أو الداخلية وعند شراء رولمان البلئ الجديد يجب أن يحمل نفس الرقم وتحدد إذا كان البلى مغلق من الجهتين أو من جهة واحدة أو مفتوح من الجهتين .

ولتركيب رولمان البلى الجديد في حالة عدم توفر مكبس تستخدم ماسور قطرها يساوى قطر الجلبة الداخلية وبعد تنظيف مكان دخول رولمان البلى توضع كمية بسيطة من الزبت ثم يدق فوق الماسورة فتضغط الجلبة الداخلية على أكس المحرك. تأكد أن الضغط فقط فوق الجلبة الداخلية.



فكرة عمل المحرك

بعيداً عن الدخول في نظريات صعبة فإن الفكرة البسيطة التي يقوم عليها تشغيل المحرك هي: أن الملفات توضع داخل المجارى بتوزيع معين وتقسيم خاص يختلف من محرك إلى آخر تبعاً لعدد مجاريه وأقطابه بناء على قوانين ثابتة. وبالتالى فعند مرور تيار داخل هذه الملفات يتولد مجال مغناطيسي دوار يحمل عدد أقطاب معينة وبقوة هذا المجال وسرعته يؤثر على العضو الدوار فيبدأ في الحركة.

والمحرك ذو القفص السنجاب والذى يعمل فقط على تيار متردد. يوجد منه يعمل بثلاث أوجه أى ٣ فاز وأيضا منه يعمل على وجه واحد أى ١ فاز. بالنسبة للمحركات التي تعمل على ١ فاز لا يمكن أن نحصل منها على قدرة عالية لأن في مثل هذه المحركات كما سنرى يوجد مجالين فقط لبدء حركة الروتور ولذلك فأكبر قدرة محرك بعمل على ١ فاز لا تتعدى ١٠ حصان.

أما بالنسبة للمحركات التي تعمل على ٣ فاز فيمكن الحصول منها على قدرات عالية جداً (وأيضا يوجد منها قدرات صغيرة جداً) وحركة المحرك هنا تبدأ بعزم ثلاث مجالات مغناطيسية بين كل مجال وآخر زاوية كهربائية معينة (أي بعد معين بين بداية كل مجال والمجال الآخر).


وسنبدأ أولا بشرح طرق إعادة لف محركات الثلاث أوجه

وهي ثلاث طرق أساسية:


١ - طريقة لف متداخل

٢- طريقة كرونا أو ذات الجناحين

٣- طريقة جانبان بالمجرى

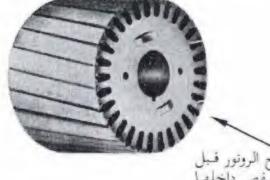

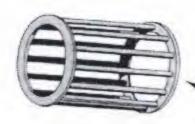مجموعة شرائح الروتور فبل تركيب بارات القفص داخلها



بارات قفص السنجاب منفصلة

١- طريقة اللف المتداخل

وتعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق استخداماً وخاصةً في المحركات التي تعمل على قدرة أقل من ٢٥ حصان فستجد أكثر من ٩٥٪ منها ملفوف بهذه الطريقة.

قانون التقسيم:

عدد المجارى ÷ ٣ فاز = عدد مجارى ١ فاز عدد مجارى ١ فاز ÷ عدد الاقطاب = عدد المجارى لكل قطب

الغرض من هذا القانون هو كيفية توزيع الملفات داخل المحرك وبالتالي تحديد خطوات الملفات وهو قانون عام يتم تطبيقه عند تقسيم المحرك بأى طريقة من الطرق الثلاث الخاصة بلف المحرك ٣ فاز.

توضيح القانون:

عدد الجمارى: هو مجموع عدد الفتحات الموجودة داخل شرائح الجسم الثابت المحارى التيار الذى سيعمل عليه المحرك وتقسم الملفات والمجارى بالتساوى بين الثلاث فازات. فأى اختلاف بين ما يحتويه فاز عن الفاز الآخر يعنى خطأ باللف.


عدد الأقط اب : هو عدد الاقطاب التي يتكون منها المجال المغناطيسي تبعاً لتقسيم الملفات وانجاه مرور التيار بها وكما تعلم أن الاقطاب هي التي تتحكم في سرعة المحرك (أنظر ص٧)

عدد الجارى لكل قطب : بعد إيجاد عدد مجارى ١ فاز تقسم على عدد الاقطاب والناتج هو كيف ستتجزأ هذه انجارى وتوزع بين باقى المجارى.

وسنعطى الآن مثالاً لكيفية تقسيم محرك ٣ فاز ٢٤ مجرى / ٤ قطب بتطبيق قانون التقسيم

۲٤ مجری ÷ ۳ فاز = ۸ مجاری لکل فاز
 ۸ مجری ÷ ٤ قطب = ۲ مجری لکل قطب

دائرة محوك ٢٤ مجرى / ٤ قطب ملفات متداخلة

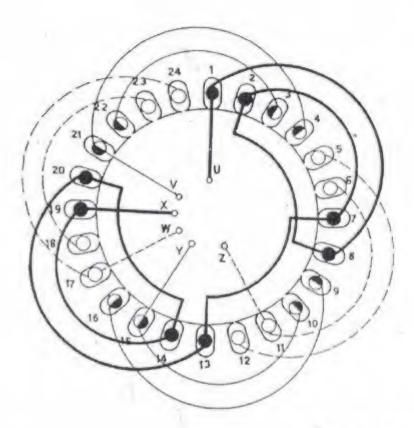


ومن هذه الدائرة نجد الآتي:

□ أنه استخدم ٣ ألوان ٥ ۞ ٠

كل لون يرمز الى مجارى فاز واحد.


□ وضع ناتج عدد المجارى لكل قطب وهو ٢ مجرى بنفس اللون ثم ٢ مجرى بلون آخر أى مجارى قطب محارى قطب الفاز الثانى ثم ٢ مجرى بلون آخر وهى مجارى قطب الفاز الثالث وكرر هذه العملية بالترتيب حتى أكمل ٢٤ مجرى.

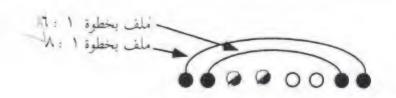□ وضع ملف بين أقرب مجرتين من نفس اللون ثم ملف آخر بين النقطتين الأخريين



وبالطبع المجارى داخل المحرك غير ملونة ولذلك سنقول أن خطوة الملف الأصغر ا : ٦ أى أننا سنضع جانب الملف في أى مجرى والجانب الآخر يسقط في المجرى السادسة. وخطوة الملف الأكبر ١ : ٨ فوضع جانب الملف في المجرى المجاورة للملف الأصغر والجانب الأخر في المجرى الثانية وهي المجاورة للملف الأصغر من الجهة الأحرى.

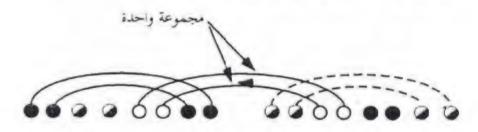□ وضع كل مجموعة معاكس للمجموعة المجاورة. أى أنك إذا نظرت للملفات كلها ستجد ملفين عكس ملفين وكذلك إذا كانت المجموعة مكونة من ثلاث ملفات بالنظر ستجد ثلاث ملفات عكس ثلاث وهكذا.



□ كل فاز يحتوى على ٤ ملفات موزعين على مجموعتين كل مجموعة بها ملفين.
 □ ملفات كل فاز متصلة معاً بقوانين معينة وخارج منها ٦ أطراف بداية ونهاية لكل فاز ويرمز لهذه الأطراف بحروف متعارف عليها.


بداية	نهاية
\mathbf{u}_1	u ₂
V_1	V ₂
W_1	W_2

بداية	نهاية	
u	X	الفاز الأول
V	Y	الفاز الثاني
W	Z	الفاز الثالث

قــوانين التوصـيل

قانون توصيل الجموعة:

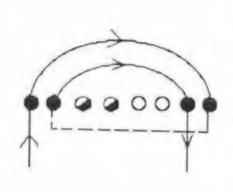أى عدد من الهلفات داخل نفس الهجموعة يكون التوصيل بينهم على التوالى (نهاية مع بداية) والتبياريم في الجاء واحدة ويكونوا مجموعة واحدة



ومن الممكن البدء من أكبر ملف أو أصغر ملف أيا أن كان عدد الملفات يتصلوا معاً بنفس الطريقة ويكونوا مجموعة واحدة. ويطبق هذا القانون على أي مجموعة داخل أي محرك ٣ فاز ملفوف بأي طريقة. وعادة تلف المجموعة بما محتوبة من أي عددملفات بنفس السلك بدون لحام. ويراعي إنجاه


التسقيط بحيث يمر التيار في ملفات المجموعة كلها نفس الانجاه.

□ وكل فاز يحتوى على أكثر من مجموعة وتتصل جميع مجموعات الفاز الواحد معاً أيضاً بقوانين وبالنسبة لوضع مجموعات الفاز تكون في وضع غير متجاور أى بين مجموعة ومجموعة أخرى لنفس الفاز توجد مجموعات الفازتين الأخريتين.

أو تكون في وضع متجاور أي بين مجموعات الفاز الواحد لايوجد مجموعات فازات أخرى . وكل وضع له توصيل معين.

قانون التوصيل بين الجموعات

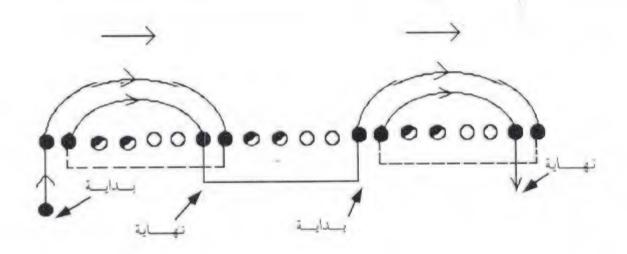
إذا كانت المجموعات غير متجاورة. يكون التوصيل بينهم (نهاية مع بداية) والتيار يسير في إنجاه واحد. وعدد الأقطاب يساوس ضعف عدد المجموعات



هذا مثال لمجموعتين في وضع غير متجاور

التوصيل: نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية إنجاه التيار: التيار يسير في انجاه واحد داخل المجموعتين عدد الأقطاب: يساوى ضعف عدد المجموعات أي ٤ قطب

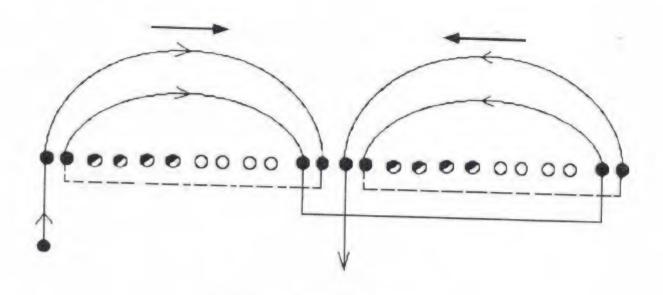إذا كانت المجموعات متجاورة التوصيل يكون نماية مع نماية. والتيار يسير فى إنجاه معاكس وعدد الأقطاب يساوس عدد المجموعات




هذا مثال لمجموعتين في وضع متجاور

التوصيل: نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية المجموعة الثانية المجاه التيار: التيار يسير داخل المجموعتين في انجاه معاكس عدد الأقطاب: يساوى عدد المجموعات أى ٢ قطب

* ملحوظة:

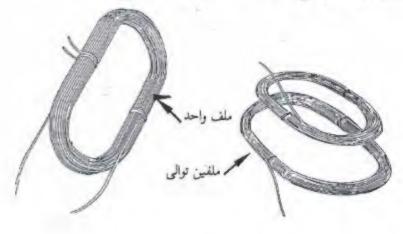
من الممكن أن يتم التوصيل بطرق أخرى ولكن الذى لا يمكن تغييره هو انجاه التيار المار في المجموعات فإذا كانت غير متجاورة يجب أن يمر في انجاه واحد. وإذا كانت متجاورة يجب أن تمر في انجاه معاكس وذلك في أي حالة.



محرك ٢٤ مجرى ٢١ قطب

التقسيم:

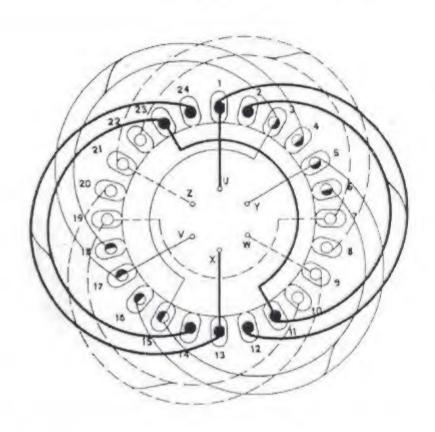 $\Lambda = 0$ فاز $\Lambda = 0$ مجری $\Lambda = 0$ فاز $\Lambda = 0$ مجری لکل قطب $\Lambda = 0$ مجری لکل قطب



نلاحظ من رسم دائرة المحرك ٢٤ مجرى ٢١ قطب الآتى:

□ عند وضع الملفات قسم مجارى القطب الى نصفين فوضع ملفين فى إنجاه وملفين عكسهما. فأصبح وضع المجموعتين متجاور وبالتالى وصل نهاية مع نهاية ومسار التيار فى إنجاه معاكس.

ومن الممكن تقسيم مجارى القطب إلى نصفين حتى في محركان تحتوى على أكثر من ٢ قطب. ولكن ستجد أنه يفعل هذا دائما في المحركات ٢ قطب وذلك لأنه إن لم يقسم مجارى القطب إلى نصفين فستكون ملفات الفاز بالكامل في مجموعة

واحدة ولا يفضل هذا عملياً ولن تجد محرك ٢ قطب متداخل غير مقسم مجارى قطبه إلا في بعض محركات طلمبات الأعماق وطول المجرى في مثل هذه المحركات طويلاً في حدود متر وقطر الجسم الثابت صغير جداً .

ولذلك ستجد في أى محرك ٢ قطب أن خطوة مجموعته تقسمه نصفين ووضع ملفاته يكون مميز عن باقى المحركات التى تحتوى على ٤ أقطاب أو أكثر . وينفرد أيضاً أن أطراف البدايات موزعة بالتساوى على محيط الجسم الثابت أى بين كل بداية وأخرى نفس عدد المجارى أى زاوية ، ٢ أ وكذلك بالطبع أطراف النهايات وكما علمنا أن ملفات كل فاز منفصل عن الفاز الآخر ولكنهم متساوين جميعاً في العدد والخطوة وأيضاً في التوصيل ولكن بداية الفاز الثاني وبداية الفاز الثالث يجب أن يبدءوا من مجرى معينة فإذا كان توصيل كلا من الفازنين صحيحاً ولكن من بداية خاطئة فالمحرك كله خطأ ويجب أن تعلم أن مهما كانت الخامات المستخدمة قيمة جودتها عالية وخدمة المحرك مرتفعة فحدث أى خطأ في التوصيل أو خطأ في تحديد البدايات .

فسيسحب المحرك شدة تيار أعلى من الطبيعي ولن يصل إلى سرعته الطبيعية وبالتالي سيحترق .

قانصون البدايات:

ي بداية الفاز الأول لا يبدأ من أس طرف

يبدأ من الهجموعة الثاني V يبدأ من الهجموعة الثالثة الهارة في نفس انجاه بداية الفاز الأول

بداية الفاز الثالث W يبدأ من المجموعة
 الخامسة الهارة في نفس الجاء بداية الفاز الأول

□ هذا القانون عام يمكن تطبيقه على أى محرك ٣ فاز بأى طريقة من الثلاث طرق ويمكن العد من الجهة اليمنى لبداية الفاز الأول أو من الجهة اليسرى أيضاً ولكن دائماً تعد المجموعات الموضوعة في نفس انجاه بداية الفاز الأول فقط.

(إذا كان أى محرك أطراف بداياته من أماكن مختلفة عن القانون . تأكد بتطبيق هذا القانون ستكون النتيجة صحيحة)

* ملحوظة:

فى حالة المجموعات الغير متجاورة من الممكن أن يبدأ الفاز الثانى ٧ من المجموعة الثانية وبداية الفاز الثالث W من المجموعة الثالثة. اكرر فقط فى حالة المجموعات الغير متجاورة، ولكن قانون البدايات العام يمكن تطبيقه فى كل حالة إذا كانت المجموعات متجاورة أو غير متجاورة. إذا كانت بطريقة لف متداخل أو بأى طريقة أخرى.

ولا يوجد أى فرق بين فاز وفاز آخر سوى البعد الذى بينهم ولذلك من الممكن في بعض الدوائر أن نجد بداية الفاز الثاني W بدلاً من V ففى النهاية إذا حدث تبديل بين البدايات U. V. W لن يحدث خطأ وكذلك إذا حدث تبديل بين النهايات

الخطأ كل الخطأ إذا تم تبديل نهاية مكان بداية.

كيفية إيجاد عدد أقطاب محرك:


لتقسيم أى محرك يجب أن يكون معلوماً عدد المجارى وأيضاً عدد الأقطاب وعدد المجارى من الممكن معرفته بسهولة بواسطة عدها. أما عدد الأقطاب فمن الممكن معرفته بسهولة إذا كانت يفطة المحرك موجودة فمن السرعة المكتوبة عليها يمكن محديد الأقطاب فوراً (راجع موضوع أقطاب المحرك والسرعة ص٧)

أما في حالة عدم وجود يفطة فحاول معرفة عدد المجموعات الموجودة في الفاز الواحد. (أي عدد المجموعات الكلي ÷ ٣) ومن دائرة المحرك إذا كانت المجموعات متجاورة فعدد الأقطاب سيكون مساوياً لعدد المجموعات وإذا كانت غير متجاورة فعدد الأقطاب يساوى ضعف عدد المجموعات وذلك بالنسبة لأى محرك. ودائماً إذا كان علد مجموعات افاز عدد فردى فبالطبع سيكون عدد الأقطاب ضعف عدد المجموعات مع ملاحظة أنه من الممكن وجود عدد مجموعات زوجى وفى وضع غير متجاور وبالتالى سيكون عدد الأقطاب أيضا ضعف عدد المجموعات.

فى حالة وجود مجموعة تقسم المحرك إلى نصفين يكون المحرك دائما ٢ قطب.


كيفية تسقيط ملفات محرك متداخل

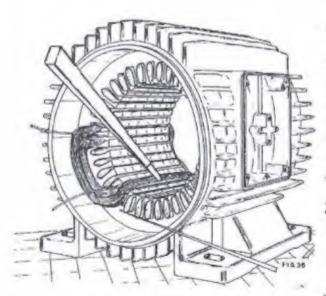
من الممكن استخدام قطعة فبر ناعمة تساعد في تسقيط الملف بدون جرح عازل أي سلك. ودائما يسقط الملف الأصغر ثم الأكبر.، وتتعدد طرق تسقيط المجموعات. أفضلها وضع جانب واحد من ملفات مجموعة ثم ترك مجارى بنفس عدد ملفات المجموعة وبعدها يسقط المجموعة الأخرى وهكذا.





وفي حالة إذا كان عدد الجموعات

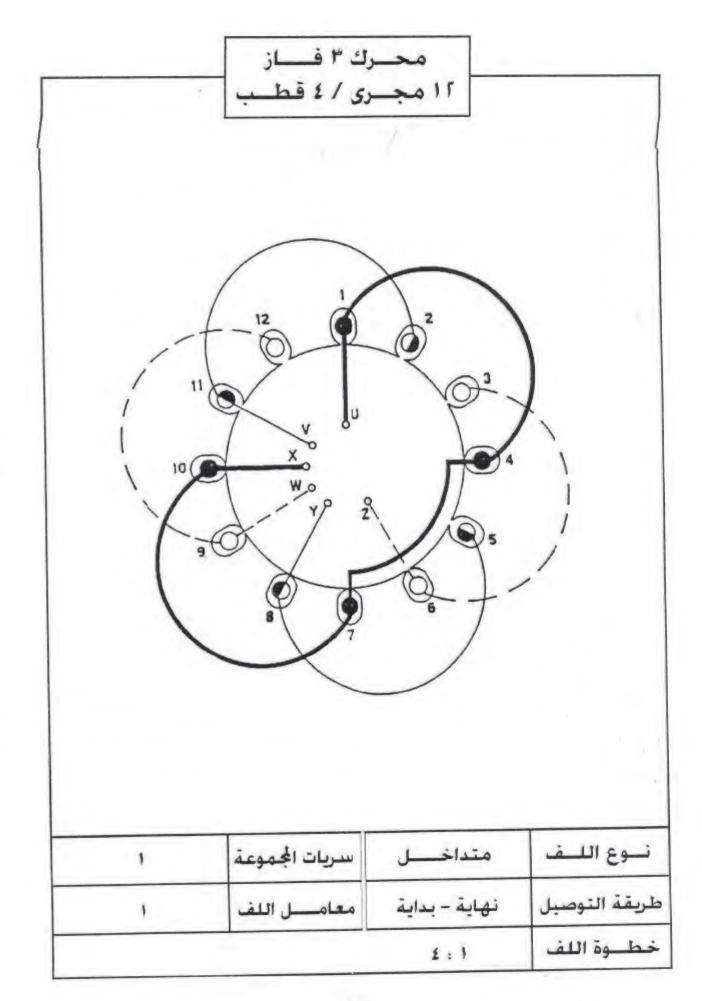الكلى يقبل القسمة على ٢. يضع مجموعة مجاورة للمجموعة الأخرى حتى ينتهى من نصف المجموعات الكلية ، ثم يضع النصف الباقى بنفس الطريقة فوق مجموعات النصف الأول.



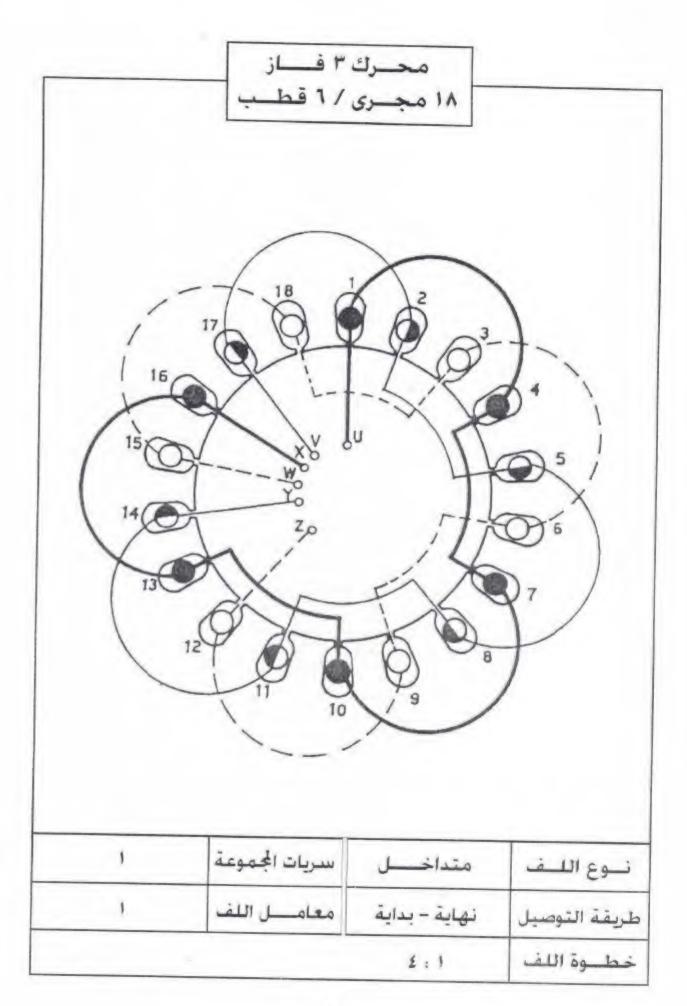


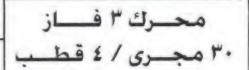


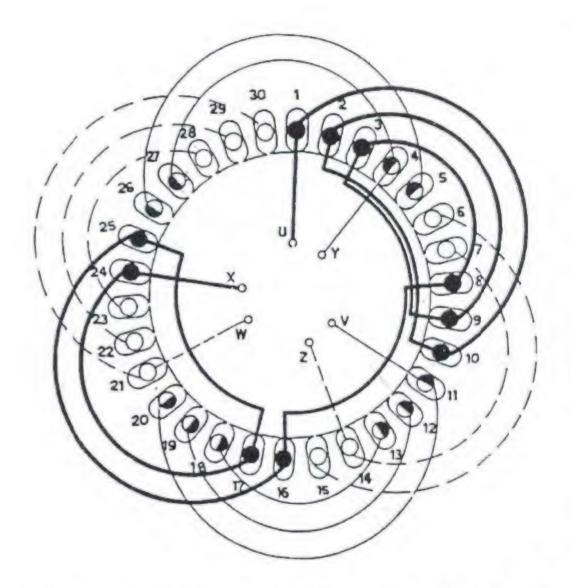


فى دائرة هذا المحرك عدد المجارى لكل قطب = ٢,٥ لذلك فهو وضع المجارى بترتيب الألوان ٣-٣-٢-٢ وهكذا


r - r	سريات الجموعة	متداخــل	نــوع اللــف
.405	معامـــل اللف	نهاية – بداية	طريقة التوصيل
		1 1 - 1	خطوة اللف

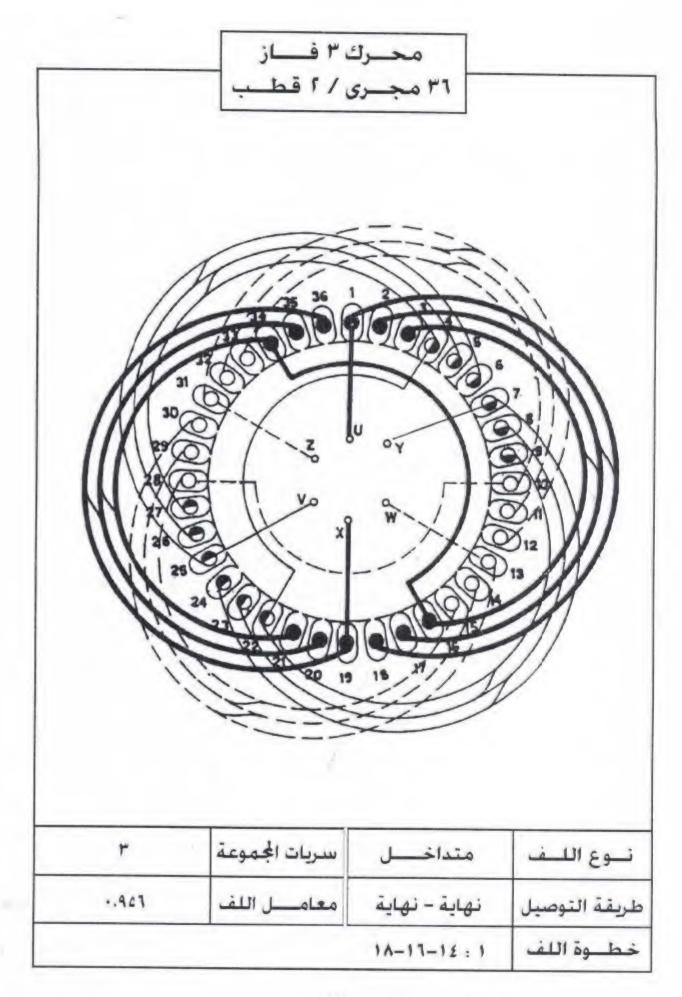

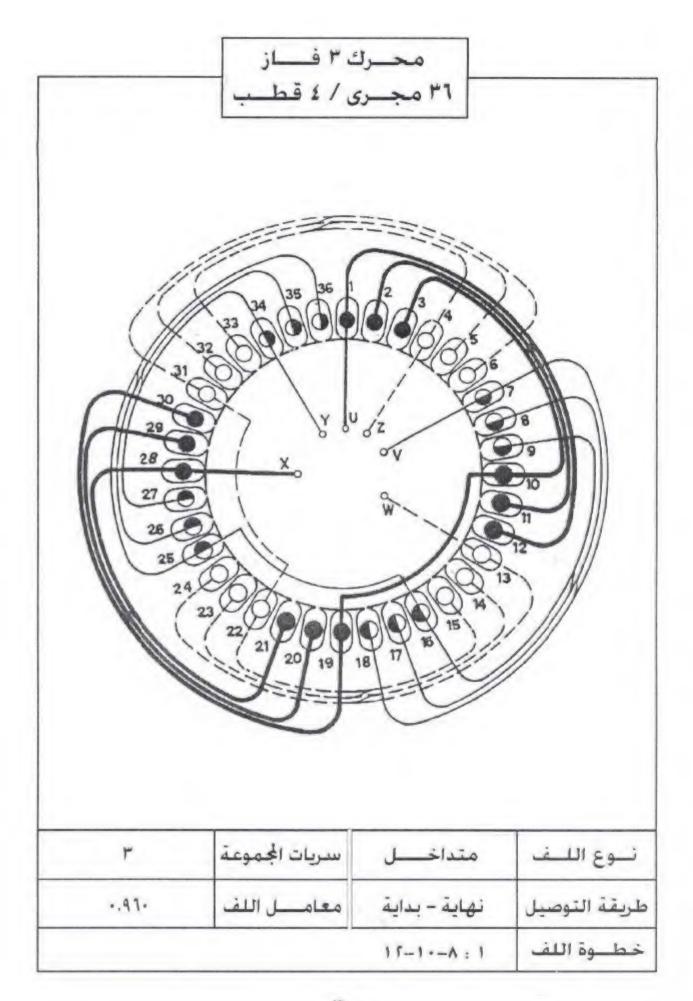

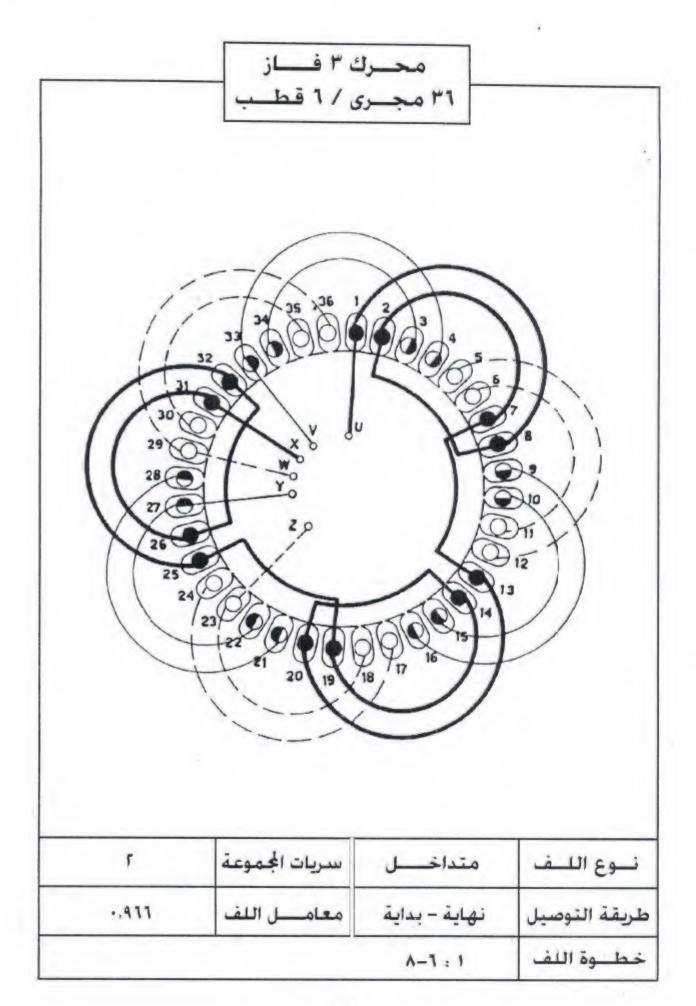


محرك ٣ فــاز ٣٦ مجـرى / ٨ قطـب

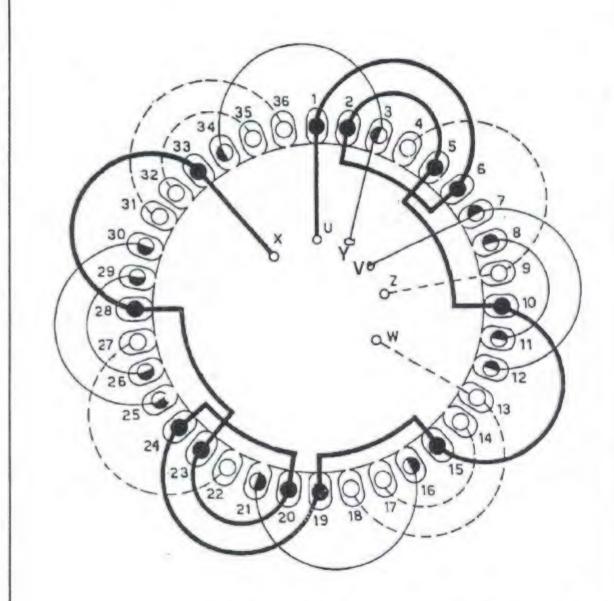


في دائرة هذا المحرك عدد المجارى لكل قطب = ١,٥ لذلك فهو وضع المجارى بترتيب الألوان ٢-٢-١-١ وهكذا

1 - 5	سريات الجموعة	متداخــل	نوع اللف
٠,٩٤٦	معامـــل اللف	نهاية – بداية	طريقة التوصيل
		7-2:1	خطوة اللف

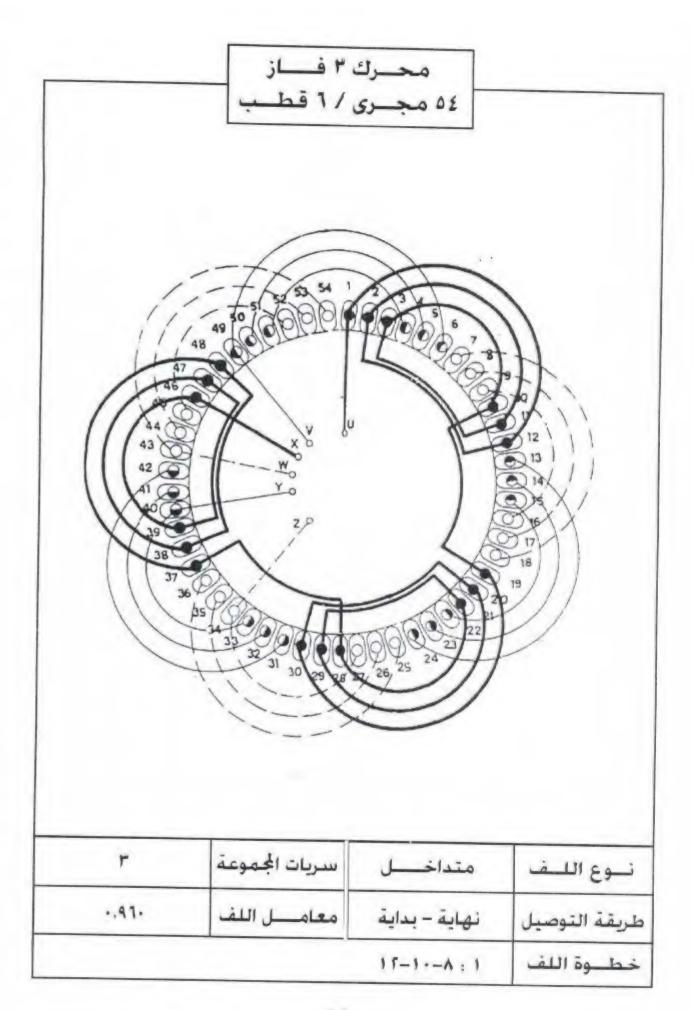


محرك ٣ فــاز ١٠ مجـرى / ٨ قطـب

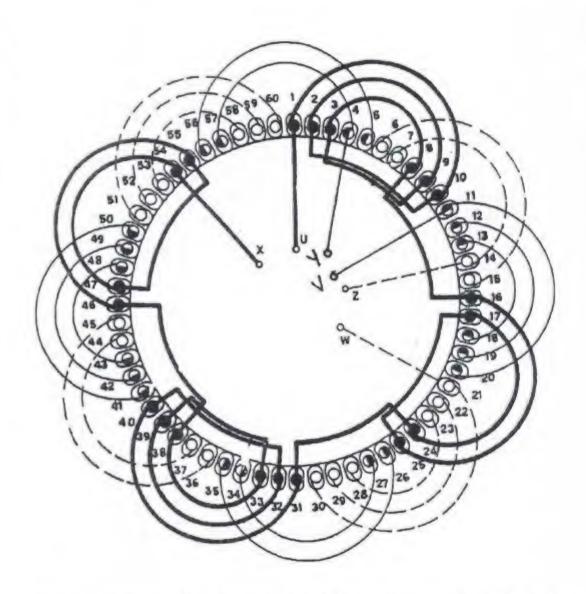


فى دائرة هذا المحرك عدد المجارى لكل قطب = ٢,٥ لذلك فهو وضع المجارى بترتيب الألوان ٣-٣-٢-٢ وهكذا

r – r	سريات الجموعة	متداخــل	نــوع اللــف	
905	معامـــل اللف	نهاية – بداية	طريقة التوصيل	
		14-1:1	خطوة اللف	

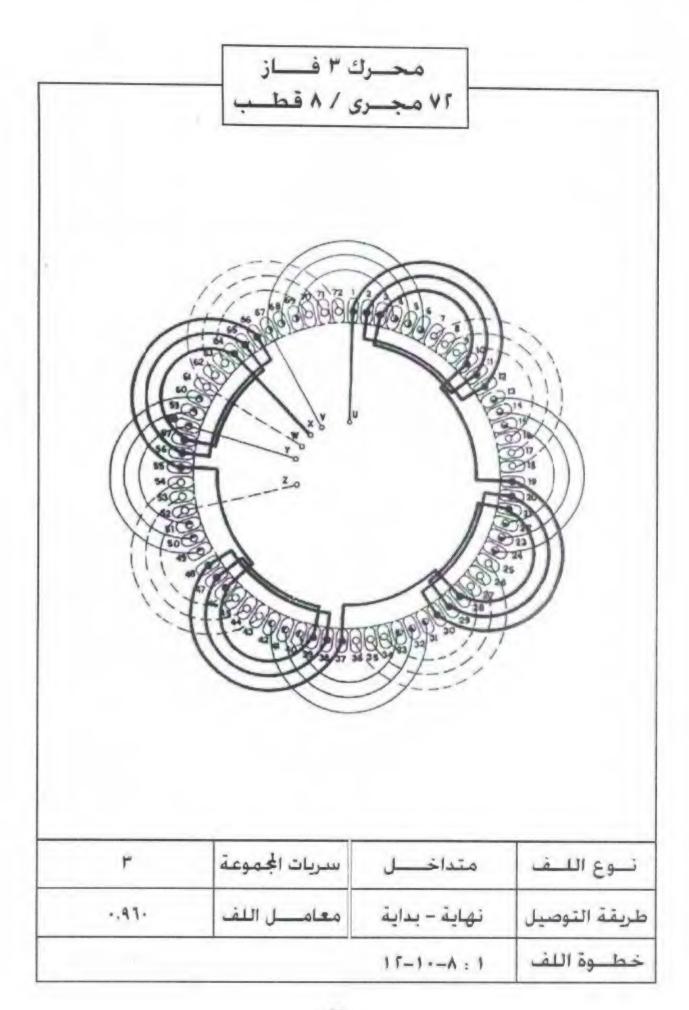

محركات بطريقة متداخلة ولكن بخطوة ثابتة


محرك ١٤ مجرى / ٤ قطب

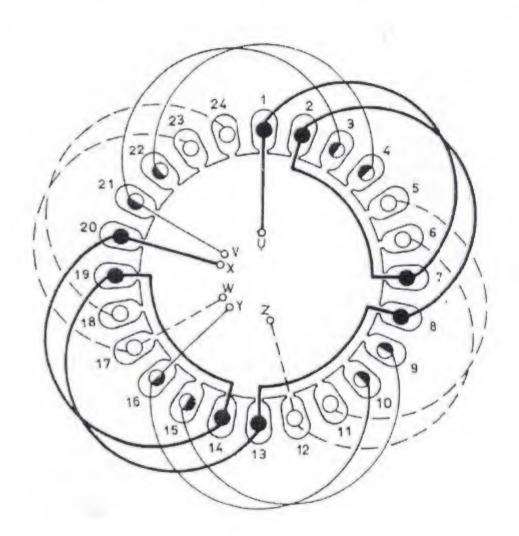


لاحظ في هذه الدائرة أنه استخدم نفس اسلوب الدوائر السابقة باستثناء أنه بدلاً من أن يضع ملف بين أقرب نقطتين لنفس اللون ثم الابعد وهكذا. وضع آبعد نقطة مع أقرب نقطة وبالتالي أصبحت خطوة الملفات واحدة.


وهذه الطريقة لا تختلف كهربائياً عما سبق شرحه ولكن لا يفضل استخدام هذه الطريقة خاصة في حالة إذا كانت كمية أسلاك الملف كبيرة نسبياً لانك لو لاحظت أن ملفات المجموعة الواحدة ليس ملف وراء الآخر كما سبق ولكن هنا الملف يقطع الملف الآخر أو يكون فوقه في نقطة معينة وبالتالي إرتفاع المجموعة نفسها سيزداد وبالتالي باقي المجموعات ولذلك سيكون هناك صعوبة عند تربيط الملفات وضغطها ليصبح ارتفاعها أقل من مستوى شرائح الجسم الثابت.

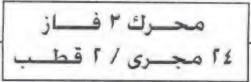ولذلك فأى دائرة من الدوائر السابقة يمكن تحويلها الى ملفات متداخلة بخطوة ثابتة وسيدور المحرك بنفس الكفاءة ولكن تأكد من عدم إرتفاع الملفات عن مستوى شرائح الجسم الثابت.



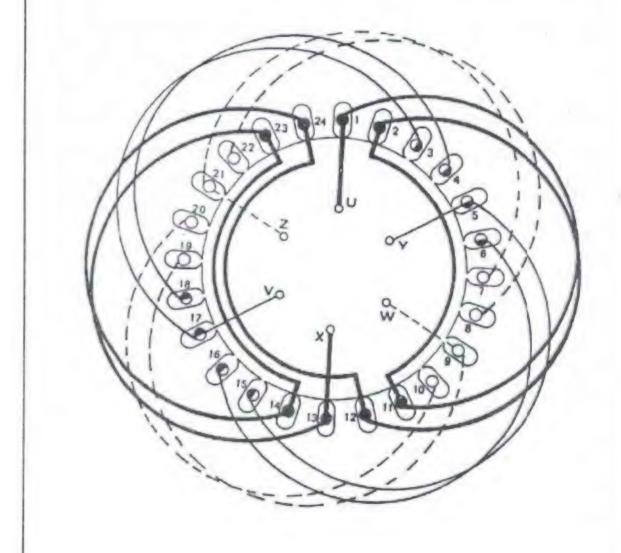


٢	سريات الجموعة	متداخـــل	نوع اللف	
.,954	معامــل اللف	نهاية - نهاية	طريقة التوصيل	
		11:1	خطوة اللف	

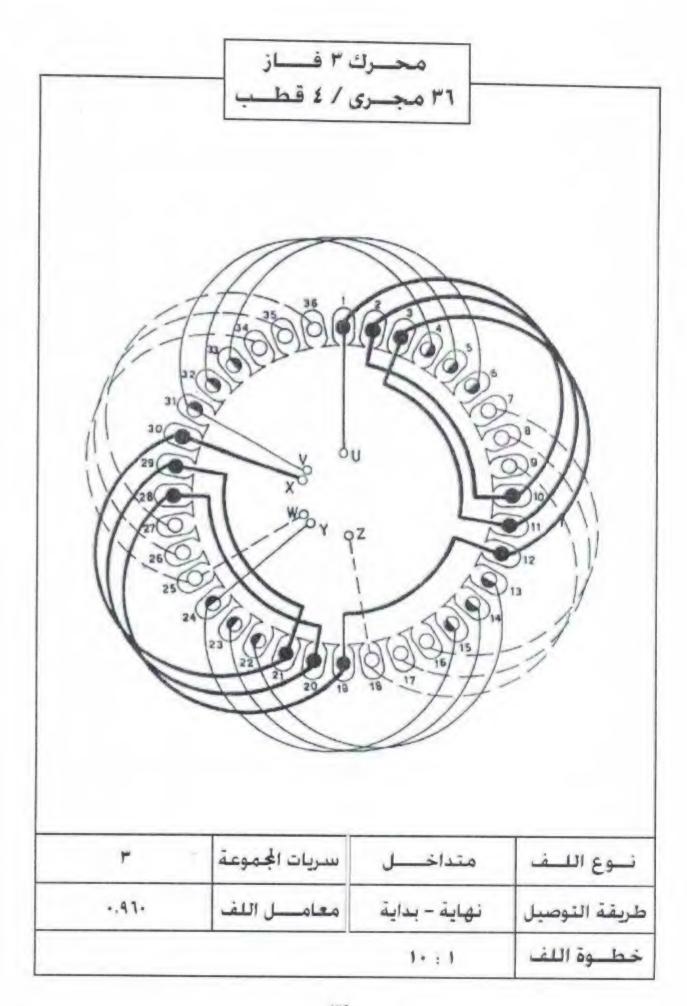

ثانياً؛ طريقة اللف ذات الجناحين أو الكرونا

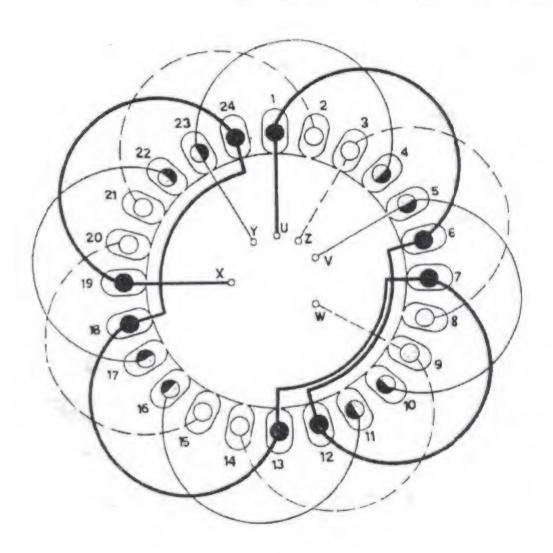وهذه الطريقة أقل الطرق استخداماً أو انتشاراً



نلاحظ في هذه الطريقة أن التقسيم وتوزيع المجاري لكل قطب بنفس قانون التقسيم العام أي:

۲۶ مجری ÷ ۳ فاز = ۸ مجری

۸ مجرى ÷ عدد الأقطاب = ۲ مجرى لكل قطب

ولكن عند وضع الملفات بدلاً من أن يضع ملف وحوله الملف الأكبر. وضع ملف

بين أقرب نقطنين ثم وضع الملف الثاني مجاوراً له وهكذا أى كل فاز له ٤ ملفات متجاورة يكونوا ٤ مجموعات فالمجموعة هنا مكونة من ملف واحد.

وقد وصل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية المجموعة الثانية مع بداية المجموعة الثالثة وهكذا. لأن المجموعات هنا في وضع متجاور ويجب أن يمر التيار داخل المجموعات في انجاه معاكس.


وفى الغالب دوائر محركات الكرونا يكون وضع الملفات ملف عكس ملف آخر أما فى طريقة ملفات متداخلة كنا نرى الملفات ملفين عكس ملفين أو ثلاث عكس ثلاث. والحالة الوحيدة التي يوجد فيها محرك بطريقة متداخلة وبه ملف عكس ملف هى المحركات التي يكون فيها ناتج المجارى لكل قطب يساوى واحد.


وللتعرف على أن المحرك كرونا. أو متداخل ولكن مجارى القطب تساوى واحد يجب أن تعلم أنه :


لا يوجد محرك كرونا بخطوة ١ : ٢


فإذا وجد محرك به ملف عكس ملف قبل أن تقول أنه كرونا أنظر إلى خطوة ملفاته فإن وجدتها ١ : ٤ فيكون المحرك ملفات متداخلة وتطبق عليه كل القوانين

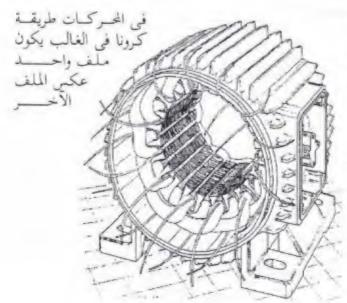
الخاصة بهذه الطريقة لأن المجموعات ستكون في هذه الحالة غير متجاورة وبالتالي التوصيل نهاية مع بداية أما إذا كان بخطوة أكبر من ١: ٤ فمعنى هذا أن المحرك ملفوف بطريقة كرونا ومجموعاته متجاورة وتوصيله نهاية مع نهاية.



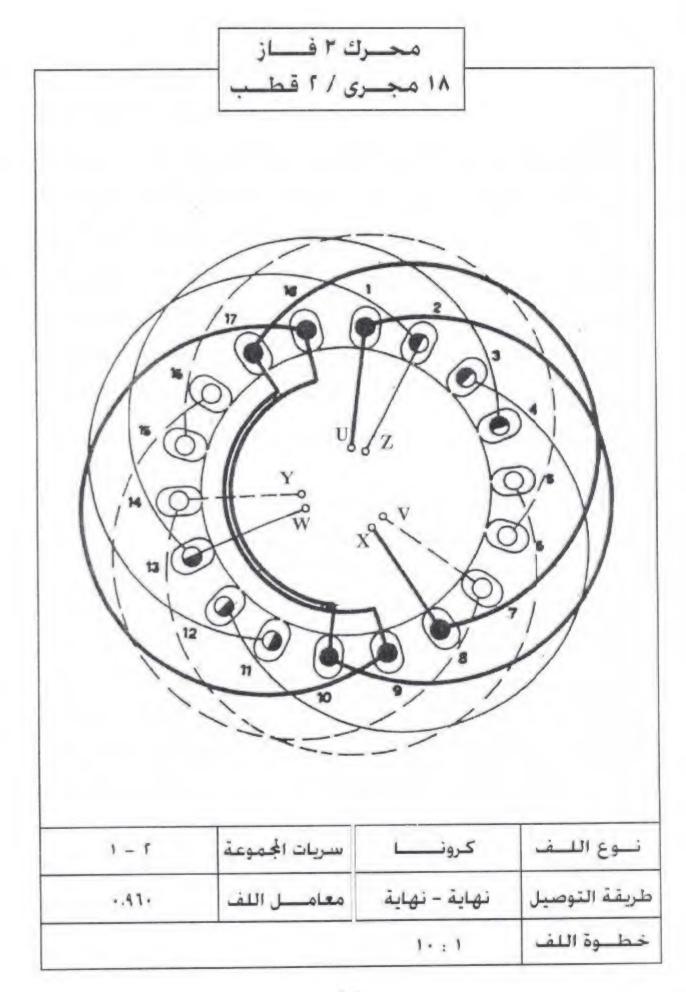

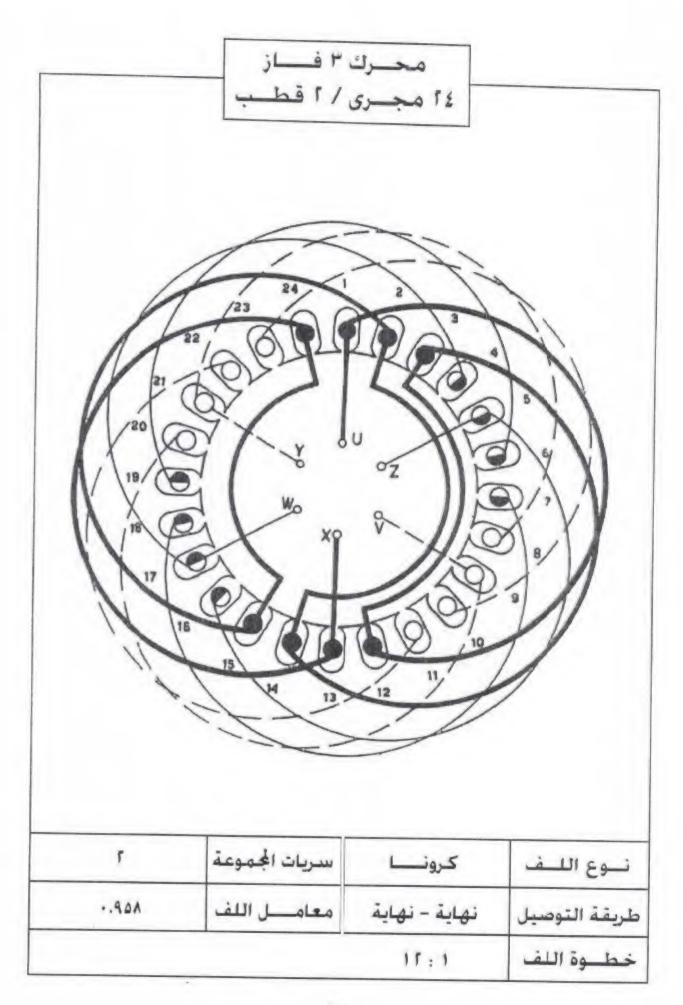

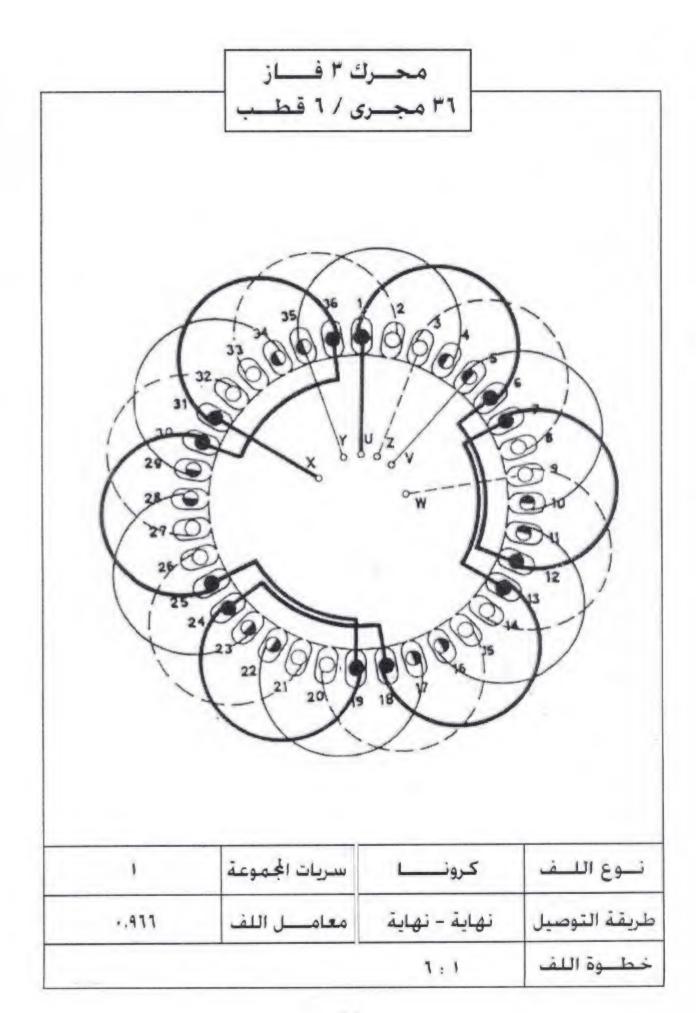

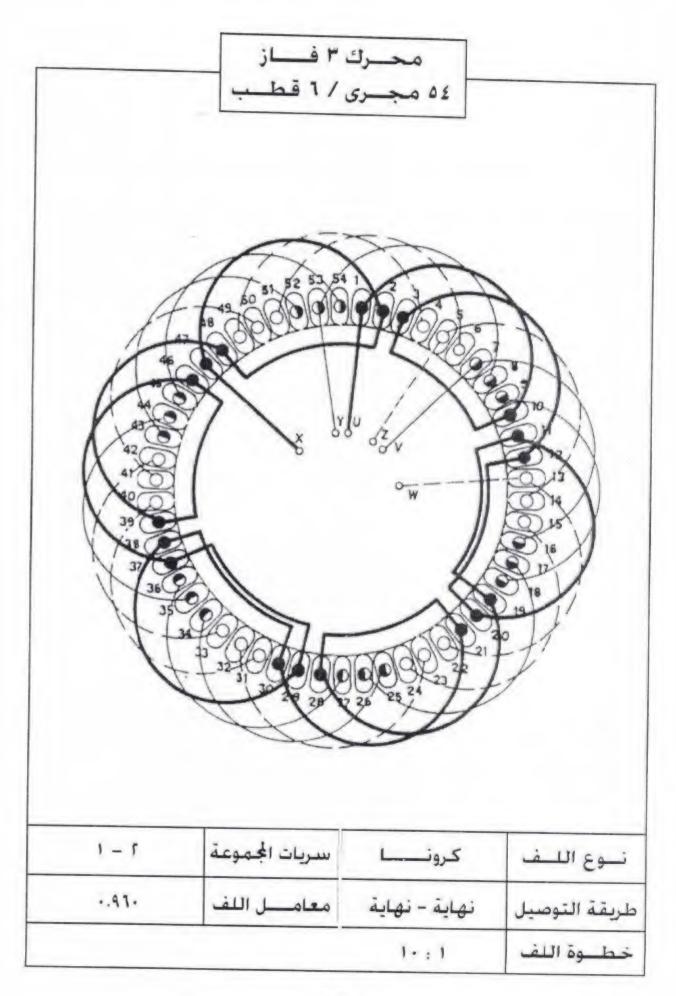


ثَالثاً: طريقة لف جانبان بالمجري

وهذه الطريقة أكثر الطرق استخداماً في المحركات ذات القدرات العالية.

ومثل هذه المحركات مختوى كل مجرى على جانبين من ملفين منفصلين. لايشترط أن يكونا من نفس الفاز فمن الممكن أن يكون جانب لملف من فاز والجانب الآخر للفاز الثاني والأثنان داخل مجرى واحدة لذلك يجب عزل جانب عن الجانب الآخر.

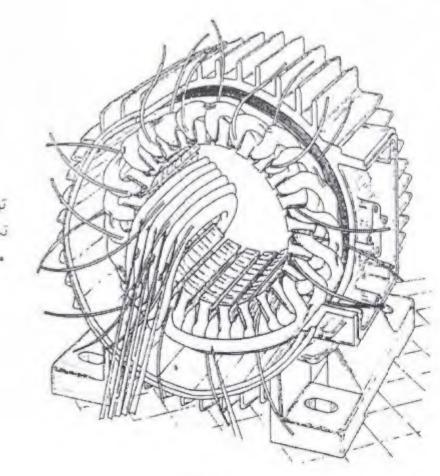فى حالة تسقيط محرك جانبان مجرى دائما يسقط جانب واحد لعدد ملفات أقل من الخطوة بواحد أى إذا كانت الخطوة ١:٦ يضع ٥ ملفات فى مجارى متجاورة ويترك الجانب الآخر من هذه الملفات مرفوع حتى ينتهى من تسقيط جميع الملفات ثم يضع جوانب الملفات المرفوعة.




توضيح كيفية تسقيط ملفات محرك جانبان بالمجري

دائرة محرك ٢٤ مجرى ٤١ قطب جانبان بالمجرى

التقسيم

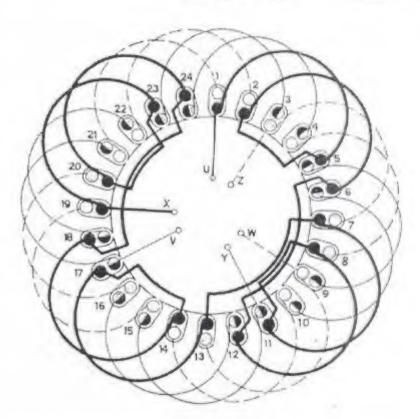 $\Lambda = \Lambda$ فاز $\Lambda = \Lambda$ مجری Λ فاز Λ مجری لکل قطب Λ مجری لکل قطب



ومن الدائرة السابقة للمحرك ٢٤ مجرى/٤ قطب جانبان بالمجرى سنلاحظ الآتى: أنه أستخدم في الرسم دائرتان واحدة تمثل جوانب الملفات السفلية والدائرة الخارجية تمثل جوانب الملفات العلوية.

بالنسبة للتقسيم وتحديد المجارى لكل قطب بالدائرة الداخلية لا يختلف عن الطرق السابقة. أما بالنسبة لوضع المجارى في الدائرة الخارجية فهو يحدد خطوة الملف مسبقاً

فمثلاً إذا كانت الخطوة ١ : ٥ كالدائرة السابقة فهو يبدأ العد من أول مجرى لأي لون وفوق المجرى رقم ٥ يضع نقطة من نفس اللون الذي بدأ العد منه.

- □ بالنسبة لوضع الملفات سقط جانب في مجرى بالدائرة الداخلية والجانب الآخر أسقطه بالدائرة الخارجية في مجرى نفس اللون.
- □ بالنسبة للتوصل أستخدم نفس القوانين الأساسية. فوصل كل ملفين على التوالى ليكونوا مجموعة واحدة. ثم وصل نهاية مع نهاية وبداية مع بداية والتيار سار في انجاه معاكس.
- □ بالنسبة للبدايات من الممكن إستخدام قانون البدايات العام أي يبدأ U من أي طرف وبداية الفاز الثاني V من المجموع الثالثة وبداية الفاز الثالث W من المجموعة الخامسة.

أو يبدأ U من أى طرف وV من بداية المجموعة الخامسة و W من بداية المجموعة التاسعة.


أى من الممكن أن تكون البدايات ١-٣-٥ أو ١-٥-٩

□ لتحديد عدد أقطاب محرك جانبان بالمجرى أستخدم القانون الآتي:


□ جميع الملفات العلوية تسير في انجاه واحد والملفات السفلية أيضاً في انجاه واحد معاكس للملفات العلوية ولا تقسم مجارى القطب في انجاهين في أى حالة حتى في المحرك ٢ قطب.


كيفية غديد خطوة الملف لمحرك جانبان بالمجري:


كما رأينا في الطرق السابقة للف (متداخل أو كرونا). كانت تحدد الخطوة بعد وضع النقاط التي تمثل المجاري على الدائرة، ولكن في طريقة جانبان بالمجرى لا يمكنك البدءفي وضع النقاط على الدائرة الخارجية إلا بعد تحديد الخطوة فإذا كان المحرك يحتوى على الملفات فبالطبع يمكن تحديد الخطوة من الملفات القديمة ولكن في حالة عدم وجودها يجب أن تعلم أن نهاية أخر ملف بالمجموعة الأولى وبداية أول ملف في المجموعة الثانية يجب أن يكونا في مجرتين متجاورتين أو تشترك ملفات المجموعة الأولى مع عدد من ملفات المجموعة الثانية لنفس الفاز.

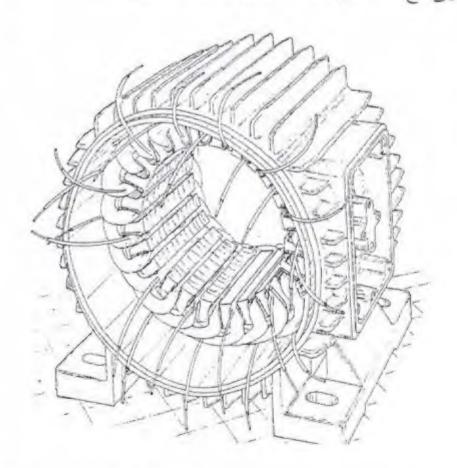


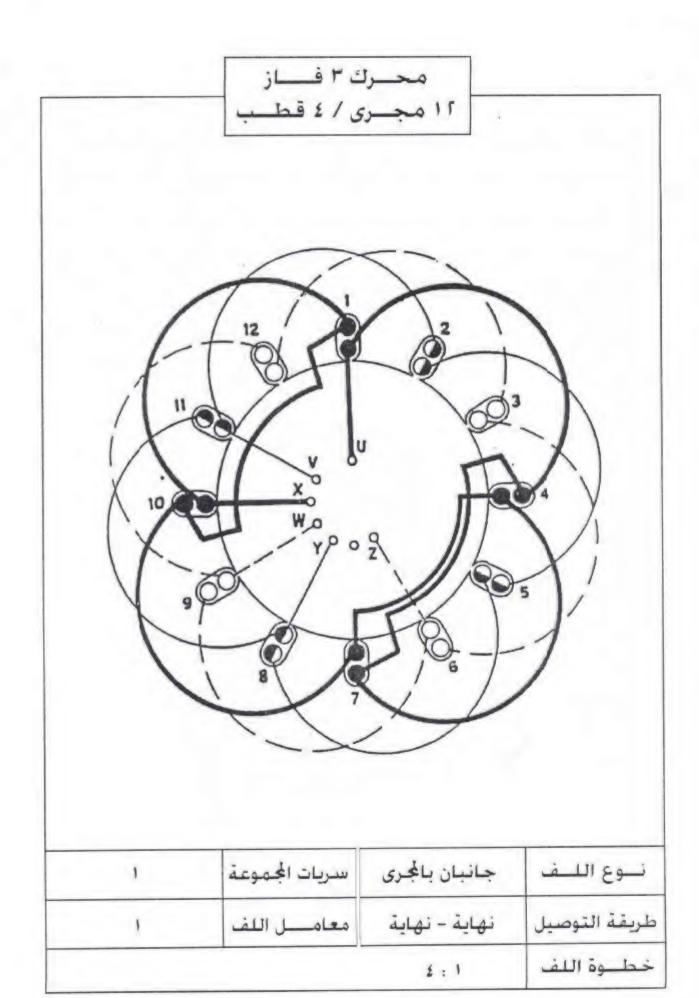
ستجد أن أى محرك جانبان بالمجرى جميع ملفاته العلوية موضوعه في نفس الاتجاه . واسفل كل ملف يوجد ملف آخر يسير في الإتجاه المعاكس للملف العلوى في نفس المجرى .




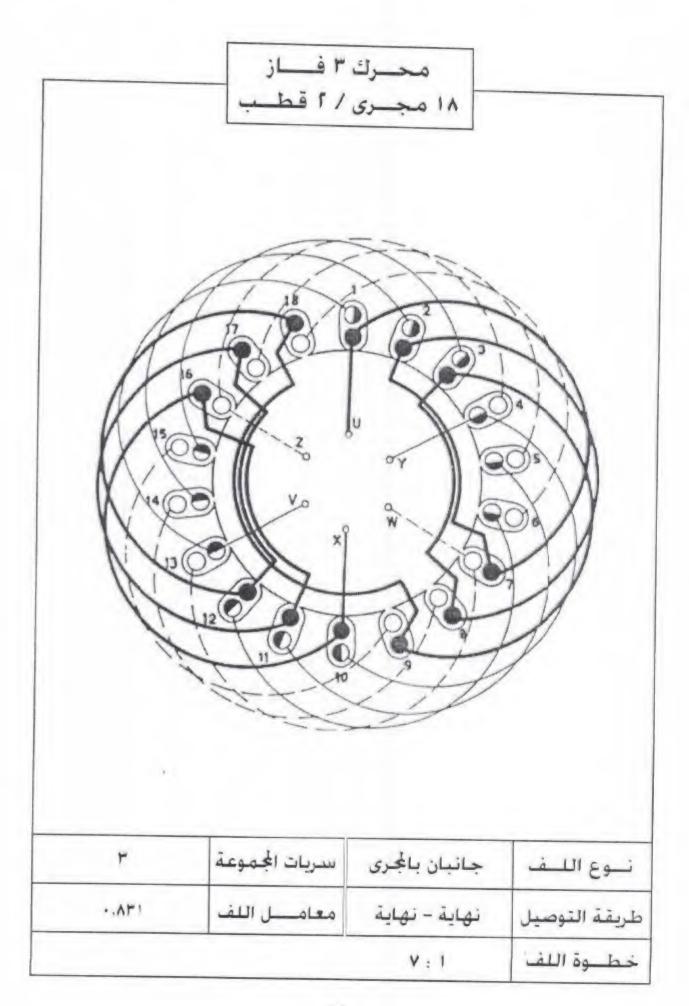


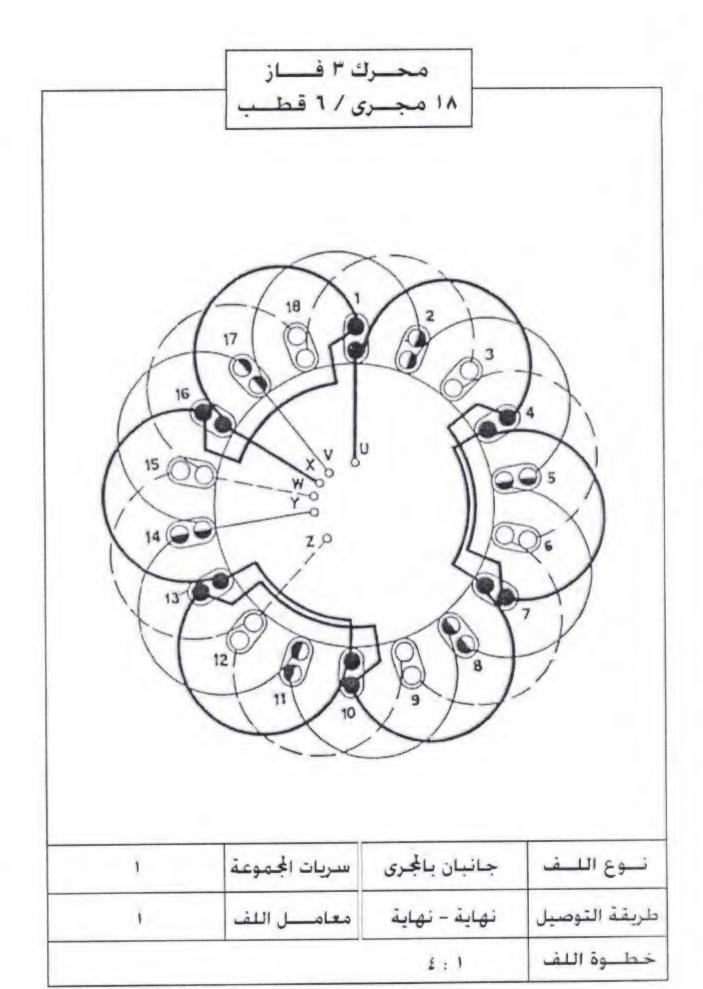


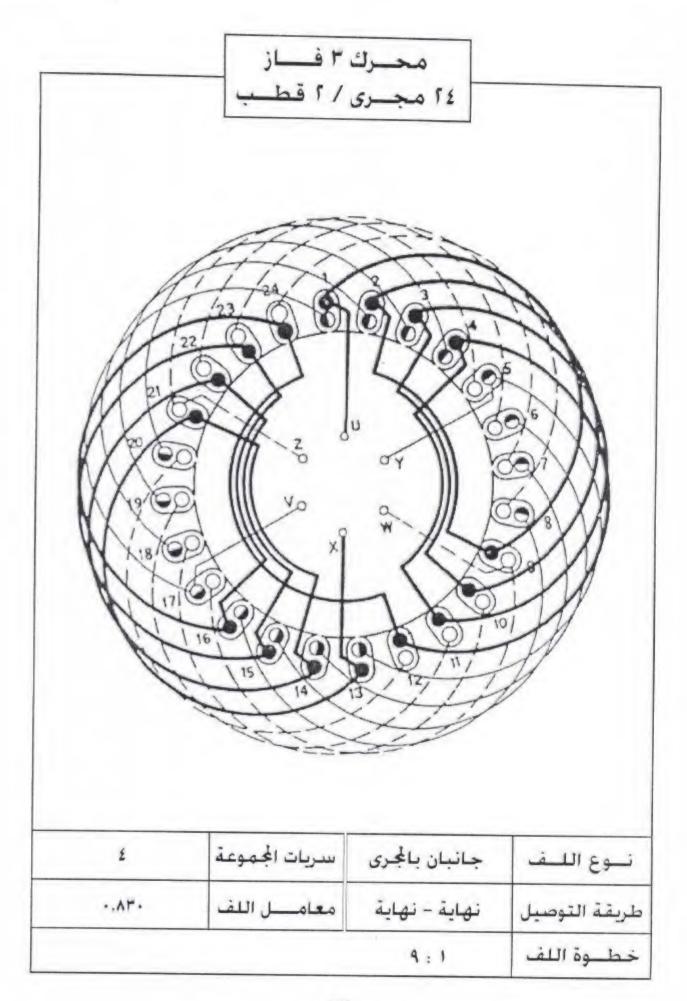


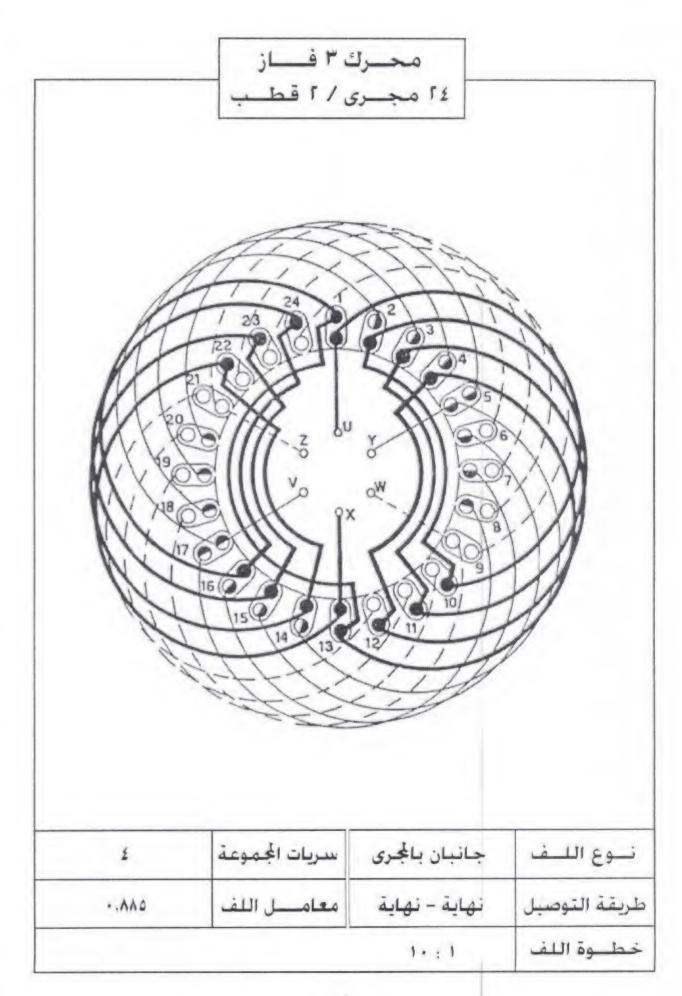


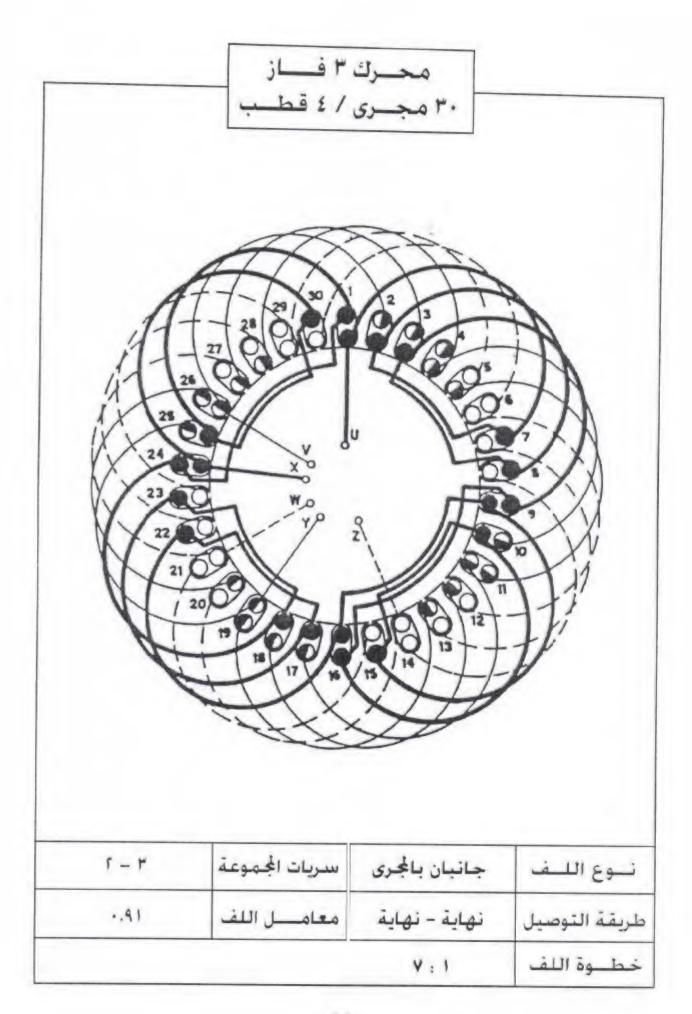

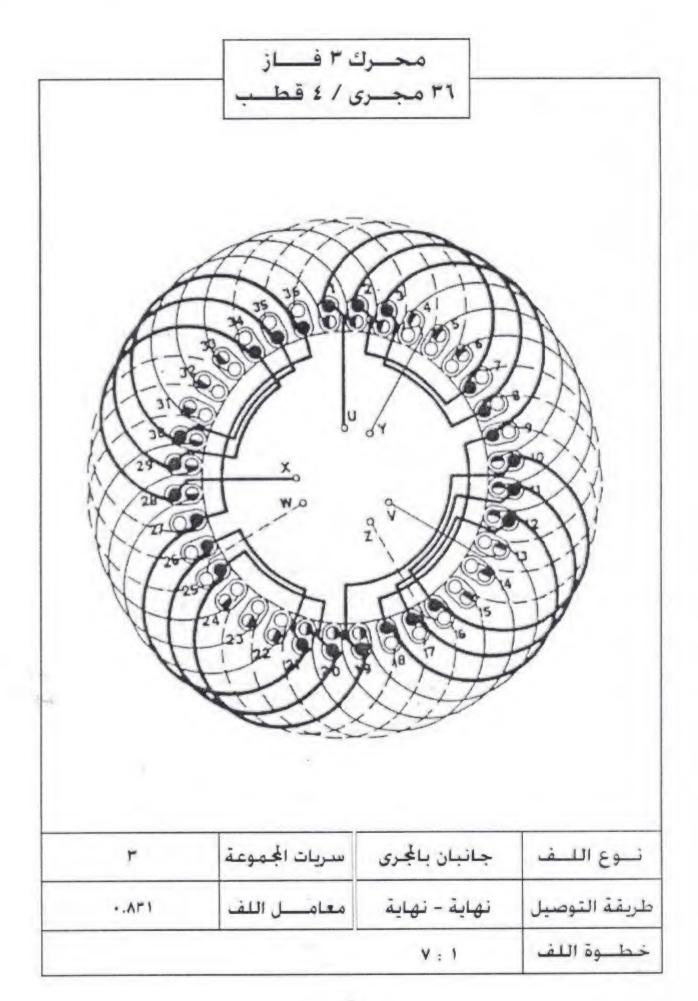

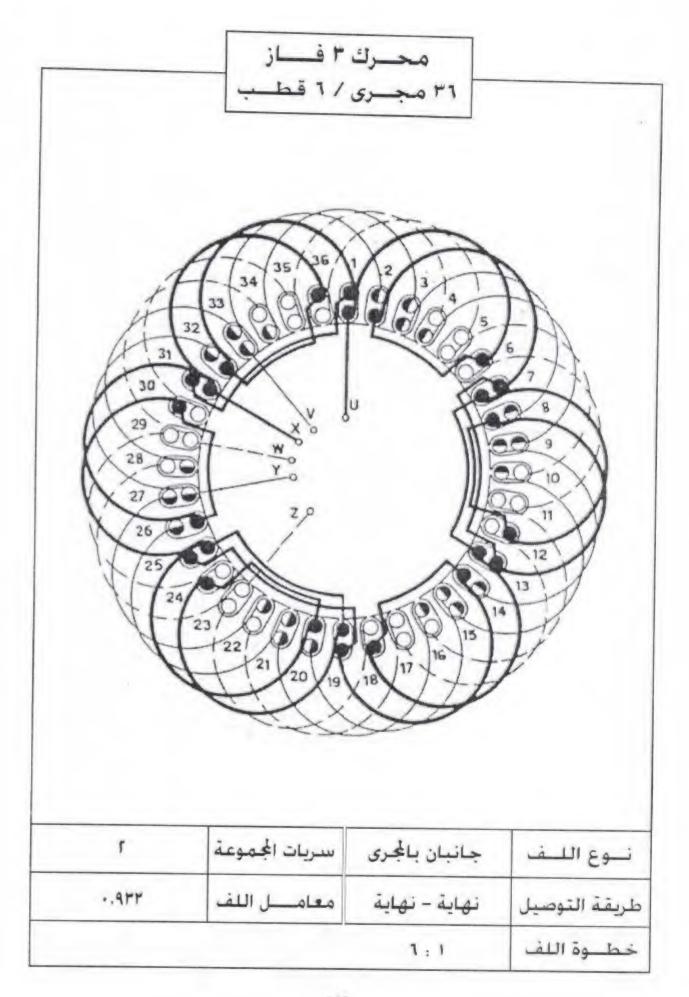

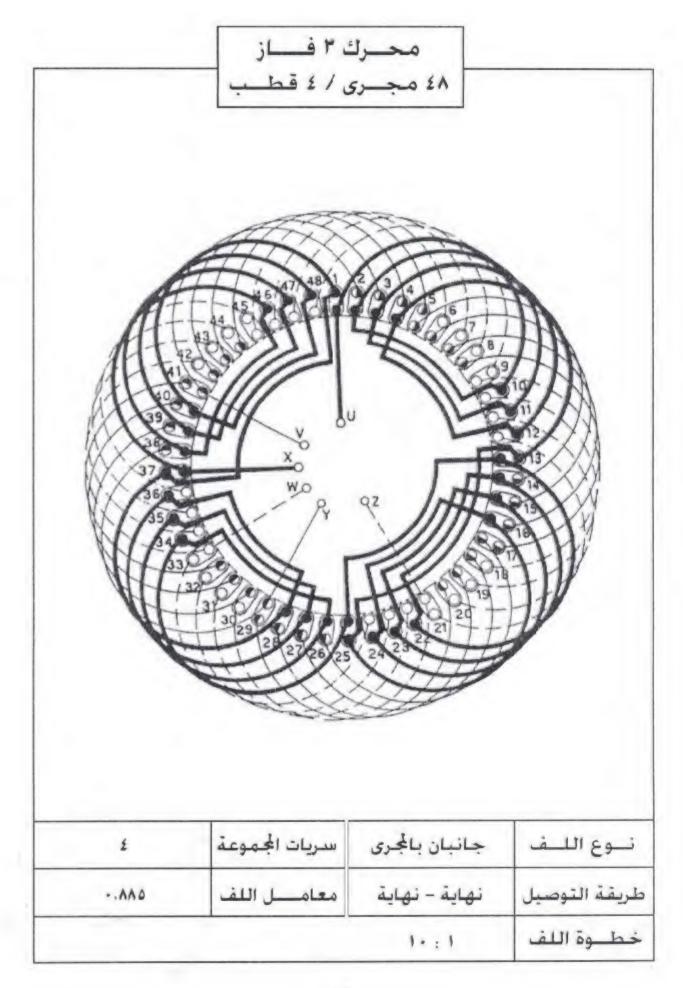

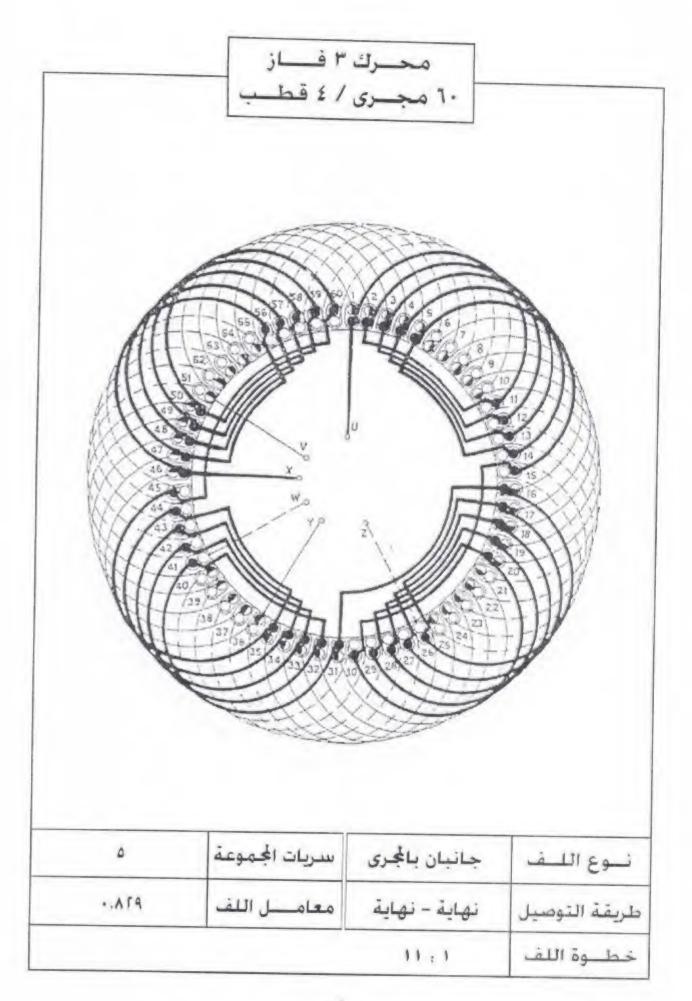

محرك ٢ فـاز ۷۲ مجری / ٤ قطب نوع اللف جانبان بالجرى سريات الجموعة 1 طريقة التوصيل نهاية - نهاية المعامــل اللف .. 474. خطوة اللف 17:1

معانى أهمر البيانات التى تكتب على يفطة المحرك

Model - Type - Tipo	1					
Volt قولت	موديل					
	ستار کم					
أمبير AMP	دلتا ۵					
Cycle - HZ - P/S - CY - HERTZ	ذبذبة					
KW - P - OUTPUT	القدرة الكهربائية					
HP - CV - PS - CH	القدرة الميكانيكية حصان					
RPM - TPM - U/min - UPM - GIRI	السرعة					
POLI - POLE	الأقطاب					
PH - PHASE	فاز					
CLASS - INS - CL - ISOL - INSUL	درجة العزل					
IP	درجة احكام الغلق					
C - MF - UF - CON	سعة المكثف					
VC	ڤولت المكثف					
CA	مكثف بدء					
CD	مكثف دوران					
RATING.CON - DUTY CONT - SERVIZIO CONT	خدمة مستمرة					
WEIGHT Kg	الوزن					
DATE	التاريخ					
COS g	معامل القدرة					
BEARING	رقم رولمان البلي					

درجـة العـزل CLASS	γ	A	Е	В	F	Н
درجـة الحـرارة TEMP	90°	105°	120°	130°	155°	180°

جدول درجات العزل وأقصى حرارة لتحملها

البيانات التي يجب معرفتها قبل بدء اللف من جديد

الإعادة لف محرك من جديد يفرغ سلكه القديم وعادةً يكون فوق السلك طبقة ورنيش مجعل من الملفات كلها كتلة واحدة يصعب فكها. والطريقة المتبعة لتفريغ المحرك من السلك تقطع الملفات من جانب بواسطة أجنة ثم يدق فوق الملفات من الناحية المقطوعة بواسطة قطعة معدنية مساحتها أقل من المجرى. مجرى فالأخرى ثم مجدن الأمام. أو بأى اسلوب آخر لا يتلف الشرائح. وفي بعض الأحيان عندما يكون الورنيش من نوع يجعل من الملفات قطعة صلبة جداً مع الشرائح يحتاج أن يسخن الملفات حتى يتثنى جذب الملفات وقدر المستطاع عند استخدام البورى للتسخين استخدم أقل درجة حرارة تمكنك من اخراج الملفات وكلما ارتفعت درجة حرارة الشرائح يدرجة كبيرة تؤثر على خواصها وبالتالي على قدرة المحرك.

وقبل تفريغ المحرك يجب معرفة البيانات الآتية :

- قبل فك أجزاء المحرك توضع علامات مميزة على كل غطاء ومثلها على الجسم الثابت حتى لا يحدث مشاكل عند التركيب.
- * معرفة توصيل الروزنة الخارجية وتحديد إذا كانت ستار أو دلتا. ثم يفك العضو المتحرك وتجمع مساميره في مكان معروف. وتتأكد من صلاحية رولمان البلي وتأكد من الآتي:
- الخطوة المجارى وعدد الأقطاب ونوع اللف ثم رسم دائرة المحرك وتأكد مطابقة الخطوة في الرسم مثلها في المحرك
- قياس قطر السلك وإذا كان المحرك ملفوف بأكثر من سلك توازى يجب قياس كل
 سلك منهم
- الله عند فك عدد من الملفات عد ملف أو كثر للتأكد من عدد اللفات. مع ملاحظة

إذا كان الملف ملفوف بسلك فرد فسيكون عدد اللفات هو نفسه عدد الأسلاك الموجودة بالمجرى. أما إذا كان المحرك ملفوف بسلكين توازى مثلاً فعدد اللفات يساوى عدد الأسلاك داخل المجرى ÷ ٢


(أنظر موضوع توازى الأسلاك ص ٨٥)

خطوات إعادة لف الحرك

- بعد أخذ البيانات وتنظيف المجارى جيداً من بقايا العوازل أبدأ بوضع البرسبان داخل المجارى ومن ثم تحديد نوع العازل وسمكه تبعاً لقدرة وجهد المحرك. فكلما أرتفعت قدرة المحرك أو الجهد الذى سيعمل عليه يحتاج إلى قيمة عزل أعلى. ويوضع البرسبان أطول من المجرى بحوالى نصف سم أو أكثر من الجهتين ويجوف تبعاً لتجويف المجرى حتى يتسع لجميع الأسلاك بسهولة.
- المجموعة المجموعة تبعاً لخطوة الملفات المحددة بحيث لا تكون صغيرة تصعب دخول المجموعة المجاورة لها بداخلها فيجب أن تكون المجارى التي توجد بين أصغر ملف حرة لا يعوق الملف الأصغر جزء منها . وفي نفس الوقت لا تكون أكبر من الداعي.
- تلف ملفات مجموعة واحدة على الفرم المطابقة بعدد اللفات وسمك السلك المطلوب. وأبدأ بتسقيط الملف الأصغر أولاً ثم الأكبر فالأكبر. وتأكد أن أطراف الملفات تكون جهة الفتحة التي سيخرج منها الأطراف الستة الى الروزتة. وإذا كان مقاس المجموعة جيد أكمل لف باقي المجموعات
- الله تسقط باقى الملفات داخل المجارى بالترتيب وطريقة التسقيط السليمة مع ملاحظة تطبيع كل ملف أولاً بأول والتأكد من عدم لمس أى سلك لجسم المحرك.
- الملامسة لها وتأكد من عدم تلامس مجموعة من فاز مع مجموعة لفاز آخر. وهذا

العزل مهم جداً بالنسبة لطول عمر المحرك خاصة بالنسبة للقدرات العالية ثم يتم أيضاً في نفس الجهة تربيط (بندشة) الملفات معا جيداً مع ملاحظة وجود البرسبان بين المجموعات أثناء التربيط.

- التوصيل بين المجموعات بدقة وتأنى مع تنظيف مكان كل وصلة من الورنيش جيداً ولحامها وعزلها بالمكرونة المناسبة. وإخراج الست أطراف بسلك شعر مرن ويميز الثلاث بدايات عن الثلاث نهايات.
- العزل بين المجموعات ناحية الأطراف وتربيطها والتأكد من عدم أرتفاع مستوى الملفات عن شرائح الجسم الثابت أو أرتفاع أي برسبان داخل المجرى.
- الله تنظيف المحرك جيداً بالهواء ثم وضع الورنيش بواسطة فرشاة أو أى أسلوب آخر. وتأكد من وصول الورنيش لجميع أجزاء الملفات وخاصة داخل المحارى ولاتترك طبقة ورنيش بارزة فوق الشرائح تعوق دوران العضو المتحرك.
- الأقل المحرك مفتوح مدة كافية حتى يجف الورنيش نماماً (حدود ١٢ ساعة على الأقل يختلف من نوع ورنيش الى نوع آخر) ثم ابدأ في تركيب العضو المتحرك وتوصيل الروزتة الخارجية وتجربة المحرك وفياس شدة تيار كل فاز.

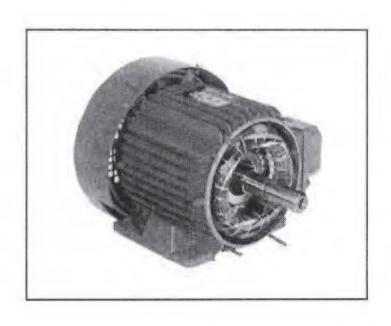

الأختبارات التي يجب إجراؤها بعد لف المحرك وقبل توصيله بالتيار

بواسطة الأومتر أو مصباح اختبار يتم عمل الاختبارات الآتية:

١- اختيار توصيل ملفات كل فاز على حدى.

U → X
 وفى هذه الحالة يجب أن
 V → Y
 يتحرك مؤشر الأومتر أو يضئ
 W → Z
 مصباح لأختبار في الثلاث قياسات

٢- أختبار عزل ملفات كل فاز مع جسم الحرك.

وفى هذه الحالة يجب أن لا يضئ لل الله على الله الحالة يجب أن لا يضئ الله المحلة الله المحرفة الله المحرفة الله الله يوجد تلامس بين أى الله وجسم المحرك

٣- اختبار عزل ملفات كل فاز عن الفاز الآخر

 U - V

 U - W

 U - W

 U - W

 U - W


ملحوظة : هذه الأختبارات يمكنها تأكيد وجود خطأ ولكن لا تؤكد بصورة قاطعة صلاحية المحرك. فذلك لايتم التأكد منه إلا بتشغيل المحرك وقياس شدة تياره وهو يعمل بالحمل.

التوصيل الخارجي لمحرك ثلاث أوجه سرعة واحدة

أى محرك π فاز يمكن تشغيله على جهدين مختلفين الفرق بينهما $\sqrt{3}$ على سبيل المثال π π π ولت أو π π π π ولت أو π π π ولت أو π

وإذا عمل المحرك بالڤولت المنخفض أو الڤولت الأعلى بشرط توصيل الروزتة الخارجية التوصيل المناسب لكل ڤولت سيعمل المحرك بنفس القدرة والسرعة.

أولاً: طريقة توصيل نجمة (STAR) λ

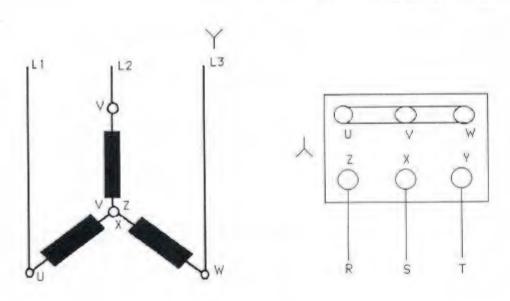


فى هذه التوصيلة يجمع النهايات الثلاث معاً (X, Y, Z) ويمر التيار فى البدايات أو العكس أى يجمع الثلاث بدايات معاً ويمر التيار فى النهايات ويعمل المحرك فى هذه الحالة على أعلى قولت مسجل على يفطة المحرك. ويستهلك أقل شدة تيار مسجلة على يفطة المحرك. فمثلاً إذا كان مكتوب على المحرك ٢٢٠ / ٣٨٠ قولت - ١,٧/٣ أمبير فمعنى ذلك إذا كان مصدر التيار الذى يعمل عليه المحرك ٣٨٠ قولت أى أعلى فمعنى ذلك إذا كان مصدر التيار الذى يعمل عليه المحرك ٣٨٠ قولت أى أعلى

قولت مسجل على اليفطة . فيجب توصيله ستار ويستهلك أقل شدة تبار مكتوبة على المحرك وهي ١,٧ أمبير.

Δ (DELTA) ثانیا: طریقة توصیل مثلث

L1 L2 L3 V

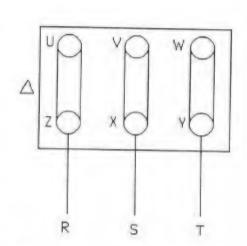

وفى هذه التوصيلة يجمع نهاية كل فاز مع بداية فاز آخر أى V-X ، V-X ويعمل المحرك فى هذه الحالة على أقل قولت مسجل على يفطة المحرك ويستهلك أعلى شدة تيار مسجلة على يفطته فمثلاً إذا كان مكتوب على المحرك V-X فولت V-X فولت V-X أمبير. فإذا كان مصدر التيار الذى سيعمل به المحرك V-X فولت V-X فولت مكتوب على اليفطة. فيجب توصيله دلتا وسيستهلك أعلى شدة تيار وهي V-X أمبير.

فمعني ذلك إذا كان مكتوب على المحرك ٦٦٠/٣٨٠ فولت فإذا كان مصدر التيار ٣٨٠ فولت يجب توصيل المحرك دلتا حيث أن القيمة ٣٨٠ هي أقل فولت مكتوب ونستخلص من ذلك أن:

فى حالة نوصيل المحرك ستار يعمل على أعلى فرق جهد $V\lambda = V\Delta \times \sqrt{3}$

ويستهلك أقل شدة تيار

$$A\lambda = \frac{A\Delta}{\sqrt{3}}$$

في حالة توصيل المحرك دلتا يعمل على أقل فرق جهد

$$V\Delta = \frac{V\lambda}{\sqrt{3}}$$

ويستهلك أعلى شدة تيار

$$A\Delta = A\lambda \times \sqrt{3}$$

ومعلوم أنه كلما زاد فرق الجهد يجب أن تزيد عدد لفات الملف. وكلما زادت شدة التيار يجب أن تزداد مساحة مقطع السلك. فمثلاً إذا كان لديك محرك يعمل على ١١٠ فولت وتريد تشغيله على ٢٢٠ فولت يلف بضعف عددلفاته وبنصف مساحة مقطع سلكه القديم.


ملحوظة:


بعض المحركات توصل ستار أو دلتا داخليا ويخرج ثلاث أطراف فقط تتصل مباشرة بالتيار . ومثل هذه المحركات تعمل على فرق جهد معين تبعاً لتوصيله الداخلي . وإذا أردت تغيير توصيلة المحرك في هذه الحالة من ستار إلى دلتا أو العكس فستضطر إلى فك المحرك من الداخل .

كيفية تشغيل محرك ثلاث أوجه على وجه واحد


من الممكن تشغيل المحركات التي تعمل على ٣ فاز والتي لا تتعدى قدرتها ٣ كيلووات (أو أكثر قليلاً) على تيار ١ فاز .

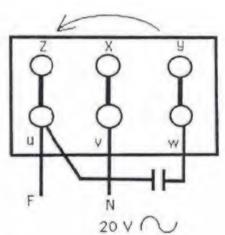
يوصل المحرك ستار أو دلتا عادى تبعاً لقيمة الفولت المسجلة عليه وقيمة المصدر الذى سيعمل به . ثم يصل طرفى مصدر الوجه الواحد مع أى طرفين من الأطراف الثالاثة للمحرك . والطرف المتبقى يتصل مع طرف مكثف . طرف المكثف الآخر يوصل مع أى طرف من طرفى التيار وعند توصيله بطرف معين سيكون اتجاه الدوران معاكس عما إذا وصل بالطرف الآخر .



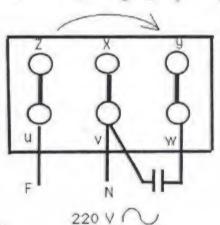

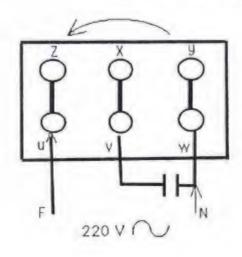أو من الممكن تثبيت طرفي المكثف مع أي طرفين للمحرك . ولتغيير الأتجاه يتم تبديل الطرف الآخر للتيار ويظل طرف التيار الأول ثابت مكانه .



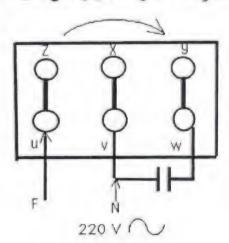

وسيعمل المحرك في هذه الحالة بقدرة أقل من قدرته عندما كان يعمل بمصدر ٣ فاز (حوالي ٧٥٪ من قدرته) وتتحدد سعة المكثف تبعاً لقدرة المحرك ولا يوجد قانون دقيق يحدد قيمة المكثف المطلوب بالضبط ولكن قبل التشغيل الدائم يجب بجربة أكثر من مكثف حتى تصل الى أفضل صوت وأفضل شدة تيار وأعلم أنه كلما أرتفعت سعة المكثف كلما زادت شدة التيار والعكس تنخفض أيضاً قدرته.

يمكن تشغيل محركات ثلاث أوجه أكثر من ٣ كيلووات على وجه واحد. بسعة مكثف عالية ثم يتم إخراج هذا المكثف من الدائرة بواسطة زر جرس أو ريلى فولت أو مفتاح طرد مركزى. ويعمل المحرك بعد البدء بملفات فازتين يكونوا بمثابة ملفات تشغيل وتقويم.

طريقة بدء المحرك ستار - دلتا

أى محرك عند بدء تشغيله يحتاج إلى طاقة أعلى تقوى على بدء حركته من حالة السكون إلى الدوران ونتيجة لذلك عند بدء دورانه يسحب شدة تيار أعلى من التى يستهلكها أثناء الدوران وكلما إرتفعت قدرة المحرك كلما تضاعفت قيمة تيار البدء . وتحسب مساحة مقطع السلك الذى سيلف به المحرك على أساس قيمة تيار المحرك وهو دائر بالحمل وليس قيمة تيار البدء والتى تصل بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة أضعاف.

ولذلك في المحركات ذات القدرات العالية توجد عدة طرق لبدء تشغيلها حتى لايبدأ بكل قدرته وبالتالي يسحب تيار أعلى بكثير من الذي يتحمله السلك. ومن أكثر هذه الطرق هي بدء المحرك ستار-دلتا. ولتنفيذ هذه الدائرة يجب أن يكون فولت المصدر الذي سيعمل عليه المحرك مساوياً لفولت المحرك وهو يعمل على توصيلة دلتا. على سبيل المثال إذا كان المحرك يعمل على ١٩٨٠/٦٦٠ هم ومصدر التيار يساوى ٣٨٠

فولت. وبواسطة مفتاح ستار -دلتا أو دائرة محكم يبدأ المحرك على توصيله ستار فيعمل المحرك بنصف قدرته تقريباً لأنه على توصيلة ستار محتاج إلى 77٠ فولت. وهو متصل الآن ٣٨٠ فولت فقط وبالتالى عند بدء دورانه سيسحب شدة تيار أقل من شدة التيار التي كان سيستهلكها إذا بدأ بقدرته كاملة. ولكن لا يمكن محميل المحرك حمل كامل أثناء فترة دورانه ستار فكما علمنا فهو يعمل الآن بنصف قدرته . ولذلك فأثناء دورانه وبعد أن يأخذ سرعته كاملة وبواسطة المفتاح أو دائرة التحكم يتغير إلى توصيلة دلتا فيعمل بكامل قدرته وفي نفس الوقت لن يسحب شدة تيار بدء عالية لانه غير الى دلتا أثناء الدوران.

ونوضح ذلك بهذا المثال

محرك ٥٠ حصان ٢٨٠/٦٦٠ فولت ٥٨ ٧٥/٤٣ أمبير

إذا بدأ هذا المحرك بمصدر تيار ٣٨٠ فولت على توصيلة دلتا. فسيعمل بكامل قدرته ولكنه سيستهلك تيار بدء عالى في حدود ٤٥٠ أمبير.

أما إذا تم توصيله أولاً λ بنفس فولت المصدر λ فسيعمل المحرك بأقل من قدرته أى حوالى λ حصان ولكنه سيستهلك شدة تيار بدء أقل بكثير (في حدود λ أمبير) ويقل تدريجياً حتى يصل إلى λ أمبير تقريباً وهي شدة تيار المحرك وهو يعمل λ بأقل من الفولت المطلوب فكما قلنا ليعمل المحرك λ بقدرته كاملة يجب أن يوصل بمصدر قيمته λ فولت ولكنه الآن متصل بمصدر λ فولت فقط فتنخفض قدرته وتنخفض أيضا شدة تياره. وبعد ذلك وأثناء دورانه يغير إلى دلتا ولحظة تغييرة إلى دلتا يسحب شدة تيار أكثر بقليل من شدة تيار دلتا الطبيعة لأنه الآن لن يحتاج إلى أن يبدأ من دورانه فهو طبيعي في حالة دوران. ثم يعود في لحظة إلى تيار دلتا الطبيعي وهو البدء ذات القيمة العالية التي يمكن بسببها حرق الموتور حتى لو أنها تستمر عدة ثوان فقط.


القوانين الخاصة بحسابات محركات الثلاثة أوجه

عادة عند اعادة لف أى محرك تؤخذ بياناته القديمة ويعاد بنفس الطريقة وبنفس عدد اللفات وسمك السلك، ولكن في بعض الأحيان تختاج إلى عمل حسابات جديدة فمثلاً إذا كان المحرك قد أعيد لفه قبلاً ولم يعمل سوى فترة قصيرة وبعدها أحترق. صحيح من الممكن أن تكون بيانات اللف سليمة وأحترق نتيجة خطأ خارجي أو الخامات المستخدمة في اللف غير جيدة هذه الأشياء من الممكن أن تكون سبباً في حرق المحرك حتى لو كانت بياناته كعدد لفات وسمك سلك سليمة. ولكن من الممكن أن يكون البيانات.

ولذلك إذا كان هناك شك في صحة بيانات اللف فمن الممكن تطبيق القوانين الخاصة بالحسابات. مع ملاحظة أنه في بعض الحسابات وخاصة بالنسبة لإيجاد القدرة أو سمك السلك. ليست مجرد قوانين تطبق وتضع مكانها أرقاماً فالحسابات تختلف من محرك إلى آخر تبعاً لنوعية سبيكة الشرائع. أو لقيمة عزل الخامات المستخدمة. أو لفترات التشغيل أو طرق البدء كل هذه العوامل بجعلك بجد محركين بنفس القدرة والسرعة وشدة التيار ولكن كل منهم مختلف عن الآخر في مساحة مقطع السلك أو عدد اللفات أو حجم المحرك. والقوانين التي سنستخدمها في حسابات المحرك الثلاث أوجه تعتبر أدق وأبسط القوانين، ولكن أكرر أن تطبيق القوانين في بعض الحسابات يحتاج إلى شئ من الخبرة. لذلك إن كنت تريد الاستفادة الحقيقية من هذه الحسابات فعند إعادة لف أي محرك حتى لو كان لفه الأصلي ولم يعبث به أحد وحتى لو أنك ستعيد اللف طبقاً للبيانات الموجودة تماماً. حاول أن تطبق القوانين الخاصة بالحسابات وفي النهاية قارن ناتج الحسابات والبيانات الأصلية ومدى تطابقها أو أختلافها مع البيانات الموجودة.

أولا: بالنسبة لحساب عدد الأقطاب

يجب أن تعلم أو لا أنه كلما قل عدد الأقطاب . وزادت سرعة خطوط المجال يجب أن يقابلها زيادة في مساحة شرائح الجسم الثابت وتتمثل هذه الزيادة في إرتفاع الكرونا للشريحة فالحرك ٢ قطب تجد أن سمك الشرائح من أسفل وحتى أو المجرى أكبر منه في محرك ٤ قطب أو ٦ قطب وهكذا . ولذلك إذا كان هناك محرك مثلاً ٤ قطب وعند إعادة لفه صمم على ٢ قطب فإن الزيادة في سرعة المجال لن يقابلها مساحة شرائح مناسبة لهذه السرعة وبالتالي سيعمل المحرك بسرعة ٢ قطب ولكن سترتفع درجة حرارته خاصة عند التحميل . والعكس إذا تم إعادة لف محرك ٢ قطب على أساس ٤ قطب فسيعمل المحرك بقدرة أقل فإذا تم تحميله على أساس تقريباً نصف قدرته الأصلية عندما كان يعمل ٢ قطب فلن يحدث شيئاً وبالطبع إذا تم تحميله بحمله كامل سيحترق .

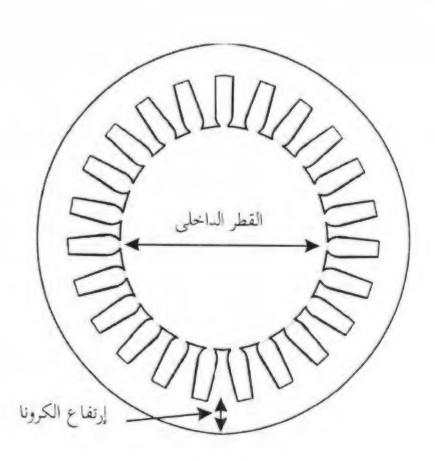

وفى حالة إذا كان المحرك فارغ أى بدون الأسلاك وأيضا لوحة بياناته مفقودة. وتريد معرفة لأى عدد من الأقطاب صممت شرائح ذلك المحرك: يقاس القطر الداخلي لشرائح الجسم الثابت وارتفاع الكرونا بالملم ثم أقسم:

> ارتفاع الكرونا القطر الداخلي

وتبعاً لجدول الأقطاب أبحث عن الناتج محصور بين أى رقمين فمثلا إذا كان الناتج قيمته بين الرقم ٠, ٢٠٠ والرقم ٠, ٣٢٠ تكون مساحة الشرائح صالحة لتصميم المحرك ٢ قطب.

7 1	عدد الأقطاب	٤	٦	٨
9 1	انامج	., 18.	9 .	٠, ٠ ٨٠
٠,١٢٠ ٠,١٧٠ ٠,٣	ارتفاع الكرونا	., ۱۷.	., 17.	., . 90
., 17, 17.	رونا على	•, ۱۷•	., 17.	٠,٠٩٥

مثال:

وبالنظر إلى الجدول سنجد هذا الرقم محصور بين الرقمين ٠,١٣٠ و ٠,١٧٠ أي ٤ قطب.

ثانياً؛ بالنسبة لحساب عدد اللفات

لإيجاد عدد لفات محرك ٣ فاز يجب معرفة الآتى:

١ - فرق جهد المحرك الذي سيعمل عليه وهو على توصيلة دلتا.

٢ - نصف عدد الأقطاب.

٣- طول المجرى لشرائح الجسم الثابت بالمتر

٤ - القطر الداخلي لشرائح الجسم الثابت بالمتر

٥- عدد مجاري ١ فاز

٦ - رقم ثابت

٧- معامل اللف

٨- معامل القدرة المغناطيسية

ثم استخدم القانون الآتي:

عدد لفات الملف =

فرق جهد دلتا × التطاب عدد الأقطاب طول المجرى بالمتر × القطر الداخلي بالمتر×عدد مجاري الفاز×رقم ثابت×معامل اللف×معامل القدرة المغناطيسية

وعند تطبيق هذا القانون ستجد الخمس نقاط الأولى معلومة ومتوفرة. أما الثلاث نقاط الباقية وهي الرقم الثابت ومعامل اللف ومعامل القدرة المغناطيسية فسنستخرج كل منهما على حدى بسهولة من الجدول الخاص بها.

أ- جدول الرقم الثابت

17	١.	٨	٦	٤	۲	عدد الأقطاب
117	117	110	118,0	115	117,0	الرقم الثابت

أي إذا كان المحرك ٢ قطب فستأخذ الرقم ١١٣،٥ أو إذا كان ٤ قطب فستكتب مكان الرقم الثابت ١١٤ وهكذا.

ب: جدول معامل اللف

إن رقم معامل اللف يتبع عدد المجارى والأقطاب والخطوة فمثلاً من الممكن تقسيم محرك ٢٤ مجرى/٤ قطب بطريقة متداخلة وفي هذه الحالة ستكون خطوة اللف ١ : ٦ - ٨ أما إذا تم تقسيم نفس المحرك بطريقة ذات الجناحين مثلاً فستصبح خطوة اللف ١ : ٦ فقط أى أنك صغرت عدة ملفات فلو أنك أخرجت ملف ١ : ٨ وأعادت للف نفس الملف ولكن بخطوة ١ - ٦ فبالطبع عدد لفات الملف ١ : ٦ سيزيد عما كان عليه عندما كان ملفوف بخطوة ١ : ٨ والعكس صحيح. ونسبة اللفات التي تزيد إذا عبرت الخطوة أو تقل إذا كبرت الخطوة يحددها معامل اللف . ولذلك وخاصةً في المحركات ذات القدرات العالية إذا بدلت طريقة اللف وبالتالي الخطوة يجب أن تعيد حساباتك على أساس خطوة اللف الجديدة وقد أستخرجنا معامل اللف لكل دائرة من دوائر المحركات السابقة بالثلاث طرق وكتب أسفلها. وهنا سنضع الجداول الخاصة بمعامل اللف إذا كانت الخطوة متداخلة أو ثابتة. ومن الممكن تقدير معامل اللف ما بين ٨٠٠ الى ٩٦٠ في المتوسط في حالة عدم توفر الجداول. أو في المحركات بين ١٨٠٠ الى ٤٦٠ في المتوسط في حالة عدم توفر الجداول. أو في المحركات الصغيرة التي لا تحتاج الى دقة معامل اللف . (جدول معامل اللف صـ ٧٧ و ٧٨)

جــ حدول معامل القدرة المغناطيسية

r.	٨٢	77	7 £	77	17	1 8	1.	7 : X	القطب	طول
·. Vo	٠,٧٦	•, ٧٧	•, YA	+, V9	٠,٨٠	٠,٨١	٠,٨٢	٠, ٨٢	1	.(.
•, ٧.٧	+, VA	+, V9	٠, ٨٠	٠.٨١	٠,٨٢	٠, ٨٢	٠.٨٤	٠,٨٥	٤	- N.
٠, ٨٢	٠.٨٢	٠, ٨٤	. 10	٠, ٨٦	٠, ۸٧	٠.٨٨	٠, ٨٩	٠,٩٠	17:7	326

ولاستخراج معامل القدرة المغناطيسية من هذا الجدول يجب أولاً معرفة طول القطب بالقانون الآتي:

جدول معامل اللف طحركات بخطوة متداخلة

معامل اللف	الخطوة	المجارى	الأقطاب
•,901	17-10:1	7 £	۲
•,907	14-17-18:1	77	7
•, 977	۸ – ٦ : ١	7 £	٤
.,907	$\cdot \cdot - \lambda - 7 : 1$	٣.	٤
.,97.	$17 - 1 \cdot - \lambda$: 1	77	٤
•,901	17-18-17-1.:1	٤٨	٤
•, 977	۸ - ٦ : ١	77	٦
٠,٩٦٠	17-1 1:1	0 8	٦
٠, ٩٤٦	7 - 8: 1	٣٦	٨
.907	$\lambda - 7:1$	٤٨	٨
.,907	$1 \cdot - \lambda - 7 : 1$	٦٠	٨
•, 97•	14-1-1: 1	٧٢	٨
•, 977	∧ — ¬ : \	٦.	١.

جدول معامل اللف المحركات بخطوة ثابتة

الأقطاب	۲	٤	7	٨	الخطوة	معامل اللف	الخطوة	معامل اللف
	17	7 5	77	٤٨	0:1	٠, ٨٣٧	V - 1	•,977
					٦: ١	.,975		
	١٨	٣٦	0 8	٧٢	٧: ١	٠, ٨٣٢	4:1	.,980
					٨: ١	.,9.4	1 -: 1	. 97
4					٨: ١	۲۷,٠	11:1	•, 977
	7 5	٤٨	٧٢	97	۹: ۱	۰٫۸۳	17:1	.987
	1.				,,,	1.:1	۰,۸۸٥	17:1
					9:1	•,٧١	17:1	٠,٩١
75	۳.	7.	۹.		1.:1	٠,٧٧٤	18:1	. 900
رد اغی		,	,		11:1	٠,٨٢٩	10:1	. 9 8 7
					17:1	٠,٨٧٤	17:1	·,90Y
					17:1	٠,٧٨٢	17:1	٠,٩٢٢
	77	٧٢			17:1	۰٫۸۲۹	1V: 1	.,917
اری	,				18:1	۲۲۸,۰	١٨: ١	. 987
					10:1	۰,۸۹۸	19:1	.,907
					17:1	·, V9.5	7.:1	.,9.7
	٤٨	47			١٧: ١	٠,٨٢٧	11:1	٠, ٩٢٣
	571				۱۸: ۱	٠,٨٥٦	TT: 1	., 9 £ £
			1.2		19:1	٠,٨٨١	۲۳: ۱	•, 4

مثال : لإستخراج معامل القدرة المغناطيسية

محرك ٤ قطب القطر الداخلي لشرائح الجسم الثابت = ٨ سم

طول القطب =
$$\frac{7,18 \times 1}{8}$$
 سم

ومن الجدول في خط ٤ قطب ستجد أن معامل القدرة المغناطيسية لهذا الطول هو ٠.٨٥

مثال كامل لحساب عدد لفات محرك

محرك ٣ فاز ٣٦ مجرى/٤ قطب متداخل ١: ٨-١٠-١ يعمل بجهد محرك ٣ فاز ٣٦ مجرى/٤ قطب متداخل ١: ٨-١٠-١ يعمل بجهد ٢٢٠/٣٨٠ قولت ٨٦ طول المجرى ٦,٥ سم والقطر الداخلي ٩ سم

بتطبيق القانون:

فرق جهد دلتا × 🕆 عدد الأقطاب	
ل المجرى بالمتر × القطر الداخلي بالمتر×عدد مجاري ١ فاؤ×رقم ثابت×معامل اللف×معامل القدرة المغناطيسية	ط

۲۲۰ فولت	فرق جهد دلتا
۲ قطب	ب عدد الأقطاب
۰۲۰, متر	طول المجرى بالمتر
۰,۰۹ متر	القطر الداخلي بالمتر
۱۲ مجری	عدد مجاری ۱ فاز
115	الرقم الثابت من الجدول
٠,٩٦	معامل اللف من الجدول
., 10	معامل القدرة المغناطيسية

ويجب أن تحسب طول القطب أولاً $\frac{7.18 \times 1}{3} = 7$ سم ومن الجدول في خط ٤ قطب سنجد أن معامل القدرة المغناطيسية = ٠,٨٥٠

تطبيق القانون بالأرقام :

 7×77 $\times 77$ $\times 77$ $\times 77$ $\times 77$ $\times 70$ $\times 70$ عدد لفات الملف الواحد = $\frac{52}{7.07}$ = 10 لفة إذا عدد لفات الملف الواحد لهذا المحرك 10 لفة

ملحوظة:

فى حالة لف المحرك بطريقة جانبان بالمجرى يقسم ناتج عدد لفات الملف ÷ ٢ حيث أن ناتج القانون يعطى عدد اللفات الموجود بالمجرى. وطريقة لف جانبان بالمجرى كما نعلم يوجد بالمجرى الواحدة جانبان لملفان مختلفان.

ثالثاً: بالنسبة لحساب مساحة مقطع السلك

مساحة مقطع السلك تتناسب مع شدة التيار تناسباً طردياً أي أنه كلما أرتفعت شدة التيار كلما زادت مساحة مقطع السلك.

كذلك عدد اللفات يتناسب طردياً مع فرق الجهد فكلما زاد فرق الجهد كلما زادت عدد اللفات وليس لعدد اللفات علاقة مباشرة بشدة التيار. ولامساحة مقطع السلك لها أى علاقة بفرق الجهد ولذلك لا يجوز التعويض بين الاثنبن أى مثلاً تخفض فى عدد اللفات وتزيد من مساحة السلك أو العكس.

وقبل أن نبدأ في حساب مساحة مقطع السلك يجب أن تعلم أن هناك فرق بين مساحة المقطع وبين القطر. فقطر السلك هو الذي يقاس بالميكرومتر ووحدة قياسه ديزيم أو ملم. أما مساحة المقطع فلا تقاس ولكنها تخسب ووحدة قياسها ديزيم مربع أو ملم. ودائما شدة التيار مرتبطة بمساحة مقطع السلك وليس القطر فدائما عند حساب السلك أو تغيير سلك مفرد إلى سلك مزدوج أو أكثر أو العكس عليك دائما التعامل مع مساحة المقطع وليس القطر فمثلاً إذا كان لديك محرك ملفوف بسلك مفرد ١٠ ديزيم وستعيد لفه بسلك مزدوج فلا تأتى بسلكين ٥ ديزيم لأن ١٠ ديزيم أو ٥ ديزيم التي تقاس بالميكرومتر هي قطر السلك وليس مساحة المقطع. وبالتالي فمساحة مقطع سلكين ٥ ديزيم.

وبالنسبة للمحركات فكثافة التيار التي بتحملها سلك نحاس مساحة مقطعه ١ ملم تكون في المتوسط ٦ أمبير أي أنه إذا مر تبار قيمته ٦ أمبير داخل مساحة مقطع سلك نحاس قدرها ١ ملم فسيكون ارتفاع درجة حرارة السلك طفيفاً. وكلما زادت قيمة التيار داخل نفس مساحة مقطع السلك كلما أرتفعت درجة حرارته ولذلك فتحديد كثافة التيار للمليمتر المربع تتغير قيمتها من محرك إلى آخر تبعاً لعوامل كثيرة منها. طول فترات تشغيل المحرك إذا كان المحرك سيعمل بصفة مستمرة أو أنه سيعمل فترة صغيرة ويقف فترة تسمح بأنخفاض درحة حرارة السلك. أو أسلوب التبريد الخاص بهذا المحرك إذا كان بمروحة أو بدون أو كان يحتوى على وسيلة تبريد أقوى (ماء أو زيت تبريد – أو فريون ٠٠٠٠)

أو قيمة عزل الخامات التي سيلف بها المحرك إذا كانت قيمتها عالية أو منخفضة.

كل هذه الأشياء تؤثر في حساب قيمة كثافة التيار. لذلك وحتى يكون لديك خبرة جيدة في تحديد قيمة كثافة التيار. يجب أن تعلم كثافة التيار المحسوبة أصلاً لأي

محرك لديك تعيد لفه. بالقانون.

ومع الوقت ستعلم لماذا حسب كثافة تيار منخفضة لهذا المحرك وعالية لمحرك آخر. وعند حساب مساحة مقطع السلك لمحرك فأنت تعلم متوسط كثافة التيار وهي ٦ أمبير ولكن تعلم أيضاً أنه يمكن خفض أو رفع هذه القيمة تبعاً لظروف عمل المحرك.

ويجب أن تلاحظ أنك تحسب مساحة مقطع السلك الذى سيلف به المحرك والتيار الذى سيمر بهذا السلك هو تيار ستار. لأن فى توصيلة دلتا ترتفع شدة التيار ولكنه يوزع على سلكين وليس السلك الذى تم حسابه (راجع التوصيل الخارحى للمحرك ٣ فاز)

ونانج حساب القانون هنا هو مساحة المقطع بالملم٢ وليس القطر. وعند شراء السلك فالتعامل يكون بالديزيم ولذلك فالنانج وهو مساحة المقطع يحول الى قضر بالملم ومنه إلى ديزيم.

وللتحويل من مساحة مقطع إلى قطر

$$\sqrt{\frac{1}{r.18}} \times r$$
 القطر $r.18$

وللتحويل من قطر إلى مساحة مقطع

مساحة المقطع = ۲,۱٤ $\times \frac{1}{7}$ القطر تربيع

وتسهيلاً وبدلاً من حسابات التحويل من مساحة مقطع إلى قطر أو العكس. وضعنا جدول بجميع أقطار السلك وناتج مساحة مقطعها وبالتالى إذا كان معلوم القطر وتريد تحويله إلى مساحة مقطع فأبحث عنه بالجدول وستجد جانبه مساحة المفطع مباشرةً. أو العكس.

مثال:

محرك ٥,٥ حصان شدة تياره وهو يعمل على توصيله ستار ٨,٧ أمبير. أحسب قطر السلك.

القانون:

مساحة مقطع السلك
$$=$$
 متوسط كثافة الثيار $\frac{\lambda}{1, \xi}$ مساحة مقطع السلك $=$ $\frac{\lambda}{1}$ ملم $\frac{\lambda}{1}$ ملم $\frac{\lambda}{1}$

وبالبحث في جدول القطر ومساحة المفطع ستجد أقرب مساحة مقطع للناتج هي ١٣.٥ ملم٢ يقابلها القطر ١,٣٥ ملم أي ١٣.٥ ديزيم

أذن القطر المستخدم لهذا المحرك هو ١٣٠٥ ديزيم

من الممكن استخدام القانون التقريبي التالي في حالة التغيير من سلك فرد إلى سلك مزدوج

جدول قطر ومساحة مقطع السلك بدون عازل

القطر	المساحة	القطر	المساحة	القطر	المساحة
mm	mm ²	mm	mm ²	mm	mm ²
0.1	0.0078	1.6	2.010	4.3	14.522
0.15	0.0176	1.65	2.138	4.4	15.205
0.2	0.0314	1.7	2.269	4.5	15.904
0.25	0.0490	1.75	2.405	4.6	16.619
0.3	0.0706	1.8	2.544	4.7	17.349
0.35	0.0962	1.85	2.688	4.8	18.096
0.4	0.125	1.9	2.835	4.9	18.857
0.45	0.159	2.0	3.141	5.0	19.635
0.5	0.196	2.1	3.463	5.1	20.428
0.55	0.237	2.2	3.801	5.2	21.237
0.6	0.282	2.3	4.154	5.3	22.062
0.65	0.331	2.4	4.523	5.4	22.922
0.7	0.384	2.5	4.908	5.5	23.758
0.75	0.441	2.6	5.309	5.6	24.630
0.8	0.502	2.7	5.725	5.7	25.518
0.85	0.567	2.8	6.157	5.8	26.421
0.9	0.636	2.9	6.605	5.9	27.340
0.95	0.708	3.0	7.068	6.0	28.274
1.0	0.785	3.1	7.547	6.1	29.225
1.05	0.865	3.2	8.042	6.2	30.191
1.1	0.950	3.3	8.553	6.3	31.172
1.15	1.038	3.4	9.079	6.4	32.170
1.2	1.131	3.5	9.621	6.5	33.183
1.25	1.227	3.6	10.179	6.6	34.212
1.3	1.327	3.7	10.752	6.7	35.257
1.35	1.431	3.8	11.341	6.8	36.317
1.4	1.539	3.9	11.946	6.9	37.393
1.45	1.651	4.0	12.566	7.0	38.485
1.5	1.767	4.1	13.203	7.1	39.592
1.55	1.880	4.2	13.854	7.2	40.715

للتغيير من سلكين إلى سلك مفرد

قطر السلك × ١,٤

للتغيير من سلك مفرد إلى ٤ أسلاك

 $\frac{1}{2}$ × فطر السلك

للتغيير من ٤ أسلاك إلى سلك مفرد

قطر السلك × ٢

ولكن باستخدام جدول قطر ومساحة مقطع السلك يمكنك التحكم في تغيير الأسلاك بأي أعداد حتى لو كانوا غير متساوين في القطر كما سنرى.

توازى الأسلاك

كلما أرتفعت قدرة المحرك كلما أرتفعت قيمة شدة التيار وبالتالى ترتفع قيمة مساحة مقطع السلك وتبعاً لضيق فتحة المجرى من أعلى سيصعب إدخال سلك بقطر أكبر من المناسب. وكذلك عند تطبيع الملف كلما زاد قطر السلك الملفوف به كلما زادت صعوبة تطبيعه.

وتفادياً لهذا تلف ملفات المحرك بعدة أسلاك رفيعة نسبياً بحيث يكون مجموع مساحة مقطع هذه الأسلاك الرفيعة معاً مساوياً لمساحة مقطع السلك المطلوب. ومن الممكن تحويل محرك ملفوف بسلك مفرد إلى أكثر أو العكس.

وستجد عند إعادة اللف أنه أفضل وأسهل أن يلف المحرك بعدة أسلاك توازى رفيعة بدلاً من أن يلف بعدد أسلاك أقل ولكن قطرها أكبر .

وتوجد طريقتان لتوازى الأسلاك..

أ- توازي داخلي

ب- توازی خارجی

أولاً: بالنسبة للتوازى الداخلى وهو يعنى أنك تلف ملفات المحرك بسلكين معاً (أو اكثر) ولكن لا يتغير التوصيل. كل ما هناك أنه عند توصيل المجموعات بدلاً من لحام سلك واحد مع سلك آخر. يلحم سلكين معاً مع سلكين آخرين وفي مثل هذه المحركات التي تلف بتوازى داخلى فقط ستجد أن الأطراف الست النهائية كل طرف يحتوى على نفس عدد الأسلاك الملفوف به الملف. أى أنه إذا كانت بداية المجموعة بها سلكين فكذلك ستجد بداية الفاز به سلكين أيضاً وفي هذه الحالة إذا كانت بداية المحرى محتوى على ٥٠ سلكة مثلاً فعدد اللفات هنا ليس ٥٠ لفة ولكنه ٢٥ لفة بسلكين توازى . وإن كنت تريد تحويل السلكين لتعيد لف المحرك بسلك واحد فقط (هذا لا يفضل كثيراً) فأحسب مساحة مقطع كل سلكة على حدة لانه لا يشترط عند اللف بسلكين أو أكثر أن يكون أقطارهم متساوية. ويفضل أن تكون أقطار الأسلاك المتوازية متساوية أو متقاربة . ثم ابحث في الجدول عن قطر سلك مساحة مقطعه تساوي مجموع مساحة مقطع السلكين معاً . على سبيل المثال إذا كان محرك ملفوف .

بسلكين قطر الأول ٩ ديزيم وقطر الثاني ٥,٥ ديزيم ونريد لفه بسلك فرد . فابستخدام جدول قطر ومساحة مقطعه تساوى القطر الأول ٩,٠ ملم مساحة مقطعه تساوى ٢٣٦,٠ القطر الثاني ٠,٥٦٧ ملم مساحة مقطعه تساوى ٠,٥٦٧

مجموع مساحة المقطع الكلية = مساحة مقطع الأول + مساحة مقطع الثاني 0.70% + 0.70% + 0.70% + 0.70% = 0.70%

إذن مساحة المقطع الكلية = ١,٢٠٣ ملم

وبالنظر إلى الجدول سنجد أن أقرب مساحة مقطع لهذه القيمة هي ١,٢٢٧ ملم٢ ويقابلها القطر ١,٢٢٧ ملم أى أنه بدلاً من السلكين ٩ ديزيم و٥ ٨ديزيم يلف المحرك بسلك مفرد ١٢,٥ ديزيم.

ويلف بنفس عدد اللفات الأصلى وليس عدد الأسلاك الموجود بالمجرى فكما قلنا إذا كان بالمجرى ٥٠ سلكة والمحرك ملفوف بسلكين فمعنى هذا أن عدد اللفات يساوى ٢٥ لفة وبالتالى سيلف المحرك ٢٥ لفة بسلك مفرد ١٢،٥ ديزيم.

والعكس إذا كان المحرك ملفوف بسلك مفرد ١٢،٥ ديزيم وتريد إعادة لفه بسلكين توازى. فبإستخدام الجدول ستجد أن القطر ١,٢٥ ملم مساحة مقطعه هى توازى. فبإستخدام المكن في هذه الحالة إختيار أى عدد من أقطار السلك بحيث يكون مجموع مساحة مقطع هذه الأقطار يساوى مساحة المقطع الأصلية وهي يكون مجموع مساحة مقطع هذه الأقطار يساوى مساحة المقطع الأصلية وهي المراد اللف بسلكين فبالنظر إلى الجدول ستجد أنك من الممكن أن تأخذ مساحة المقطع ٧٦٥، وقطرها هو ٨٥، ملم المساحة المقطع ١٣٥، وقطرها هو ٨٥، ملم المساحة المقطع ٢٣٦، وقطرها هو ٩٠، ملم

ومجموعهم يساوى ١,٢٠٣ ملم٢ وهي أقرب مساحة مقطع للمساحة المطلوبة وهي ١,٢٢٧ ملم٢.

أى من الممكن إعادة لف هذا المحرك بسلكين توازى ٩ ديزيم +٥ ، ١ ديزيم بدلاً من سلك واحد ١٢,٥ ديزيم.

إذا وبهذا الأسلوب يمكنك ليس فقط تغيير سلك إلى سلكين أو سلكين إلى سلك واحد. بل من الممكن تغيير أى عدد من الأسلاك إلى عدد أكبر أو أقل. بأسلاك متساوية أو غير متساوية. المهم تأكد دائماً أنك تحصل في النهاية على نفس مساحة المقطع الكلية الملفوف أو التي يجب لف المحرك بها.

ثانيا: بالنسبة للتوازي الخارجي

كما تحدثنا أبه عندما تكون مساحة مقطع السلك كبيرة تقسم على عدة أسلاك رفيعة تساوى مساحة المقطع الكلية . وعندما تكون مساحة المقطع الكلية كبيرة جداً فتقسيمها على عدد اسلاك قليل فسيكون الناتج أيضاً سلك سميك نسبياً ولذلك من الممكن أن تقسم مساحة مقطع السلك الأصلية على ٢٠ أو ٥٠ سلكة أو آكثر وبالتالى سيصعب لف الملفات لأنك ستحتاج إلى تقسيم السلك مثلاً على ٢٠ بكرة أن كنت ستلف بعشرين سلك توازى. وعند لحام التوصيلات الداخلية سيكون صعوبة أنك تلحم ٢٠ سلك مع ٢٠ سلك واللحام في محركات القدرات العالية أكثر حيث أنك تلحم ٢٠ سلك مع ٢٠ سلك واللحام في محركات القدرات العالية نقطة ضعف إذا لم يلحم جيداً ويعزل جيداً ولكى يعزل جيداً فسيحتاج إلى مساحة أكبر. كل هذه الأشياء تؤدى إلى صعوبة اللف بالتوازى الداخلى فقط.

ومعنى توازى خارجى أنه عند التوصيل الداخلى سيجمع فى بداية أو نهاية كل فاز ليس بداية أو نهاية مجموعة ولكن عدد من البدايات أو النهايات لمجموعات مختلفة من نفس الفاز. وبالتالى فى حالة التوازى الخارجى سيكون عدد الأسلاك المجمعة ببداية أو نهاية الفاز تساوى ضعف أو ضعفان أو ثلاث أو أربع أضعاف عدد الأسلاك الملفوف به الملف. فعدد الأسلاك الموجود بطرف بداية مجموعة. هو عدد أسلاك التوازى الداخلى (وهو نفس عدد الأسلاك الذى يلف به الملف).

أما عدد الأطراف المجمعة في بداية الفاز فهي عدد مرات التوازي الخارجي.

بمعنی إذا وجدت طرف المجموعة به مثلا ثلاث أسلاك أذن المحرك ملفوف بـ٣أسلاك توازی داخلی ووجدت بدایة الفاز U أو أی بدایة أخری مجمعة بها ٤ أطراف من ٤ مجموعات مختلفة وبالتالی فکل طرف یحتوی علی ٣ أسلاك (توازی داخلی) فیكون هذا المحرك موصل ٤ أطراف توازی خارجی وبالتالی فطرف الـ U یحتوی الآن علی ١٢ هذا المحرك موصل ٤ أطراف توازی خارجی وبالتالی فطرف الـ U یحتوی الآن علی ١٢

سلك عبارة عن ٣ أسلاك توازي داخلي و٤ أطراف توازي خارجي.

وذلك أسهل بكثير من أن يلف المحرك بـ١٢ سلكة توازى داخلى فقط فسيحتاج في هذه الحالة الى تقسيم السلك على ١٢ بكرة وكل لحام سيكون بين ١٢ و ١٢ سلكة في حين أنه بالتوازى الخارجي أحتاج فقط إلى ثلاث بكرات. وبالنسبة للتوصيل لن توجد لحامات بين المجموعات ولكنه جمع ٤ أطراف من ٤ مجموعات في لحام واحد. وأعتبره بداية أو نهاية فاز.

بحيث لا تتغير ثلاث نقاط أساسية وهي:

- 🛘 انجماه مرور التيار داخل المجموعات
- □ مساحة المقطع الاساسية المجمعة ببداية أو نهاية أى فاز
 - 🗆 عدد اللفات الاساسي


فأفعل وغير ما شئت في لف المحرك ولكن تأكد من عدم تغيير أي نقطة من الثلاث نقاط السابقة.

ولذلك وفي دوائر التوازى الخارجي القادمة إذا تتبعت إنجاه مرور التيار داخل المجموعات ستجد أنه يخضع لنفس قوانين التوصيل الأساسية وهي إذا كانت المجموعات متجاورة يجب أن يسير التيار في انجاه معاكس. وإذا كانت المجموعات غير متجاورة يجب أن يسير التيار في إنجاه واحد.

وعند لف محرك به توصيل توازى خارجي ستجد أن :

- عدد أسلاك التوازى الداخلى التي سيلف بها الملف تساوى عدد الأسلاك الكلية المجمعة ببداية أى فاز÷ عدد أطراف التوازى الخارجي.
- □ وعدد اللفات الذي يلف به الملف = عدد اللفات الأساسي × عدد أطراف التوازي الخارجي.
- □ عدد اللفات الأساسى = عدد الأسلاك داخل المجرى ÷ عدد الأسلاك المجمعة في بداية أى فاز


محرك ۱۸ مجری/۱ قطب طرفین توازی خارجی

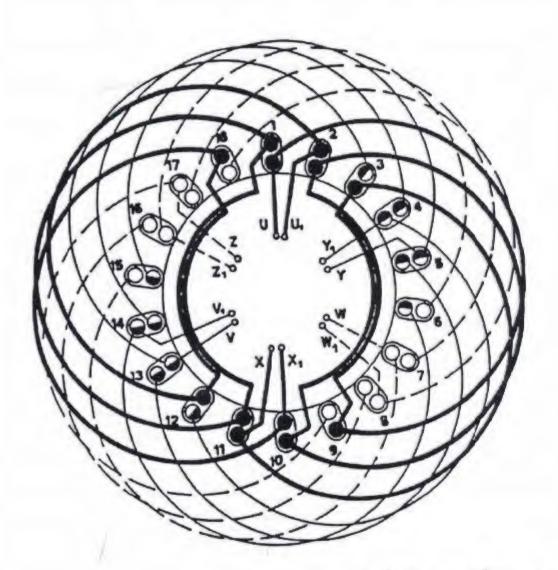


مثال بالأرقام لهذا الحرك

عدد اللفات الأساس = ١٥ لفة – إنجاه التيار المعاكس مساحة المقطع الأساسية = مساحة سلكين ١٢ ديزيم وبالتوازي الخارجي بدلاً من لف ١٥ لفة بسلكين ١٢ ديزيم لف $^{\circ}$ لفة بسلك واحد ١٢ ديزيم. وعند التوصيل جمع $^{\circ}$ و $^{\circ}$ والكنار الفاز $^{\circ}$ كمع $^{\circ}$ كما الفاز


محرك 11 مجرى/۱ قطب طرفين توازى خارجى

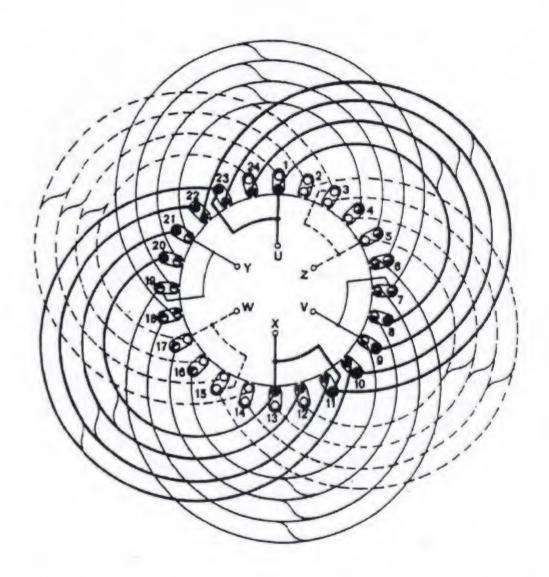

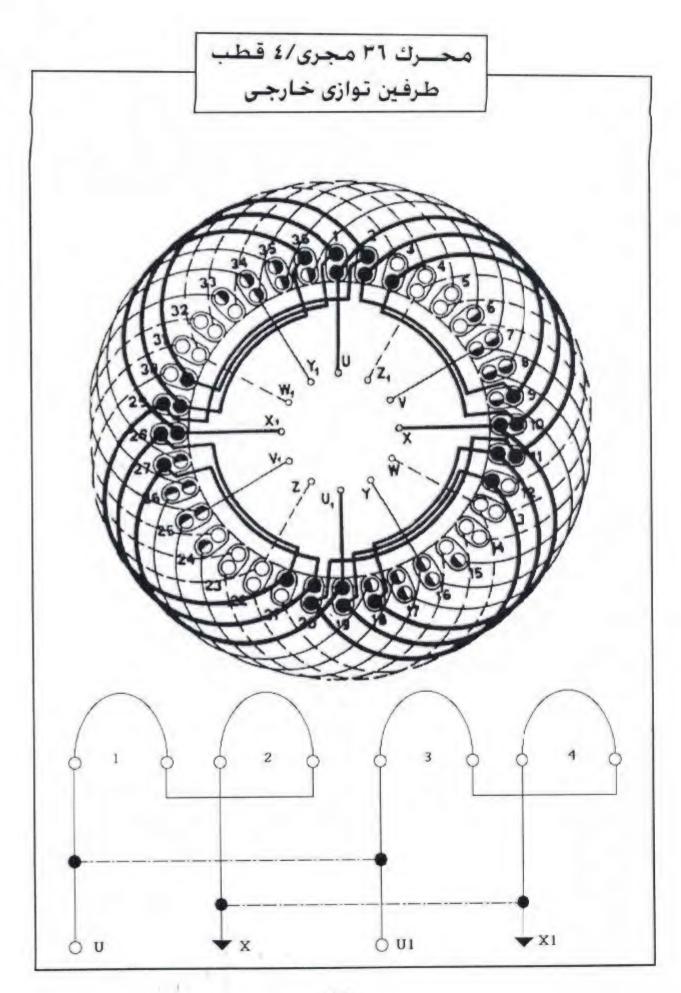
هذه الدائرة بها توصيل طرفين توازى خارجي كالدائرة السابقة ولكن هنا جانبان بالمجرى بخطوة غير ثابتة فالخطوة هنا ١٠ - ١٠ - ١٢ - ١٤




محرك ٢٤ مجرى / ٤ قطب طرفين توازى خارجى

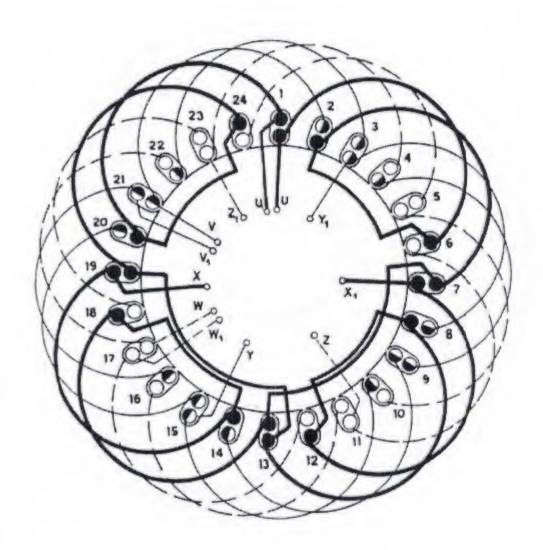

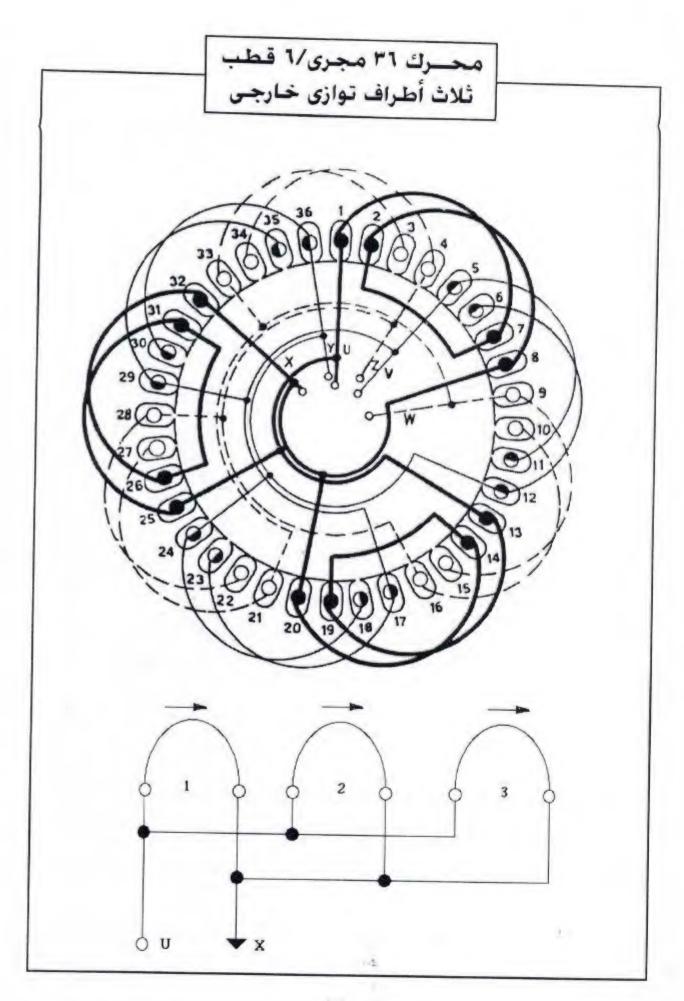هذه الدائرة كالدائرة السابقة ٤ قطب بطرفين توازى خارجى ولكن هنا أسلوب التوصيل أختلف ولو تتبعت إنجاه التيار بالمجموعات فستجد أنه يمر في إنجاه معاكس هنا وفي الدائرة السابقة أيضاً.



محرك ۷۲ مجرى/٤ قطب ٤ أطراف توازى خارجى

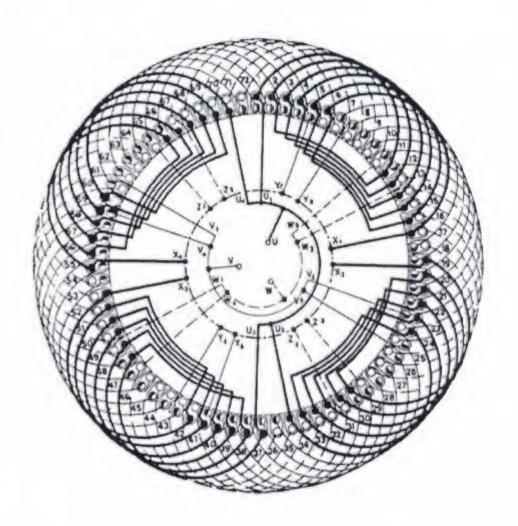

بداية الفاز بها ٤ أطراف وإذا تتبعت مرور التيار من البداية U ستجد أن التيار يسير في إنجاه معاكس.

ملاحظات على التوازي الخارجي

□ فى حالة التوصيل بالتوازى الخارجى لايتم تغيير أى شئ بالنسبة لتوزيع الملفات أو تسقيطها أو خطوتها كما كانت فى أى محرك عادى.

التغيير يتم فقط في عدد الأسلاك التي سيلف بها الملف وأيضاً عدد اللفات. وكما علمت أن عدد اللفات الأساسي ومساحة المقطع الأساسية تعود إلى أصلها عند التوصيل بالتوازي الخارجي.

- □ لا يمكن توصيل أى محرك بأى عدد أطراف توازى خارجى وهذا يرجع إلى عدد مجموعات الفاز الواحد فعدد أطراف التوازى الخارجى يمكن أن تساوى عدد مجموعات الواحد فاز أو نصفها أو ربعها... وهكذا وبالطبع يجب أن يكون نصفها أو ربعها عدد صحيح وليس كسر.
- يمكن إستخدام طريقة التوصيل بالتوازى الخارجى فى محركات الوجه الواحد أيضاً
 وهى مستخدمة فعلاً فى أكثر أنواع طلمبات المنازل بالذات.
 - □ لا يستخدم توصيل التوازي الخارجي في محركات تعمل بأكثر من سرعة واحدة.

القدرة الكهربائية والميكانيكية للمحرك

تعتمد قدرة المحرك في المقام الأول على مساحة الشرائح ونوعيتها وعلى أساسها يتم حساب عدد لفات معين وسمك سلك معين وعدد أقطاب معين وعند التشغيل يعمل على فرق جهد معين فإذا حدث خطأ في حساب أى من كل هذه النقاط تتغير قيمة القدرة الأساسية مع ملاحظة أن أى من هذه النقاط يمكن أن يخفض من قيمة القدرة وليس زيادتها لأن حساب أى نقطة من النقاط السابقة بحيث يرفع من قيمة قدرة الشرائح الأساسية كزيادة مساحة مقطع السلك أو زيادة فرق الجهد ستؤدى إلى إرتفاع في درجة حرارة المحرك أيضاً.


ولذلك يجب أن تضع في إعتبارك الآتي:

- * كلما زاد عدد لفات الملف وظل فرق الجهد ثابت تقل القدرة.
- * كلما قل عدد لقات الملف وظل فرق الجهد ثابت ترتفع القدرة وترتفع أيضاً درجة الحرارة .
- * كلما زادت مساحة مقطع السلك (أكثر من اللازم) إرتفعت قدرة المحرك وترتفع
 أيضاً درجة حرارته.
 - * كلما قلت مساحة مقطع السلك تقل القدرة.
 - * إذا حدث إرتفاع في مصدر التيار ترتفع القدرة وترتفع أيضاً درجة حرارته.
 - * إذا حدث هبوط في مصدر التيار تقل قدرة المحرك.
- * إذا تم تشغيل المحرك بنفس الفولت المطلوب ولكن بذبذبة أعلى تنخفض قدرة المحرك.
- * إذا تم تشغيل المحرك بنفس الفولت المطلوب ولكن بذبذبة أقل ترتفع درجة حرارة المحرك.
 - * إذا كان المحرك ملفوف ٢ قطب وأعيد لفه على أساس ٤ قطب تقل قدرته.
- * إذا كان المحرك ملفوف ٤ قطب وأعيد لفه على أساس ٢ قطب ترتفع قدرته وترتفع أيضاً درجة حرارته عند التشغيل فترات طويلة بحمل كامل.

- * إذا كان المحرك يعمل ٣ فاز وتم تشغيله على ١ فاز (بواسطة مكثف أو أعيد لفه كمحرك وجه واحد) تقل قدرته.
- * إذا كان المحرك يعمل ١ فاز وتم إعادة لفه على أساس ٣ فاز يعمل بقدرة أكبردون إرتفاع في درجة حرارته (إذا تم حسابه بدقة)

ملحوظة:

- □ معنى أن قدرة المحرك تنخفض عن معدلها الطبيعى، في حالة عدم وجود حمل أو حمل أقل لا يحدث شيئاً ولكن إذا كان المحرك يعمل على الحمل بالكامل سترتفع درجة حرارته ويحترق.
- □ وحدة قياس القدرة الكهربائية هي الوات (W) والكيلووات=١٠٠٠ وات أما القدرة الميكانيكية فتقاس بالحصان (HP) والحصان الواحد يعادل ٧٣٦ وات وفي نظام القياسات الأنجليزي فالحصان يساوى ٧٤٦ وات ويرمز له (BHP).
- □ وبالصفحة القادمة رسم بياني لإيجاد قدرة شرائح محرك ٣ فاز فارغ وبدون يفطة حتى ٩ كيلووات ولإستخدام هذا الجدول الأرقام الرأسية هي حاصل ضرب القطر الداخلي للجسم الثابت × طول المجرى بالسم. والأرقام الأفقية هي قدرة المحرك بالكيلووات. أما المنحنيات فكل خطين لأقطاب معينة فمثلاً إذا كان حاصل ضرب الطول × القطر يساوى ٨٠سم والمحرك ٤ قطب إذن قدرة الحرك تكون محصورة بين ١٠١ إلى ١٠٩ كيلووات وتبعاً لحداثة صنع المحرك نأخذ القيمة الأعلى.

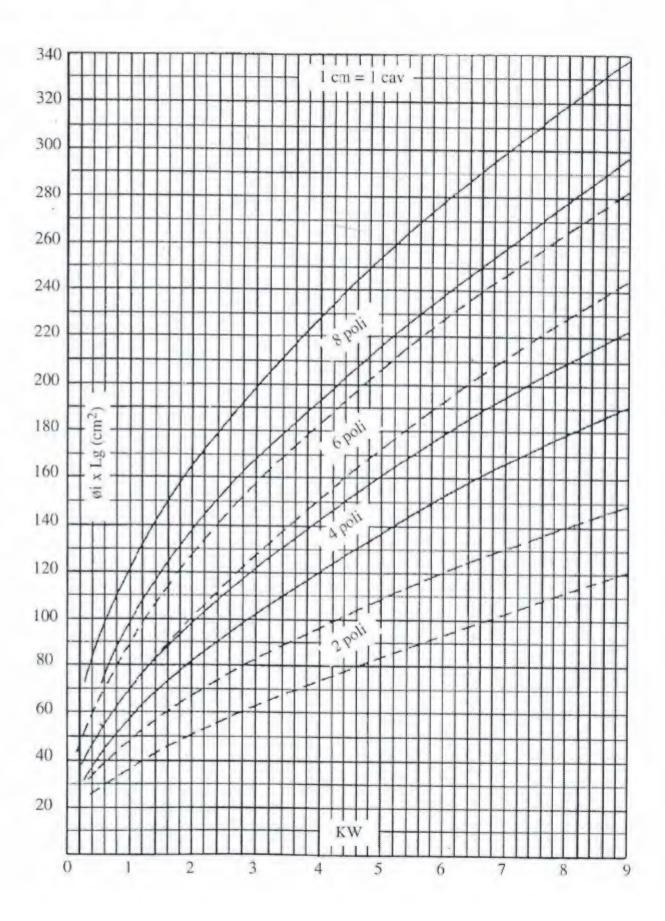

جدول قدرة وشدة تيار محركات ثلاثة أوجه

kw	HP	220V	380V	KW	HP	220V	380V
0.37	0.5	1.8	1,03	100	136	325	188
0,55	0,75	2,75	1.6	110	150	356	205
0,75	1	3,5	2	129	175	420	242
1,1	1,5	4,4	2,6	132	180	425	245
1,5	2	6,1	3,5	140	190	450	260
2,2	3	8.7	5	147	200	472	273
3	4	11,5	6,6	150	205	483	280
3,7	5	13,5	7,7	160	220	520	300
4	5,5	14,5	8,5	180	245	578	333
5,5	7,5	20	11,5	185	250	595	342
7,5	10	27	15,5	200	270	526	370
9	12	32	18,5	220	300	700	408
10	13,5	35	20	250	340	300	460
11	15	39	22	257	350	326	475
15	20	52	30	280	380	900	510
18,5	25	64	37	295	400	948	546
22	30	75	44	300	410	980	565
25	35	.85	52	315	430	990	584
30	40	103	60	335	450	1100	620
33	45	113	68	255	480	1150	636
37	50	126	72	375	500	1180	670
40	54	134	79	400	545	1250	710
45	60	150	85	425	580	in .	760
51	70	170	98	445	600	**	790
55	75	182	105	450	610		800
59	80	195	112	475	645		850
63	35	203	117	500	680		900
75	100	240	138				
80	110	260	147				
90	125	295	170				

هذه القيم تقريبية لمحركات ٤ قطب تختلف بنسب بسيطة جداً من ماركة محرك إلى ماركة أخرى علاوة على أنه كلما زاد عدد أقطاب المحرك ترتفع قيمة شدة تياره عن محرك آخر له نفس القدرة ولكن بعدد أقطاب أقل.

محركات ثلاثة أوجه بحلقات إنزلاق Slip ring


الجسم الثابت لمثل هذه المحركات يقسم بنفس قوانين محركات القفص السنجابي تماماً ويلف بأى طريقة لف ويوصل خارجياً ستار أو دلتا تبعاً للفولت الذي سيعمل عليه.

أما بالنسبة لمعضو المتحرك به مجارى وتوضع داخل هذه المجارى ملفات تقسم أيضاً بنفس قوانين لف الجسم الثابت ويتصل من الداخل ستار أو دلتا تبعاً لحساب عدد لفاته وأطرافه الثلاثة يتصلوا كل طرف بحلقة نحاس مركبة على عمود الإدارة ومعزولة عنه. وتعرف الحلقات الثلاث بحلقات الأنزلاق ويتميز هذا النوع من المحركات بإمكانية توصيل مقاومات خارجية بالتوالى مع ملفات العضو المتحرك وذلك عن طريق الشربون الملامس للحلقات. وكلما زادت قيمة مقاومة ملفات العضو المتحرك زاد عزم بدء الدوران وفي نفس الوقت تقل قيمة شدة تيار البدء. وبالتالى عند بدء الدوران يصل قيمة المقاومة المخارجية كاملة بالتوالى مع ملفات العضو المتحرك ثم يخفض هذه القيمة تدريجياً أثناءالدوران حتى يقصر أطراف ملفات العضو المتحرك معاً.

وإذا أردت تسغيل هذا المحرك بدون مقاومات خارجية من الممكن عمل كوبرى بين الحلقات الثلاث أى أنك ستقصر ملفات العضو المتحرك على نفسها ويبدأالمحرك بعزم دوران عادى مثله مثل محرك القفص السنجاب.

وبالطبع إذا وصل تيار لملفات الجسم الثابت بدون عمل قصر على ملفات العضو المتحرك سيسحب المحرك شدة تيار عالية ويدور ببطء شديد فيحترق.

توضيح أجزاء محرك بحلقات إنزلاق

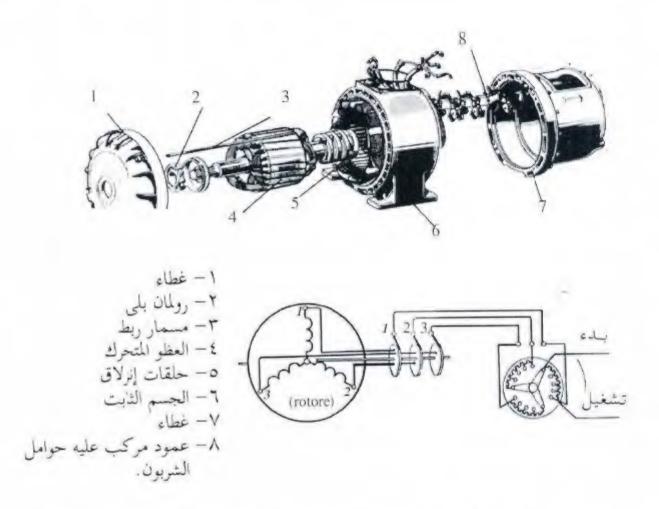

لخظة بدء الدوران تكون نجمة الريوستات في وضع أعلى مقاومة وبدايات المقاومات الثلاثة متصلة مع ملفات الروتور بواسطة الشربون وحلقات الإنزلاق (3-2-1) وبعد بدء الدوران يبدأ في تحريك نجمة الريوستات في إتجاه اليمين فيخفض قيمة المقاومات تدريجياً حتى تلامس نجمة الريوستات أطراف الشربون مباشرة ويكمل المحرك دورانه بملفات الروتور بدون المقاومات .

الأعطال الرئيسية لمحركات الثلاثة أوجه

أعطال محرك القفص السنجاب محدودة خاصة الثلاث أوجه فهو يعتبر محرك مثالى مقارنة بأنواع المحركات الأخرى فإذا كانت خامات لف المحرك جيدة وظروف تشغيله مناسبة لتصميمه . وقيمة مصدر التيار ثابتة فنادراً ما يحدث له أعطال ولا يحتاج إلى صيانة على فترات قصيرة فعليك فقط التأكد من صلاحية رولمان البلى . ومن أعطاله القليلة ما يلى :

١- الحرك يدور بشدة تيار طبيعية ولكن صوته مرتفع:

في هذه الحالة يجب فصل المحرك عن الحمل وتشغيل المحرك بدون حمل فإذا عمل المحرك بدون صوت مرتفع فالصوت يكون من الحمل وعليك بصيانته. أما إذا عمل المحرك بصوت مرتفع فأختبر صلاحية رولمان البلى وتأكد من عدم لمس المروحة للغطاء.

١- إرتفاع في درجة حرارة الحرك:

- المحرك يعمل بدون مروحة التبريد أو بدون الغطاء الخاص بها.
 - زيادة الحمل أكثر من قدرة المحرك
 - إنخفاض فرق الجهد أو ارتفاعه.
 - تلف رولمان البلي أو الجلب
- وجود قصر بالملفات (أي تلامس بين الملفات وبعضها نتيجة رطوبة أو إنخفاض في العزل)

٣- الحرك يحدث صوتاً ولايبدأ دورانه.

- سقوط فاز من الثلاث من مصدر التيار أو من داخل المحرك

- تلف كبير في رولمان البلي أو الجلب
 - الحمل أكبر كثيراً من اللازم
- وجود ماس بين ملفات المحرك والجسم أو ملفات فازتين معاً

٤- الحرك لا يحدث صوتاً ولا يبدأ دورانه:

- سقوط فازتين أو الثلاثة من مصدر التيار أو داخل المحرك
 - عدم وجود توصيلة ستار أو دلتا

٥- الحرك يعمل بدون حمل ولا يعمل بالحمل

- الحمل لا يتحرك بسهولة أو أكر من قدرة المحرك
 - إنخفاض فرق الجهد بنسبة كبيرة
 - إنخفاض عزل الملفات
 - تلف رولمان البلي
 - فصل في قضبان القفص السنجابي.

١- شدة تيار الحرك مرتفعة في الثلاث فازات مع إرتفاع في درجة الحرارة

- وجود قصر بين الملفات وبعضها
- فصل في قضبان القفص السنجابي للعضو المتحرك وفي هذه الحالة لا يمكن عمل شئ بالنسبة للمحركات الصغيرة أما بالنسبة للمحركات ذات القدرات العالية فمن الممكن لحام القضبان المفككة مع الحلقة خاصةً إذا كانت من النحاس.

ملحوظة:

هذه الأعطال لمحرك كان يعمل بكفائة وظهرت عليه هذه الأعطال أما في حالة أن المحرك أعيد لفه وظهر أي عطل من أول مرة فإحتمال وجود خطأ في اللف وارد.

كيفية إستخراج شرائح العضو الثابت

بعض المحركات عند إعادة لفها يتحتم عليك إخراج مجموعة الشرائح من داخل الغلاف الخارجي لعدم إمكانية لفها وهي بداخله نتيجة لأن جسم المحرك مفتوح من جهة واحدة.

ولإخراج مجموعة الشرائح توجد عدة طرق يمكن استخدامها والطريقة الأكثر استخداماً هي أن يعلق الشرائح من المفات القديمة أو بأى أسلوب آخر. ثم يسخن الغلاف الخارجي فيتمدد وبثقله يسقط (أو يحتاج إلى الدق عليه) وتظل الشرائح معلقة.

وبعد الإنتهاء من اللف وعند إعادة مجموعة الشرائح داخل الغلاف الخارجي مرة أخرى تنظف جيداً مجموعة الشرائح من الخارج ويوضع عليها قليل من الزيت. وينظف أيضاً جيداً جسم المحرك من الداخل ثم يسخن منفصلاً وبعدها توضع مجموعة الشرائح بوضع رأسي متزن ومن الممكن رفع الجسم بالشرائح ودقه على الأرض حتى تعود الشرائح إلى وضعها الأصلى

الحظات:

- □ في مثل هذه المحركات تدخل مجموعة الشرائح كبس ويكتفى بنسبة الشحط. وفي البعض منها يضع مسمار أو أكثر يربط الجسم الخارجي بالشرائح. ولذلك يجب البحث جيداً إذا كانت هناك مثل هذه المسامير وفكها قبل التسخين.
- □ عادةً يوجد أسفل الشرائح جزء بارز تركز فوقه الشرائح. وللتأكد قبل الفك يجب وضع علامة على الجسم الثابت تحدد بداية الشرائح من أعلى. وعند إعادة تركيب الشرائح تضغط أسفل حتى تظهر هذه العلامة بحيث تتأكد أن وضع الشرائح كما كان.

□ قبل اللف يجب قياس بعد الملفات من الجهتين والتأكد بعد اللف أنها ليست أطول مما كانت وكذلك التأكد من صحة جميع اختبارات اللف والعزل لأنه لا مجال هنا للتجربة. فأى خطأ يعنى أنك ستتلف اللف الجديد عند استخراج الشرائح مرة أخرى.



حمايات حرارية داخلية (ثرمو كابل)

ويوجد منه عدّة أنواع منها من يحتوى على كونتاكت من معدنين مختلفين عند تعرضه لدرجة حرارة معينة يفصل هذا الكونتاكت ويظل مفصولاً حتى تنخفض درجة حرارته فيعود مرة أخرى إلى وضع التوصيل . وهذا يوضع ملامساً ملفات المحرك من الداخل ويخرج طرفيه على الروزته . فإذا كان المحرك وجه واحد يتصل طرفى الشرموكابل بالتوالى مع الطرف الرئيسي للمحرك . وفي حالة إرتفاع درجة حرارة الملفات لأى سب يتأثر بها الثرموكابل وينفصل طرفيه فيقف المحرك حتى تنخفض حرارة الملفات فيعود كونتاكت الثرموكابل في وضع توصيل ويمكن تشغيل المحرك مرة أخرى .

أما فى محركات الثلاث أوجه يضع ثلاثة . كل ثرموكابل يلامس ملفات فاز ويتصلوا معاً الثلاثة على التوالى ويخرج طرفين فقط على الروزتة يتصلوا بالتوالى مع بوبينة الكونتاكتور . فإذا ارتفعت حرارة ملفات أى فاز فسيفصل الثرموكابل الخاص بها فيفصل التيار عن بوبينة الكونتاكتور وبالتالى عن المحرك .

الملاحظات:

- □ فى حالة إذا كان المحرك وجه واحد يجب التأكد من أن شدة تياره يتحملها كونتاكت الشرموكابل فإذا كانت أعلى لا يتصل الشرموكابل مباشرة بالتوالى مع الطرف الرئيسي للمحرك ولكن يوصل بالتوالى مع بوبينة الكونتاكتور.
- □ بعض أنواع الثرموكابل حجمها صغير جداً ولايوجد بداخلها ريشة تلامس ولكنها مكونة من مادة لها قيمة مقاومة منخفضة وهي في درجة الحرارة العادية وترتفع

مقاومتها كلما زادت درجة الحرارة (PTC) حتى درجة حرارة معينة تصل مقاومتها الى عدة ملايين من الأوم فتصبح وكأنها نقطة مفتوحة لايمر التيار من خلالها.

□ بعض الأنواع تتصل بدائرة اليكترونية خاصة تفصل عند وصول الثرموكابل الى قيمة مقاومة معينة وليس مالانهاية. وفي هذه الحالة لا يجب تغيير الثرموكابل إلا بآخر نفس الموديل. أو تركيب ثرموكابل مختلف ولكن بدائرة جديدة خاصة به ومثل هذه الأنواع لايجب أختباره بمصباح توالى أو أومتر أكثر من ٥,٠ فولت فأى قيمة فولت أكثر من ذلك تمر به تؤدى إلى إتلافه.

□ توجد حمايات حرارية بأشكال أخرى تركب على جسم المحرك من الخارج أو فوق رولمان البلى خاصةً بالمحركات ذات القدرة والسرعة العالية.




ثرمو كابل PTC لاحظ صغر حجمه

محركات مزودة بفرملة


أي محرك لحظة فصل التيار عنه يظل دائراً مدة بقوة القصور الذاتي.

وفى بعض ماكينات مثل المصاعد أو الأوناش يتحتم وقوف المحرك فى نفس لحظة فصل التيار عنه حتى لا يتعدى النقطة المراد وقوفه عندها وتتعد أشكال وطرق الفرملة ومنها أنه يركب على اكس المحرك طنبور بدور معه. وفوق هذا الطنبور يضع تيل فرامل فيمسك الطنبور وبالتالى لايمكن دوران المحرك.


وبواسطة بوبينة عند تغذيتها بالتيار تجذب الذراع الحامل للتيل ويصبح المحرك حر الحركة. ويصل التيار الى هذه البوبينة في بعض الأحيان عن طريق دائرة محكم، أو بأخذ طرفين من الأطراف الثلاث الواصلة إلى المحرك إذا كانت البوبينة تعمل على ٣٨٠ فولت. أو يأخذ طرف واحد والطرف الآخر يأخذه من نقطة توصيل ستار وذلك إذا كانت البوبينة تعمل على ٢٢٠ فولت. وبالتالي لحظة وصول التيار إلى المحرك يصل أيضاً إلى بوبينة الفرملة فتجذب الذراع الحامل للتيل ويبدأ المحرك دورانه، وعند فصل التيار عن المحرك ينفصل أيضاً عن البوبينة فيعود ذراع التيل فيمسك الطنبور بقوة الياى.

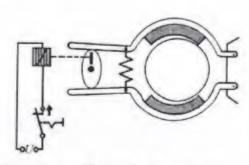

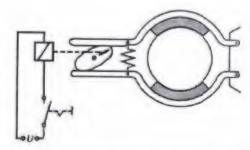عند توصيل التيار للبوبينة ينجذب الذراع فتكون القطعة البيضاوية في وضع عموديا فيفتح التيل ويصبح الطنبور حراً.




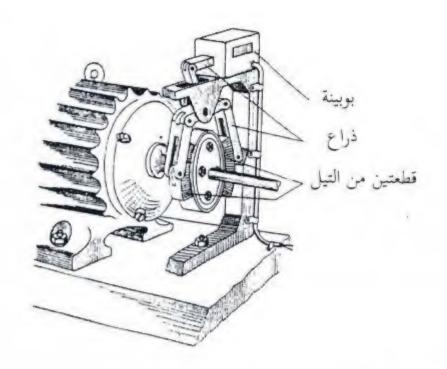عند قطع التيار عن البوبينة يندفع الذراع الى الأمام فتميل القطعة البيضاوية ويطبق التيل على طنبور المحرك



- بعض بوبينات الفرملة تعمل على تيار مستمر وفي هذه الحالة يصل التيار أولاً لدائرة التوحيد ومنها الى طرفي البوبينة.

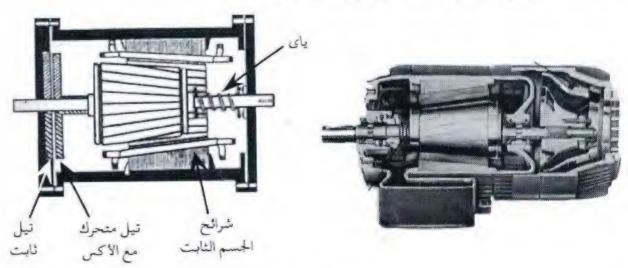توجد بعض محركات أوناش تفرمل بنظرية العضو المتحرك المسلوب وليس لها بوبينة فرملة . وفي حالة الوقوف يوجد ياى يدفع الروتور للأمام فيلامس التيل المركب على الأكس التيل الثابت فيكون المحرك في حالة فرملة . وعند وصول التيار لملفات المحرك ينجذب الروتور متغلباً على قوة الياى حيث أن قوة المجال تكون أعلى تجاه الياى نتيجة لأن سمك شرائح الجسم الثابت أكبر في تلك الجهة .




تغيير قيمة التردد في المحركات

يجب أن يعمل أى محرك بنفس قيمة الفولت والتردد التي تم حسابها في تصميم المحرك وتوصيله الخارجي فإذا كان المحرك مصمم للتشغيل على ٣٨٠فولت/٥ هيرتس وتم تشغيله بنفس الفولت ولكن ٦٠ هيرتس. سيعمل المحرك بقدرة أقل وبالتالي إذا تم تحميله حمل كامل سيؤدى هذا إلى إحتراق المحرك. مع ملاحظة أن سرعة المحرك سترتفع في هذه الحالة. فتبعاً لقانون سرعة المجال إذا كان المحرك ٢ قطب مثلاً في حالة تشغيله على ٥٠ هيرتس تكون سرعته ٢٠٠٠ لفة/دقيقة. أما إذا عمل على ٦٠ هيرتس فستكون سرعته ٣٦٠٠ لفة/دقيقة. أما إذا عمل على ٣٠ هيرتس فستكون سرعته ٣٦٠٠ لفة/دقيقة

إذا كان المحرك مصمم لتشغيله على ٣٨٠ فولت/ ٦٠ هيرتس وقمت بتشغيله على ٣٨٠ فولت/ ٥٠ هيرتس سترتفع قدرته وأيضاً درجة حرارته وسيؤدى ذلك إلى إحتراق ملفاته. ولذلك إذا أرتفعت قيمة التردد يجب أن ترفع أيضاً قيمة الفولت بنفس النسبة. وإذا أنخفضت قيمة التردد يجب أن تنخفض أيضاً قيمة الفولت.

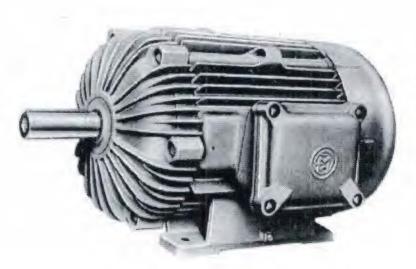على سبيل المثال إذا كان محرك يعمل على ٣٨٠ فولت / ٥٠ هيرتس . فعند تشغيله على ٦٠ هيرتس يجب أن ترتفع قيمة الفولت بنفس النسبة أي ٢٠٪ فيصبح ٤٦٠ فولت تقريباً .



وبذلك يعمل المحرك بكفاءة متساوية في حالة تشعله على ٣٨٠ فولت/٥٠ هيرتس أو على ٢٠٠ فولت/٢٠ هيرتس.

محركات ثلاث أوجه سرعات

كما علمنا من القانون الخاص بسرعة المجال المغناطيسي أن المتحكم في سرعة المجال هو التردد وعدد الأقطاب فكلما زاد التردد (HZ) كلما زادت سرعة المجال وكلما زاد عدد الأقطاب كلما أنخفضت السرعة وحتى زمن ليس ببعيد لم يكن التحكم في تردد التيار ميسوراً إلا بمولدات خاصة. ولذلك كان وحتى الآن يتحكم في سرعة المحرك بتغيير الأقطاب. وبهذه الطريقة يحصل على سرعات متفاوتة وليست سرعات تدريجية.


أولاً : تغيير السرعة بواسطة التحكم في قيمة التردد

وذلك بواسطة جهاز (SPEED CONTROL) وهو يتحكم الكترونيا في قيمة التردد وممكن بواسطته رفع قيمة التردد حتى ١١٠ هيرتس / ثانية وبالطبع وحتى يعمل المحرك بكفائته ودون أرتفاع غير عادى في درجة حرارة الملفات فهو يتحكم أيضاً في فرق الجهد بحيث كلما زاد التردد زاد معه الجهد وكلما أنخفض التردد أنخفض الجهد أيضاً بنسب محددة تجعل عمل المحرك بكفائته الطبيعية في كل السرعات . وهذه ميزة كبيرة جداً لم تكن متوفرة قديماً . فمحرك القفص السنجابي يعتبر محرك مثالي من حيث تكلفته وصيانته وحجمه مقارناً بمحركات أنواع أخرى . ولكن قديماً عندما يريد آلة تعمل بسرعات تدريجية لا يستطيع استخدام محرك القفص السنجاب ويضع مثلاً محرك تيار مستمر بالرغم من ارتفاع تكلفته وصعوبة صيانته ولكن محرك التيار المستمر بمكن التحكم في سرعته تدريجياً .

أما الآن وبواسطة جهاز التحكم في السرعة اليكترونياً أصبح التحكم في سرعات محرك قفص السنجاب تدريجياً. كما تشاء فهو يتحكم في التردد وليس الأقطاب أي أنك ستركب مثلاً أي محرك سرعة واحدة وليكن ٢ قطب وهذا المحرك بالتردد الموجود

• ٥ هيرتس سرعته تقريباً ٢٩٠٠ لفة/دقيقة فكلما زاد التردد ستزيد سرعته وحيث أنه يمكن التحكم في التردد حتى ١١٠ هيرتس. أى ممكن أيضاً أن يصل إلى أكثر من ضعف السرعة المقننة لهذا المحرك وكذلك إذا أنخفض التردد. وتتم هذه العملية تدريجياً كما تشاء.

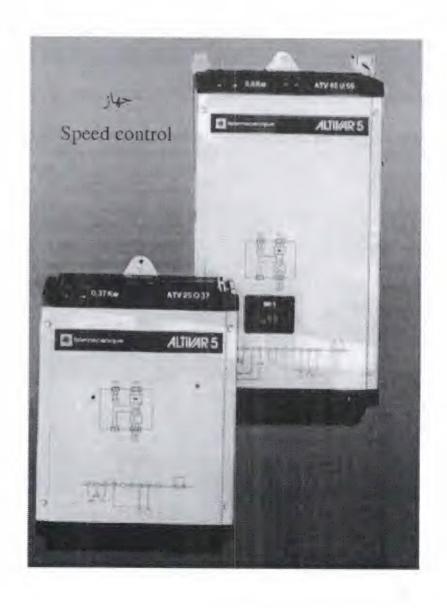وبالتالي التحكم في سرعة المحرك ستكون أيضاً تدريجياً كما تشاء أي أن محرك . قضص سنجاب + جهاز (Speed control) يساوى محرك تيار مستمر بل أفضل.



ثانياً ؛ تغيير السرعة بواسطة تغيير عدد الأقطاب

وتختلف هنا طریقة اللف إن كنت ترید سرعات غیر متضاعفة أی ۲ و ٦ قطب أو ٤ و ٦ قطب أو ٤ و ٦ قطب أو ٤ و ٦ قطب مثلاً. وطریقة لف آخری إن كنت ترید سرعات متضاعفة أی ۲ و ٤ قطب أو ٤ و ٨ قطب مثلاً:

أ- بالنسبة للسرعات الغير متضاعفة:


لف هذه الطريقة ليس به الجديد فهو يقسم نفس مجارى المحرك على دائرتين منفصلتين. فمثلاً إذا كان المحرك ٣٦ مجرى والسرعات ٤ و ٦ قطب. فيتم أولاً تقسيم المحرك على أساس ٣٦ مجرى/٤ قطب بأى طريقة لف وبعدد لفات وقطر سلك خاص بهذه السرعة كأنك تلف محرك عادى سرعة واحدة وفي نفس المجارى وفوق ملفات السرعة الأولى يقسم المحرك على أساس ٣٦ مجرى/٢ قطب. ويبدأ لف السرعة الثانية كأنه محرك آخر منفصل له طريقة لف وخطوة وعدد لفات وسمك سلك يخص هذه السرعة. وسيخرج من كل سرعة ٦ أطراف يوصل كلا منهم ستار أو دلتا تبع الجهد الذى سيعمل عليه المحرك. وبواسطة مفتاح خاص أو دائرة تحكم يصل التيار إلى أطراف ملفات دائرة الـ٤ قطب فيدور بسرعة ١٤٠٠ تقريباً بقدرة وشدة تيار معينة وعندما يريد تشغيل السرعة الثانية يفصل أولاً التيار عن ملفات السرعة الأولى ويصلها إلى أطراف ملفات الـ٣ قطب فيعمل المحرك بسرعة ١٠٠ لفة تقريباً بقدرة وشدة تيار ألى أطراف ملفات الـ٣ قطب فيعمل المحرك بسرعة ١٠٠ لفة تقريباً بقدرة وشدة تيار ألى أطراف ملفات الـ٣ قطب فيعمل المحرك بسرعة ١٠٠ لفة تقريباً بقدرة وشدة تيار ألى أطراف ملفات الـ٣ قطب فيعمل المحرك بسرعة ١٠٠ لفة تقريباً بقدرة وشدة تيار ألى أطراف ملفات الـ٣ قطب فيعمل المحرك بسرعة ١٠٠ لفة تقريباً بقدرة وشدة تيار ألى أطراف ملفات الـ٣ قطب فيعمل المحرك بسرعة ١٠٠ لفة تقريباً بقدرة وشدة تيار ألى أطراف ملفات الـ٣ قطب فيعمل المحرك بسرعة ١٠٠ لفة تقريباً بقدرة وشدة تيار ألى أطراف ملفات الـ٣ قطب فيعمل المحرك بسرعة ١٠٠ لفة تقريباً بقدرة وشدة تيار

ملاحظات:

* من الممكن توصيل كل سرعة ستار أو دلتا داخلياً ويخرج من المحرك 7 أطراف فقط. وفي هذه الحالة عند أختبار الاطراف ستجد قراءة بين الثلاث أطراف الأولى معاً وقراءة بين الثلاث أطراف الآخريين ولا يوجد قراءة بين أى طرف من أطراف السرعة الأولى مع أطراف السرعة الأخرى.

*من الممكن لف المحرك ثلاث سرعات بنفس الطريقة كل سرعة تعتبر محرك منفصل له بياناته الخاصة وستجد أن مثل هذه المحركات قدراتها صغيرة بالنسبة لحجمها لأن هذا المجال الذي يدفع العضو المتحرك هو مجال متولد من جزء من الملفات وباقى الملفات كأن لا وجود لها. ودائما قدرة السرعة البطيئة أقل.

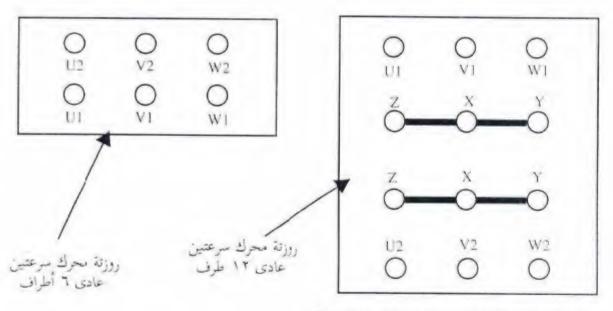* في محركات السرعات لا يتم أبداً توصيل الملفات توازى خارجى في أى سرعة. لأنه عند توصيل التيار إلى سرعة يتولد تيار في ملفات السرعة الأخرى ولذلك يجب أن تكون دائرتها مفتوحة. فإذا كانت السرعة الأخرى بها توازى خارجى، فتصبح كأنها ملف ثانوى لمحول كهربائى به شورت. مما يؤدى إلى إرتفاع كبير في شدة التيار.




ب- بالنسبة للسرعات المتضاعفة


وتعرف هذه الطريقة بإسم دلاندر (DAHLANDER) ويتم فقط تطبيقها لمحرك سرعاته متضاعفة ٢ و ٤ قطب أو ٤ و ٨ قطب وهكذا.

وفكرة عمله. هي أنه يقسم المحرك بحيث يكون عدد مجموعات الفاز الواحد يساوى عدد أقطاب السرعة العالية. على سبيل المثال إذا كانت سرعات المحرك ٢ و ٤ قطب فالسرعة العالية هي ٢ قطب وبالتالي يقسم المحرك بحيث يكون عدد مجموعات الفاز الواحد يساوى مجموعتين. وتوصل المجموعتان معاً بطريقة بحيث يمكن أن يمر

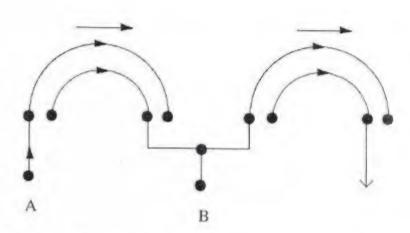التيار فيهما في اتجاه واحد مرة فيدور بالسرعة البطيئة (٤ قطب) لأنه إذا مر التيار في انجاه واحد فعدد الأقطاب المتولد = ضعف عدد المجموعات. وإذا مر التيار في نفس المجموعتين ولكن في انجاه معاكس فيدور بالسرعة العالية (٢ قطب) (إذا مر التيار في انجاه معاكس عدد المجموعات)




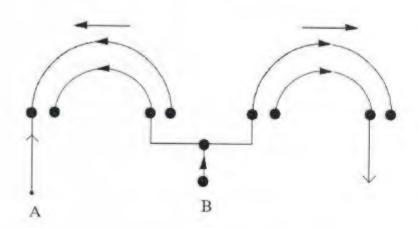
إذا بدأ التيار مروره بالطرف A فإنه سيسير في إنجاه واحد وتكون هذه السرعة البطيئة (٤ قطب)



إذا بدأ التيار مروره بالطرف B فإنه سيسير في انجاه معاكس وتكون هذه هي السرعة العالية (٢ قطب)

محرك ۳ فاز سرعتين ۲۲ مجرى - ۲۱۲ قطب

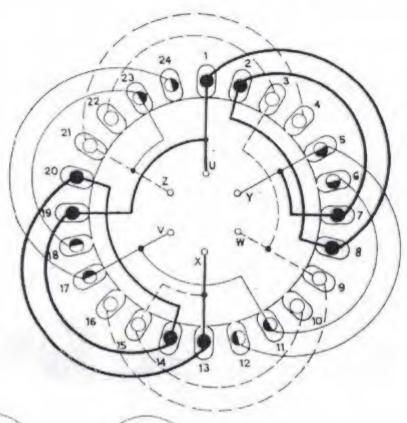

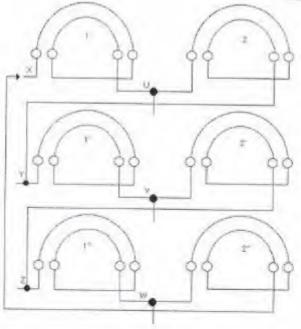


بخد في هذه الدائرة أنه قد تم توزيع الملفات بطريقة عادية بنفس القوانين على أنه محرك ملفات متداخلة ٢٤ مجرى / ٤ قطب. أما بالنسبة للتوصيل فلنتتبعه بسهولة أكثر على هذا الرسم الأنفرادي.

فهو بدأ بالطرف (X) من أى مجموعة وأعتبرها المجموعة الأولى . وصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية وأخرج من هذه الوصلة الطرف (U) .

ووصل نهاية الفاز الأول مع بداية المجموعة الأولى للفاز الثانى وأخرج الطرف (Y) . ثم وصل نهاية المجموعة الأولى للفاز الثانى مع بداية المجموعة الثانية لنفس الفاز وأخرج الطرف V ووصل نهاية الفاز الثانى مع بداية المجموعة الأولى للفاز الثالث وأخرج منها الطرف (Z) ثم وصل نهاية المجموعة الأولى للفاز الثالث مع بداية المجموعة الثانية لنفس الفاز وأخرج الطرف (W) . ونهاية الفاز الثالث وصلت مع بداية الفاز الأولى . وبالتالى فعند مرور التيار بالأطراف X-Y-Z يعمل المحرك بالسرعة البطيئة ويكون متصل داخلياً دلتا .


التوصيل الخارجي لمحرك سرعتين (DAHLANDER)

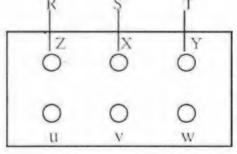الروزتة الخارجية لمحرك سرعتين دلاندر لا تختلف عن روزته المحرك ذات السرعة الواحدة.



• في حالة تشغيل السرعة البطيئة :

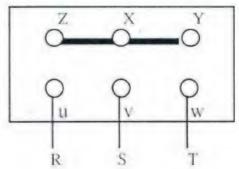يصل التيار في الشلاث أطراف X-Y-Z فقط وتظل الأطراف W V W حرة كما هي ويكون التوصيل داخلياً ۵.




• في حالة تشغيل السرعة العالية :

يصل التيار الى الأطراف الثلاث U - V - W وتقصر الأطراف X-Y-Z معاً.

ويكون التوصيل داخلياً + الكباري الخارجية دوبل ستار ٨٨

بعض محركات دلاندر تكون السرعة البطيئة فيها متصلة داخليا λ وليس Δ وفي هذه الحالة يسجل على اليفطة λ . λ أي أن السرعة البطيئة تعمل ستار والسرعة العالية تعمل دوبل ستار أما إذا كان مسجل على يفطة المحرك الرموز λ . λ تعنى أن السرعة البطيئة تعمل على توصيلة دلتا داخلياً والسرعة العالية تعمل دوبل ستار وبالتالى سيكون عدد لفات الملف في المحرك الذي تعمل سرعته البطيئة Δ أكثر من عدد لفات الملف لذات المحرك لو كانت سرعته البطيئة تعمل على توصيلة λ .

دائرة دلاندر ٨٠ کا

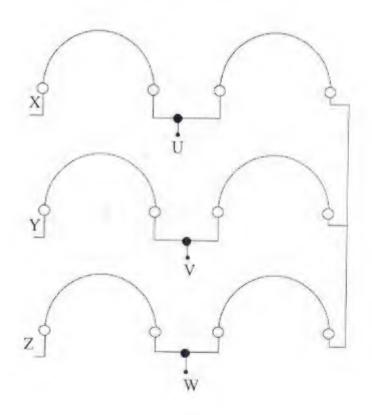

القوانين الخاصة بمحركات سرعتين دلاندر

أ- بالنسبة للنقسيم:

إذا كان المحرك سيلف بطريقة ملفات متداخلة يتم تقسيمه على أساس السرعة البطيئة. أما إذا كان سيتم لفه بطريقة جانبان بالمجرى فيقسم على أساس السرعة العالية.

وفي كل الحالات سيكون عدد مجموعات الفاز الواحد يساوى عدد أقطاب السرعة العالية.

مع ملاحظة أنه في حالة جانبان بالمجرى يصغر من خطوة الملف بحيث يكون بين مجموعة ومجموعة أخرى لنفس الفاز مجرى أو أكثر.

ب- بالنسبة للبدايات:


- بداية الفاز الأول (X) يبدأ من أى طرف
- بداية الفاز الثاني (Y) يبدأ من المجموعة الواقعة قبل نهاية الفاز الأول مباشرة أو المجموعة الخامسة
- بداية الفاز الثالث (Z) يبدأمن المجموعة الواقعة قبل نهاية الفاز الثاني مباشرة أو المجموعة التاسعة

جــ- بالنسبة لتوصيل مجموعات الفاز:


إذا كان المحرك ٤/٢ قطب يصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية ويخرج منها الطرف (U)

إذا كان المحرك ٤ / ٨ قطب يصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثالثة.

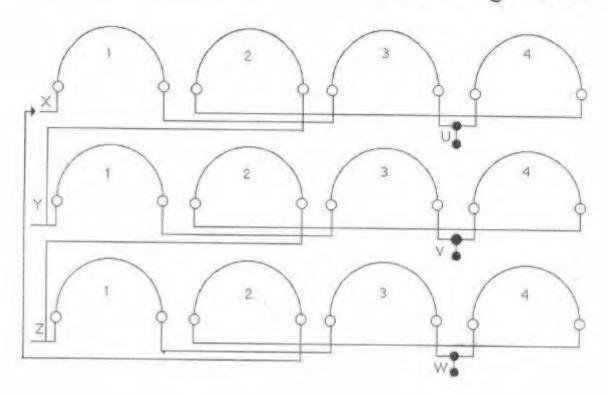ونهاية المجموعة الثالثة مع بداية الرابعة ويخرج منها الطرف (U). ثم يصل نهاية المجموعة الرابعة مع بداية المجموعة الثانية.



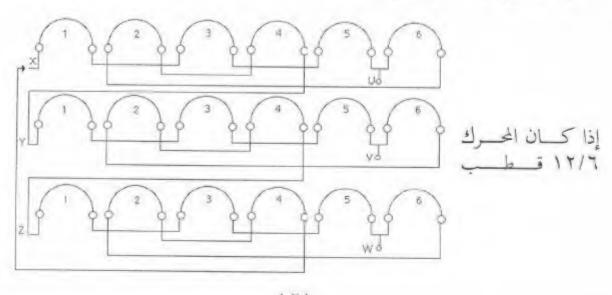وهكذا كلما زاد عدد الأقطاب فهو دائماً يصل نهاية مع بداية بالنسبة للمجموعات الفردية أى الأولى مع الثالثة والثالثة مع الخامسة. حتى يصل الى المجموعة قبل الأخيرة فيصل نهايتها مع بداية الأخيرة ثم يعود ليصل نهاية المجموعة الأخيرة مع بداية باقى المجموعات الزوجية لنفس الفاز.



د- بالنسبة لحساب عدد اللفات

تحسب عدد اللفات بنفس القانون الخاص بالسرعة الواحدة. على أساس السرعة البطيئة ويلاحظ إذا كانت السرعة البطيئة ستكون متصلة داخلياً ستار أم دلتا. ودائما تكتب قيمة الفولت للمحرك وهو يعمل على توصيلة دلتا.


بمعنى إذا كان مصدر التيار الذى سيعمل عليه المحرك ٣٨٠ فولت. ومسجل على يفطة المحرك الرموز Δ.λλ فستضع الفولت ٣٨٠ أما إذا كان مسجل على اليفطة الرموز λ.λλ فستضع الفولت ٢٢٠


ملحوظة:

توجد محركات ثلاث سرعات غير متضاعفة تلف كثلاث محركات منفصلة كل سرعة لها ملفاتها وقدرتها وشدة التيار الخاص بها. كذلك توجد محركات ثلاث سرعات عبارة عن محركين منفصلين منهم محرك عبارة عن سرعتين متضاعفتين دلاندر ومحرك آخر سرعة واحدة.


وتوجد محركات ٤ سرعات عبارة عن محركين منفصلين كل منهما سرعتين دلاندر مثلاً ٢ و ٤ قطب والآخر ٦ و ١٢ قطب.

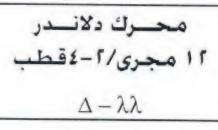يتم لف المحرك دلاندر بطريقة جانبان بالمجرى أو ملفات متداخلة فقط . ولا يتم لفه بطريقة كرونا . والأفضل هي طريقة جانبان بالمجرى .




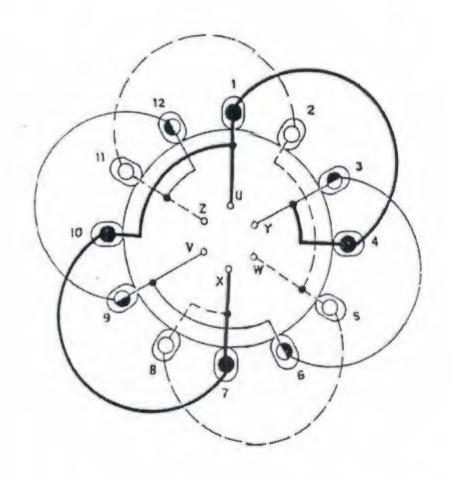



1	سريات الجموعة	متداخـــل	نوع اللف
1	معامــل اللف	نهاية – بداية	طريقة التوصيل
		٤:1	خطـوة اللف

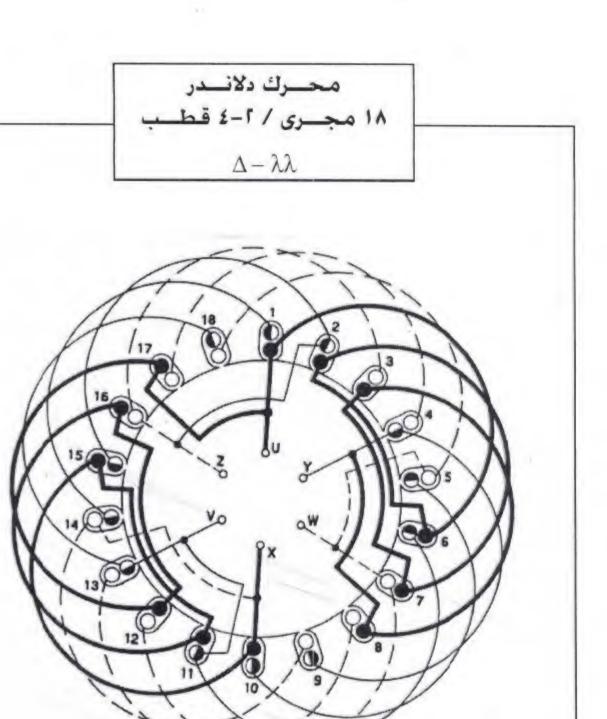


۳	سريات الجموعة	جانبان بالججرى	نوع الليف
٠.٨٣١	معامـــل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
		1:1	خطوة اللف

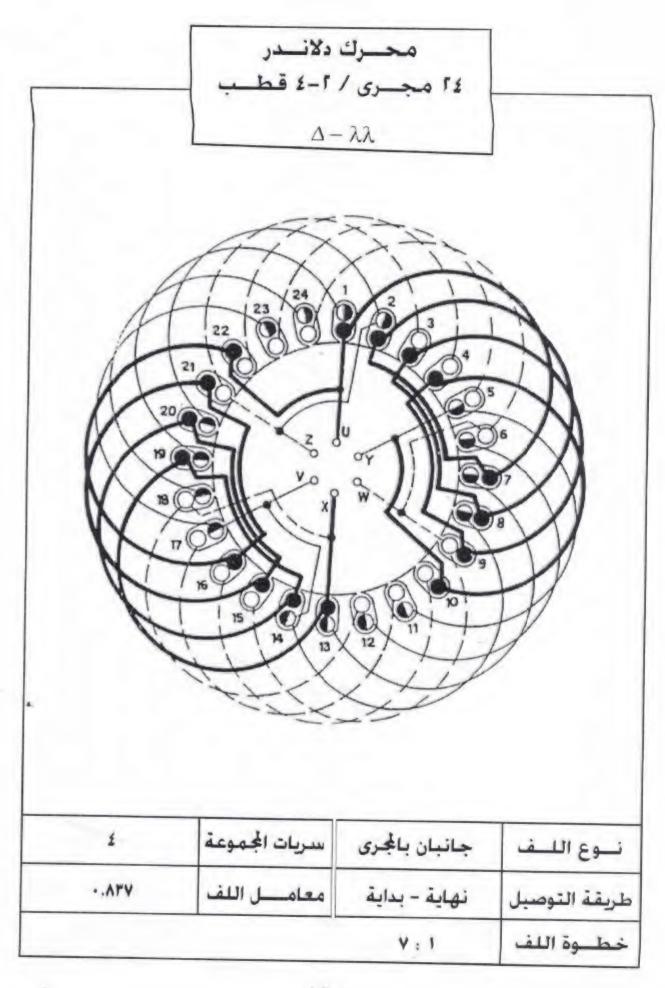


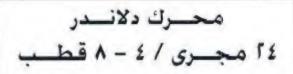

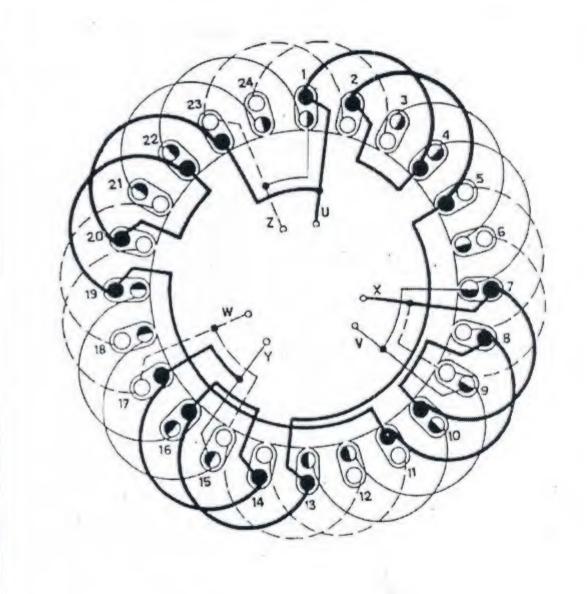



r	سريات الجموعة	جانبان بالجحري	نـوع اللـف
٠.٨١٦	معامـــل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
		٤:١	خطوة اللف

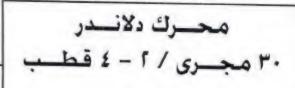

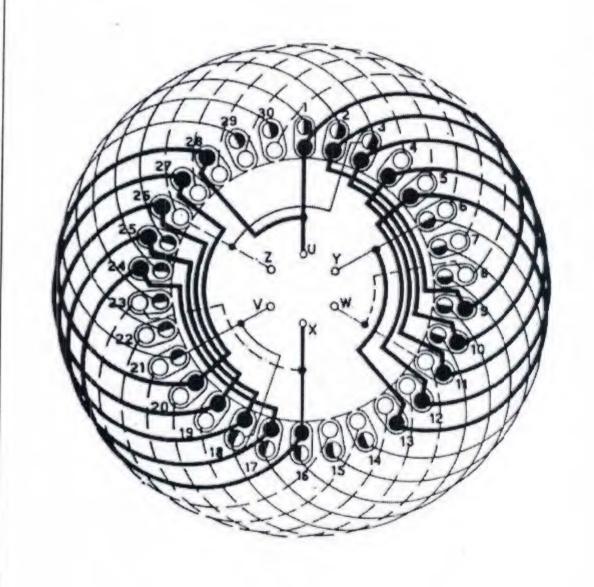



۵	سريات الجموعة	جانبان بالجحرى	نـوع اللـف
٠.٨٢٩	معامــل اللف	نهاية – بداية	طريقة التوصيل
		4:1	خطوة اللف

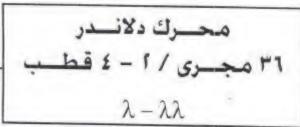

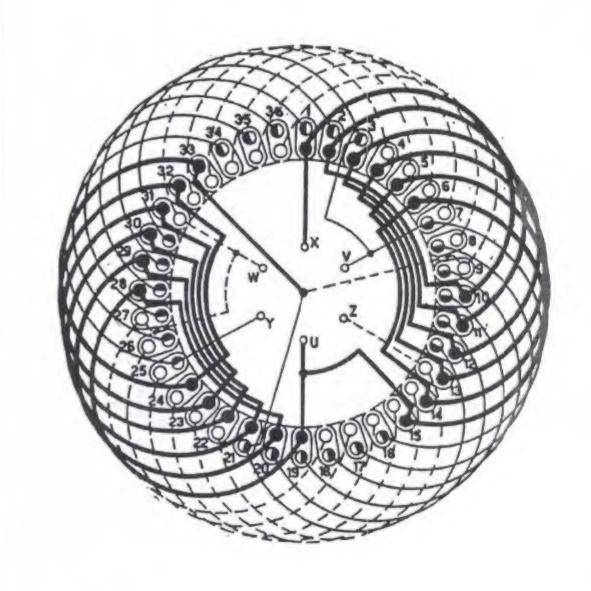



1	سريات الجموعة	جانبان بالجرى	نوع اللف
•	معامـــل اللف	نهاية - بداية	طريقة التؤصيل
		1 1	خطوة اللف

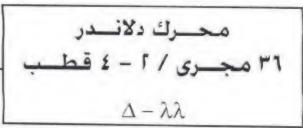

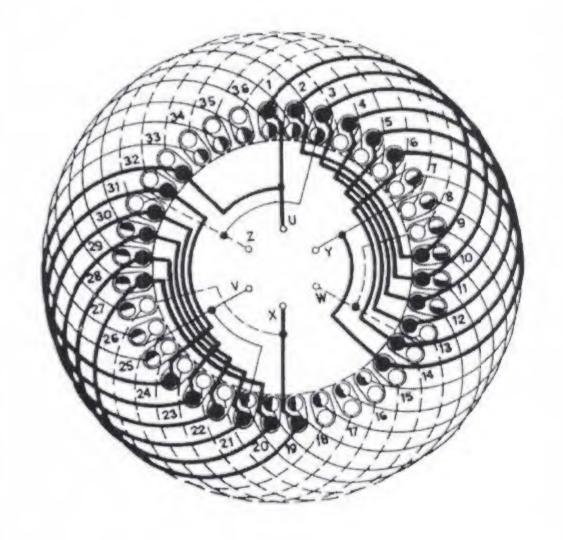



1	سريات الجموعة	جانبان بالجرى	نـوع اللـف
٠.٨٣١	معامــل اللف	نهاية – بداية	طريقة التوصيل
	,	1 - : 1	خطـوة اللف

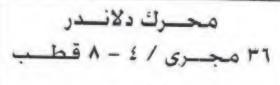

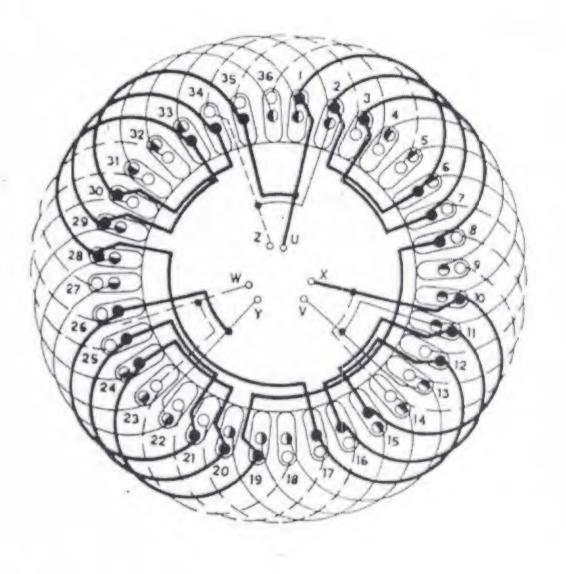



٣	سريات الجموعة	جانبان بالجحرى	نـوع اللـف
٠.٨٣١	معامـــل اللف	نهاية – بداية	طريقة التوصيل
		1:1	خطـوة اللف

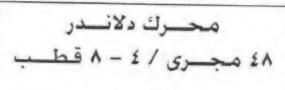

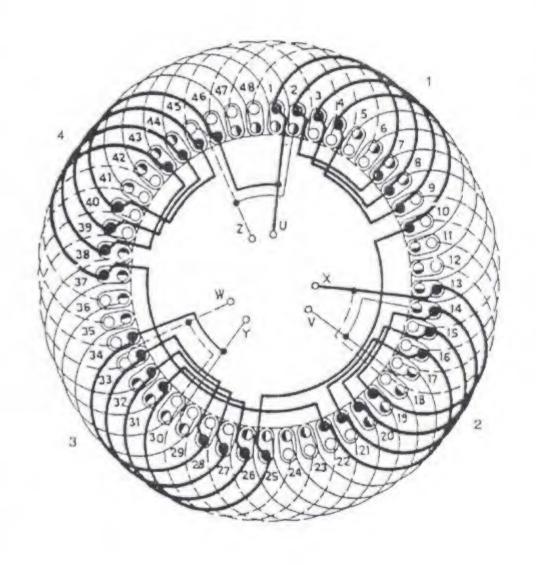



2	سريات الجموعة	جانبان بالجحرى	نوع اللف
	معامـــل اللف	نهاية – بداية	طريقة التوصيل
		V : 1	خطـوة اللف

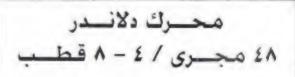

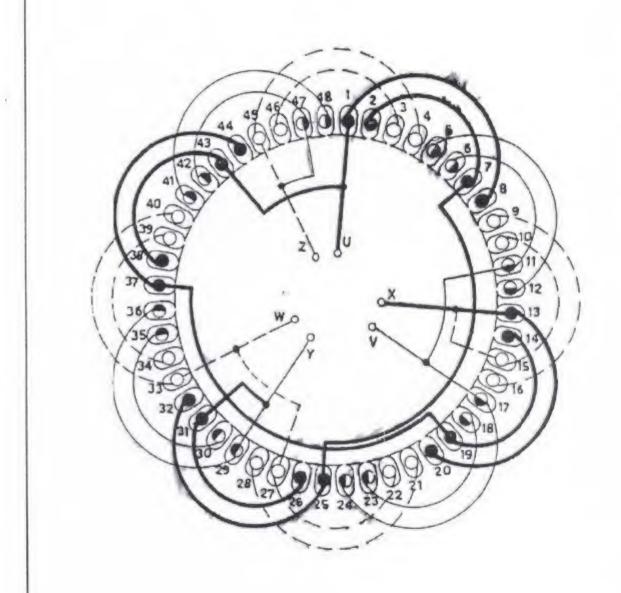

٢	سريات الجموعة	متداخــل	نوع اللف
.411	معامـــل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
(10)		A - 1:1	خطوة اللف

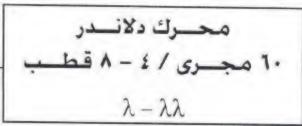

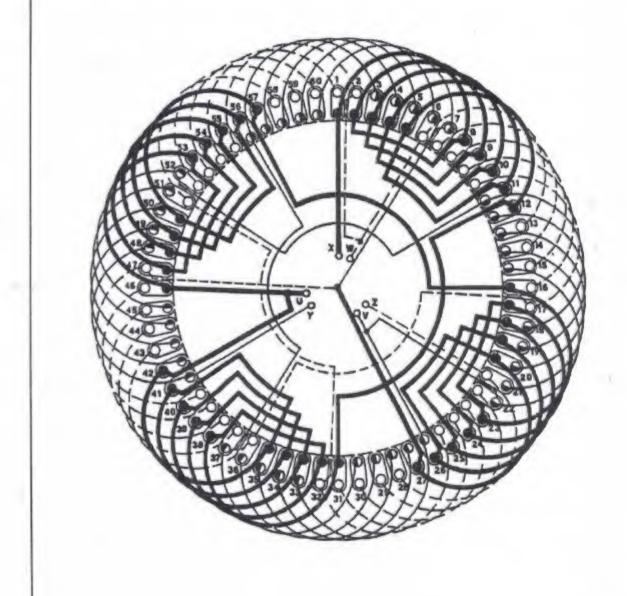

۵	سريات الجموعة	جانبان بالجحرى	نــوع اللــف
٠.٨٢٩	معامــل اللف	نهاية - بداية	طريقة التوصيل
	,	۸:۱	خطوة اللف

محركات قفص سنجاب وجه واحد

محركات الوجه الواحد تختلف نوعاً ما عن محركات الثلاث أوجه. فكما علمنا أن الملفات الموحودة بالمحرك ٣ فاز موزعة بالتساوي على كل فاز وعند إتصالها بالتيار تتولد ثلاث مجالات مغناطيسية بين كل مجال والمجال الآخر زاوية معينة وبالتالي يبدأ المحرك دورانه بعزم الثلاث مجالا. ولكن محركات الوجه الواحد تتصل بطرفان فقط. فإذا وصل بهما بداية ونهاية ملفات فازة وحدة فسيتولد مجال مغناطيسي واحد في لحظة واحدة يؤدي إلى فرملة المحرك بدلاً من دورانه. لذلك فيهو يضع ملفات فازة أخرى. محدث مجالاً آخر مع ملفات الفاز الأول حتى يتثني للمحرك البدء في الدوران بقوة المجالين. ولذلك فعزم دوران محركات الوجه الواحد أقل من عزم دوران محركات الثلاث أوجه. وطبيعي أنك ستجد حجم المحرك الوجه الواحد أكبر من حجم محرك ثلاث أوجه نفس القدرة. ولا يمكن تصيميم محرك وجه واحد ليعمل بقدرات عالية فلا تتعدى قدرات محركات الوجه الواحد أكثر من ١٠ حصاد. في حين أن محركات الثلاث أوجه تصل قدراتهما إلى ما تشاء ومنها أيضاً قدرات صغيرة جداً. ولذلك في حالة وجود مصدر تيار ٣ فاز يفضل أن تكون المحركات ثلاث أوجه. لأن عزم دوران محركات الثلاث أوجه أكبر وأعطال محركات الوجه الواحد أكثر لما يحتويه من ملحقات إضافية مثل مفتاح الطرد المركزي أو المكثف أو غيرها كما سنري في التوصيل الخارجي.

وتتنوع طرق التقسيم لهذا المحرك رغم أنها في النهاية تخضع لنفس قوانين التوصيل الداخلي لمحركات الثلاث أوجه مع ملاحظة أن هنا سيكون التقسيم على أساس فازتين فقط بحيث كل فاز يكون نفس عدد أقطاب المحرك فإذا كان المحرك مثلا ٤ قطب يقسم الفاز الأول بحيث يكون ٤ مجموعات متجاورة والتيار يمر بهم في إنجاه

معاكس وتسقط هذه المجموعات أولاً وتعتبر بمثابة الملفات الأساسية أو ملفات التشغيل . هذا بالنسبة للفاز الأول أو كما يسمى ملفات التشغيل.

أما بالنسبة للفاز الثاني فهو يقسم أيضاً بحيث ملفاته تكون متجاورة ولتيار فيهم في اتجاه معاكس. أو مجموعتين غير متجاورتين ويمر التيار فيهم في إنجاه واحد.


وتسقط ملفات الفاز الثانى فوق ملفات التشغيل ويطلق على ملفات الفاز الثانى ملفات الفاز الثانى ملفات التقويم. ولا يشترط في محركات الوجه الواحد أن يكون ملفات الفاز الأول (التشغيل) مساوية لملفات الفاز الثانى (التقويم). فمن الممكن أن تكون ملفات التقويم أقل من حيث عدد الملفات أو اللفات أو سمك السلك. ومن الممكن أيضاً أن يكون التشغيل والتقويم متساويان في هذه النقاط أو بعضها. وهذا تبعاً لتصميم المحرك بالنسبة للتوصيل الخارجي إذا كانت ستستمر ملفات التقويم بالدائرة أو سيفصل عنها التيار بعد بدء دوران المحرك مباشرة.

ومن أكثر طرق التقسيم تطبيقاً هي أنه يحدد خطوة أكبر ملف بملفات التشغيل بالقانون:

* خطوة أكبر ملف تشغيل = عدد المجارى ب عدد الأقطاب

* خطوة أكبر ملف تشغيل = عدد المجارى ب عدد الأقطاب الناتج + ١

مثال:

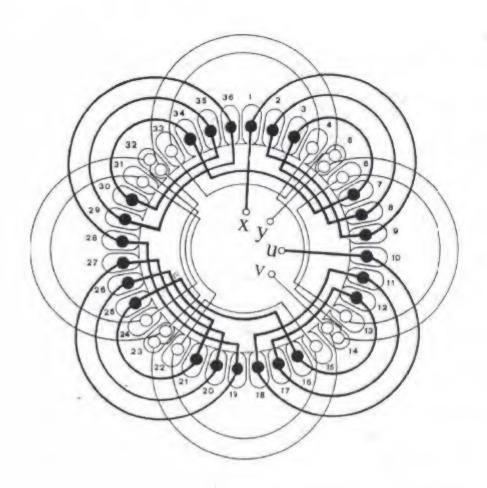

وضع ملفات التشغيل عبارة عن ٤ مجموعات متجاورة خطوة أكبر ملف فيهم ٩:١ وبداخله ٧:١ و ٥:١ ويتم تسقيطهم أولاً ويتصلوا معاً بنفس قوانين توصيل محركات الثلاث أوجه أى نهاية مع نهاية والتيار يمر عكس الإنجاه حيث أن وضع المجموعات متجاور وأخرج الطرفان U-X


أما بالنسبة لملفات التقويم ولها في هذه الدائرة ثلاث مجارى داخل كل مجموعة. وضع ملف بين أول مجرى يمين مع أول مجرى في المجموعة الأخرى وكذلك أول مجرى من جهة الشمال أما المجرى الوسطى فقد وضع بها مشترك ملف يمين وآخر شمال. وأصبحت مجموعة التقويم مكونة من ملفين وأتصلت المجموعات الأربعة معا نهاية وبداية ويخرج الطرفان ٧-٧

ملحوظة:

من الممكن وضع ملف تقويم آخر بخطوة ١:٦ مشترك مع ملف التشغيل وليس

بالضرورة أن تكون جميع ملفات التقويم في مجارى خاصة بها فمن المكن أن مجد ملف تقويم فوق ملف تشغيل أو ملفين تشغيل معا في مجرى واحدة أو أيضا ملفين تقويم في مجرى واحدة.

تطبيق المثال بالقانون الثاني :

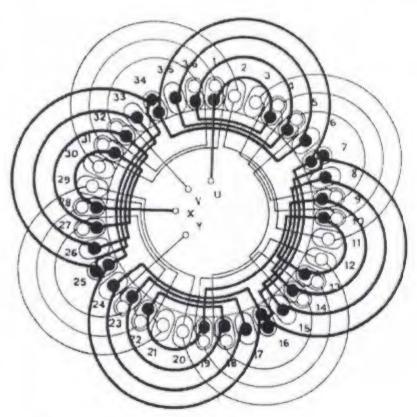

 أما بالنسبة لملفات التقويم ولها هنا مجرتين داخل كل مجموعة وضع في كل مجرى ملف معاكس للملف الآخر بخطوة ١ : ٩ ثم وضع الخطوة الأصغر ١ : ٧ و ١ : ٥ فوق ملفات التشغيل وتم توصيل مجموعات التقويم بنفس القوانين بحيث يمر التيار في إنجاه معاكس وأخرج الطرفان ٧-٧.

ملحوظـة:

فى محركات الوجه الواحد عدد لفات الملفات داخل المجموعة الواحدة لا يشترط أن تكون متساؤية ولذلك عند أخذ بيانات من محرك وجه واحد يجب عد جميع ملفات مجموعة واحدة من التشغيل كل ملف على حده وكذلك مجموعة واحدة من ملفات التقويم . نفس الشيء بالنسبة لقطر السلك يقاس قطر سلك التشغيل وقطر سلك التقويم .




توجد بعض محركات ١ فاز مجاريها غير متساوية ويجب مراعاة ذلك عند التسقيط فلا يمكن البدء من أى مجرى.

التوصيل الخارجي لمحركات الوجه الواحد

تتعدد طرق توصيل محركات الوجه الواحد تبعاً لتصميم الملفات من الداخل ونسبة عدد لفات التقويم بالنسبة لعدد لفات التشغيل.

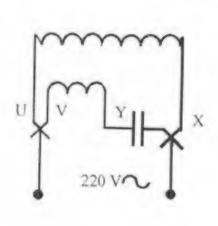
1- توصيل المحرك مع مكثف دائم بالدائرة Run Capacitor



وفى هذه الطريقة يجمع أى طرف تشغيل مع أى طرف تقويم بطرف من مصدر التيار. ثم يصل المكثف بين طرفى التشغيل والتقويم الآخريين، والطرف الثانى لمصدر التيار يصله بطرف المكثف المتصل مع طرف التشغيل. وتكون لفات التقويم فى هذه الحالة تساوى عدد لفات التشغيل تقريباً. أما بالنسبة لمساحة مقطع سلك التقويم فمن المكن أن

تتساوى مع مساحة مقطع سلك التشغيل أو أقل منه تختلف فى تصميم محرك إلى محرك آخر كذلك سعة المكثف هنا فهى مرتبطة بمقاومة ملفات التقويم فكلما زادت مقاومتها أنخفضت سعة المكثف ولذلك ستجد سعة المكثف الدائم فى الدائرة عادة أقل من سعة المكثف الذى يخرج من الدائرة والمكثف الدائم فى الدائرة له دور آساسى فى التشغيل وتلفه يؤدى إلى عدم قدرة المحرك على الدوران. ولا يمكن الغاء المكثف أو ملفات التقويم وبدء دوران المحرك بدفعه يدوياً فهنا قدرة المحرك معتمدة على مساحة مقطع سلك التشغيل والتقويم معاً فإذا عمل المحرك بملفات التشغيل فقط فسيحترق خاصة إذا كان يعمل بالحمل. وعند تغيير المكثف فى هذه الطريقة غيره بمكثف نفس السعة قدر المستطاع فالزيادة فى سعة المكثف تؤدى إلى ارتفاع فى شدة التيار وهذا مكثف دائم فى الدائرة فيكون تأثيره على إتلاف المحرك تأثيراً مباشر".

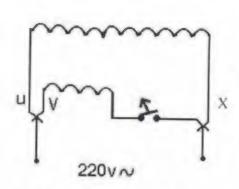1- توصيل الحرك مع مفتاح طرد مركزي (Centrifugal switch)




وفي هذه الطريقة يجمع أى طرف تشغيل مع أى طرف تقويم بطرف من مصدر التيار ثم يصل طرفى مفتاح الطرد المركزى مع طرفى التشغيل والتقويم × الآخرين والطرف الثاني لمصدر التيار يصله بطرف المفتاح المتصل مع طرف التشغيل وفي هذه الحالة

يكون سمك سلك التقويم وعدد لفاته أقل من سمك وعدد لفات سلك التشغيل في حدود الثلثين تقريباً. ولذلك لا يمكن لملفات التقويم أن تظل بالدائرة طوال فترة تشغيل المحرك. بل يجب فصلها سريعاً بعد دوران المحرك مباشرة وهذه هي وظيفة مفتاح الطرد المركزي فعندما يكون المحرك في حالة سكون تكون نقاط توصيل هذا المفتاح في وضع توصيل وعند دوران المحرك ووصوله الى سرعته تفصل نقاط التلامس وبالتالي ينقطع التيار عن ملفات التقويم ويكمل المحرك دورانه بقوة المجال المتولد من ملفات التشغيل فقط. أذن فالتقويم هنا وظيفته فقط بدءالدوران مع ملفات التشغيل.


وبالتالى فسمك سلك ملفات التشغيل وحده يتحمل شدة تيار المحرك أثناء الدوران ففى حالة حدوث عطل بملفات التقويم أو مفتاح الطرد المركزى يمكن بدء دوران المحرك بدفع العضو المتحرك يدوياً وبعدها سيكمل المحرك دورانه بقدرته.

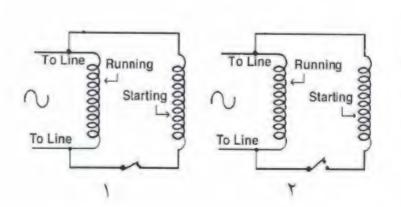الدائرة رقم ١ توضع وصول التيار الى ملفات التشغيل وملفات التقويم لحظة بدء الدوران حيث أن مفتاح الطرد المركزى موصل.




الدائرة رقم ٢ بعــد دوران

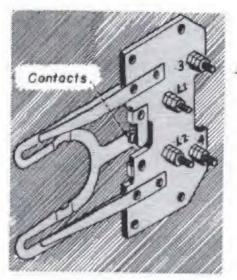المحرك وقد فصل التيار عن ملفات التقويم بعد فصل مفتاح الطرد المركزي.







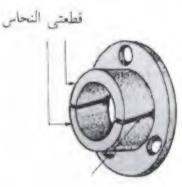

تتعدد أشكال مفتاح الطرد المركزي. ودائما الفكرة أنه يركب على الاكس ثقل مع ياي وأمامه قطعة فبر تكون مالامسة للكونتاكت المركب في غطاء المحرك. وعند الدوران ينفرج الثقل ويرجع بقطعة الفبر للخلف فيفصل الكونتاكت. ونوع آخر يكون الجزء الثابت منه عبارة عن

قطعتين من النحاس بينهم عازل والجزء المتحرك عبارة عن ثلاث ذراعات موصلين معاً ويكونوا ملامسين قطعتى النحاس (في وضع توصيل) وعند الدوران ينفرج الثلاث أزرع بعيداً عن قطعتى النحاس فيصبحوا (في وضع فصل).

۳- توصيل المحرك بريلي حراري (PTC)


ويعرف بريلى اليكترونى وظيفته نفس وظيفة مفتاح الطرد المركزى وهى فصل التيار عن ملفات التقويم بعد بدء الدوران. وليس لهذا الريلى أى أجزاء ميكانيكية أو ريشة تلامس ولكنه مكون من مادة معينة مقاومتها صغيرة جداً وهى فى درجة الحرارة العادية وترتفع قيمة مقاومتها كلما أرتفعت درجة حرارتها. وبالتالى فعند توصيل المحرك بالمنبع يصل التيار إلى ملفات التشغيل وملفات التقويم من خلال مقاومة الريلى

الالكتروني التي تكون قيمتها صغيرة جداً وبمرور التيار داخلها ترتفع قيمتها لتصل إلى أكثر من مليون أوم فلا يستطيع التيار المرور من خلالها. فتخرج ملفات التقويم من

الدائرة . وبالتالى فمن الممكن أن يحل الريلى الحرارى محل مفتاح الطرد المركزى أو ريلى التيار . وفي مثل هذه الحالة لا يجب إعادة تشغيل المحرك بعد إيقافه مباشراً . ولكن على الأقل بعد مرور دقيقتين كي تنخفض مقاومة الريلي مرة أخرى .

2- توصيل الحرك بمفتاح طرد مركزي ومكثف بدء

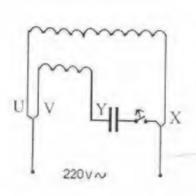
التوصيل كما بالطريقة الثانية ولكن هنا أضاف المكثف بالتوالى مع ملفات التقويم وهنا أيضا ستنفصل ملفات التقويم عن التيار هي والمكثف أيضاً وبالتالى X فسمك سلك التقويم وعدد لفاته أقل من سلك التشغيل في حدود لله تقريباً.



والمكثف في هذه الطريقة يعتبر مساعداً مع ملفات التقويم في زيادة عزم بدء دوران المحرك وفي أكثر الأحيان تكون سعته أكبر من سعة المكثف الدائم في الدائرة.


٥- توصيل الحرك بمفتاح طرد مركزي ومكثف بدء وأخر دائم.

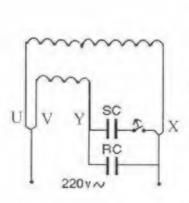وعادةً تستحدم هذه الطريقة لمحركات أكبر من ٢ حصان تقريباً وهو يبدأ بسعة المكثفين المتصلين معاً على التوازى والأثنان معاً توالى مع ملفات التقويم فتكون سعة المكثفات في التوازى تساوى سعة مكثف التقويم (SC) + X سعة مكثف التقويم (RC) ببدأ سعة مكثف الدوران الدائم في الدائرة (RC) وبالتالى يبدأ المحرك بعزم دوران كبير وشدة تيار عالية وبعد الدوران يفصل مكثف الدء ويظل مكثف الدوران بالدائرة.



1- توصيل الحرك بريلي تيار

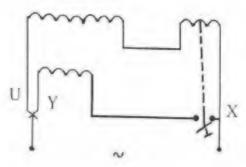وظيفة ريلى التيار هي نفس وظيفة مفتاح الطرد المركزى. وهو مكون من ملف بعدد لفات قليلة وسمك كبير نسبياً لأن ملف الريلى يتصل بالتوالى مع ملفات التشغيل. ونقطة تلامس في وضع طبيعي مفصولة (NO) وتتصل بالتوالي مع ملفات التقويم ومشترك البوبنبة ونقطة التلامس يتصل بطرف تيار.






* فكرة التشغيل:

لحظة توصيل المحرك بالمنبع يمر تيار في ملفات التشغير وملف الريلي أما التقويم دائرته

مفصولة (لأن نقطة تلامس الريلي في وضع فصل) فيمر تيار عالى في ملفات التشغيل وبالتوالي معه ملف الريلي فيجذب ملف الريلي نقطة التلامس وتصبح في وضع توصيل (NC) فيمر تيار في ملفات التقويم فيبدأ المحرك دورانه فتنخفض شدة التيار المارة في التشغيل وملف الريلي فتضعف قوة مجاله المغناطيسي فتفصل نقطة تلامس الريلي وتخرج ملفات التقويم من الدائرة. وتتم هذه العملية في لحظات لا تتعدى الثانية الواحدة أو اكثر قليلاً. لأنه كما تلعم إذا ظل ملف التقويم في الدائرة مدة أكثر سيحترق ولا يتم توصيل أي ريلي تيار مع أي محرك فالريلي الذي يعمل مع محرك 1/1 حصان وهكذا لأن عمل الريلي معتمد أساساً على قيمة تيار البدء وقيمة تيار المحرك أثناء التشغبل. فإذا كانت قيمة تيار البدء أقل من المصمم لها ملف الريلي فلن يستطيع غلق نقطة التلامس وكذلك إذا كانت شدة تيار المحرك أثناء الدوران أكبر من المصمم لها ملف الريلي

فستظل نقطة التلامس مغلقة بقوة المجال المتولد من ملف الريلي. (يستعمل ريلي التيار في أكثر الأحيان في تشغيل محركات الثلاجة الكهربائية)


٧- توصيل الحرك بريلي تيار ومكثف بدء

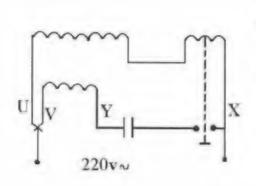

التوصيل مثل الدائرة السابقة رقم (٦) مع زيادة مكثف البدء الموصل بالتوالى مع ملف التقويم والمكثف توالى مع نقطة تلامس الريلى فعند فصل نقطة التلامس تخرج ملفات التقويم والمكثف معاً من الدائرة.

ووظيفة المكثف هنا هي زيادة عزم بدء الدوران وتكون سعته مرتفعة.

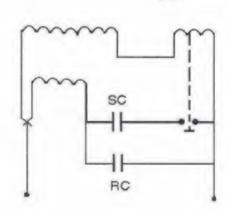٨- توصيل الحُرك بريلي تيار ومكثف بدء ومكثف تشغيل



وهنا يبدأ المحرك بسعة المكثفين معاً على التوازى فيبدأ بعزم دوران عالى جداً وبعد الدوران يفصل مكثف البدء (SC) ويظل مكثف التشغيل (RC) بالتوالى مع ملفات التقويم في الدائرة.

٩ - توصيل الحرك بريلي فولت ومكثف بدء ومكثف تشغيل:

يختلف ريلى الفولت عن ريلى التيار في تكوينه وتقريباً عكسه تماماً فنقطة تلامس ريلي التيار وضعها الطبيعي مفصول بينما نقطة تلامس ريلي الفولت وضعها الطبيعي موصل . ملف ربلي التيار يتصل بالتوالي مع ملفات التشغيل ولذلك عدد لفاته قليلة

وقطره كبير وريلى الفولت ملفه يتصل بالتوازى مع ملفات التقويم ولذلك عدد لفاته كثيرة وقطره رفيع. وعند توصيل المحرك بالمنبع ولحظة البدء يكون فرق الجهد على ملفات التقويم منخفض فتظل نقطة تلامس ريلى الفولت مغلقة ويصل تيار لملفات التقويم وبعد الدوران يرتفع الفولت على ملفات التقويم فتجذب البوبينه الكونتاكت فيفصل التيار عن مكثف البدء.

ملاحظات:

□ قليل من محركات الوجه الواحد يكون عدد
 لفات التقويم اكثر قليلاً من التشغيل.

قى بعض حالات يلف عدد قليل من اللفات فى ملف تقويم عكس باقى اللفات وذلك يزيد من عزم بدء الدوران. مع ملاحظة أن هذه العملية لا تتم إلا فى حالة خروج التقويم من الدائرة.



كيفية إختبار المكثف

يعرف المكثف بأسماء لغات أخرى مثل كباستور أو كوندنسر وكل مكثف له سعة معينة تقاس بالميكروفراد (MF)

ولإختبار صلاحية المكثف من الممكن إستخدام الأومتر بتوصيلة على طرفى المكثف فيعطى قراءة أوم صغيرة ثم ترتفع تدريجياً بسرعة أى يعود مؤشر الأومتر إلى وضعه الطبيعي. وإذا لم يتحرك مؤشر الأومتر بدل طرفيه على المكثف. وإذا لم يتم تبديل طرفى الأومتر فسيتحرك المؤشر في المرة الأولى فقط أما المرات التالية فلن يعطى قراءة.

ومن الممكن أن يعطى المكثف قراءة ولكن تكون سعته أضعف لايقدر على بدء حركة المحرك وفي هذه الحالة يفضل اختبار المكثف بتوضيل طرفيه بمصدر الكهرباء مع قياس شدة تياره واستخدام المعادلة الآتية لتحديد سعته التقريبية.

السعة بالميكروفراد = _____ شدة التيار × ٣١٨٠ _____


ويراعى الدقة في قراءة شدة التيار


ملحوظة:


- □ فى حالة فك أو توصيل أطراف مكثف داخل أى دائرة يجب عمل قصر على طرفيه لتفريغ شحنته حتى لا تتفرغ فيك. ويفضل أن يكون تفريغ الشحنة من خلال مقاومة وليس توصيل طرفيه مباشرة خاصاً فى المكثفات عالية السعة.
- □ مكثف البدء تكون في العادة سعته أعلى ومن النوع ذات السائل الكهربائي (electrolytic) أما المكثف الدائم فيكون من النوع الورقي المشبع بالزيت (Oil impregnated paper).

وإذا استخدم مكثف بدء كمكثف دائم بالدائرة فسينفجر حتى إذا كان نفس سعة المكثف الدائم.

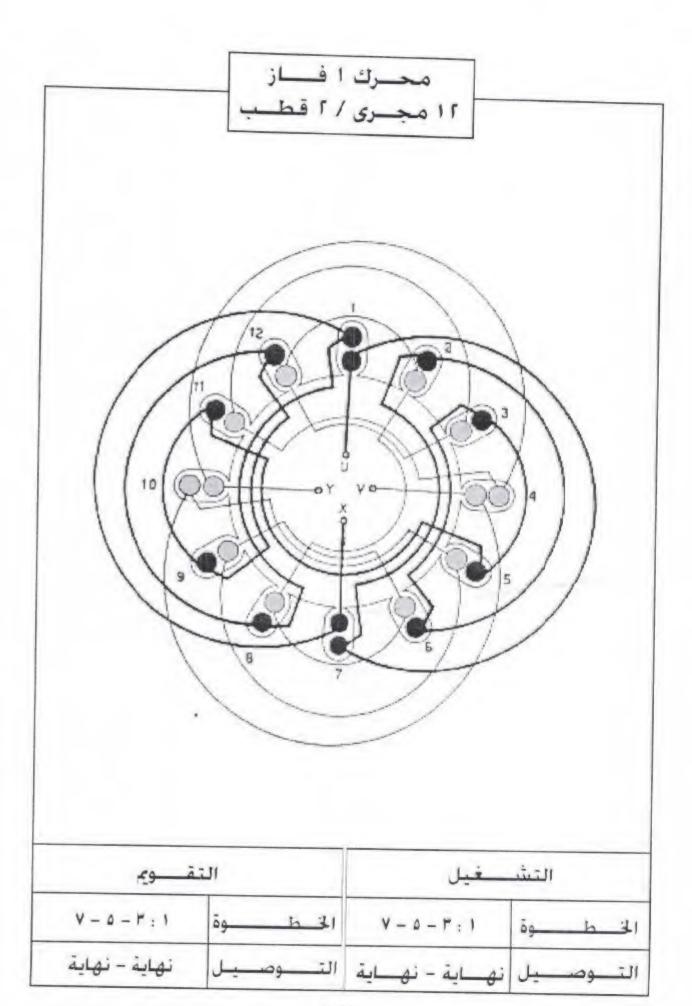
- □ عند توصيل مكثفين على التوازي تكون السعة الكلية تساوى سعة المكثف الأول + سعة المكثف الثاني
 - □ عند توصيل المكثف بالتيار لتحديد سعته لا يجب تركه فترة طويلة.
 وقبل توصيله بالتيار يجب التأكد بواسطة الآومنر أنه ليس في حالة شورت.



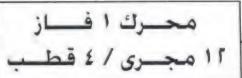


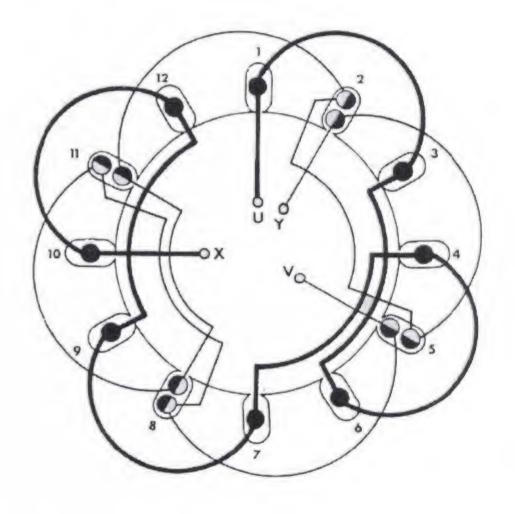


ويم	التق	<u>*</u> يل	
1:1	الخطوة	F:1	الخطوة
هاية - نهاية	التــوصـيـل ن	نهاية - نهاية	التــوصــيل

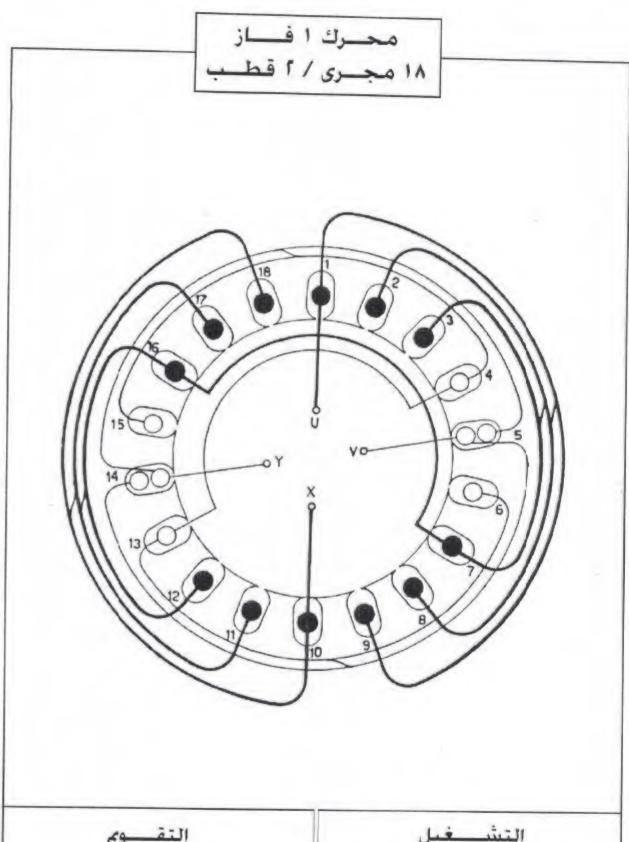



ق ويم	الت	فيل	التش
1 A : 1	الخط وة	9-V- 0 : 1	الخطوة
نهاية - نهاية	التــوصـيـل	نهاية - نهاية	التوصيل

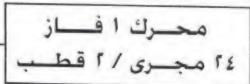

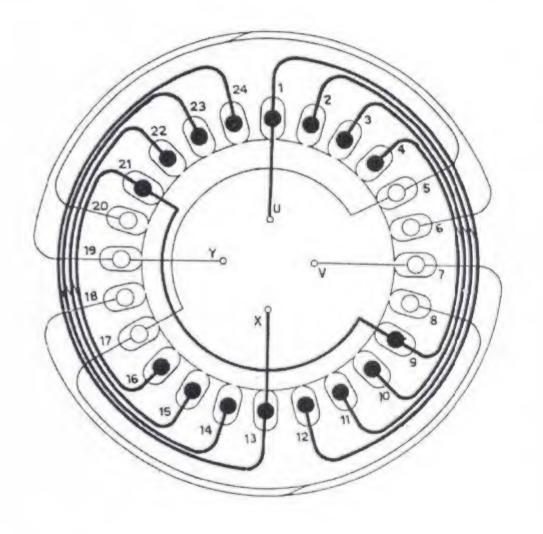



قـــويم	الت	غيل	التش
15-1-:1	الخطوة	15-1A-1:1	الخطوة
نهاية - نهاية	التــوصــيــل	نهاية - نهاية	التوصيل

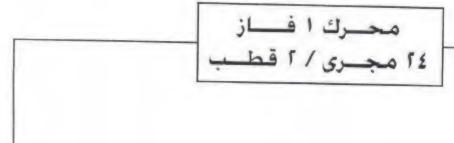

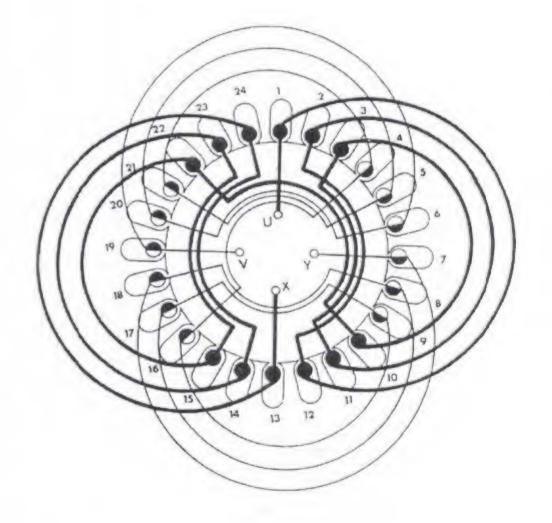


م ويم	الت	فيل	التش
15-1 1	الخط وة	11-1.: A	الخطوة
نهاية - نهاية	التـوصيل	هاية - نهاية	التـ وصـيل ن

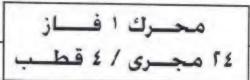

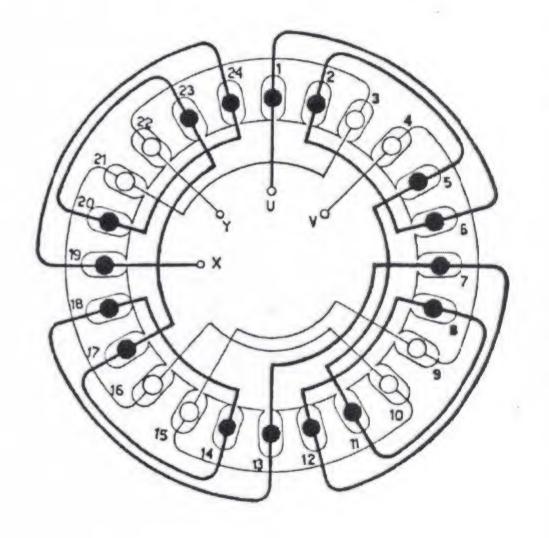



<u>ة</u> ويم	الت	فيل	التش
1:1	الخط وة	1 - 1 : 1	الخطوة
نهاية - نهاية	التوصيل	نهاية - نهاية	التوصيل

محرك ا فــاز ٢٤ مجـري / ١٢ قطـب

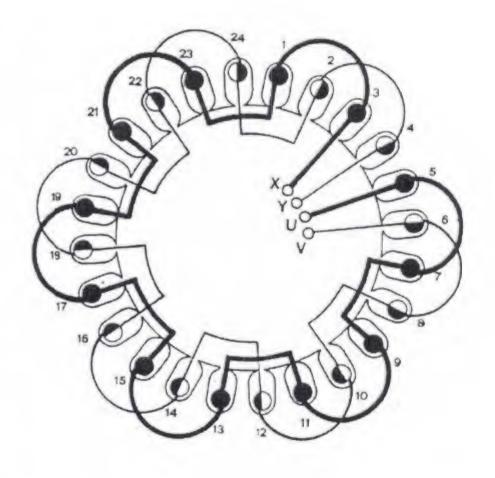



ة ويم	الت	فيل	التش
F:1	الخط وة	۳:1	ig b 31
نهاية - بدايـــة	التــوصـيـل	نهاية - بدايــــة	التوصيل

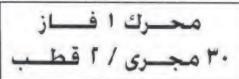

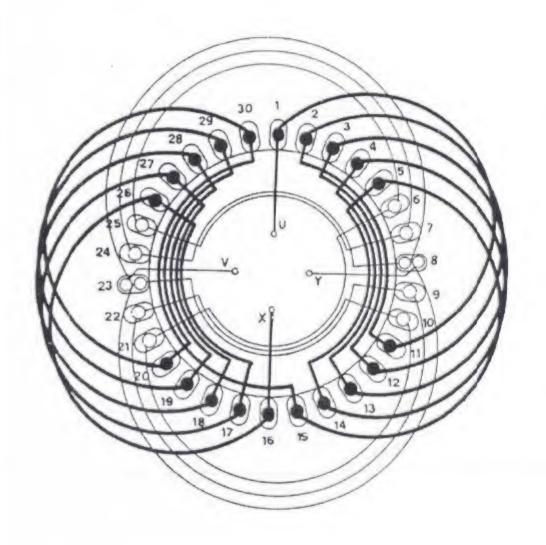



ة ويم	الة	فيل	التش
17-12-17:1	الخط وة	11:1	الخطوة
نهاية - نهاية	التــوصـيـل	نهاية - نهاية	التوصيل

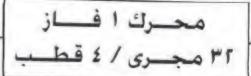

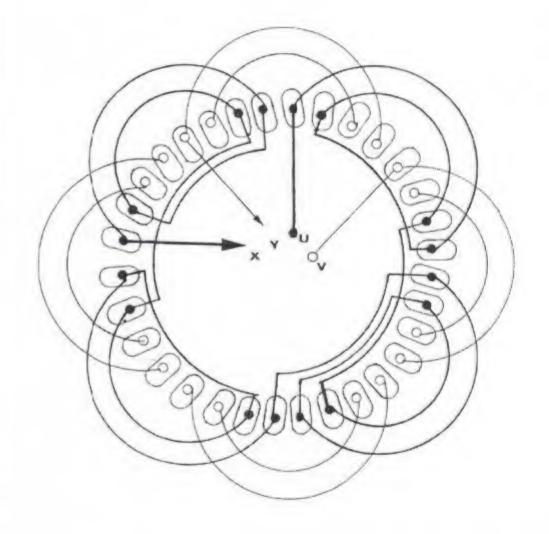



ق ويم	الت	فيل	التش
A - 1:1	الخط وة	A - 1 : 1	ا <u>ل</u> م وة
نهاية - نهاية	التــوصـيـل	نهاية - نهاية	التــوصــيل

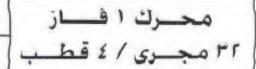

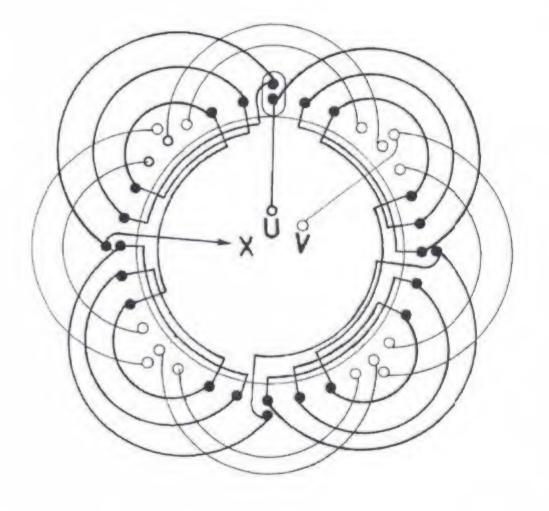

نة ويم	וני	غيل	التش
9 - V : 1	الخط وة	4-V-0:1	الخط وة
نهاية - نهاية	التــوصـيـل	نهاية - نهاية	الت وصيل

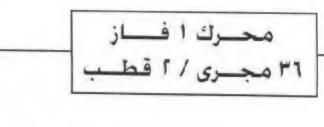

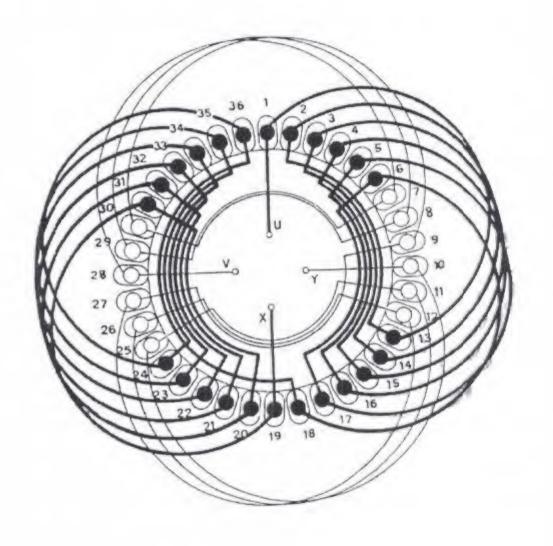



ة ويم	الت	فيل	النش
11:1	الخيط وة	15:1	الخطوة
نهاية - نهاية	التــوصـيـل	نهاية - نهاية	الت وصيل

" كيفية تغيير اجّاه دوران محرك وجه واحد

يتم تغيير اعجاه الدوران بتبديل طرفي ملفات التقويم طرف مكان الآخر. مع تثبيت أطراف التشغيل كما هي

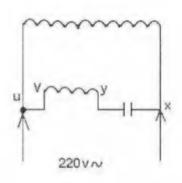
أو بتبديل طرفي ملفات التشغيل طرف مكان الآخر. مع تثبيت أطراف التقويم.



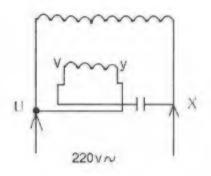


ونفس الطريقة لا تتغير إذا كان المحرك مزود بمفتاح طرد مركزي أو بمكثف ومفتاح طرد مركزي معاً.

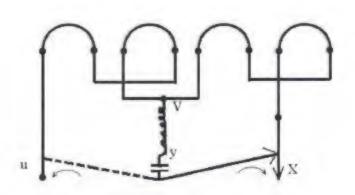والطريقة الثانية يتم توصيل بداية ملفات التقويم مع اللحام الأوسط لملفات التشغيل ويتصل نهاية ملفات التقويم مع المكثف أو مفتاح الطرد المركزى والطرف الثانى للمكثف أو مفتاح الطرد المركزى يلامس بداية التشغيل فيعمل في إنجاه وإذا تلامس مع نهاية التشغيل يعمل في الإنجاه الآخر.




ملحوظة:

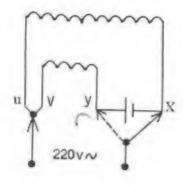


فى حالة تساوى ملفات التقويم مع ملفات التشغيل تماماً من حيث عدد اللفات وسمك السلك يمكن تغيير الانجاه بتبديل طرف التيار الواصل بالمكثف مع الطرف الثانى للمكثف.


* محركات وجه واحد تعمل على ٢٢٠/١١٠ فولت

توجد بعض محركات وجه واحد يمكن تشغيلها على جهدين مختلفين على سبيل المثال ١١٠ فــولت أو ٢٢٠ فــولت وكــما نعلم أنه كلما زاد الفــولت يجب أن يقابلها زيادة في مساحة مقطع في عدد اللفات وكذلك إذا زادت شدة التيار يجب أن يقابلها زيادة في مساحة مقطع السلك والعكس صحيح ولذلك في مثل هذه المحركات يقسم الملفات الى جزئين ويخرج ٤ أطراف وفي حالة عمل المحرك على الفولت الأعلى يصل ملفات الجزئين معاً على التوالى فيوزع فرق الجهد على عدد لفات أكثر أما في حالة تشغيل المحرك على الفولت المنخفض فيصل ملفات الجزئين معاً على التوازى فيوزع فرق الجهد على عدد لفات أقل. وبالنسبة لشدة التيار فعندما يعمل المحرك على ١١٠ فولت يستهلك عدد لفات أقل. وبالنسبة لشدة التيار فعندما يعمل المحرك على ١١٠ فولت يستهلك ضعف شدة التيار وهو يعمل على ٢٢٠ فولت. ولذلك عند توصيله توازى يمر التيار في مساحة مقطع سلكين معاً.

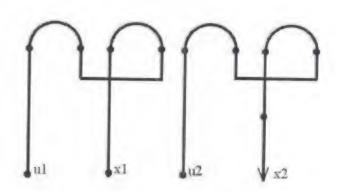

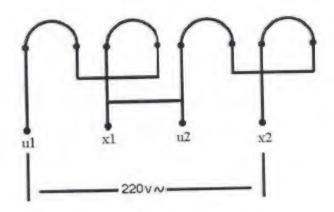

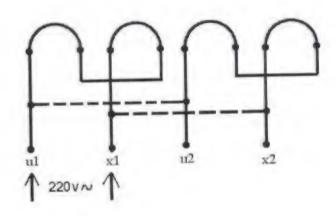في حالة تشغيل المحرك على ٢٢٠ فولت يجمع u2 و x1معاً ويصل X2 و u1 بالتيار.



فى حالة تشغيل المحرك على ١١٠ فولت يصل الجزئين على التوازى u1 مع u2 ويصلهم معاً بطرف التيار الثاني

جدول شدة تيار ومكثفات محركات وجه واحد

KW	HP	220V/A	RUN	START
0,075	0,1	0,5	3 MF	
0,092	0,125	0,6	3,5 MF	
0,11	0,15	0,8	4 MF	
0,132	0,18	0,9	6 MF	
0,15	0,2	1	8 MF	
0,185	0,25	1,2	10 MF	
0,2	0,27	1,3	10 MF	40 MF
0,26	0,35	1,6	12,5 MF	45 MF
0,28	0,38	1,8	14 MF	45 MF
0,37	0,5	2,4	16 MF	45 MF
0,55	0,75	3,5	18 MF	45 MF
0,75	ľ	4,8	20 MF	50 MF
1,1	1,5	7	30 MF	50 MF
1,5	2	9,7	40 MF	60 MF
1,8	2,3	11,5	40 MF	60 MF
2	2,5	12,5	40 MF	70 MF
2,2	3	14	45 MF	80 MF
3	4	20	45 MF	100 MF
4	5	26	45 MF	120 MF
4,4	6	28	50 MF	130 MF
5,2	7	33	60 MF	150 MF
5,5	7,5	35,5	60 MF	150 MF

ملحوظة:

هذه القيم لمحركات ٤ قطب يمكن أن تختلف بنسب بسيطة من ماركة إلى ماركة أخرى.

علماً بأنه كلما أنخفض عدد الأقطاب تنخفض شدة التيار بنسبة بسبطة جداً. مع ملاحظة أن معامل القدرة في محركات الوجه الواحد منخفض جداً يصل في بعض المحركات إلى ٠,٦.

أما بالنسبة لسعة المكثف فمن الممكن أن تختلف بنسب أكبر من محرك إلى آخر تبعاً لحساب عدد لفات وسمك سلك التقويم الملفوف على اساسه المحرك

RUN.CAP يعنى مكثف التشغيل أي يستمر في الدائرة.

START. CAP يعنى مكثف البدء أي يخرج من الدائرة بعد دوران المحرك وعادةً تكون سعته أكبر.

ومن الممكن تحديد سعة المكثف الثابت في الدائرة بواسطة القانون الآتي :

سعة المكثف بالفاراد = الفرة بالوات (فرق الجهد × ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳,۱٤ ۲ سعة المكثف بالميكروفراد = الناتج × ١٠٠٠٠٠

حساب عدد لفات محرك ١ فاز

قانون

فرق الجهد × + عدد الأقطاب

 $\Lambda \cdot imes \sqrt{3} imes 1$ عدد لفات التشغيل = طول المجرى بالمتر imes القطر الداخلي بالمتر

توضيح القانون:

عدد لفات التشغيل : هي عدد ملفات التشغيل بالكامل

فرق الجهد : هو أعلى فولت يعمل عليه المحرك

طول المجرى بالمتر : القطر الداخلي لشرائح الجسم الثابت ويحول الى متر

القطر الداخلي بالمتر: القطر الداخلي للجسم الثابت ويحول الى متر

١,٧٣٢ يساوى ١,٧٣٢

۸۰ : رقم نابت

وفى محرك الوجه الواحد لا يمكن تحديد عدد لفات الملف الواحد لأنه كما علمنا من الدوائر السابقة من الممكن وجود ملف تشغيل فى مجرى أخرى بها ملفين أو مركب عليها تقويم ولذلك فهو يحسب عدد لفات المجموعة الواحدة لملفات التشغيل بالقانون:

عدد لفات التشغيل

عدد لفات مجموعة التشغيل = عدد مجموعات التشغيل

ويتم توزيع عدد لفات المجموعة على ملفاتها تبعاً لحجم المجرى ولا يشترط أن يكون عدد لفات كل الملفات متساوى.

أما بالنسبة لعدد لفات التقويم فذلك يحدد تبعأ للتوصيل الخارجي إذا كانت

ملفات التقويم مستمرة في الدائرة أو ستخرج منها بعد بدء الدوران. ففي حالة إذا كانت لفات التشغيل تقريباً.

أما إذا كان المحرك يحتوى على مفتاح طرد مركزى أو ريلي تيار أو أي وسيلة أخرى تخرج ملفات التقويم من الدائرة ففي هذه الحالة فتحسب عدد لفات التقويم بالقانون:

أى عدد لفات التقويم تساوى بي التشغيل تقريباً

* بالنسبة لحساب مساحة مقطع السلك بنفس قانون الثلاث أوجه

ومتوسط كثافة التيار في محركات الوجه الواحد حوالي ٧ أمبير لكل ١ ملم٢ من الممكن أن ترتفع إلى ٨ أمبير في المحركات الصغيرة أقل من ١ حصان. (راجع موضوع حساب مساحة المقطع لمحركات الثلاث أوجه ص ٨٠)

* ملحوظـــة:

حسابات محركات الوجه الواحد خاصة القدرات الصغيرة لا تعطى نتيجة دقيقة فهى يتم حسابها على أساس أنها محركات غير معمرة . ولذلك يفضل من يعمل بمجال لف محركات الوجه الواحد أن يسجل داخل أجندة البيانات الكاملة لكل محرك يقوم بإعادة لفه . بحيث إذا جاء له محرك فيه شك من صحة بياناته أو بدون أسلاك يعود إلى البيانات التي سجلها .

ولذلك فقد وضعنا بيانات لبعض محركات ثلث حصان الخاصة بالغسالات العادية. وبعض محركات طلمبات المنازل.

بيانات المحركات غسالة عادية ثلث حصان

			• محــرك رومـــاني
٥,٣ ديزيم	التقويم	٥,٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
٠٢ لفة	7:1	٥٥ لفة	r: 1
٠ ٢ لغة	A: 1	٥٥ لفة	0:1
٠٥ لفة	1 . : 1	٦٢ لفة	V: 1
		عفا ٦٢	9:1
		ندسية	• شبرا للصناعات اله
٤ ديزيم	التقويم	٥ ،٧ ديزيم	التشغيل
٢٣ لفة	7:1	٢٤ لفة	0:1
٥٤ لفة	٨: ١	٨٦ لفة	V: 1
٥٤ لفة	1 . : 1	٨٦ لفة	9: 1
			● ڤوچــي
٥ ,٣ ديزيم	التقويم	٧ ديزيم	التشغيل
۲۱ لفة	٤: ١	٤٢ ديزيم	٤: ١
٢٩ لفة	7:1	٦٣ لفة	7:1
٠٤ لفة	۸: ۱	٧٧ لفة	٨: ١
			• چنرال أمريكي
٣, ديزيم ألومنيوم	التقويم ٥	٥ ,٧ ديزيم ألومنيوم	التشغيل
71	٤: ١	٣٨ لفة	٤: ١
77	7-1	٢٢ لفة	7:1
50	$\Lambda - \Lambda$	741 VY	۸. ۱

		ی	• بروك أغليزي ١٤ مجر
٥ ٣ ديزيم	التقويم	- ۷ دیزیم	التشغيل
ع لغة	٤: ١	٧٧ لفة	٤: ١
٦٠ لفة	7:1	١١٠ لفة	7:1
		ی	• بروك إنجليزي ٣٢ مجرة
٤ ديزيم	التقويم	٥,٦ ديزيم	التشغيل
٣٦ لفة	٤: ١	٣٩ لفة	٤: ١
٣٦ لفة	7:1	٨٥ لفة	7:1
٧٤ لفة	A: 1	٦٨ لفة	A: 1
		ی	• بروك إنجليزي ٣٦ مجرو
٤ ديزيم	التقويم	٥ ,٦ ديزيم	التغشيل
٥٥ لفة	7:1	٥٥ لفة	٥١
٢٤ لفة	\(: \)	٧٢ لفة	Y 1
٢٤ لفة	1 . 1	٢٨ لفة	9 1
		ف	• بروك انجليزي ٣٦ مجرو
٤ ديزيم	التقويم	- ۲.۵ دیزیم	التشغيل
٢٦ لفة	0: 1	٣٦ لفة	٤١١
٢٨ لغة	V: \	٨٨ لفة	7 : 1
٢٤ لفة	9:1	٧٧ لفة	A: 1
		علا لفة	1 . : 1
			• ناشیونال ۲۲ مجری
٤ ديزيم	التقويم	٥ ،٧ ديزيم	التشغيل
٥٣ لفة	7:1	20	٤: ١
٥٤ لفة	٨: ١	٦.	7:1
		7.	٨: ١

		جري	الالماني VEM ١٤ م)
٥, ٣ ديزيم	التقويم	٥ ,٦ ديزيم	التشغيل	
		٤٧ لفة	٤: ١	
١٤٦ لفة	7:1	٧٤ لفة	7: 1	
		ف ٤٠ ميكروفراد	• الماني EAK 80 مكث	
٥ ديزيم	التقويم	٥ ديزيم مزدوج	التشغيل	
١٦٠ لفة	7:1	٨٦ لفة	٤: ١	
		٦٨ لفة	7:1	
		موديل EORM	• توشیبا ۳۲ مجري ه	
٤ ديزيم	التقويم	٧ ديزيم	التشغيل	
٣٣ لفة	٤: ١	٥٠ لفة	٤: ١	
٣٠ لفة	7:1	٥٣ لفة	7:1	
٠٤ لفة	۸ : ۱	٦٦ لفة	۸: ۱	
		وتور قصير	● توشیبا ۳۲ مجري	
٥ ,٣ ديزيم	التقويم	۷ دیزیم	التشغيل	
۲۰ لفة	٤: ١	٣٣ لفة	٤: ١	
٥٧ لفة	7:1	٦٣ لفة	7:1	
٥٤ لفة	۸: ۱	۷۱ لفة	A: 1	
			• سيفر	
٤ ديزيم	التقويم	٦ ديزيم	التشغيل	
19.	7:1	۸۰ لفة	٤: ١	

1:1

هیتاشی ۳۲ مجری	ه هيتا
----------------	--------

1 . : 1

			0,-	
٤ ديزيم	التقويم	۷ دیزیم	التشغيل	
٥٦ لفة	٤: ١	٥٣ لفة	٤: ١	
٠٠ لفة	7:1	٠٠ لفة	7:1	
٥٤ لفة	۸: ۱	٥٦ لفة	۸: ۱	
		۱۲ میکروفراد	بن WIEN مكثف	۰ وی
٤ ديزيم	التقويم	٥ , ٤ ديزيم	التشغيل	
١٢٥ لفة	0:1	١٠٠ لفة	c : \	
٦٦ لفة	V: 1	٠٥ لفة	V: \	
			سيني معدل	٥ ٥
٤ ديزيم	التقويم	۷ دیزیم	التشغيل	
٠ ٣ لفة	۲: ۱	٥٤ لفة	r: 1	
٠ الفة	0:1	٥٥ لفة	c : 1	
٥٤ لفة	V: 1	٥٤ لفة	V: \	
			ميني كبير	0
٤ ديزيم	التقويم	٥ ,٦ ديزيم	التشغيل	
٢٦ لفة	0:1	٤٢ لفة	٤ - ١	
٠٠ لفة	V : 1	٣٨ لفة	1 - 1	
عفا ٤٠	9:1	٦٠ لفة	X - Y	
		٠ ٤ لفة	1 - 1	
				.
٤ ديزيم	التقويم	۷ دیزیم	التشغيل	
٢٦ لفة	0:1	٦٤ لفة	٤: ١	
٠٤ لفة	V: 1	٠ ٥ لفة	7:1	
٢٥ لغة	9:1	٥٥ لفة	A: \	

٥٥ لفة

			فاري	• بل
٥ ,٣ ديزيم	التقويم	٥ ,٦ ديزيم	التشغيل	
٢٠ لفة	0:1	٠٠ لفة	٤: ١	
٠٠ لفة	V: \	٥٣ لفة	7:1	
٥٤ لفة	9:1	٠٤ لفة	A: 1	
		इंग्रं ४०	1 1	
	يكروفراد	SEMF 1 مكثف ١٤ م	لندی 11 مجری ا	• بو
ه ديزيم	التقويم	٦ ديزيم	التشعيل	
١١٠ لفة	0:1	٥٨ لفة	0:1	
٦٠ لفة	V: 1	٥٤ لفة	V : 1	
			الندي ٣٦ مجري	٠ بو
٤ ديزيم	التقويم	٥ ديزيم	التشغيل	
٠٠ لفة	7:1	٥٦ لفة	0:1	
عفا ٣٠	A: 1	٧٢ لفة	V: 1	
٥٢ لفة	1.:1	٧٢ لفة	9:1	
			ولندى ٣٦ مجري	٠.
ه ۳ ديزيم	التقويم	٥ ,٧ ديزيم	التشغيل	
الغة ٢٠	٤:١	٠ الفة	r: 1	
٢٠ لفة	7:1	م ف ف	0:1	
١٨ لفة	A: \	٥٦ لغة	V: 1	
٥٤ لفة	١٠: ١	٥٦ لفة	9:1	
			ساكا	ہ أو
٥,٣ ديزيم	التقويم	۷ ديزيم	التشغيل	
٠٤ لفة	7:1	٥٣ لفة	٤: ١	
٠٠ لفة	٨: ١	عفا ٦٤	7:1	
		٦٩ لفة	A: \	

• أوساكا ٣١ مجري

٤ ديزيم	التقويم .	۷ دیزیم	التشغيل
١٣ لفة	٤: ١	٠٠ لفة	T: 1
٢٦ لفة	7:1	ع ف ٤٠	0:1
٣٩ لفة	A: 1	٦٤ لفة	· V: \
٥٤ لفة	== 1 . ; 1	٠ ٥ لفة	9:1

• ايطـالي S.P.A

٤ ديزيم	التقويم	٥ ديزيم مزدوج	التشغيل
٥٥ لفة	0:1	٥٤ لفة	٤: ١
٢٧ لفة	V: 1	٠ ٥ لفة	7:1
٥٥ لفة	9:1	٠٦ لفة	٨: ١
لفة و ١٥ لفة عكس	لف ١: ٩ ٠٤	٢٦ لفة	1 . : 1

کــــوري

٤ ديزيم	التقويم	٥ ،٧ ديزيم	التشغيل
٥٢ لفة	0:1	٥٤ لفة	٤: ١
٥٥ لفة	V: 1	هفا ٦٠	7:1
٠٤ لفة	9:1	٨٥ لفة	٨: ١
		عفا ٢٦	١٠: ١


محركات رفع الميالا الطلمبة

محرك طلمية رفع المياه محرك عادى ٣ فاز أو واحد فاز وعادةً يكون ٢ قطب بالنسبة لطلمبات المنازل و٤ قطب للمحركات ذات القدرات العالية.

وفكرة رفع المياه أنه يركب في نهاية اكس العضو الدوار مروحة لها ريش بطريقة خاصة تختلف من طلمبة إلى أخرى تبعاً لكمية وأرتفاع دفع الياه منها . وتكون هذه المروحة موجودة داخل غطائين الطلمبة المحكمين الغلق وبالغطاء الأمامي فتحة دخول المياه وفتحة أخرى لخروجها .

وتتعدد أنواع الطلمبات تبعاً لأستخدامها . وعلى أساس ذلك يختلف تصميم الريشة التي تدفع المياة وقطر فتحة دخول وخروج الماء وأيضاً قدرة وسرعة المحرك تبعاً لكمية

وارتفاع الماءالمدفوع وتتعدد أيضاً طرق توصيل محرك الطلمبة فمن الممكن تشغيلها يدوياً من داخل كل شقة أو أتوماتيكيا بواسطة البلونة ومفتاح الضغط بحيث أنه فى حالة وصول ضغط الماء الى درجة معينة يفصل التيار عن المحرك وعند تسرب الماء من أى مصدر مستهلك ينخفض الضغط ويعمل المحرك مرة أخرى. أو عن طريق عوامة عند ملئ الخزان أعلى المبنى يفصل التيار عن المحرك وبعد استهلاك الماء الى حد معين يصل التيار مرة أخرى عن طريق العوامة الى المحرك حتى يمتلئ الخزان مرة أخرى.

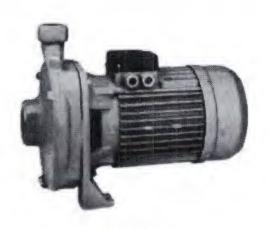

ملاحظات:

- أى محرك طلمبة يجب أن يدور في الجاه معين تبعاً لتصميم المروحة فإذا دار عكس الانجاه الصحيح لا يرفع الماء أو يدفعها بضغط ضعيف جداً.
- لا يجب تشغيل الطلمبة في حالة عدم وجود ماء فذلك يؤثر على مانع تسرب الماءالرئيسي (الميكانيكل سيل) لأن تقليب وتغيير المياه يساعد على تبريده. ولذلك توجد بعض طلمبات كبيرة بها حيز خاص للميكانيكل سيل مملوء بزيت تبريد.
- وفى حالة تشغيل المحرك أتوماتيكياً عن طريق عوامة أو مفتاح ضغط أو أى طربقة أخرى فى· حالة إنقطاع مصدر الماء لن يفصل التيار عن المحرك وبالتالى من الممكن أن يؤثر على ملفاته نتيجة دورانه فترة أطول من اللازم .
 - توجد بعض طلمبات غاطسة أى أنها تكون موجودة داخل الماءبكاملها مع المحرك وفي هذه الحالة يجب التأكد تماماً من أحكام ربط جميع الأجزاء بالجوانات الخاصة.
- عند إعادة لف محرك طلمبة خاص بمسكن يفك مروحة التبريد والغطاء الخلفي فقط ثم فك الجسم الثابت ولا يفك الروتور بالطلمبة إلا في حالة تغيير رولمان البلى أو إصلاح أو صيانة الطلمبة وفي هذه الحالة سنطر الى قطع المياه حتى تنتهى من عملك أو تعمل وصلة بين ماسورة الدخول والخروج.
 - عند فك أجزاء الطلمبة أجمع اجزاءها بالترتيب وخاصة الميكانيكل سيل أو إذا كانت الطلمبة تحتوى على أكثر من ريشة رفع حتى يسهل عليك الأمر عند تركيبها.

بيانات أنواع طلمبات منازل

محرك كالبيدا 11 0,75 cv معرك كالبيدا

٥,٥ ديزيم	التقويم	٥,٥ ديزيم مزدوج	النشغيل
٥٧ لفة	1 1	عقا ٣٢	7:1
٥٧ لفة	17:1	عفا ٣٢	٨: ١
		عَفَا ٣٢	1 . : 1
		عفا ٣٢	17:1

محرك ايطالي O,5 HP VEMA محرك ايطالي

٤ ديزيم	التقويم	٥ ديزيم	التشغيل
١١٠ لفة	1 1	٥٥ لفة	7:1
١١٠ لفة	17:1	٥٥ لفة	٨: ١
		٥٥ لفة	1 . : 1
		٥٥ لفة	17:1

محرك إيطالي 58 w vema

٤ ديزيم	التقويم	٥ .٧ ديزيم	التشغيل
١٢٠ لفة	1 . : 1	٨٤ لفة	7:1
١٢٠ لفة	17:1	مَعَ لَعْمَ	٨: ١
		٨٤ لفة	1 . : 1
		٨٤ لفة	17:1

محرك لورا HP 0,8 ستنلس

٦ ديزيم	التقويم	۸ دیزیم	التشغيل
٦٢ لفة	۸: ۱	٢٤ لفة	\(\chi:\)
٦٢ لفة	1 * : 1	ع لفة	1 . : 1
٦٢ لفة	17:1	ع ف ٤٢	17:1

محرك لورا HP 0,75 HP ميكروفراد

٥ ديزيم	التقويم	۷ دیزیم	التشغيل
٥٥ لفة	۸: ۱	٢٤ لفة	٨: ١
٥٦ لفة	1 1	٦٤ لفة	1 . : 1
٥٦ لفة	17:1	٢٤ لفة	17:1

محرك لورا P· 1,5 HP ميكروفراد

۸ دیزیم	التقويم	٥ ،٧ ديزيم مزدوج	التشغيل
٢٤ لفة	۸: ۱	٣٣ لفة	1: 1
٢٦ لفة	١٠: ١	٣٣ لفة	1 . : 1
٢٤ لفة	17:1	٣٣ لفة	17:1

محرك صيني 1 HP

٥ ديزيم	التقويم	۷ دیزیم	التشغيل
٧٠ لفة	١٠: ١	ع الفة	7:1
٧٠ لفة	17:1	عفا ٣٤	۸: ۱
		عقا ٣٤	1 . : 1
		ع الفة	17:1

محرك I · I HP LINZ ميكروفراد

٦ ديزيم	التقويم	٦ ديزيم مزدوج	التشغيل
٧٢ لفة	1 . : 1	عفا ٣٢	7:1
٧٢ لفة	17:1	عفا ٣٢	٨: ١
		٣٢ لفة	1 . : 1
		٢٢ لفة	17:1

محرك 2 HP LINZ هيكروفراد

١ ديزيم	التقويم	٥ ،٧ ديزيم مزدوج	التشغيل
٥٣ لفة	1 1	۲۷ لفة	7:1
٥٢ لفة	17:1	٦٢ لغة	A: 1
		٢٦ لفة	1 . : 1
		٥٥ لفة	17:1

محرك ASEA دغاركي ASEA المكروفراد

٥ ديزيم	التقويم	٦ ديزيم مزدوج	التشغيل
٨٢ لفة	١ ٠ : ١	٠٤ لفة	7:1
١٠٠ لفة	17:1	عفا ق	۸:۱
		٠ ٥ لفة	1 - : 1
		٠٦٠ لفة	17:1

محرك ساير HP 0,5 HP ميكروفراد

٤ ديزيم	التقويم	٥,٥ ديزيم	التشغيل
١٢٥ لفة	1 . : 1	٨٥ لفة	7:1
١٢٥ لفة	17:1	٨٥ لفة	٨: ١
		٨٥ لفة	1 -: 1
		٥٨ لفة	17:1

محرك ساير 0,75 HP

٤ ديزيم	التقويم	٥ ,٧ ديزيم	التشغيل
۹۲ لفة	1 . : 1	٤٦ لفة	7:1
٩٢ لفة	17:1	عفا ٤٦	۸: ۱
		٦٤ لفة	1 1
		٦٤ لفة	17:1

محرك ساير 1,5 HP

٥ ,٧ ديزيم	التقويم	٥ ,٧ ديزيم مزدوج	التشغيل
٦٣ لفة	1 . 1	۲۷ لفة	7:1
٦٦ لفة	17:1	٢٧ لفة	A: 1
		٢٧ لفة	1 1
		٢٧ لفة	17:1

محرك SAGIT ايطالي SAGIT محرك

٥,٥ ديزيم	التقويم	۸ دیزیم	التشغيل
٥٧ لفة	1 . : 1	٣٩ لفة	7: 1
٥٧ لفة	17:1	٣٩ لفة	٨: ١
		٣٩ لغة	1 . : 1
		٣٩ لفة	17:1




طلمبةغاطسة


يجب التأكد من صلاحية الجوانات عند التركيب بحيث لا يوجد مجال لدخول ماء داخل المحرك.

المحرك ذو القطب المظلل (Shoded-Pole Motor)

توجد محركات وجه واحد تعمل بدون ملفات تقويم وبالتالي بدون أي ملحق خارجي كالمكثف أو مفتاح الطرد المركزي أو غيره.

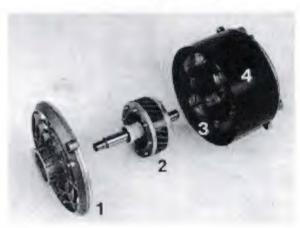فهو يعمل فقط بملفات التشغيل وتلف عبارة عن ملفين أو أربع ملفات متجاورة تمثل هذه الملفات عدد الأقطاب وتتصل معاً نهاية مع نهاية بحيث يمر التيار في إنجاه معاكس ويتبقى طرفان يتصلان مباشرةً بالتيار.




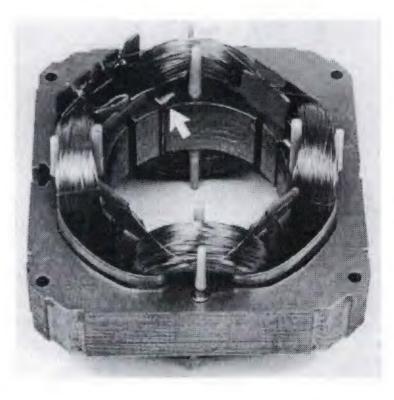

ونظرية عمل هذا المحرك هي أنه يوجد داخل كل ملف حلقة من سلك نحاس سميك . توضع حول الشرائح أثناء التصنيع ولا تتأثر بعد ذلك بإحتراق الملفات أى عند إعادة لف مثل هذه المحركات يعاد لف الملفات فقط وتترك الحلقات كما هي . وتمثل هذه الحلقات ملفات التقويم . فعند وصول تيار إلى ملفات التشغيل يتولد مجال مغناطيسي فيتولد تيار تأثيري داخل الحلقات النحاسية بفعل وجودها داخل المجال . فتولد مجالا مغناطيسي آخر فيبدأ المحرك دورانه وبالطبع المجال المتولد من هذه الحلقات ضعيف لا يمكن أن يبدأ حركة محرك بقدرة كبيرة . فهذه المحركات يصنع منها فقط قدرات صغيرة وتستعمل في أكثر الأحيان في بعض أنواع المراوح أو طلمبات الطرد في المسالات الأتوماتيكية . ويتم تغيير إتجاه الدوران في مثل هذه المحركات بتغير وضع الحسم بملفاته .

وبعض أنواع هذه المحركات لها ملف واحد ملفوف فوق بكرة من البلاستيك . وعند إعادة لفه يجب إخراج هذه البكرة بالدق فوق طرفى الشرائح التى بداخل البكرة مع تثبتيت باقى أجزاء الشرائح . ثم يفك الشرائح من داخل البكرة ويعاد لفها بنفس حستابات المحول أو يزن البكرة بلفاتها ثم يزنها بدون اللفات ليعرف وزن السلك الملفوف وبنفس الوزن والقطر يبدأ فى إعادة اللف وبعض أنواع من هذه المحركات يوصل معها ثرمو كابل للحماية فى حلة أرتفاع حرارة الملفات يفصل . ويكون شكله فى بعض الأحيان مثل لمبة صغيرة كما هو واضح فى الصورة القادمة .



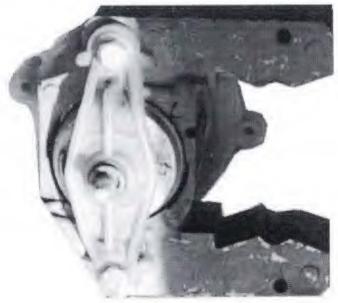

توضيح كيفية إخراج البكرة . وفي الصورة الجانبية الجزء الباقي من المحرك بعد إخراج البكرة وضلع الشرائح الذي بداخلها


ملحوظة:

من الممكن تقسيم ملف من ملفات الجسم الثابت إلى جزئين أى عدد لفات ثم يخرج طرف ويكمل عدد لفات أخرى ثم يخرج طرف.

فإذا وصل الطرف الأول بالتيار يعطى السرعة الأعلى وإذا وصل الطرف الأخير يعطى سرعة أقل

سرعات محركات الوجه الواحد

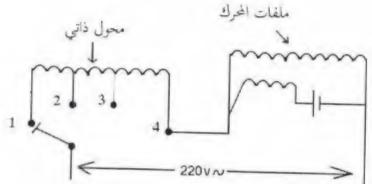التحكم في سرعة المحرك وجه واحد بقدرات صغيرة كالمراوح يختلف عن المحركات التحكم في سرعة المحرك وجه واحد بقدرات صغيرة كالمراوح يختلف عن المحركات يعتمد في تغيير التي تعمل بقدرة أكبر من نصف حصان ففي مثل هذه المحركات يعتمد في تغيير السرعة على تغيير عدد الأقطاب وسنشرح لاحقاً محرك الغسالة الأتوماتيكية كمثال لذلك.




أما بالنسبة للتحكم في سرعات المحركات الصغيرة مثل المراوح له طريقتين الطريقة الأولى أنه يلف المحرك عادى جداً كأنه سرعة واحدة ويوصل

بالمكثف فإذا مر بالتيار دار بأقصى سرعة له وعن طريق مقاومة خارجية متدرجة يصلها بالتوالى مع انحرك وكلما زادت قيمة هذه المقاومة انخفضت الشرعة ومن الممكن أن تكون هذه المقاومة من سلك نيكل كروم كالمستخذم فى السخانات العادية أو تكون عبارة عن محول ذاتى صغير له عدة مخارج من كل عدة لفات ويستخدم هذه الطريقة فى أكثر ماركات مراوح السقف وفى ماركات قليلة بالنسبة لمراوح المكتب.

أما بالنسبة للطريقة الثانية بدلاً من أن يضع اللفات التي ستتحكم في السرعة خارج المحرك كالطريقة الأولى. يضع هذه اللفات الإضافية داخل المحرك فيصبح به ملفات تشغيل وملفات تقويم وملفات سرعات وبنفس الفكرة كلما أدخل عدد لفات أكثر من ملفات السرعات بالتوالي مع المحرك كلما أنخفضت السرعة حتى يعمل المحرك بدون أي ملفات سرعات فيدور بأقصى سرعة له.

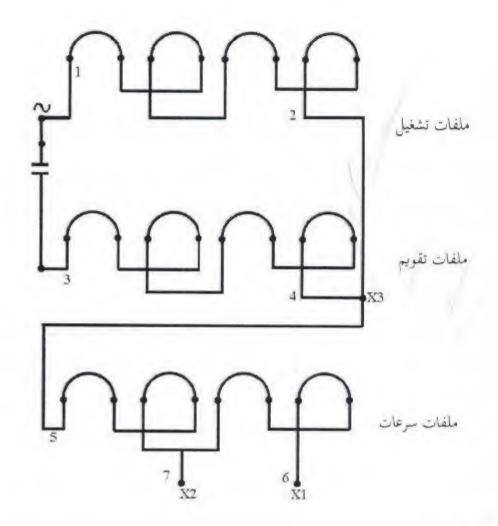وعند اللف يلف ٤ ملفات تشغيل معاً يتم تسقيطهم بحيث يمر التيار في انجاه معاكس ويخرج منهم الطرفان (رقم١، ٢) ثم يلف ٤ ملفات تقويم معاً يتم تسقيطهم في مجاري



منفصلة بحيث يمر التيار ايضاً في انجاه معاكس ويخرج الطرفان (رقم ٣،٤)

ثم يلف ٤ ملفات سرعات يتم تسقيطهم فوق ملفات التقويم ويكون كل ملفين ملف تقويم + ملف سرعة حزمة واحدة أى سبكون الشكل النهائى للمحرك عبارة عن ٨ ملفات فقط أربع ملفات متجاورة أولاً يمثلوا ملفات التشغيل ثم أربع ملفات متجاورة من فوق كل ملف منهم يمثل ملف تقويم + ملف سرعات، ويخرج من ملفات السرعات. ثلاث أطراف بداية ونهاية رقم (٥ و ٦) وطرف من اللحام الأوسط (رقم ٧)

وعند التوصيل يجمع بداية التشغيل (رقم ١) مع طرف مكثف ويتصلوا معاً بطرف تيار. وبداية التقويم (رقم ٣) تتصل بالطرف الآخر للمكثف ثم يصل نهاية التشغيل (رقم ٢) مع نهاية التقويم (رقم ٤) مع بداية ملف السرعات (رقم ٥) والثلاث أطراف يتجمعوا في نقطة واحدة تعتبر هي طرف أعلى سرعة (x3) والطرف (رقم ٧) المأخوذ من اللحام الأوسط لملفات السرعات هو السرعة المتوسطة (x2) ونهاية ملف السرعات (رقم ٦) هو طرف السرعة البطيئة (x1).

تتعدد طرق توصيل سرعات المروحة ولكنها في النهاية تهدف إلى أنه يستخدم ملفات التشغيل + ملفات التقويم فقط بدون أن يصل معهم أى ملفات سرعات وبذلك يعمل المحرك بأعلى سرعة ثم يصل بالتوالي مع ملفات التقويم جزء من ملفات السرعات ويعمل المحرك بالسرعة المتوسطة ثم يضيف عليهم باقى ملفات السرعات فيعمل المحرك بأقل سرعة.

ملحوظة:

* لمعرفة عدد اللفات الخاص بملفات السرعات عد عدد لفات تقويم بالكامل ثم طبق المعادلة التقريبية

فى بعض مراوح السقف النجفة يتحكم فى السرعة بزيادة قيمة المكثف. المعده المحركات محتوى على مكثف بسعتين مثلاً ٢ ميكروفراد و مراسطة مفتاح خاص بها عند تشغيل السرعة البطيئة يصل بالتوالى مع ملفات التقويم المكثف ذو السعة المنخفضة وعند تشغيل السرعة المتوسطة بصل المكثف ذو السعة الأعلى. وعند تشغيل السرعة العالية يصل المكثفين معاً على التوالى مع ملفات التقويم.

بيانات لبعض أنواع المراوح

مروحة توشيبا ١٦ مجرى مكثف ٣ ميكروفراد

التشغيل ۲,۲ ديزيم التقويم+السرعات ۲,۲ ديزيم ٤:١ فة

مروحة ميتسوبيشي ١٦ مجري ٣٠٨ ميكروفراد

التشغيل ۲,۲ ديزيم التقويم+السرعات ۲,۲ ديزيم (التشغيل ۲,۲ ديزيم عات ۲,۲ ديزيم (ا : ٤ مراديم ۲,۲ ديزيم (ا : ٤ مراديم (ا : ٤ مرادي

مروحة سانيو ۱۱ مجرى ۲ ميكروفراد

التشغيل ١٠٥ ديزيم التقويم + السرعات ١٠٥ ديزيم (التشغيل ١٠٥ ديزيم (١٠٠ كالفة ١٥٠ + ٢٠٠ لفة التشغيل ١٥٠ ديزيم (١٠٥ لفة ١٠٥٠ لفة ١٠٥٠ لفة التشغيل ١٠٥٠ لفة التشغيل ١٠٥٠ ديزيم (١٠٥ ديزيم التقويم التقويم

مروحة سانيو ١١ مجرى ٢ ميكروفراد

التشغيل ١,٥ ديزيم التقويم + السرعات ١,٥ ديزيم ١٠٠ لفة ٢٥٠ لفة

مروحة سانيو سقف ٤٠ مجري

التشغيل ٣ ديزيم التقويم ٢.٥ ديزيم ٢:١ تا ١٨٠ لفة ٢:١ هذه

مروحة سوبر ١٤

مروحة انترناشيونال ١٦ مجري

مروحة ناشيونال ١٦ مجرى ٣ ميكروفراد

مروحة TDK مجرى

٥ ,١ ديزيم	التقويم+السرعات	۲ دیزیم	التشغيل
٥٢٤ + ٠٥٠ لفة	٤: ١	٥٧٥ لفة	٤: ١

مروحة 11 CEC مجرى

مروحة مصانع ذات القطب المظلل

مروحة إيوا ٢ ميكروفراد

التشغيل ٢ ديزيم التقويم + السرعات ٢ ديزيم ١ : ٤ ٥٥٠ لفة ٢٠٠٠ لفة

مروحة سوبر ديلوكس ١٦ مجرى

التشغيل ۲ ديزيم التقويم + السرعات ۲ ، ۱ ، ۵ ديزيم التشغيل ۲ ، ۱ ، ۵ ديزيم ۱ : ۵ ۲۳۰+ لفة

كرون سوبر ديلوكس ٢ ميكروفراد

التشغيل ۲,۲ ديزيم التقويم+السرعات ١,٨ ديزيم ديزيم ١٥٠+٥٥٠ لفة

مروحة سقف كرون

۲:۱ ديزيم ۲:۵ لفة

مروحة كريوكا سقف صيني ١٦ مجري

التشغيل ١,٥ ديزيم التقويم+السرعات ١,٥ ديزيم التقويم العقويم العلم العقويم العلم العقويم العقويم العقويم العقويم العقويم العقويم العقويم العقو

مروحة ستاند فريش ١٦ مجرى

التشغيل ۲ ديزيم التقويم+السرعات ۲ ديزيم ۱ : ۱ ک ۲۰۰+۲۰۰+۲۲۰

كيفية تحديد أطراف محرك الثلاجة واختبارة


محرك الثلاجة كتقسيم لايختلف عن أى محرك آخر فعادةً يكون محرك وجه واحد محرك الثلاجة كتقسيم لايختلف عن أى محرك آخر فعادةً يكون محرك وجه واحد تقطب غير أنه موجود داخل غلاف صلب مغلق ولا يظهر منه سوى ثلاث أطراف. طرف مشترك (C) وطرف تشغيل (R) وطرف تقويم (S) وأكثر أنواع محركات الثلاجة

المنزلية توصيلها الخارجي بريلي تيار أو ريلي تيار مع مكثف وأحياناً كثيرة يكون ريلي التيار سبباً في عدم تشغيل المحرك أو تشغيله مع عدم فصل ملفات التقويم وبالتالي يفصل الآفورلود. وللتأكد من تلف المحرك أو صلاحيته كهربائياً من الممكن تشغيله مباشرةً. وكي يتم ذلك يجب تحديد أطرافه

وذلك بواسطة الأومتر يقاس الثلاث أطراف بين كل طرف منهم والطرفين الآخرين والطرفان اللذان يعطيان أكبر قيمة. يكون الطرف الثالث هو الطرف الرئيسي ثم يقاس بين الطرف الرئيسي وكلا من الطرفين الأخريين والذي يعطى قراءة أكبر من الآخر يكون هو طرف التقويم والأقل هو طرف التشغيل. ولتشغيله مباشرة وصل طرف تيار


بالطرف المشترك ويفضل توصيل الأوفرلود بالتوالى معه. وبين طرفى التشغيل والتقويم وصل زر جرس أما الطرف الثانى لمصدر التيار فيوصل مع طرف زر الجرس المتصل بالتشغيل وقبل توصيل التيار أضغط على زر الجرس ثم وصل التيار وبعد التشغيل أرفع يدك من على زر الجرس.

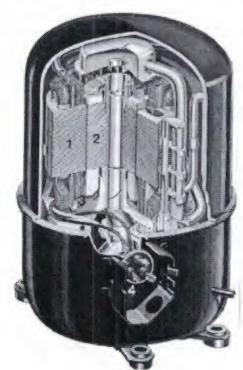ومن الممكن توصيل مكثف بالتوالى مع ملفات التقويم لزيادة عزم الدوران إذا كان بداخل المحرك أى إحتمالات تعوق دورانه ميكانيكياً.



محرك الغسالة الأتوماتيكية

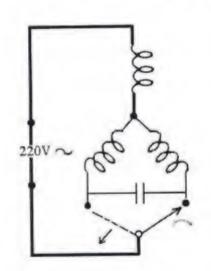مقسم على أساس محركين داخل جسم واحد محرك سرعة عالية خاصة بعملية العصر وعادة تكون ٢ قطب وهي العصر وعادة تكون ٢ قطب والسرعة الثانية تكون ما بين ١٠ إلى ١٦ قطب وهي السرعة الخاصة بالتقليب أثناء الغسيل بالنسبة للسرعة البطيئة يتم تقسيمها في بعض الأحيان كمحرك وجه واحد وتكون في العادة ملفات التقويم مساوية لملفات الشغيل في عدد اللفات وسمك السلك ويتم تشغيله بمكثف دائم في الدائرة وفي موديلات



كثيرة يتم تقسيم السرعة البطيئة كمحرك ٣ فاز ويوصل ستار داخلياً ويخرج ثلاث أطراف وبواسطة مكثف يتم تشغيله كمحرك ١ فاز فيصل طرف بالتيار ويجمع الطرفان المتبقيان مع طرفى المكثف وعند التشغيل يصل الطرف الثانى لمصدر التيار على طرف مكثف فيعمل المحرك في انجاه ثم يفصله ويصله على الطرف الثانى للمكثف فيعمل في الإنجاه الآخر.

وفي العادة يتم تسقيط ملفات السرعة البطيئة أولأ

ويخرج منها ثلاث أطراف ثم يسقط ملفات السرعة العالية ويخرج منها أيضاً ثلاث أطراف ثم يجمع الطرف المشترك للسرعة البطيئة مع الطرف المشترك للسرعة العالية في طرف واحد يعتبر الطرف الرئيسي للسرعتين ويتبقى ٤ أطراف هم تشغيل وتقويم السرعة البطيئة. وتشغيل وتقويم السرعة العالية.

ملاحظات:

- □ يجب عزل ملفات السرعة العالية عن ملفات السرعة البطيئة.
- □ فى حالة إذا كانت السرعة البطيئة مقسمة كالمحرك ٣ فاز يجب عد ملف من كل فاز فمن الممكن أن تكون جميع الملفات متساوية وفى بعض المحركات يكون عدد لفات ملفات الفازتين الأخرتين وفى هذه الحالة يجب أن يكون الطرف المشترك للسرعة البطيئة هو طرف الفاز الذى يحتوى على عدد لفات أقل.
 - □ سعة مكثف محرك الغسالة تكون ما بين ١٤ و ١٦ ميكروفراد. في اكثر الأحيان .
- محرك الغسالة الأتوماتيكية به روزتة خاصة تحتوى على أطراف المحرك ويجب إعادة أطراف المحرك بالروزتة بنفس الترتيب حتى لا يحدث مشاكل عند توصيل المحرك بالدائرة الكهربائية للغسالة.
 - □ بعض أنواع محركات الغسالة الأتوماتيكية يلف ملفات فاز من السرعة البطيئة بملف واحد على فرمة كبيرة ويتم تشكيل هذا الملف داخل المجاري لتتكون منه جميع ملفات الفاز بالكامل.


كيفية تحديد أطراف محرك الغسالة الأتوماتيك وأختباره

لتحديد أطراف المحرك يجب أن تعلم الآتي أولا:

- كلما زاد عدد اللفات للملفات الموجودة بالمحرك ارتفعت قيمة المقاومة والعكس.
- كلما زادت مساحة مقطع سلك الملفات الموجودة بالمحرك انخفضت قيمة المقاومة والعكس.

وبالنسبة للسرعة البطيئة يكون عدد لفات ملفاتها أكثر من السرعة العالية ومساحة مقطع السلك الذى يلف به هذه السرعة أقل من السرعة العالية وبالتالى فقيمة مقاومة ملفات السرعة البطيئة دائما أعلى من قيمة مقاومة ملفات السرعة العالية.

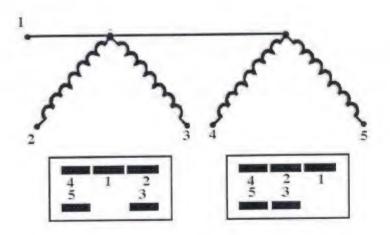والسرعة العالية العكس فملفاتها بعدد لفات أقل وسمك سلك أكبر وبالتالي دائما مقاومة ملفات السرعة العالية أقل من مقاومة ملفات السرعة البطيئة.



وعادة يخرج من محرك الغسالة الأتوماتيك ٥ أطراف متصلة بروزتة خاصة به بترتيب معين.

وفي أكثر الأحيان لا يكتب على الروزتة أرقام ولكن الطرف الموجود في وضع مميز


هو الطرف المشترك بين الطرف الرئيسي لملفات السرعة العالية والطرف الرئيسي لملفات السرعة البطيئة أي هنا في الرسم رقم (١) والطرفان (٢) و (٣) يكونا تشغيل وتقويم لسرعة والطرفان (٤) و (٥) للسرعة الأخرى.

ولتحديد الأطراف في حالة وجود روزتة عملية بسيطة جدا فبواسطة الأومتر قم بقياس الطرفان ٢ و ٣ ثم قم بقياس الطرفان ٤ و ٥ والقراءة الأكبر ستكون بين طرفي السرعة البطيئة وعادة يكون لفات التشغيل مساوية للفات التقويم.

ولاختبار السرعة البطيئة بالتيار:

وصل طرف كهرباء بالطرف الرئيسي ١ وصل مكثف بين طرفي التشغيل والتقويم للسرعة البطيئة ولنفرض أنهم ٢ و ٣.

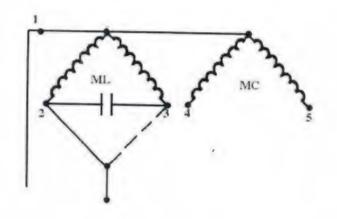ضع طرف الكهرباء الآخر على
 الطرف ٢ فسيدور المحرك في انجاه معين.



- افصل طرف الكهرباء عن رقم ٢ وانتظر حتى يقف المحرك ثم صله بالطرف رقم ٣ فسيدور المحرك في الانجاه المعاكس هذا ويجب قياس شدة التيار ولا تزيد في المتوسط عن ٢ أمبير.

ملحوظة:

سعة المكثف تكون في المتوسط ١٦ ميكروفراد.


لاختبار السرعة العالية:

بواسطة الاومتر قم بقياس الطرف المشترك والطرف ٤ ثم الطرف المشترك والطرف ٥ فاذا أعطى قيمة مقاومة ثابتة في الحالتين يتم مجربته تماما كالسرعة البطيئة علما بأن السرعة العالية تعمل انجاه واحد. اما إذا اعطى قراءة غير متساوية بين الطرف ١ والطرف ٤ أو ١ والطرف ٥ فيجب توصيل طرف الكهرباء الاخر بالطرف الذي يعطى بينه وبين الطرف المشترك قيمة مقاومة أقل وهي التي تخص ملفات التشغيل.

اختبار أطراف الحرك في حالة عدم وجود الروزتة :

إذا كان أحد قد حل أطراف الروزتة دون تميزهم وأصبح الاطراف الخمس متماثلين في هده الحالة أرمز لكل طرف برقم من عندك ثم قم بقياس الاطراف بهذا الترتيب ودون القراءة.

مثال:

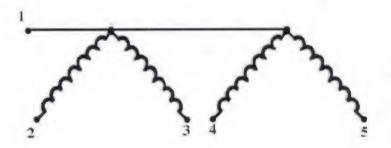

$$1-7=11$$
 fleq
 $1-7=11$ fleq
 $1-7=7$ fleq
 $1-3=13$ fleq
 $1-6=13$ fleq

وابحث في هذه القراءات عن أقل قيمتين ففي مثل هذا المحرك ستجد أن أقل قيمة مقاومة هي ١٢ أوم بين الطرفين ١ و ٢ والمقاومة الثانية ٣٠ أوم بين الطرفين ١ و ٣ أما باقي القيم فهي أعلى من هذين الرقمين ومعنى ذلك أن كل قراءة منهم تخص ملفات تشغيل السرعة العالية (١٢ أوم) والقراءة الاخرى تخص ملفات تقويم السرعة العالية أيضاً (٣٠ أوم)

(فتذكر دائما أن قيمة مقاومة السرعة العالية دائما أقل من قيمة مقاومة السرعة البطيئة). بمعنى أن ١ و ٢ ملفات تشغيل السرعة العالية

١ و ٣ ملفات تقويم السرعة العالية

(تذكر أنه إذا كانت المقاومتان تخص نفس السرعة وكانتا غير متساوية فقيمة المقاومة الاعلى نخص ملفات التقويم).

إذن الطرف رقم ١ هو الطرف المشترك بين ملفات التقويم والتشغيل.

(تذكر أن مشترك السرعة البطيئة هو نفسه مشترك السرعة العالية).

وزيادة في التأكد أن القراءة بي الطرفان ٢ و ٣ تساوى مجموع قراءة الطرفان ١ و ٢+٢ و ٣.

والآن وقد حددت ثلاث أطراف من المحرك هم الطرف ١ مشترك والطرف ٢ تشغيل السرعة العالية والطرف ٣ تشغيل السرعة العالبة.

يتبقى الطرفان ٤ و ٥ وبديهيا أنهم يخصو تقويم وتشغيل السرعة البطيئة ، من القراءات التى اختبرتها ستجد أن بين الطرف الرئيسى ١ والطرف ٤ يساوى ٤٠ أوم وكذلك بين الطرف ١ و ٥ = ٠٤ أوم وهذا عادة ما يكون أن السرعة البطبئة ملفات التقويم فيها تساوى ملفات التشغيل تقريباً في أكثر الأحيان .

فى بعض المحركات تلف السرعة البطيئة على أنها محرك ٣ فاز لكل فاز بداية ونهاية ومعروف أن ملفات كل فاز تساوى ملفات الفاز الآخر فى كل شئ متساوية فى عدد اللفات وفى سمك السمك وفى طريقة التوصيل.

ويجمع نهايات الثلاث فازات معا وتظل داخل المحرك، أما بالنسبة للبدايات فيأخذ أى طرف منها دون تحديد مع الطرف المشترك للسرعة العالية ويصبحا معا الطرف الرئيسي للسرعتين.

وفي هذه الحالة عند قياس أطراف السرعة البطيئة ستجد أن جميع القراءات متساوية

حيث أنك إذا وضعت طرفى الاومتر بين أى طرفان من السرعة البطيئة ستقيس مقاومة ملفات فاز+مقاومة ملفات فاز آخر فكما تخدثنا أن ملفات الثلاث فازات متساوية.

ويعامل عند تشغيله كأنه محرك ١ فاز عادى يضع طرفى المكثف بين طرفى السرعة البطيئة وطرف الكهرباء في النقطة الرئيسية للسرعتين (رقم ١) وطرف الكهرباء الاخر يصل مرة مع الطرف رقم (٤) فيعمل المحرك في انجاه أو يضعه على الطرف رقم فيعمل في الانجاه الآخر.

ولكن هنا تذكر أنك عند قياس الطرفان ٤ و ٥ سيعطى نفس القراءة التي قراءها الأومتر بين ١ و ٤ أو ١ و وليس مجموع مقاومة الاثنين مثلما يقرأ في حالة لف المحرك تشغيل وتقويم.

كيفية اختبار محرك ذات ٧ أطراف

توجد بعض محركات الروزتة لها ٧ أطراف وفي هذه الحالة لاتوجد أي مشكلة لتحديد الاطراف والاختبارات.

فمثل هذه المحركات بها ٥ أطراف تماما مثلما شرحنا مسبقا بالتفصيل. أما الطرفان الاخران فهما منفصلان تماما عن ملفات المحرك وهما طرفان أوفرلود موجود داخل المحرك ملامس الملفات. وعند حدوث ارتفاع في درجة حرارة الملفات لاى سبب يفصل نقطة تلامسه المغلقة أي سيفصل الصرفان.

وبالتالي عند الاختبارات ستجد أنه توجد قراءة بين طرفين تساوى صفرا أوم وهذان الطرفان لا يتصلا مع أى طرف آخر من الاطراف الخمس فيصبح هذان الطرفان هما طرفا الاوفرلود وباقى الاطراف تعامل تماما مثل محرك له ٥ أطراف فقط.

- ويتصل طرفان الاوفرلود في دائرة التيمر مع السرعة البطيئة فقط أو في بعض الأحيان توصل بالتوالي مع الخط الرئيسي للمحرك أي مع السرعة البطيئة أو العالية أيضا.

وفى بعض الأحيان يفصل هذا الاوفرلود نقاطه نتيجة لارتفاع درجة حرارة الملفات ويظل مفصولا حتى بعد أن تنخفض حرارتها وبذلك لا يعمل المحرك أو يعمل بالسرعة العالية فقط وفي هذه الحالة من الممكن إلغائه بتوصيل الطرفان معا من خارج المحرك.

وفى المحركات التي تختوى على ٥ أطراف فقط يتصل هذا الاوفرلود من الداخل بالتوالى مع الطرف الرئيسي للسرعتين وفي هذه الحالة اذا ظل مفصولا يجب فك المحرك وتحديد طرفي الاوفرلود وتوصيلهما معا.


ملحوظة:

فى بعض المحركات اذا بدلت طرف التقويم مع طرف التشغيل فى السرعة العالية سيعمل المحرك بقدرة أقل أى من الممكن أن يدور بدون وجود غسيل بالغسالة ولا يستطيع البدء فى حالة وجود الغسيل. وفى هذه الحالة غير مكان طرفى التشغيل والتقويم فى السرعة العالية طرف مكان الاخر.

في بعض المحركات التي تلف فيها السرعة البطيئة كأنها محرك ٣ فاز. يكون فيها عدد لفات ملفات فازة أقل من لفات الفازتين الأخرتين. فإذا وجدت هذا يجب أن تكون بداية الفاز الذي يحتوى على عدد لفات أقل هو الذي يجمع مع مشترك السرعة العالية.

بعض المحركات التي تحتوى على ٧ أطراف تكون السرعة البطيئة ملفوفة كمحرك ٣ فاز ولكن فاز منهم عدد لفاتة تقريباً نصف عدد لفات الفازتين الأخرتين وبسمك سلك أكبر منهم . وطرفين من الفازة المختلفة يخرجوا منفصلين على الروزته ليصبح أطرافها ٧ أطراف بدلاً من ٥ .

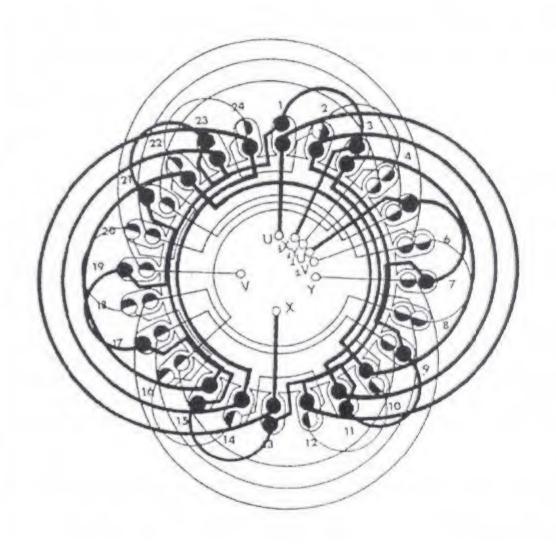
دائرة محرك غسالة أتوماتيك ۱۲ مجرى ۲ و ۱۲ قطب



نشغيل السرعة البطيئة 11 - 11 V1 - Y1 تقويم السرعة البطيئة

تشغيل السرعة العالية V - Y تقويم السرعة العالية V - Y

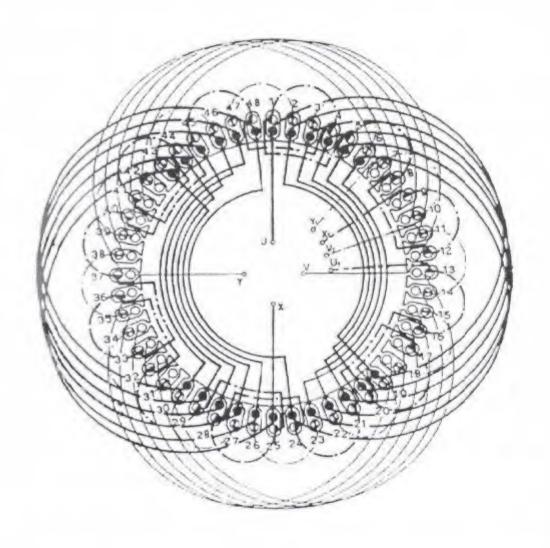دائرة محرك غسالة أتوماتيك ٤٨ مجرى ١ و ١٢ قطب



تشغيل السرعة البطيئة 11 - X1

تقوم السرعة البطيئة V1 - Y1

تشغيل السرعة العالية U - X

تقويم السرعة العالية V - Y

أعطال محركات الوجة الواحد

إحتمال حدوث أعطال للمحركات الوجه الواحد أكثر من محركات الثلاثة أوجه حيث أن محرك الوجه الواحد يعمل بملحقات خارجية كمفتاح الطرد المركزي أو المكثف أو غيرها وكل هذه من الممكن أن تكون سبباً في حدوث أعطال.

ولذلك وبدلاً من تكرار الكلام فأعطال المحرك الوجه الوحد تشبه أعطال محركات الثلاث أوجه باستثناء عطل سقوط فازة إضافة الى الملحقات التى تتصل مع ملفات التقويم.

(أنظر التوصيل الخارجي لمحركات الوجه الواحد)

فإذا لم يبدأالمحرك دورانه بعد أن نتأكد من صلاحية رولمان البلى وأحكام غلق المحرك جيداً فالعطل ينحصر بين ملفات التقويم والملحقات التى تتصل معه إذا كان مكثف أو مفتاح طرد مركزى أو ريلى تيار فتأكد من صلاحية الملحق المتصل مع ملفات التقويم ثم ملفات المحرك نفسها أما فى حالة عدم فصل التيار عن ملفات التقويم أو مكثف التقويم فسيدور المحرك بسرعة أبطأ من سرعته ويسحب شدة تيار عالية ويكون له صوت مزعج وإذا ترك هكذا التيار يحترق. فتأكد فى هذه الحالة من مفتاح الطرد المركزى أو ريلى القولت.


مع ملاحظة إذا كان المحرك قد أعيد لفه من جديد فإحتمال وجود خطأ باللف. ولسهولة كشف أسباب العطل بسهولة أدرس جيداً التوصيل الخارجي نحركات الوجه الواحد.

مولدات ثلاثة أوجه

لن ندرس المولدات بأستفاضة ولكن الغرض التعرف على اساسياته ومدى الأختلاف بينه وبين المحرك بحيث يتمكن من له خبرة في لف المحركات أن يكون بإستطاعته إعادة لف مولد نيار متردد.


فكما نعلم أن المولد يأخذ طاقة ميكانيكية دوارة (في أكثر الأحيان بواسطة محرك ديزيل أو بنزين) ويعطى طاقة كهربائية.

وفكرة عمله تعتمد على القانون الذى يقول أن أى ملف يقطع خطوط فيض مغناطيسى يتولد فيه تيار. والمولد عبارة عن جسم ثابت يلف مثل المحرك تماماً. أما العضو المتحرك فيلف عليه مخدات بنفس عدد أقطاب الجسم الثابت ويتصلوا معا بحيث يمر التيار فيهم بإنجاه معاكس. وينتهوا بطرفان يتصلوا بحلقتين نحاس مركبتين على اكس العضو المتحرك ومعزولين عنه. وبواسطة الشربون الموجود فوق الحلقتين يصل تيار مستمر (من بطارية مثلاً) إلى ملفات العضو المتحرك فيتولد فيض مغناطيسى وبدوران العضو المتحرك تقطع خطوط هذا الفيض الملفات الموجودة بالجسم الثابت فيتولد فيها تيار.

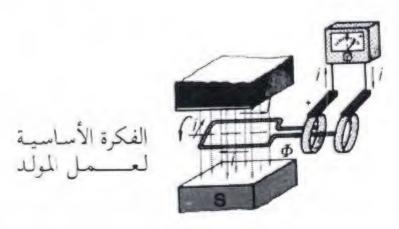

أما المولدات الحديثة فلا يوجد بها حلقات أنزلاق وبالتالي لايوجد شربون. وأيضاً لا تحتاج تغذية خارجية بتيار مستمر.

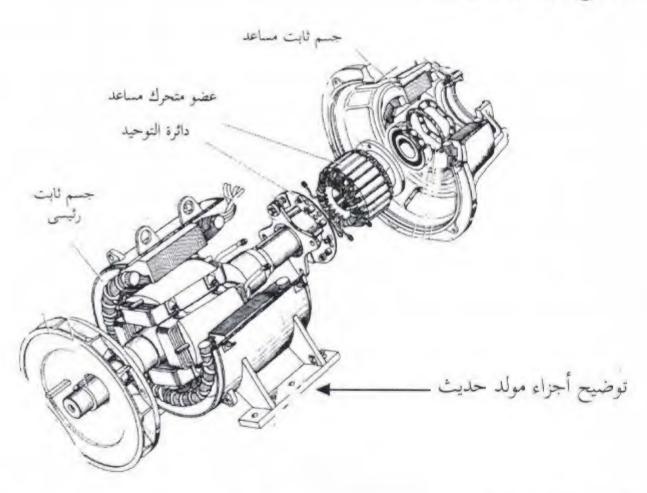وسنشرح هنا كيفية توليد التيار من المولدات الحديثة بدون شربون أو تغذية خارجية حيث أنها تختلف في تكوينها عن المولدات التي تعمل بشربون فمثل هذه المولدات تتكون من جسم ثابت رئيسي وآخر مساعد. وكذلك روتور رئيسي وآخر مساعد وسنوضح كل جزء على حدى.



الجسم الثابت الرئيسي:

وهو لا يختلف في تكوينه عن الجسم الثابت للمحرك سوى أن مجاريه في وضع مائل. ويقسم بنفس اسلوب محركات الثلاث أوجه تماماً وأكثر الأحيان يكون ٤ أقطاب ويمكن لفه بأى طريقة وأكثر الطرق التي يلف بها المولد (جانبان بالمجرى) ويتم

حساب عدد لفاته وسمك سلكه بنفس حسابات المحرك وبالطبع أيضاً التوصيل إذا كان عادى أو به توازى خارجى. وفي النهاية يخرج منه 7 أطراف توصل على الروزتة الخاصة به ستار أو دلتا تبعاً لفرق الجهد المطلوب.

مع ملاحظة أنه في بعض المولدات يحتاج إلى فولت خاص لدائرة الكنترول الالكترونية. فمن الممكن أن يأخذ لهذه الدائرة طرفين من الأطراف الرئيسية للمولد. أو طرف واحد والطرف الآخر من نقطة بجمع ستار. أو (وهذا ما يجب ملاحظته جيداً) أنه يأخذ طرف من الأطراف الرئيسية والطرف الثاني من لحام بين مجموعة وأخرى أو بين ملف وآخر. أو في بعض أحيان أخرى يلف لها ملفات خاصة واخرى أو بين ملف وآخر عن توصيلة محرك آخر ولكن بلفة واحدة أو أكثر قليلاً بسلك معزول بقطن أو بلاستيك تحت الملفات الرئيسية. ويجب أن تخرج هذه الأطراف كما هي وبنقس الخطوة واللفات لأنه كما تحدثنا هي خاصة بفرق الجهد الذي سيغذى دائرة الكنترول. وتختلف قيمة هذا الجهد من دائرة مولد إلى مولد آخر كنترول جديدة.

الجسم الثابت المساعد (Exciter stator)

ويلف بعدد من المخدات تمثل عدد الأقطاب ومن الممكن أن يكون عددها نفس عدد أقطاب الحسم الثابت أو أكثر منه.

ويخرج من هذه الملفات بعد توصيلها معاً (بنفس قوانين توصيل المحركات) طرفين. وفي أحيان قليلة يقسم الجسم المساعد إلى جزئين ويخرج منهم ٤ أطراف وذلك تبعاً لتصميم كنترول المولد.


العضو المتحرك الرئيسي:

وهو عبارة عن ٤ مخدات تمثل نفس عدد أقطاب الجسم الثابت الرئيسي وتتصل معاً نهاية مع نهاية بحيث يمر التيار في المخدات بانجاه معاكس ويخرج منهم في النهاية

طرفان فقط يتصلوا بطرفي الموجب والسالب لدائرة توحيد مركبة على عمود الأدارة وتدور معه.

العضو التحرك المساعد (Exciter Rator)

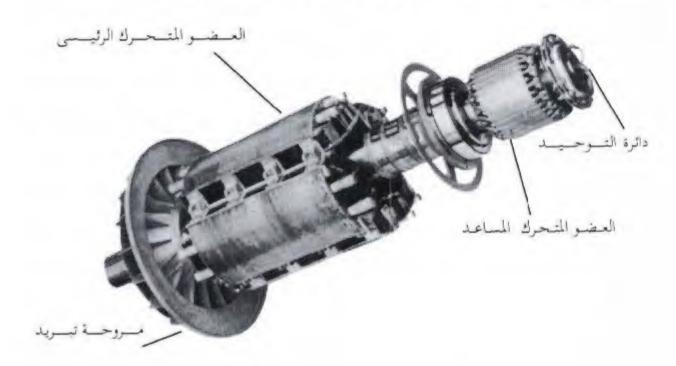يلف كمحرك ثلاث أوجه ويخرج منه ٦ أطراف يوصل ثلاث نهايات منهم ستار داخليا ويتصل الثلاث بدايات بدائرة التوحيد المركبة على عمود الأدارة.



فكرة التشغيل:

بداية توليد النيار تكون بنظرية المغناطيسية المتبقية (residual magnetism) وهي تقول أنه عند مرور تيار بالملفات تتمغنط الشرائح وطالما تمغنطت أول مرة فعند فصل التيار بعد ذلك لا تفقد المغناطيسية تماماً ولكنها تظل حاملة خواص المغناطيسية ولو بأجزاء بسيطة.

وهو يستغل هذه المغنطيسية المتبقية فعند دوران المولد يتولد فرق جهد بسيط جداً على الأطراف الخاصة بدائرة الكنترول في الجسم الثابت ومنها وبعد رفعها بواسطة محول صغير تصل إلى أطراف الجسم الثابت المساعد في تولد فرق جهد مناسب في

ملفات العضو المتحرك المساعد المتصلة بدائرة التوحيد المركبة على اكس المحرك والمتصل بها طرفى البوبينة الرئيسية في نقطتي الموجب والسالب وبذلك أصبح على طرفى البوبينة الرئيسية تيار مستمر بقيمة مناسبة وبالتالي يتولد فرق الجهد المطلوب في ملفات الجسم الثابت الرئيسي.


ملحوظة:

من فكرة التشغيل تلاحظ أن بداية توليد التيار معتمدة على المغنطيسية المتبقية بشرائح الجسم الثابت لذلك عند إعادة لف المولد من الممكن أن تفقد هذه المغناطيسية إذا تم إخراج الملفات بواسطة التسخين مثلاً. أو إذا طرق على شرائح الجسم الثابت بشدة أو لأى سبب آخر. وبالتالى فعند التجربة إذا لم يبدأ المولد في إخراج أى قيمة جهد فمن الأسباب الرئيسية التى تؤدى الى ذلك هى فقد المغناطيسية. ومن الممكن في هذه الحالة تغذية طرفى ملفات الجسم المساعد بتيار مستمر في حدود ١٢ فولت (من بطارية مثلاً) (في بعض كتالوجات ماركات معينة يحدد قيمة هذا الفولت) ولحظة توصيل التيار المستمر سيتولد فولت في ملفات الجسم المساعد المتحرك ومنه لدائرة التوحيد ومن دائرة التوحيد الى البوينة الرئيسية. ولا يجب التحميل على المولد أثناء هذه العملية. وبعد فترة قليلة أفصل التغذية الخارجية. فإذا ظل الفولت كما هو بمعلفات الجسم الرئيسي فمعني هذا أن لشرائح قد أكتسبت المغناطيسية المطلوبة وسيعمل في المرات التالية بدون هذه التغذية.

ويجب أن تظل قيمة فرق الجهد المولدة ثابتة في كل الأحوال إذا كان بالحمل كامل أو بحمل متوسط أو بدون حمل وتتوقف هذه العملية على عدة عوامل أهمها:

أ- قيمة التيار المستمر الذي يصل الى ملفات البوبينة الرئيسية تمر بعدة مراحل منها محول الكنترول. ودوائر التوحيد ودائرة الكنترول الاليكترونية والملفات المساعدة وغيرها فأى عطل بأى جزء من هذه الأجزاء يودى إلى وصول التيار المستمر للبوبينة الرئيسية بقيمة غير مناسبة فيرتفع أو ينخفض فرق الجهد على الأطراف

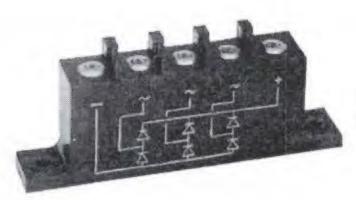الرئيسية للمولد. أو لا يصل أصلاً تيار إلى البوبينة الرئيسية وبالتالي لا ينتج فرق جهد نهائياً.



دائرة توحيد تحول تيار ۳ فاز الى سالب وموجب

ب- سرعة دوران العضو الدائر يجب أن تكون نفس سرعة المجال المغناطيسي للأقطاب بمعنى أنه إذا كان المولد ٤ قطب يجب أن يدور بسرعة ١٥٠٠ لفة/دقيقة فمن الممكن حدوث تفويت في محرك الديزيل فتضعف قدرته وعند توصيل الحمل بالمولد تنخفض سرعته وبالتالي ينخفض فرق الجهد والتردد أيضاً وبالطبع يشكل هذا خطراً على الأحمال الموصلة بالمولد. ،وكذلك إرتفاع السرعة يؤدي إلى زيادة فرق الجهد والتردد.

الحول ذان الدغرة الهوائية

ج-من الممكن ضبط قيمة الجهد في حدود معينة بواسطة مقاومة متغيرة توجد بدائرة الكنترول الإلكترونية أو عن طريق المحول ذات الثغرة الهوائية وهو موجود بأكثر المولدات. فكلما ذادت الشغرة الهوائية فرق الجهد .

7 . 5

الأعطال الرئيسية للمولل

□ لايوجد فولت والمولد يعمل بدون حمل

- * فيوز دائرة الكنترول الالكترونية (AVR) تالف
 - * شورت بدائرة التوحيد المركبة على الاكس
 - * شورت بمكثف دائرة التوحيد إن وجد
- * فصل أو شورت بملفات الجسم الثابت المساعد
- * فصل في اللفات المساعدة المغذية دائرة الكنترول
 - * فقد المغناطيسية المتبقية ويحتاج تغذية خارجية
 - ا سرعة المولد منخفضة
 - * فصل في الملف الثانوي لمحول الكنترول

□ جهد المولد منخفض وهو يعمل بدون حمل

- * تلف موحد أو أكثر بدائرة الكنترول المطبوعة أو بدائرة التوحيد المركبة على الأكس
 - * سرعة المولد منخفضة
 - * الثغرة الهوائية لمحول الكنترول صغيرة جداً.
 - * أنخفاض في عزل الملفات

🗆 جهد المولد مرتفع وهو يعمل بدون حمل

- * شورت في الملف الثانوي لمحول الكنترول
 - « سرعة المولد مرتفعة
- * تلف في بعض محتويات دائرة الكنترول المطبوعة
 - * الثغرة الهوائية لمحول الكنترول كبيرة

🗆 جهد المولد ينخفض عند التحميل

- * السرعة تنخفص عند التحميل نتيجة لضعف محرك الديزيل
 - " الحمل أكبر من قدرة المولد
 - * انخفاض في عزل ملفات الجسم المساعد أو الرئيسي

□ جهد المولد غير ثابت (مذبذب)

- * سرعة المولد غير ثابتة
- * أطراف التوصيل لدائرة الكنترول المطبوعة غير جيدة وكذلك أي أطراف تخص الكنترول

□ إرتفاع درجة حرارة المولد

- * تحميل زائد
- * ممرات هواء التبريد غير نظيفة أو أتربة بكمية كبيرة تغطى الملفات
 - * أنخفاض في عزل الملفات

ملاحظات:

- □ عند تغذية أطراف ملفات الجسم الثابت المساعد بتغذية خارجية نتيجة فقد المغناطيسية المتبقية أبدأ بفولت منخفض وليكن ٦ فولت. أو بواسطة مقاومة متغيرة على التوالى يمكنك التحكم في قيمة الفولت الواصل للأطراف.
- □ عند فك الأطراف الواصلة الى دائرة الكنترول المطبوعة يجب تميزها جيداً حتى يعود كل طرف مكانه. خاصة في حالة عدم وجود كاتلوج للمولد. نفس الشئ عند فك ملفات الجسم الثابت أو المساعد.


□ في حالة أختبار عزل الملفات بالميجر أو بفولت مرتفع يجب فصل أطراف الدائرة
 الالكترونية هذا ولا يفضل أختبار عزل ملفات العضو المتحرك بفولت مرتفع.

□ عادةً القدرة التي تسجل على يفطة المولد هي القدرة الظاهرية KVA ويمكنك بواسطة هذه القانون التقريبي تحديد القدرة الفعالة KW

$$KW = \frac{A}{2} - 5\%$$

$$KVA + 1\% = \frac{A}{1,5}$$

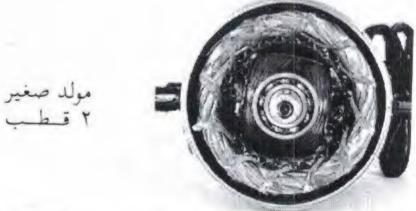
□ تقسم ملفات الجسم الثابت لمولدات الوجه الواحد على أنها ١ فاز (ملفات تشغيل فقط). ومجموعة واحدة ثانوية بسلك أرفع لدائرة الكنترول.




□ دوائر ملفات الجسم الثابت للمولدات هي نفس دوائر المحركات وخاصة الدوائر التي تحتوى على توصيل توازى خارجي. غير أنه يجب ملاحظة أطراف دائرة الكنترول وهي أطراف بسلك أرفع من البدايات والنهايات الرئيسية للثلاث فازات.

المحولات الكهربائية

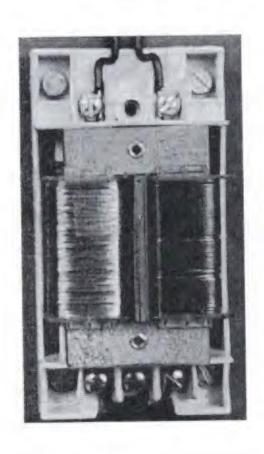يستخدم المحول الكهربائي في خفض أو رفع قيمة الفولت ويتكون من مجموعة شرائح بمساحة معينة تبعاً لقدرة المحول وحوله هذه الشرائح وفوق بكرة من البلاستيك أو الفبر يلف عدد لفات معين من السلك فإذا مر تيار بهذا الملف يتولد مجال مغناطيسي وأى عدد لفات أخرى فوق البكرة تقطع المجال فيتولد فيها نيار تبعاً لعدد لفاتها وكلما زاد عدد هذه اللفات زاد الفولت المتولد فيها والعكس.



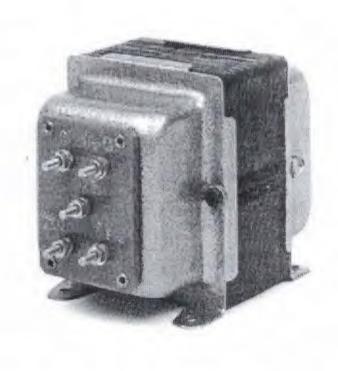

تتعدد أشكال الشرائح والشكل المعتاد اكثر هو شكل حرف E والضلع الأوسط فيه عرضه يساوى ضعف عرض الضلع الجانبي وتكون الملفات حول الضلع الأوسط فقط والأشكال الأخرى مهما اختلفت فعند حساب عدد اللفات يقاس سمك وعرض الضلع الذي سيركب فوقه البكرة.

خطوات إعادة لف المحول

* معرفة قيم الفولت المطلوبة. إذا كانت مسجلة على المحول أو إن لم تكن معلومة فيجب معرفة قيمة مصدر التيار الذي سيعمل به المحول وقيمة الفولت الذي يعمل به المجهاز المستخدم له هذا المحول.

فك أى أجزاء خارج الشرائح والبكرة.

* قياس سمك الشرائح وهي مضغوطة معاً

* فك شريحة وقياس عرض الجزء الذي بداخل البكرة. مع ملاحظة أن أول شريحة تخرج بصعوبة خاصة في المحولات جيدة الصنع.

* تطبيق قانون ايجاد عدد لفات الفولت الواحد ومعرفة عدد اللفات الخاص بكل
 قمة.

* فك باقى الشرائح من داخل البكرة.

فك سلك الملف الثانوي مع قياس قطره بالميكرومتر. ثم الملف الإبتدائي وقياس قطره أيضاً.

قــانون:

عدد لفات الفولت الواحد =

1

٤.٤٤ × تردد × معامل القدرة المغناطيسية × (السمك × العرض بالمتر المربع)

توضيح القانون:

- * ٤٤٤ رقم ثابت يستخدم لجميع المحولات
- * تردد هو قيمة ذبذبة التيار بالهيرتس (HZ)
- * معامل القدرة المغناطيسية يمكن تحديده طبقاً للجدول الآتي:

معامل القدرة المغناطيسية	قدرة المحول
١	أقــل من ١ كيلو وات
1, . 0	أكثر من ١ : ٣ كيلو وات
١, ١	أكثر من ٣ : ٥ كيلو وات
1. 7	أكثر من ٥ كيلو وات

السمك × العرض هو سمك وعرض القلب الحديدي الذي بداخل البكرة ويحول الى متر مربع.

وناج القانون هو عدد لفات الفولت الواحد وهذا النانج خاص بقيم الفولت في الملف الإبتدائي أو الملف الثانوي.

مثال:

محول ۱ فاز قدرته ۲۰۰ وات يعمل بتيار تردده ۵۰ هيرتس / ثانية سمك القلب ٥٠ محول ۱ فاز قدرته ٤٠٠ وات يعمل بتيار تردده ٥٠ هيرتس / ثانية سمك القلب ٥٠ ملم وعرضه ٤٠٠ ملم القيم المطلوبة ملف ابتدائي ١١٠-٢٢٠٠ فولت - ملف ثانوي ١٠٥-١-٢٠٠

الحل:

الملف الابتدائي

۱۱۰ فولت \times ۲۵۲ \times ۲۵۷ أی ۲۵۷ لفة ۱۱۰ فولت \times ۲۵۲ فو

- الملف الثانوي:

٥,١ فولت × ٢,٢٥٢ = ٣,٣٧٨ أى ٤ لفة
 ٢ فولت × ٢,٢٥٢ = ٢,٢٥١ أى ١٤ لفة
 ١٢ فولت × ٢٥٢ = ٢,٢٥٢ أى ٢٨ لفة

وعند اللف فوق البكرة أبدأ بالملف الابتدائي لأن سلكه قطره أقل من سمك الملف الثانوي


وبداية سلك الملف الابتدائى يعتبر طرف الزيرو 0 وإذا كان قطر سلك الملف الإبتدائى رفيع جداً يلحم الأطراف بسلك معزول بالبلاستيك حتى يتثنى التعامل مع هذه الأطراف في النهاية بسهولة دون الخوف من قطعها . أما إذا كان السلك الذي سيلف به المحول قطره سميك نسبياً من الممكن أن تخرج الأطراف بنفس السلك مع عزلها بمكرونة .

وبعد خروج بداية سلك زيرو الملف الإبتدائى أكمل الملف قدر المستطاع كل لفة مجاورة للفة الأخرى وبعد الإنتهاء من طقة كاملة أبدء فى طبقة جديدة وهكذا حتى يصل عدد النفات الى ٢٤٨ لفة فيخرج طرف ثانى هو طرف ١١٠ فولت ثم أكمل بنفس السلك فوق ٢٤٨ لفة. ٢٤٨ لفة أخرى ليكون العدد بين الزيرو والطرف ٢٢٠ فولت هو ٤٩٦ لفة. وبعد الإنتهاء من لف الملف الابتدائى توضع ورقة برسبان حول السلك وتأكد أنها تغطى لفات الملف الإبتدائى بالكامل.

ثم إبدأ بداية جديدة بسلك الملف الثانوى وتكون هذه البداية هي زيرو الملف الثانوى ثم أكمل عدد لفات لتصل الى ٤ لفة ثم أخرج الطرف ١،٥ فولت ثم أكمل عدد اللفات عدد اللفات حتى ١٤ لفة واخرج الطرف ٦ فولت ثم أكمل فوق عدد اللفات الملفوف حتى ٢٨ لفة فيخرج الطرف الخاص بجهد ١٢ فولت ثم أقطع السلك وأعزل الملف الثانوى بطبقة برسبان.

ولا يتم توصيل تيار للملفات قبل وضع الشرائح فإذا حدث ذلك ستحترق الملفات حيث أن الثغرة الهوائية في هذه الحالة كبيرة جداً. ومن الممكن إختبار الأطراف قبل وضع الشرائح بواسطة الأومتر أو مصباح التوالي للتأكد من عدم وجود فصل فقط وليس لأختبار قيمة الجهد.

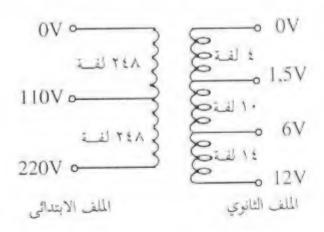ثم أبدأ بوضع الشرائح داخل البكرة بنظام بحيث لا يوجد فراغ بين الشرائح وبعضها وتضغط قدر المستطاع داخل البكرة وكلما ضغطت الشرائح معاً ولا يوجد أي ثغرة هوائية كلما زادت كفاءة المحول وأنخفض صوته تماماً.



جَربة الحول بالنيار:

بعد التأكد من عزل الملفات عن الشرائح يوصل فولت المصدر بين طرفين في المحول لهم نفس القيمة بمعنى إذا كان لديك ٢٢٠ فولت يتصلوا بين طرف الزيرو للملف الإبتدائي بين الطرف ٢٢٠ أو إذا كان المصدر ١١٠ فولت يوصل بين طرف الزيرو والطرف ١١٠ وطالما وصل فرق جهد معين بين طرفين لهم نفس القيمة.

سيعطى المحول باقى قيم الفولت المتولدة بين باقى الأطراف. ويمكنك إختبار باقى هذه الأطراف بواسطة فولتميتر للتأكد أن بين كل طرفين القيمة المطلوبة.

ملاحظات:

- □ في محولات القدرات الصغيرة يكتفي بعزل الملف الإبتدائي عن الملف الثانوي أما في المحولات ذات القدرات الكبيرة يعزل كل طبقة لفات عن الطبقة التي فوقها وكلما زادت قيمة العزل كان أفضل ولكن يجب أن تعلم أن هناك حجم معين فوق البكرة لا يجب أن ترتفع عنه فإدا حدث ذلك في النهاية لا يمكن دخول الشرائح على جانبي البكرة.
- ◘ يفضل قبل فك الأطراف وضع علامات بالقلم الفلومستر توضح جهة خروج أطراف الملف الإبتدائي وجهة خروج أطراف الملف الثانوي أو إذا كانوا من جهة
- □ في المحولات الصغيرة يكتفي بوضع البكرة البلاستيك على اكس ماكينة اللف ويحجزها بقطعتين خشب من الجهتين. أما في المحولات الكبيرة والتي سيحتاج إلى الدق فوق الملفات لتطبيعها كمحولات اللحام مثلاً. يفضل في هذه الحالة وضع فرمة خشب تملئ فراغ البكرة بالضبط وتثقب الفرمة بقطر يساوي اكس ماكينة اللف حتى لاتتأثر البكرة بالدق فوق الأسلاك أو تضيق مساحة الفراغ الذي ستدخل فيه الشرائح خاصةً. إذا كانت البكرة من الورق المقوى.
 - من الممكن تغذية المحول بقيمة فولت الملف الثانوي ووضع الحمل على قيمة من الملف الإبتدائي مع التأكد أن شدة تيار الحمل تتحملها مساحة مقطع سلك الملف الابتدائي علماً بأن المحول يعمل فقط بتيار متردد (AC) ولا يعمل على التيار المستمر (DC)

أما في حالة تغذية الملف الإبتدائي بـ١١٠ فولت فيصل طرفي الزيرو معاً وكذلك طرفي الـ١١٠ معاً ويكون الملفين توازى.

ونفس الشئ في الملف الثانوي إذا كان يريد ٤٨ فولت يصل الملفان على التوالي. وإذا كان يريد من الملف الثانوي ٢٤ فولت فقط يصل الملفان على التوازي.

وذلك لأنه في حالة تشغيل المحول على الفولت المنخفض يستهلك شدة تيار أعلى وبالتالى يكون سمك السلك مضاعف. وعدد اللفات النصف. والعكس إذا كان المحول سيعمل على الفولت الأعلى.


□ فى محولات القدرات الصغيرة يلف الملف الإبتدائى بقطر سلك موحد حتى إذا كان يحتوى على أكثر من قيمة للجهد وكذلك الملف الثانوى يلفه بسلك موحد أكثر سمكاً أما فى محولات القدرات الكبيرة كلما كان عدد اللفات التى بينها فولت أقل تلف بسمك سلك أكبر ويقل كلما زاد الجهد فمثلاً إذا كان الملف الإبتدائى يحتوى على قيم ٢٢٠ و ٣٨٠ فولت يلف بين الزيرو والطرف ٢٢٠ بسمك سلك معين واللفات بين ٢٢٠ و ٣٨٠ فولت تلف بسلك أقل سمكاً لأنه فى حالة تشغيل المحول على ٢٢٠ فولت سيستهلك شدة تيار معينة وإذا عمل نفس المحول على ٣٨٠ فولت سيستهلك شدة تيار معينة وإذا عمل نفس المحول على ٣٨٠ فولت سيستهلك شدة تيار معينة وإذا عمل نفس المحول على ٣٨٠ فولت سيستهلك شدة تيار معينة وإذا عمل نفس

□ كلما زاد فرق الجهد كلما زاد عدد اللفات وبالتالي زادت قيمة المقاومة فدائماً اللف الابتدائي مقاومته أعلى من الملف الثانوي والمقاومة بين الطرف زيرو و٢٢٠

فولت أعلى من قيمة المقاومة بين الطرف زيرو والطرف ١١٠ فولت. عند توصيل حمل على المحول يجب التأكد من أن قدرة المحول اكبر من قدرة الحمل وليس أقل منه.

محول شحن البطاريات (تونجر)

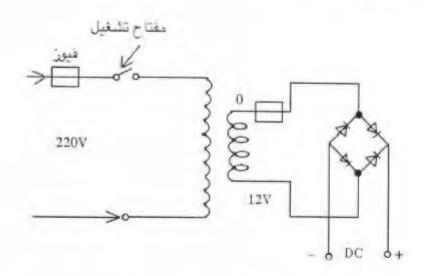المحول الخاص بشحن البطاريات محول عادى واحد فاز أو ٣ فاز له قدرة معينة تبعاً لتيار البطارية أو مجموعة البطاريات التي سيشحنها. وقيمة فولت الملف الثانوى هي نفس قيمة فولت البطارية إذا كانت ٦ أو ١٢ أو ٢٤ فولت. وكما علمنا أن المحول يعمل على تيار متردد وخرج الملف الثانوى تيار متردد أيضاً. والبطارية عند شحنها يجب أن تتغذى بتيار مستمر. ولذلك يتم وضع دائرة توحيد تحول فولت الملف الثانوى من متردد إلى مستمر.




داثرة محول شحن بسيط

وبعض محولات شحن لها أمكانيات أكثر من هذه الدائرة البسيطة فمن الممكن أن يحتوى المحول على أكثر من فولت بحيث يمكن له أن يستعمله لشحن أكثر من نوع لبطاريات جهدها مختلف. كما أنه من الممكن أن يحتوى على إمكانية شحن عادى أو شحن سريع أنه يرفع من قيمة الفولت الذى يشحن سريع أنه يرفع من قيمة الفولت الذى يشحن به البطارية فمثلاً إذا كانت البطارية ١٢ فولت يتم شحنها بـ١٣ أو ١٣,٥ فولت في وقت أسرع.

وعند لف مثل هذه المحولات يلف الملف الإبتدائي على أساس ٢٢٠ فولت ثم يخرج أطراف أخرى تحمل فولت أما بالنسبة يخرج أطراف أخرى تحمل فولت أعلى وليكن ٢٣٠-٢٣٥ المولت أما بالنسبة للملف الثانوي فيحسب أكثر من الفولت المطلوب بحوالي ١٥٪.

فإذا مر التيار في الملف الإبتدائي بين 220٧-0 سيكون خرج الملف الثانوي أكثر من المطلوب لشحن البطارية حوالي ١٥٪ وذلك عند استعمال شحن سريع. أما إذا مر التيار بين 230-0 فسيكون خرج الملف الثانوي أكثر من المطلوب لشحن البطارية بحوالي ١٠٪ فقط فيتم شحن البطارية في وقت أطول وهكذا.

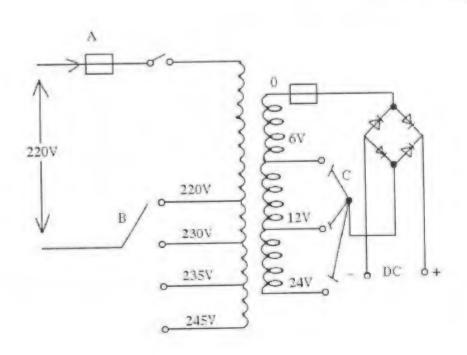حتى إذا مر التيار بين 245-0 يكون خرج الملف الثانوى نفس قيمة فولت البطارية ويستعمل للشحن العادى وهذا أفضل للبطارية في حالة عدم وجود ضرورة لسرعة الشحن في وقت قصير.



A مفتاح تشغیل رئیسی .
 B مفتاح لتغیر درجات أو سرعة الشحن
 C مفتاح تغییر قیمة الفولت تبعاً لفولت البطاریة

ملحوظة:

- □ من الممكن شحن أكثر من بطارية على نفس المحول في وقت واحد بشرط أن تكون البطارايات متساوية الفولت. وقدرة المحول أكبر من مجموع قدرات البطاريات المعدة للشحن على نفس المحول.
 - □ دائرة التوحيد لمحول شحن ٣ فاز هي نفس دائرة التوحيد لمحول لحام ٣ فاز
- □ من الممكن توصيل بطارياتان ١٢ فولت على التوالى مع جهد ٢٤ فولت من محول الشحن.

قدرة الحول:

تعتمد قدرة المحول في المقام الأول على مساحة ونوعية الشرائح فكلما زادت مساحة الشرائح أرتفعت قدرة المحول. والعامل الثاني الذي يتحكم في قيمة القدرة هو مساحة مقطع السلك فإذا كانت الشرائح مساحتها مصممة على قيمة قدرة معينة ثم أعيد لف المحول بقطر سلك أقل ستنخفض القدرة. أما بالنسبة لفرق الجهد فهو معتمد على عدد اللفات وليس قطر السلك ولذلك إذا كان عدد اللفات كالمطلوب سيعطى قيمة الفولت الصحيحة حتى لو أنخفض قطر السلك والقدرة التي تسجل على يفطة المحرك عادة هي القدرة الظاهرية وليس القدرة الفعالة. والفرق بين القدرة لظاهرية والقدرة الفعالة هو أن قانون القدرة الظاهرية لايدخل في حسابه معامل القدرة وهو قيمته دائما أقل من واحد صحيح لذلك فدائما القدرة الفعالة ووحدة قياسها الوات أقل من القدرة الظاهرية ووحدة قياسها فولت أمبير.

القدرة الظاهرية (VA) = فرق الجهد × شدة التيار

القدرة الفعالة (W) = فرق الجهد × شدة التيار × معامل القدرة

ولحساب القدرة الفعالة أو القدرة الظاهرية في دوائر الثلاث أوجه يضاف قيمة 3لا وهي 1,732

ولحساب قيمة قدرة الشرائح لمحول ما

القدرة = (مساحة القلب الحديدي بالسم)

فمثلاً محول عرض القلب الحديدى = ٤ سم وسمكه = ٥ سم إذن القدرة = (٤×٥) محول عرض القلب الحديدة فولت المحول تساوى ٤٠٠ فولت أمبير تقريباً

والعكس إذا كنت تريد تصميم محول بقدرة معينة وتريد معرفة مساحة القلب الحديدي

مساحة القلب الحديدي = القدرة الظاهرية

فمثلاً إن كنت تريد تصميم محول بقدرة 0.3 ف/أ إذن مساحة القلب الحديدى 0.1 على طول ضلع القلب الحديدى 0.1 سم ثم تأتى بجذر المساحة لتحصل على طول ضلع القلب الحديدى أى جذر المساحة 0.1 على على طول ضلع القلب الحديدى أى جذر المساحة 0.1 على على أن يكون القلب الحديدى للمحول متساوى الأضلاع غلى أى طول وعرض حاصل ضربهم يساوى المساحة فبدلاً من الممكن الحصول على أى طول وعرض حاصل ضربهم يساوى المساحة فبدلاً من المساحة 0.1 من المساحة 0.1 من المساحة القلب تساوى 0.1 من المساحة 0.1 من المساحة 0.1 من المساحة 0.1 من المساحة القلب تساوى المساحة القلب تساوى 0.1 من المساحة 0.1

هذا وبطريقة أخرى يمكنك إستخدام لوحتا الرسم البياني رقم (١) ورقم (٢) وفيها المنحنى (F) يمثل التردد أعلى منحنى لمحولات ٢٤٤٦ والمنحنى الأوسط لمحولات المنحنى الأخير للمحولات التي تعمل بتردد • HZ٤ وهذا ما ستستخدمه في أكثر الأحوال.

أما المنحنى (S) فهو خاص بعدد لفات الفولت الواحد. الخط الأفقى يبين قيمة قدرة المحول (VA) والرسم البياني رقم ١ يستخدم لقدرات حتى ١٥٠ ف/أ! أما الرسم البياني رقم ٢ ناء أما الرسم البياني رقم ٢٠٠٠ ف/أ تقريباً حتى ١٠٠٠ ف/أ.


الخط الرأسي شمال يمثل مساحة القلب الحديدي بالسم٢ أي (العرض × السمك)

الخط الرأسي يمين يمثل عدد لفات الفولت الواحد.

كيفية إستخدام الرسم البياني:

بواسطة الرسم البياني صد ٢٢٠ يمكنك إيجاد القدرة وعدد لفات الفولت الواحد إذا كنت تعلم القدرة المطلوبة للمحول يمكنك معرفة مقدار مساحة القلب وعدد لفات الفولت أيضاً.

فمثلاً إن كنت تريد الحصول على محول بقدرة ١٥٠ ف/أ بالنظر الى الرسم البيانى رقم ١ فى الخط الأفقى الرقم ١٥٠ ف/أ وهو آخر رقم ثم أرتفع رأسياً فوق نفس النقطة حتى تقابل أول منحنى وهو المنحنى الخاص بالتردد ١٢٥٠ ستجد أن نقطة التقابل عند الرقم الرأسى شمال ١٤. أى أن مساحة القلب الحديدى لهذا المحول تساوى ١٤ سم وللحصول على طول ضلع القلب $1٤ \sqrt{2} = 3$ سم أى من الممكن استخدام قلب حديدى 3.00 سما تقريباً. أو أى عرض ممك ناتجهم يساوى ١٤ سم.

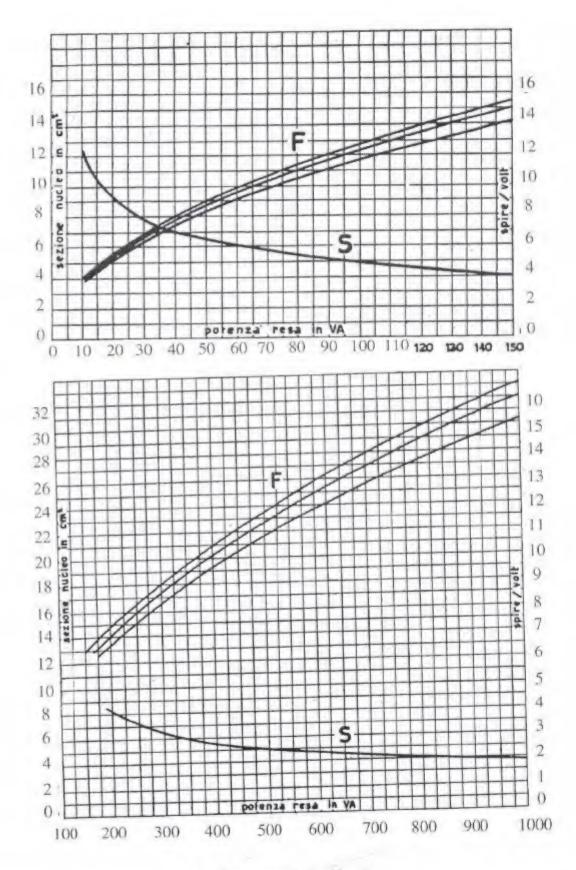


رسم بياني لإيجاد قيمة قدرة الشرائح أو العكس إذا كان لديك القدرة وتريد معرفة مساحة القلب الحديدي

وبالنسبة لعدد اللفات فنقطة التقابل مع المنحنى (S) هو رقم ٤ أى أن عدد لفات الفولت الواحد يساوى ٤ لفات.

ملحوظة:

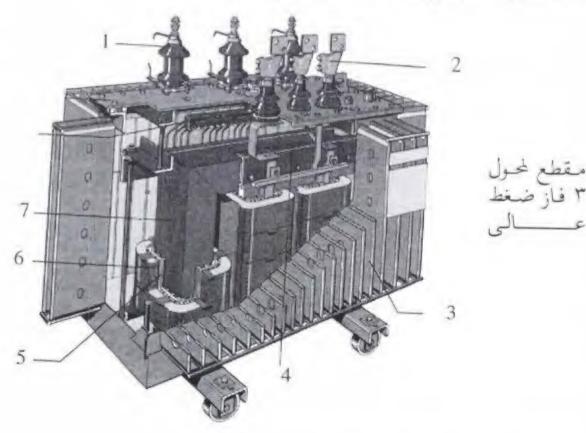
□ فى المحولات أقل من ١٠٠٠ ف/أ يفضل استخدام الرسم البيانى لحساب مساحة القلب إذا كان معلوم القدرة. أو إذا كان لديك مساحة القلب وتريد معرفة القدرة. أما بالنسبة لحساب عدد لفات الفولت الواحد فاستخدام القانون الخاص بحساب لفات الفولت الفولة من الرسم البيانى.



٥ ملفات (بارات) الضغط المنخفض
 ٦ ملفات الضغط العال
 ٧ شرائح المحول

۱ – روزتة الجهد العالى
 ۲ – روزتة الجهد المنخفض
 ۳ – مجارى مليئة بالزيت للتبريد
 ٤ – زاوية لضغط الشرائح

محولات ثلاثة أوجه

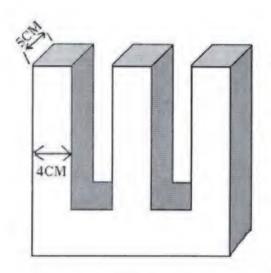

شريحة المحول ٣ فاز لها ثلاث أضلاع متساوية. وفوق كل ضلع ملفات مماثلة تماماً للضلعين الآخرين وبالنسبة لحساب عدد لفات الفولت الواحد يطبق نفس القانون الخاص بمحولات الواحد فاز على مساحة ضلع من الأضلاع الثلاث أى ستأخذ مقاس عرض وسمك ضلع واحد وناتج عدد لفات الفولت

الواحد يضرب في قيمة الفولت المطلوب مقسوم على √3 بالنسبة لقيم فولت الملف الإبتدائي أو لقيم فولت الملف الثانوي.

مثال:

محول ثلاث أوجه قدرته ١٢٠٠ف/أ القلب الحديدى للضلع بعرض ٤ سم وسمك ٥ سم قيم فولت الملف الإبتدائي ٢٢٠–٣٨٠ فولت

قيم فولت الملف الثانوي ٢٤ - ٤٨ فولت

بالنسبة لحساب عدد اللفات يطبق نفس قانون محولات الوجه الواحد

عدد لفات الفولت الواحد =
$$\frac{1}{33,3 \times 0.0 \times (3 \text{ ma} \times 0 \text{ ma})}$$
 =
$$\frac{1}{(1.... \div 1.) \times (1...)}$$

 $\frac{1}{(\cdot,\cdot\cdot\tau\cdot)\times\tau\tau\tau}=$

= ٢, ٢٥٢ = ١ فولت

نامج عدد لفات الفولت الواحد وهو ٢,٢٥٢ لفة/فولت لا يضرب في قيمة الفولت مباشرةً ولكن نقسم قيمة الفولت المطلوب على $\sqrt{3}$ أولاً.

الملف الإبتدائي

فولت \times ۲۲۰ = ۱,۷۳۲ ولت \times ۲۲۰ فولت \times ۴۸۰ فولت \times ۴۸۰ فولت \times


الملف الثانوي


ا به ۱٫۷۳۲ $= ۱۰ فولت <math>\times$ ۲۵۲ = ۳۲ لفة تقريباً فولت = 1,707

الفة تقريبا $= 1, 707 \times 7, 707 \times 7, 707 \times 1$ لفة تقريبا

ويتم إعادة اللف بنفس خطوات لف المحول واحد فاز ولكن هنا سينكرر اللف ثلاث مرات على ثلاث بكرات منفصلة كل بكرة تحمل نفس قيم الفولت للملف الإبتدائى والثانوى وعند التوصيل النهائى يجمع زيرو الملف الإبتدائى من الثلاث بكرات معا وكذلك زيرو الملف الثانوى ويصبح المحول موصل فى هذه الحالة ستار وبالتالى تتولد قيمة الفولت الأصلية قبل قسمتها على $\sqrt{3}$.

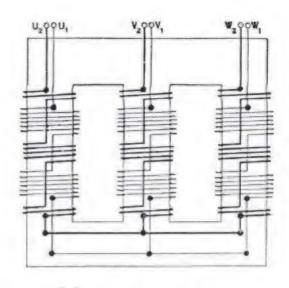أما إذا تم توصيل المحول دلتا تتولد قيمة الفولت الأصلية بعد قسمتها على 37 · ومن الممكن توصيل الملفات الإبتدائية ستار والملفات الثانوية دلتا أو العكس. أو



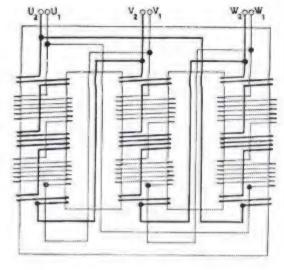

توصیلة محول ۳ فاز ۸۸ الملف الابتدائی موصل ستار والملف الثانوی موصل ستار

توصيل الملفين على نفس التوصيلة ستار أو دلتا وذلك تبعاً للفولت المطلوب \star ففى حالة توصيل ملفات المحول ستار قيمة الفولت تكون قيمة الفولت المضروب فى عدد لفات الفولت الواحد فى $\sqrt{3}$. أى أنه إذا تم حساب عدد اللفات على أساس $\sqrt{3}$ فولت ستعطى هذه الأطراف قيمة قدرها $\sqrt{3}$ فولت ونقطة تجمع الزيرو من الثلاث بكرات معاً يعتبر طرف نيوترال.

*وفى حالة توصيل ملفات المحول دلتا قيمة الفولت تكون مساوية لقيمة الفولت المضروب فى عدد لفات الفولت الواحد. فإذا تم حساب عدد اللفات على أساس ٢٢٠ فولت ستعطى هذه الأطراف نفس القيمة أى ٢٢٠ فولت وذلك فى حالة توصيل المحول دلتا.

 \star بالنسبة لحساب قدرة المحول ثلاث أوجه تساوى قدرة ضلع (بنفس قانون قدرة المحول وجه واحد) 7 فإذا كان مساحة الضلع تساوى 3 سم 3 سم إذا مربع المساحة 7 أى 7 فولت أمبير للضلع الواحد 7 7 أى 7 فولت أمبير للضلع الواحد 7

بالنسبة لحساب مساحة مقطع السلك يتم حساب شدة التيار لكل قيمة فولت بالقانون.

 $A = \frac{W}{V \times \cos g \times \sqrt{3}}$ فى حالة ثلاث أوجه

ويمكن الحصول على القدرة الفعالة بالوات بالقانون

 $W = VA \times \cos g$

وتختلف قيمة معامل القدرة من محول إلى آخر ويمكن تقدير معامل القدرة Cosg بـ 0.8 في المتوسط وشدة التيار في محولات الوجه الواحد بالقانون:

 $A = \frac{W}{V.\cos g}$ في حالة الوجه الواحد

وبعد حساب شدة التيار يستعمل نفس قانون حساب مساحة مقطع السلك للمحركات:

شدة التيار = _______ مساحة المقطع = ____كثافة التيار

ويمكن حساب كثافة التيار على أساس ٧ أمبير لكُل واحد ملم ٢ في المتوسط

ملحوظة:

في المحولات ذات القدرات الصغيرة يلف الملف الإبتدائي كله بنفس قطر السلك حتى إذا كان ٢٢٠/١١٠ فولت والملف الثانوي كله بقطر سلك أكبر.

أما في المحولات ذات القدرات المتوسطة أو الكبيرة فيكون لكل فولت في الملف الإبتدائي قطر سلك مختلف. وكذلك الملف الثانوى حيث أنه كلما أنخفض الفولت أرتفعت شدة لتيار وبالتالى يحتاج إلى قطر أكبر. بمعنى أن اللفات بين زيرو و١١٠ فولت بقطر سلك معين واللفات بين الطرف ١١٠ وحتى ٢٢٠ فولت تكون بقطر سلك أقل. لأنه في حالة تشغيل المحول على ١١٠ فولت سيستهلك تيار ضعف القيمة التي يستهلكها عند تشغيله بـ٢٢٠ فولت وهكذا.


محولات لحامر وجه واحد

ترنس ماكينة اللحام ترنس ١ فاز أو ٣ فاز يحتوى على فراغ (ثغرة هوائية) بين الملف الإبتدائي والملف الثانوى وداخل هذا الفراغ يتحرك قلب مكون من مجموعة شرائح تتحكم في قيمة شدة التيار. فكلما خرج القلب أكثر زادت مساحة الثغرة الهوائية وارتفعت قيمة التيار والعكس كلما دخل القلب بين الملف الإبتدائي والثانوى يملأ جزءأكبر من الفراغ فتقل مساحة الثغرة الهوائية وتنخفض قيمة شدة التيار. وقبل البدء في عملية اللحام يحدد شدة التيار تبعاً لنوع معدن السلك الذي سيلحم يه وسمكه. وذلك بواسطة تحريك القلب الحديدي للداخل أو الخارج.

ولذلك لن مجد ترنس لحام به الملف الأبتدائي والثانوي فوق بكرة واحدة ولكن سيكون بكرة أو إثنين عليهم الملف الثانوي وبكرة أو إثنين عليهم الملف الثانوي وبين الملف الإبتدائي والثانوي يتحرك القلب الحديدي.



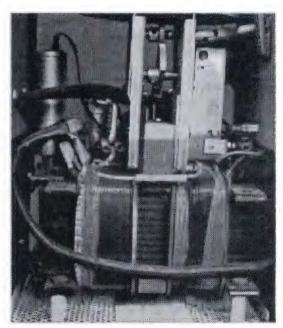
ماكينة لحام وجه و احد حركة القلب الحديدي أمام وخلف



ماكبنة لحام وجه و احد حركة القلب الحديدي فوق وتخت


فكرة التشغيل:

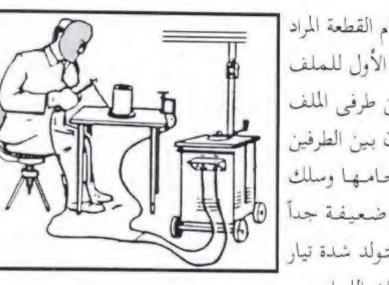عند توصيل مصدر تيار بالملف الابتدائى يتولد فرق جهد بين طرفى الملف الثانوى تبعاً لعدد لفاته كأى ترنس. يلامس طرف ملف ثانوى مع القطعة المراد لحامها. ويقال على هذا الطرف أرضى. أما الطرف الثانى للملف الثانوى يربط فى بنسة خاصة يضع فيها سلك اللحام بالمعدن والسمك المراد اللحام به.



وعندما يلامس سلك اللحام القطعة المراد الحامها والمتصلة بالطرف الأول للملف الثانوني يحدث شورت بين طرفي الملف الثانوي حيث أن المقاومة الآن بين الطرفين هي مقاومة القطعة المراد لحامها وسلك اللحام بالطبع تكون مقاومة ضعيفة جداً تقترب من الصفر وبالتالي تتولد شدة تيار مرتفعة. تؤدي إلى انصهار سلك اللحام.

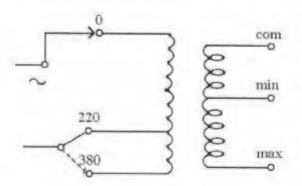وفى بعض ترنسات لحام وجه واحد يخرج من الملف الابتدائى ثلاث أطراف طرف رئيسى وطرف ٢٢٠ فولت وآخر ٣٨٠ فولت بحيث يمكن تشغيل المحول على طرفى بريزة عادية فاز+نيوترال (مع التأكد أنها تتحمل شدة التيار الذى تستهلكه



ماكينة اللحام) أو إذا كان لديه مصدر تيار ٣ فاز يغير وضع المفتاح على ٣٨٠ فولت ويصل طرفي الملف الابتدائي بأي فازتين من الثلاث فازات.

وفى هذه الحالة يسحب الترنس شدة تيار أقل. ولذلك ستجد أن الملف الابتدائى من بداية الصفر إلى ٢٢٠ إلى ٣٨٠ فولت بسمك سلك معين. واللفات الباقية من ٢٢٠ إلى ٣٨٠ فولت بسمك سلك أقل.

وعادةً عند تغيير وضع المفتاح من ٢٢٠ إلى ٣٨٠ أو العكس يجب فك المقبض وتغيير وضع قطعة بلاستيك ثم تركيب مقبض المفتاح مرة أخرى وذلك حماية بحيث لا يمكن تغييره بسهولة بواسطة أى فرد. لأنه إذا كان المفتاح على وضع ٢٢٠ فولت ووصل الماكينة بين فازتين أى ٣٨٠ فولت سيؤدى بالطبع إلى إحتراق ملفات المحول.


أما بالنسبة لأطراف الملف الثانوني الثلاث فيوجد بين طرف COM وطرف MIN فرق جهد معين وبين الطرف COM وطرف MAX فرق جهد أعلى.

وبالتالى عنذ توصيل كابل اللحام بين الطرفين COM و MIN سيحصل على قيمة تيار معينة. وعند توصيل كابل اللحام بين الطرفين COM و MAX سيحصل على شدة تيار أعلى.

محولات اللحام ثلاثة أوجه

عبارة عن محول ٣ فاز له ملف إبتدائى عبارة عن ثلاث ملفات فوق ثلاث بكرات منفصلة توصل ستار أو دلتا تبعاً لقيمة الفولت الذى سيعمل به المحول.

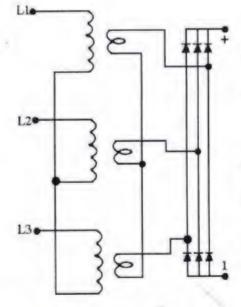والملف الثانوى كذلك ملفوف فوق ثلاث بكرات منفصلة وموصل ستار أو دلتا. وبين الملفات الإبتدائية والملفات الثانوية يوجد القلب الحديدى الذى يتحرك بينهما للتحكم في رفع أو خفض شدة التيار.



وجميع محولات اللحام التي تعمل على ٣ فاز تتصل ثلاث أطراف الملف الثانوي بدائرة توحيد ثم يخرج من دائرة التوحيد طرف موجب وآخر سالب يتصلوا بكابل اللحام.

وتركب الموحدات على شرائح ألومنيوم لتوزيع الحرارة على مساحة أكبر ويجب أن تستعمل موحدات تتحمل شدة تيار عالية وهي شدة التيار التي تتولد في الملف الثانوي

عند عملية اللحام وتصل إلى ٣٠٠ أمبير في ماكينات اللحام متوسطة القدرة ولذلك من الممكن توصيل عدة موحدات على التوازي ويعتبرهم موحد واحد.

ملاحظات:

- يجب أن يكون بماكينة اللحام وسيلة تبريد تعمل على خفض حرارة ملفات المحول ودائرة التوحيد (بإستثناء ماكينات قدرة صغيرة ولا تعمل لفترات طويلة) وإذا حدث وتعطلت وسيلة التبريد ولم يكن بالمحول وسيلة حماية سيؤدى هذا إلى احتراق الملفات أو دائرة التوحيد.
- في محولات اللحام ٣ فاز في حالة فصل فاز سيؤدى إلى ضعف اللحام بدرجة
 كبيرة ونفس الشئ إذا حدث تلف لبعض الموحدات الموجودة بدائرة التوحيد.
- □ بعض محولات اللحام ١ فاز يستخدم التيار المتردد للملف الثانوى مباشرة في عملية اللحام وبعض محولات تتصل أولاً بدائرة توحيد ويستخدم للحام تيار مستمر وذلك أفضل خاصاً عند اللحام بمعادن أخرى عير الحديد.
- ال أى ترنس لحام له قدرة معينة كلما زادت هذه القدرة أمكن اللحام بقطر سلك أكبر ومعنى ذلك أن الملف الثانوي يجب أن يكون ملفوف بمساحة مقطع أكبر من السلك الذي ستستخدمة في عملية اللحام.
- □ قيمة الفولت المتولدة بالملف الثانوى تزداد كلما أرتفعت قدرة ماكينة اللحام ولكنها لا تتعدى ١٠٠ فولت تقريباً في القدرات العالية.
- □ كلما خرج القلب الحديدي أكثر زادت مساحة الثغرة الهوائية بين الملف الإبتدائي والملف الثانوي وزادت شدة التيار المستخدمة في عملية اللحام
- □ من الممكن إستخدام ماكينة لحام قدرة صغيرة في لحام التوصيلات الداخلية للمحرك. وكابل اللحام في هذه الحالة طرف منه يركب به بنسة فم تمساح تمسك مكان اللحام المراد والطرف الثاني يربط في ذراع به قطعة شربون تلامس طرف الوصلة المراد لحامها فينصهر السلكان معاً.





بعض أنواع لموحدات (DAIODS) أمبير عالى

كل موحد له طرف موجب والثانى سالب ويراعى ذلك جيداً عند توصيله. وعادةً يكون رأس السهم المرسوم عليه هو طرف الموجب. ومن الممكن تحديد طرفيه بواسطة الأومتر.

فضع طرفيه على طرفى الموحد ثم بدل طرفى الأومتر فإذا كان الموحد سليم يجب أن يعطى قراءة فى جهة واحدة فقط وعند تغيير طرفى الأومتر لا يعطى قراءة. والجهة التى أعطى الموحد فيها قراءة هى الجهة الصحيحة أى أنك وضعت طرفى موجب

الأومتر على طرف موجب الموحد والطرف السالب على السالب.

- توجد بعض ماكينات لحام عبارة عن مولد تيار مستمر يديره محرك ٣ فاز أو يدور بواسطة محرك ديزيل ويلحم بطرفي الموجب والسالب للمولد.




مـــولد لحـــام

المحركات التنافرية

يشبه المحرك التنافري الى حد كبير محرك التوالي في التيار المستمر. ويتميز بأن له عزم دوران عالى برغم صغر حجمه ولذلك فأكثر استخداماته في الأجهزة التي يحتاج فيها الى خفة الوزن وصغر الحجم مع الإحتفاظ بقيمة قدرة مرتفعة فمثلاً في الشنيور اليدوي - صاروخ القطعية - الخلاط - مضرب البيض - المكنسة الكهربائية وغيرها. وتعمل هذه المحركات على التيار المتردد ويمكن تشغيلها أيضاً بتيار مستمر ولذلك يطلق عليها المحرك العام أو يونيفرسال ويتكون الجسم الثابت فيها من ملفين فقط يمثلوا أقطاب المحرك أي أن هذه المحركات في العادة ٢ قطب أما العضو المتحرك به عدة ملفات تتصل أطرافها على لامات الموحد (الكولكتور) بخطوة لحام معينة. وعن طريق الشربون تتصل هذه الملفات بالتوالي مع ملفي الجسم الثابت وعند مرور التيار يتولد مجال مغناطيس من ملفي الجسم الثابت وأيضا مجال من ملفات العضو المتحرك ويكون توصيلها بطريقة تجعل قطب الملف الملامس للشربون مشابه لقطب ملف الجسم الثابت الموضوع في مواجهته فيحدث تنافر فيتحرك العضو المتحرك ليلامس الشربون ملف آخر فيحدث نفس التنافر وهكذا يأخذ العضو المتحرك دفعة جديدة عند تلامس الشربون لكل ملف جديد ولذلك يكون لهذا المحرك عزم دوران مرتفع.



خطوات إعادة لف محرك تنافري

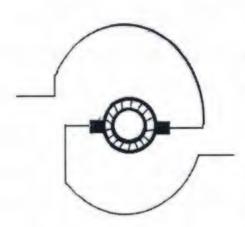

بالنسبة للجسم الثابت يفضل محديد مكان الطرفين المتصلين بالتيار والطرفين المتصلين بالتيار والطرفين المتصلين بالشربون قبل الفك كي لا يتغير اعجاه الدوران بعد اللف.

وبعدها يقاس قطر السلك وأثناء فك الملفين تأكد من عدد اللفات ويلف الملفين كل ملف منفصل عن الآخر على فرمة قدر المستطاع يكون

مقاسها مناسب بنفس قطر السلك وعدد اللفات وبالطبع يوضع عازل قبل وضع الملفات وبعد تسقيطها تأكد أنه يوجد متسع كافي لدخول البوبينة دون لمس الملفات ويفضل ربط الملفين مع الجسم جيد بواسطة شريحة معدنية تمسك الجسم من الخارج وتلف بدايتها ونهايتها حول الملف في الوسط من الجهتين وبالطبع يعزل جيداً الجزء الذي سيلف عليه الشريحة المعدنية.


أما بالنسبة للف العضو المتحرك أو كما هو معروف البوبينة وهذا الأهم. هناك عدة بيانات يجب معرفتها قبل أو أثناء تفوير الملفات:

البوبينة الملف وعادة تكون نصف عدد المجارى فإذا كان عدد مجارى البوبينة
 فستكون خطوة الملفات ١: ٦ وفي بعض بوبينات قليلة يكون عدد المجارى فردى وفي هذه الحالة تكون الخطوة بزيادة الكسر الى واحد صحيح فمثلاً إذا كان عدد المجارى ١٩ تكون الخطوة ١٠ عدد المجارى ١٩ تكون الخطوة في هذه الحالة ١٠٠١ وقليلا يحذف الكسر وتكون الخطوة ١ : ٩


عدد مجارى العضو المتحرك. وعدد لامات الكولكتور. فمن الممكن أن يكون عددهم متساوى أو عدد اللامات ضعف أو ضعفين أو ثلاث أضعاف عدد مجارى العضو المتحرك. فإذا كان عدد اللامات يساوى عدد المجارى يلف الملف بكامل

عددلفاته ثم يلحم طرفه في اللامة المحددة له. ثم ينتقل إلى مجرى آخرى بملف آخر. أما في حالة إذا كان عدد اللامات ضعف عدد المجارى فهو يلف نصف عدد اللفات فقط ويلحم الطرف في اللامة المحددة ثم يعود إلى نفس المجرى ويكمل نصف عدد اللفات الثاني فوق نفس الملك في نفس المجرى وبعدها ينتقل إلى ملف آخر في مجرى آخرى. كذلك في حالة إذا كان عدد اللامات ثلاث أضعاف المجارى فهو يقسم عدد لفات الملف على ٣ يلف ثلث عدد اللفات ويلحم طرفه ثم يكمل في نفس المجرى الثلث الثاني ويلحم في اللامة الثانية ثم الثلث الأخير فوق نفس المجرى الثلث الثاني ويلحم في اللامة الثانية ثم الثلث الأخير فوق نفس المحرى ثانية ويكمل بنفس المطريقة.

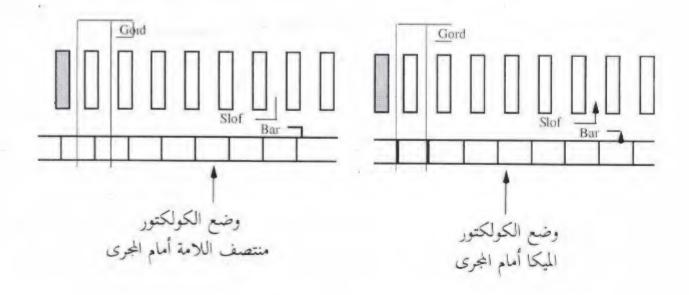
٣- وضع الكولكتور إذا كان منتصف اللامة أمام المجرى أو إذا كانت الميكا هي التي أمام المجرى ويتم ذلك بوضع أي شئ مستقيم في أي مجرى وتلاحظ أمتداده ناحية اللامات إذ كان مطابق لمنتصف اللامة أو للميكا. وذلك ليمكنك إسترجاع الكولوكتور مكانه في حالة تغييره أو إذا تحرك أثناء فك الملفات وإذا حدث ذلك يجب تثبيت الكولكتور بمادة لاصقة قوية




٤- إنجاه تسقيط الملفات. يمين أو شمال بمعنى أنه بعد الإنتهاء من لف الملف الأول ولحام أطرافه. عند الانتقال للملف الثانى يتقدم فى المجرى التى أمام الملف الأول أى ينتقل بالملفات جهة اليمين أو أنه يبدأ الملف الثانى شمال الملف الأول. ويمكن التعرف على ذلك بالنظر إلى الملف الأخير. إذا كان الملف الساقط قبله متقدم عنه أى يمينه فيعنى هذا أن إنجاه تسقيط الملفات شمال وإذا كان الملف الذى قبله ساقط شمال الملف الأخير فيعنى أن انجاه تسقيط الملفات يمين.

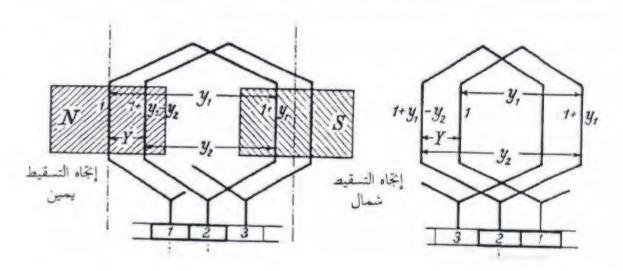

٥- إبتماه لف الملف. توجد بعض بوبينات قليلة يكون لف الملف في عكس الجماه عقارب الساعة ويقال على هذه الحالة أن لف الملف كروس ولكن النسبة العظمى يلف الملف في الانجماه العادى أى انجماه عقارب الساعة. ويلاحظ هذا عند فك أى ملف الملف في الانجماه منه فإذا وجدت نفسك تفك اللفات جهة اليسار فمعنى ذلك أن اللف كان في إنجماه اليمين وإذا كان فك اللفات جهة اليمين فمعنى ذلك أن اللف كان في إنجماه اليمين وإذا كان فك اللفات جهة اليمين فمعنى ذلك أن اللف كان في المحكس.

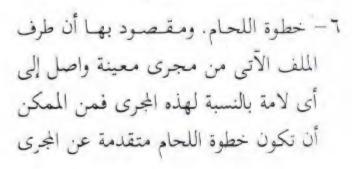

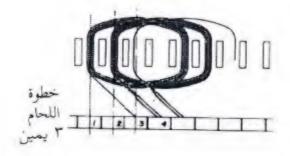

داخل الملف بعدة مجارى ففى الرسم السابق خطوة اللحام ١: ٣ متقدمة داخل الملف أو يقال ٣ يمين.


أو من الممكن أن تكون خطوة اللحام متأخرة عن المجرى (التي بها طرف الملف) بعدة لامات خارج الملف ففي الرسم المقابل خطوة اللحام ١: ٣ متأخرة خارج الملف أو يقال ٣ شمال

وفي بعض بوبينات تكون خطوة اللحام ` متعامدة مع المجرى كالرسم المقابل.

والقانون النظري المتبع لتحديد خطوة اللحام هو:

إذا كان وضع الشربون بين ملفين الجسم الثابت تكون خطوة اللحام متعامدة على المجرى.

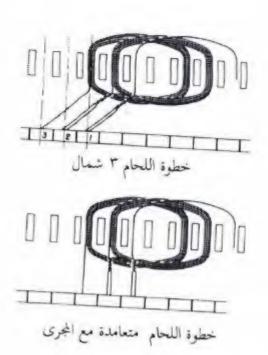إذا كان وضع الشربون في منتصف كل ملف من ملفي الجسم الثابت تكون خطوة اللحام نصف خطوة الملف ولكن عملياً يفضل استخراج خطوة الحام من البوبينة نفسها قبل فك أسلاكها. والتعرف على خطوة اللحام في بعض بوبينات يكون صعب بمجرد النظر ولذلك من الممكن توصيل مصدر تيار مستمر (في حدود ٦ فولت) على أي لامتين متجاورتين ثم مرر أي شريحة معدنية رفيقة على المجاري وستلاحظ






أنجذاب الشريحة عن مجرتين وضع علامات بالقلم الفلوماستر على المجرتين واللامتين. ولتحديد إذا كانت اللامتين داخل الملف أو خارجه من الجهة الأخرى. ضع أصابعك على المجرتين الذى تم وضع العلامة عليهم وأنظر الخطوة بين نفس المجرتين من الجهتين فستجد خطوة جهة أقل من الجهة الأخرى بمعنى إذا كان عدد المجارى ١٢ فستجد الخطوة ١ : ٦ من جهة و ١ : ٨ إذا كان العد من الجهة المقابلة. وبالتالى ستحدد جهة الملف وستكون بين الخطوة الأصغر وعلى أساسها يمكن معرفة إذا كان خطوة اللحام داخل الملف أو خارجه.

٧-عدد لفات الملف وعادة يكون جميع الملفات بنفس العدد وكذلك قطر السلك

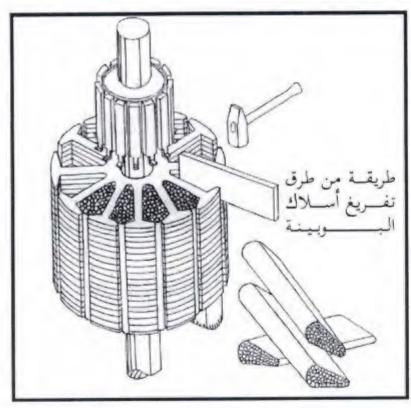* بعد التأكد من جميع المعلومات السابقة أبدأ في تفريغ البوبينة من الأسلاك وتوجد عدة طرق للفك كل شخص يفضل طريقه عن طريقة أخرى ولكن قدر المستطاع عدم إستعمال النار



وإذا كان لابد يجب إحراج الكولكتور أولاً بعد محديد وضعه إذا كانت اللامة أمام المجرى أو الميكا. وفي بعض البوبينات تكون شرائح الروتور معزولة عن الأكس داخلياً ويمكن معرفة ذلك بالأومتر أو مصباح اختبار فإذا لم يوجد إتصال بين شرائح الروتور والاكس لا يجب استعمال التسخين.

وأفضل طريقة لتفريغ الملفات بدون تسخين (وخاصة ًإذا كانت بوبينة صاروخ أو شنيور قدرة كبيرة تكون الملفات صلبة جداً) تقطع الملفات من الجهتين بواسطة منشار


وذلك بعد أخذ جميع البيانات بإستثناء عدد اللفات وقطر السلك. وتظل فقط الملفات التي بداخل المجرى وبواسطة قطعة معدنية بسمك يمكن أن يمر داخل المجرى ويكون وضع البوبينة رأسياً والكولكتور من أعلى ووضع القطعة المعدنية أفقياً وبدايتها داخل المجرى فوق الملفات وأبدأ الدق فوق القطعة المعدنية ونتيجة لتماسك الأسلاك مع بعضها سينزل الجانبان معاً ويتكرر نفس الشئ في باقى المجارى.

(بعض البوبينات يركب على اكسها مروحة تبريد ويجب فكها قبل عملية التفوير) بعد تنظيف المجاري تأكد من سلامة العزل

البلاستيك الموجود حول الأكس بين الكولكتور

والمجاري ومن الممكن الاستعاضة عنه بأي عازل

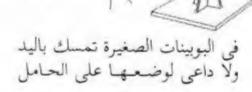آخر في حالة تلف العازل البلاستيك . وبعد ذلك يتم تنظيف الكولكتور بصنفرة ناعمة جداً وخاصة أماكن لحام الأطراف. وبواسطة قطعة معدنية رقيقة يتم تنظيف الكولكتور بين لامة




ولامة أخرى (عملية تفليج) مع ملاحظة ألا يجب حفر الميكا أكثر من اللازم.

وبعد ذلك تأكد من صلاحة الكولكتور بواسطة لمبة أختبار فلا يجب وجود أتصال بين لامة ولامة أخرى أو إتصال بين أى لامة وأكس البوبينة فوجود أى إتصال يعنى تلف الكولكتور ومن الممكن تغييره بآخر إن وجد ويتم فكه مثل فك رولمان البلى بواسطة زرجينة صغيرة وعند التركيب لا يجب الدق بعنف.

* ثم أبدء في وضع البرسبان داخل المجارى ولزيادة سهولة اللف يركب البرسبان بحيث يكون ارتفاعه أعلى من المجرى بنصف سم أو أكثر قليلاً أما بالنسبة لطوله في حالة وجود عازل بلاستيك على آخر شريحة من الجهتين يوضع البرسبان بحيث ينتهى مع نهاية العزل وفي حالة عدم وجو د العازل يوضع أطول من المجرى بـ٣ملم من الجهتين.

" إبدأ اللف من أى مجرى بالخطوة المطلوبة وعدد اللفات وقطر السلك كالبيانات السابق أخذها (مع ملاحظة إذا كنت قد أخذت البيانات ووضع الكولكتور الى أعلى أو أسفل) وتأكد من تحديد اللامة التي سيلحم فيها بداية الملف الأول. ثم نهاية الملف الأول وبداية الملف الثاني في اللامة المجاورة (ولا يخرج الطرف من المجرى ويلحم مباشرة ولكن يأخذ لفة حول الأكس المعزول). وإزالة عازل الورنيش من السلك تكون فقط في نقطة اللحام. ويجب أن يكون مكان اللحام نظيف جداً وتترك كاوية اللحام المدة المناسبة كي تكتسب اللامة درجة حرارة تصهر القصدير ولا ينزل القصدير فوق اللامة باردة. (في البوبينات الصغيرة كل لامة لها ضلع صغير يلف الطرف مجته ثم يضغط عليه)

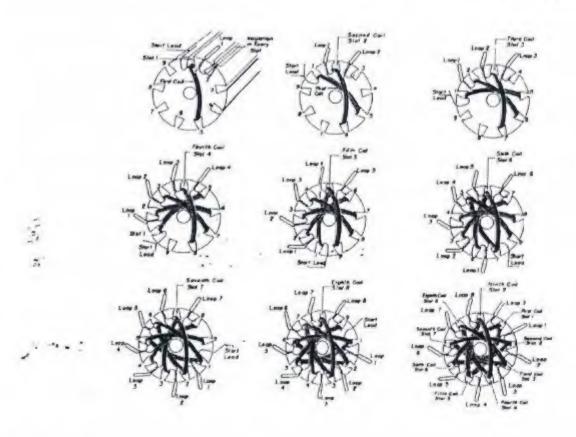وبعد الإنتهاء من لف جميع الملفات سيلحم نهاية الملف الأخير مع بداية الملف الأول في نفس اللامة



خطوات ترتيب وضع الملفات في بوبينة ٩ مجري ١ ٩ لامة بخطوة ١ : ٥ وهنا

ربط نهاية الملف الأول مع بداية الملف الثاني وبدلاً من لحام كل وصلة على حدى. أخرج نهاية ملف وبداية الملف الثاني وضعهم أمام اللامة الخاصة بهم على أساس أن عملية اللحام تتم في النهاية لجميع الأطراف معاً.

ملاحظات:

- عند لف الملفات يجب شد السلك قدر المستطاع بحيث تكون الملفات متماسكة
 معاً ولا تأخذ إرتفاع أو سمك أكثر من اللازم.
- □ في بعض البوبينات يوجد تآكل صناعي في بعض الأجزاء وذلك لعمل أتزان وتكون أجزاء البوبينة كلها ثقل واحد ويتم عمل هذا الإتزان بعد الإنتهاء من اللف. ويفضل في مثل هذه البوبينات وضع علامة على المجرى التي أسقط فيها أول ملف وذلك أثناء أستخراج بيانات البوبينة. فإذا فعلت هذا سيكون إتزان البوبينة في النهاية كما هو. أما إذا بدأت من أي مجرى فالملفات غير متساوية في الحجم. (الملفات الأولى أقل حجماً من الملفات التي تعلوها). أي وزنها ليس متساوى وبالتالي ستفقد البوبينة أتزانها ويزيد الشرار فوق الكولكتور.
- □ بعض المحركات التنافرية غير مصممة للتشغيل المستمر مثل بعض أنواع الخلاطات ويجب تشغيل مثل هذه الأجهزة لحظات قصيرة ثم تقف مدة معقولة ويعاد تشغيلها مرة أخرى وهكذا.
- □ بعض المحركات التنافرية بها مكثف صغير الحجم يقلل من الشرار فوق الكولكتور. وليس لهذا المكثف شأن في تشغيل المحرك أو بدء دورانه.
- □ بعد الإنتهاء من عملية اللف يثنى البرسبان في داخل المجرى ويفضل وضع خابور فبر أو خشب يحجز الملفات.
- □ توجد بعض المحركات تعمل بأكثر من سرعة والطريقة المستخدمة بكثرة هي لف مخدة بعدد لفات ويخرج الطرف الثاني. فإذا وصل التيار إلى الطرف الأول يعطى أعلى سرعة وإذا وصل الى الطرف الثاني الذي

يحتوى على عدد لفات أكبر يعطى سرعة أبطاء. وفي بعض المحركات التي تحتوى على أكثر من سرعتين يضع لفات إضافية في المخدتين. وفي بعض محركات يتحكم في السرعة بواسطة مقاومة متغيرة.

- □ بعض البوبينات مصممة لتعمل في إنجاه واحد فإذا عكست إنجاه الدوران يحدث شرارة عالية.
- □ عكس إنجاه الدوران يتم بتغيير طرفي السلك المتصل بحامل الشربون يتصلوا بالتيار وطرفي التيار يتصلوا بحامل الشربون.

أو تبديل الطرفين المتصلين بمصدر التيار مكان الطرفين المتصلين بلحام الشربون.

كيفية إختبار ملفات الجسم الثابت والبوبينة:

* في بعض الحالات يمكن تحديد الجزء التالف أو المحترق بسهولة مجرد النظر. ولكن عند أحيان كثيرة تظهر مخدات الجسم الثابت أو البوبينة وكأنها صالحة ولكن عند توصيلها بالتيار لا تعمل أو تعمل بنفس ظواهر الملفات المحترقة وسنتعرف على ما إذا كانت البوبينة تعمل بغير حالتها الطبيعية بسبب إحتراقها أو المخدات. أو بسبب أجزاء أخرى كالشربون أو الجلب.. وذلك عند شرح الأعطال. ولتحديد ما إذا كان الجزء التالف هو المخدات أو البوبينة يمكن لمس كل منهما بعد تشغيل المحرك فترة قصيرة. والجزء الذي تكون حرارته مرتفعة أكثر يعتبر هو الجزء التالف من جهة المبدأ.

ولكن للتأكد يجب الأختبار بالطرق الآتية:

- أولاً بالنسبة لأختبار الخدات. يمكن قياسها بواسطة أومتر على وضع أقل تدريج كل مخدة على حدى. فإذا أعطت قيمة مقاومة لمخدة أقل من الأخرى كانت المخدة ذات القيمة الأقل تالفة.

ومن الممكن أيضاً توصيل كل مخدة على حدى بمصدر تيار مستمر في حدود ٦ فولت أو أكثر قليلاً مع قياس شدة تيار كل مخدة. والمخدة التي تسحب شدة تيار أعلى تكون هي المخدة التالفة.

ثانياً: بالنسبة لأختبار البوبينة:

يوجد جهاز خاص بأختبار البوبينة يعرف بإسم (جرولر) وهذا الجهاز مكون من مجموعة شرائح كالمستخدمة في المحولات ولكن تأخذ شكل ٧. من أعلى بحيث يمكن وضع البوبينة داخلها. وحول هذه الشرائح من أسفل ملف يتصل بمصدر التيار. فيتولد مجال مغناطيسي وحيث أن ملفات البوبينة موضوعة داخل هذا المجال فيتولد فيها تيار ومن المفروض أن بين كل لامة واللامة المجاورة لها ملف عدد لفاته مساوى للفات الملفات الأخرى وبالتالي عند قياس التيار بين كل لامة واللامة المجاورة لها يجب أن تعطى قيمة متساوية في حالة إذا كانت الملفات صالحة أما في حالة إذا كان يوجد قصر أو انخفاض في قيمة عزل ملف فسيعطى شدة تيار أعلى، وتعتبر البوبينة تالفة. وهذه أفضل طريقة لأختبار البوبينة.

ومن الممكن وبإستخدام نفس الجرولر بدلاً من قياس التيار أمرر شريحة معدنية رقيقة طولياً فوق كل مجرى. والمجرى التي تشعر أنها تجذب الشريحة بشدة أكثر يعني أن الملف الذي بداخلها به قصر.



وإذا كان لا يتوفر لديك الجرولر من الممكن توصيل مصدر تيار مستمر في حدود عند التيار ونفس الشئ إذا أعطى المولات المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنس المنس

ملحوظة:

إذا حدث تلف بمخدات الجسم الثابت وأستمر المحرك في التشغيل فسيؤثر على ملفات البوبينة والعكس إذا حدث تلف في بعض ملفات البوبينة واستمر المحرك في التشغيل فسيؤثر على مخدات الجسم الثابت. لأن كل منهما متصل مع الآخر بالتوالي.

الأعطال الرئيسية للمحركات التنافرية

١ – المحرك لا يحدث صوتاً ولا يبدأ دورانه:

* التأكد من وصول التيار على طرفى المحرك. إذا كان لا يصل تيار تأكد من صلاحية الفيشة وأطرافها ومن مفتاح التشغيل (بعض أنواع خلاطات أو كابة تعمل بمفتاحين معا توالى) ثم الكشف على الفيوز إن وجد وفي بعض الأحيان يوجد أفرلود حرارى فتأكد من صلاحيته.

أما إذا كان يصل تيار على طرفي المحرك فإحتمال وجود فصل في أي مخدة أو الشربون غير ملامس جيد الكولكتور.

٢ - المحرك يحدث صوتاً ولا يبدأ دورانه:

" التأكد من حرية دوران الأكس ومن صلاحية الجلب.

* التأكد من عدم وجود تلامس (ماس)

* إحتراق ملفات الجسم الثابت أو البوبينة

٣- المحرك يدور بنفس قوته وسرعته ولكن يحدث شرارة.

* التأكد من ضغط السوستة على الشربون جيداً.

* التأكد من صلاحية الجلب أو رولمان البلي.

* التأكد من نظافة الكولكتور وخاصةً بين اللامات.


٤ - المحرك يدور بأقل من قدرته وبشرارة مرتفعة:

- * وجود ماس في حامل الشربون أو المفات.
- * وجود قصر في ملفات الجسم الثابت أو البوبينة.
- * وجود قصر بين لامات الكولكتور ويجب تنظيفها.
 - * عدم تلامس حيد للشربون
 - * تلف كبير في الجلب أو البلي
 - * إحتراق ملفات الجسم الثابت أو البوبينة

ملحوظة:

- * هذه الأعطال لمحرك كان يعمل بصورة جيدة ثم ظهرت عليه تلك الأعطال. ولكن إذا كان المحرك قد أعيد لفه فإحتمال وجود خطأفي التوصيل وارد ويؤدى ذلك الى دوران المحرك بسرعة أو قدرة أقل من الطبيعي مع ظهورة شرارة مرتفعة جداً.
- * في حالة وجود فصل في ملف من ملفات البوبينة من الممكن عمل كوبرى بين اللامتين المتصل بهم هذا الملف بعدها يمكن للمحرك أن يعمل بكفاءة معقولة

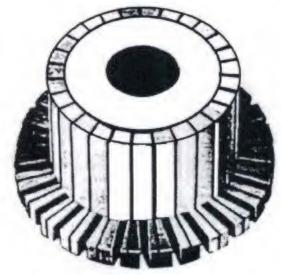ولكن في حالة وجود فصل في أكثر من ملف عمل قصر على اللامات لايأتي بنتيجة فستكون الشرارة مرتفعة وتقل قدرة المحرك وسيحترق في وقت قصير.



قبل إعادة اللف تأكد دائما أن كل لامة بالكولكتور معزولة تماماً عن اللامة المجاورة وأماكن اللحام نظيفة تماماً.

بيانات لبعض محركات تنافرية

خالاط فرنساوي لتر

الخدات ٢٥٠ لفة - ٣ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى ١٢ لامة

عدد اللفات : ٩٠ قطر السلك : ٢ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ٣ يمين

إنجاه تسقيط الملفات : يمين

خـــلاط فرنســاوي كبة

الخدات ۳۰۰ لفة - ٤,٥ ديزيم

البوبينة ١٩ مجرى ١٩ لامة

عدد اللفات : ٤٠ لفة قطر السلك : ٣٠٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٩ خطوة اللحام : ٦ يمين

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

خالاط إيطالي مسلوب باتشوب

المخدات ٢٠٥ لفة - ٢٥٥ ديزيم

البوبينة ٨ مجرى ١ ٨ لامة

عدد اللفات : ۲۰۰ لفة قطر السلك : ١,٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٤ خطوة اللحام : ٣ شمال

خــلاط براون KBI 4 250 KB

الخدات ۲۱۰ لفة - ٥ ديزيم

البوبينة ٢٢ مجرى / ٢٢ لامة

عدد اللفات : ٤٣ لفة قطر السلك : ٣ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ١٠ خطوة اللحام : ٢ يمين

إنجاه نسقيط الملفات: يمين

ملحوظة : السرعات عن طريق مقاومات

خــــلاط براون ٤٠٠ وات ٣ سرعات

الخدات ۱۸۰ + ۱۵۰ لفة - ٤ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٣٦+٣٦ لفة قطر السلك : ٣ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : امام المجرى

إنجاه تسقيط الملفات: يمين

خــلاط أسباني KG 3MU

الخدات ٥٠٠ لفة - ٢٠٥ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى ١٢١ لامة

عدد اللفات : ١٢٠ لفة قطر السلك : ١,٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ٣ شمال

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

خــــلاط ناشيونال ٤ مفاتيح ٣٠٠ وات

الخدات ٧٥٥ لفة - ٤ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٢٠+٦٠ لفة قطر السلك : ١,٨ ديزيم

خطوة اللحام: ١١ يمين

قطر السلك : ١٠٥ ديزيم

خطوة اللحام : ٣ يمين

خطوة الملف : ١ : ٦

إنجاه تسقيط الملفات: يمين

خلاط سب نیکل

الخدات ٤٥٠ لفة - ٢٠٥ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ١٢ لامة

عدد اللفات : ١٥٠ لفة

خطوة الملف : ١ : ٦

إنجاه تسقيط الملفات : يمين

خـــلاط مولینکس ۱۶۰ وات مودیل 25 - 25

الخدات ٥٥٠ لفة - ٢ ديزيم

البوبينة ٨ مجرى ١ ٨ لامة

عدد اللفات : ١٥٠ لفة قطر السلك : ١,٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٤ مين

خـــلاط سانيو ٢٦٠ وات موديل SM-2281

الخدات ۲۰۰ + ۱۲۵ لفة - ۳ ديزيم

ن ۲۰۰ + ۲۵۰ لغة

البوبينة ۲۲ مجرى / ۲۲ لامة

عدد اللفات : ٥٦ لفة قطر السلك : ٥٦ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ١٠ خطوة اللحام : ٣ شمال

إنجاه تسقيط الملفات : يمين

خللط توشيبا

الخدات ٣٠٠ لفة - ٤ ديزيم

البوبينة ٢٢ مجرى / ٢٢ لامة

عدد اللفات : ٦٥ لفة قطر السلك : ٢,٢ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ١٠ خطوة اللحام : ٢ شمال

إنجاه تسقيط الملفات: يمين

خــلاط فيليبس ١٤٠ وات موديل ٢١٥٩ HR

الخدات ٤٠٠ لفة - ٢ ديزيم

البوبينة ٨ مجرى ١ ٨ لامة

عدد اللفات : ١٥٠ لفة قطر السلك : ١,٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٤ خطوة اللحام : امام المجرى

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

مفرمة ناشيونال ٣٥٠ وات

الخدات ٣٠٥ لفة - ٣٠٥ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٢ + ٤٢ قطر السلك : ٣ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ١ يمين

إنجاه تسقيط الملفات : شمال

مفرمة مولينكس - قطر البوبينة ٣٣ ملم طول البوبينة ١٥ ملم

الخدات ٤٠٠ لفة - ٢٠٥ ديزيم

البوبينة ١٠ مجرى ٢٠١ لامة

عدد اللفات : ۷۰+۷۰ قطر السلك : ١,٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٥ خطوة اللحام : ٣ يمين

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

مفرمة توشيبا - قطر البوبينة ٤٠ ملم طول البوبينة ٣٠ ملم

الخدات ١٥٤ لفة - ٥,٥ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٣٢+٣٢ قطر السلك : ٥.٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ٣ يمين

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

مكنسة هوڤر ٧٠٠ وات

البوبينة ٢٢ مجرى / ٢٢ لامة

عدد اللفات : ٢١ لفة قطر السلك : ٣ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ١٠ خطوة اللحام : ٢ يمين

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

ماكينة خياطة ناشيونال

الخدات ٥٠٠ لفة - ٢,٥ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ١٠٠٠ + ١٠٠٠ قطر السلك : ١٠٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ٤ يمين

إنجاد تسقيط الملفات: شمال

ماكينة خياطة قطر البوبينة ٥٩ ملم - طول البوبينة ٥٦ ملم

البوبينة ١٢ مجري / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٣٥+٣٥ قطر السلك : ٤ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ٢ يمين

تندنیور بلاك أند كر ۳۵۰ وات مودیل S2K13

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٣٢+٣٢ قطر السلك : ٥ ,٦ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ٩ يمين

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

منشار ترددي بلاك أندكر

البوبينة ١٢ مجري / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٣٨+٣٨ قطر السلك : ٢٠٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ٤ يمين

إنجاه تسقيط الملفات : يمين

شنيور فرنساوي ٤٨٠ وات المخدات ٣٠٠ لفة ٥, ٣ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ١٢ لامة

عدد اللفات : ٩٥ لفة قطر السلك : ٢ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ خطوة اللحام : ١ شمال

صاروخ قطعية ماكيتا ١٤٥٠ وات

البوبينة ١٢ مجرى / ٣٦ لامة

عدد اللفات : ٩+٩+٩

مخدات ٨٠ لفة ٩ ديزيم

قطر السلك : ٥,٥ ديزيم

خطوة اللحام : ١ شمال

قطر السلك : ٢,٨ ديزيم

خطوة اللحام : ٦ يمين

قطر السلك : ٣ ديزيم

خطوة اللحام : أمام المجرى

خطوة الملف : ١ : ٦

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

جلخ بوش ٤٠٠ وات موديل PWS 115

الخدات ٢٢٥ لفة - ٣٠٥ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ۲۷+۲۷

خطوة الملف : ١ : ٢

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

جلخ توشيبا ٢٠٣ أمبير موديل AGU-125 A

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٢٥+٥٥

خطوة الملف: ١: ٦

شنیور متابو ۱۲۰ وات مودیل 5B620 / 25

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللغات: ٣٦ + ٣٦ قطر السلك: ٥,٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ٦ شمال

إتجاه تسقيط الملفات: يمين

شنيور أمريكي ١٠٥ أمبير المخدات ٧٥٠ لفة ٣ ديزيم

البوبينة ١٢ مجرى / ٢٤ لامة

عدد اللفات : ٥٥+٥٥ قطر السلك : ٢٠٥ ديزيم

خطوة الملف : ١ : ١ خطوة اللحام : ٢ شمال

إنجاه تسقيط الملفات: شمال

صاروخ ماكيتا ٤ بوصة ٢,٤ أمبير

البوبينة ١٢ مجري / ٢٤ لامة المخدات ١٦٠ لفة ٥ ,٣ ديزيم

عدد اللفات: ٢٧ + ٢٧ قطر السلك ٢, ٥ ديزيم

خطوة الملف: ١:١ خطوة اللحام ٣ يمين

محتويات الكتاب

0	نمهيد ومعرفة
17	محركات ٣ فاز بطريقة متداخلة
19	لقوانين الخاصة بتوصيل محركات ٣ فاز
٤ ٠	ىحركات ٣ فاز بطريقة كرونا
27	ىحركات ٣ فاز بطريقة جانبان بالمجرى
11	معانى رموز بيانات اليفطة
77	لبيانات التي يجب معرفتها قبل الفك
75	خطوات اعادة اللف من جديد
70	ختبارات المحرك ٣ فاز
77	لتوصيل الخارجي لمحرك ٣ فاز
79	كيفية تشغيل محرك ٣ فاز على ١ فاز
٧.	طريقة بدء تشغيل المحرك ستار-دلتا
٧٢	لحسابات الخاصة بمحركات ٣ فاز
15	جدول قطر ومساحة مقطع السلك
۸۸	طرق توصيل المحرك بالتوازي الخارجي
94	لقدرة الكهربائية والميكانيكية للمحرك
	جدول قدرة وشدة تيار محركات ٣ فاز
٠٣	لأعطال الرئيسية للمحركات ثلاثة أوجه
.0	كيفية إستخراج شرائح الجسم الثابت
. ٧	حمايات حرارية داخلية
. 9	حركات مزودة بفرملة
11	فيير قيمة التردد في المحركات
17	حركات ٣ فاز سرعات
11	توصيل الخارجي لمحرك دلاندر

177	دوائر محركات سرعتين دلاندر
145	محركات ١ فاز
129	محركات ١ قارطرق التوصيل الخارجي لمحركات ١ فاز
120	طرق التوصيل الحارجي حرف العرب
124	كيفية اختبار سعة المكثف
171	دواتر محر قاب العار
175	جدول قدرة وشدة تيار محركات ١ فاز
170	الحسابات الخاصة بمحركات ١ فاز
۱۷۸	بيانات لبعض محر كات العسالة والطبعبة مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
111	
۱۸٤	محرك إ فاز سرعات
144	بيانات لبعض محركات المراوح
111	كيفية تحديد أطراف محرك الثلاجة
19.	محرك الغسالة فول أتوماتيك
199	كيفية تحديد أطراف محرك الغسالة الأتوماتيكية وأختباره
	مولدات تيار متردد ٣ فاز
۲٠٥	الأُعطال الرئيسية للمولدات
۲۰۸	المحولات الكهربائية
7.9	حسابات المحولات
710	تنجر شحن البطاريات
717	القدرة الكهربائية للمحول
777	محولات ثلاثة أوجه
777	ماكينات لحام ١ فاز
777	ماكينات لحام ٣ فاز
177	المحركات التنافرية
151	كيفية اختبار البوبينة
120	الله المذات الماء بدينات المسالة

الكتب التى صدرت عن معهد السالزيان الإيطالي دون بوسكو بالقاهرة

وجيه جرجس	• محركات - ومولدات ومحولات التيار المتردد
وجيه جرجس	• دوائر التحكم الآلي (الجزء الأول)
وجيه جرجس	• دوائر التحكم الآلى (الجزء الثاني)
وجيه جرجس	• الغسالة فول أتوماتيك (الجزء الأول)
وجيه جرجس	• الغسالة فول أتوماتيك (الجزء الثاني)
وجيه جرجس	• الدوائر العملية للضغوط الهوائية والكهروهوائية
وجيه جرجس	• غسالة الأطباق
وجيه جرجس	• زانوسي الموديلات القديمة ١٤، ١٦، ١٨ بروجــرام
وجيه جرجس	• الغسالة أكواتيك ١٤، ١٨، ٢٠ بروجرام
نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	• الدوائر الكهربائية للتركيبات المنزلية
نبــــيل رزق	• صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية
إمسيل فستح الله	• أفكار التبريد والتكييف الدوائر الميكانيكية
إمسيل فستح الله	• أفكار التبريد والتكييف الدوائإ الكهربائية
إميل فتح الله	• أفكار التبريد والتكييف الخدمة والأعطال



- أوضح دوائر محركات الوجه الواحد والثلاثة أوجه ،
- أبسط وأدق القوانين الخاصة بحسابات المحركات والمحولات.
- طرق توصيل محركات القدرات العالية بالتوازى الخارجى.
- أسس إعادة لف مولدات الثلاثة أوجه الحديثة.
- المبادىء الأساسية لإعادة لف المحركات التنافرية (البوبينة).
- شرح الكينات لحام الوجه الواحد والثلاث أوجه.
- بعتبر مرجعاً لمن يعمل في هذا المجال . فهو يضم أهم القوانين والدوائر والجداول . كما يحتوى على بيانات لكثير من البوبينات ومحركات الفسالات وطلمبات الوجه الواحد .

وجيه جرجس